

KATEDRA ZA ELEKTRONIKU
Laboratorijske vežbe
OSNOVE DIGITALNE ELEKTRONIKE
Vežba br. 1

DEKADNI BROJAČ SA INDIKACIJOM BROJANJA

0. Pribor:

1. montažna ploča za testiranje	1 kom.
2. osciloskop	1 kom.
3. žice	40 kom.
4. integrisano kolo 74LS192	1 kom.
5. integrisano kolo 74LS47	1 kom.
6. integrisano kolo 74LS02	1 kom.
7. 7-segmentni displej sa zajedničkom anodom	1 kom.
8. otpornik 470	8 kom.
9. otpornik 2,2k	2 kom.
10. prekidač sa dva položaja	1 kom.

1. Opis integrisanih kola

Integrисано коко 74LS02 садржи четири двулазна NILI кола. **Pin 14, односно 7 се повезује на VCC, односно на масу.**

Integrисано коко 74LS192 је UP/DOWN BCD бројач. **Pin 16, односно 8 се повезује на VCC, односно на масу.** Независни улази за такт бројања унапред и уназад су синхроног типа. Функција pojedinih pinova je:

- QA, QB, QC, QD - излази бројача
- A, B, C, D - улази за податак паралелног уписа
- DN - улаз за такт бројања уназад
- UP - улаз за такт бројања унапред
- CLR - асинхрони ресет
- LOAD/ - асинхрони паралелни упис података
- CO/ - излаз преноса за бројање унапред
- BO/ - излаз преноса за бројање уназад

Integrисано коко 74LS47 је BCD декодер/драввер за 7-segmentni LED displej. Коко приhvata 4- bitni BCD податак и у зависности од помоћних улаза декодује тaj податак за prikazivanje na displeju. Segmenti displeja mogu direktno da se povežu na ovo koko. BCD податак se dovodi na pinove 8, 4, 2, 1, pri čemu je sa 8 označen MSB податка. Dovođenjem logičke nule na pin LT/ pale se svi segmenti displeja. Logička nula na pinu RBI/ забранjuje prikazivanje nule na displeju (tzv. gašenje vodećih nula). Pin BI/ je dvosmerni - dovođenje logičke nule na ovaj улаз omogućava gašenje vodeće nule, a ako se koristi kao излаз, logička nula на njemu znači da je prikazana nula на displeju.

Izlazi A/ do G/ se priključuju na odgovarajuće segmente displej a. Pin 16, odnosno 8 se povezuje na VCC, odnosno na masu.


Integrисано коло MAN6760 je sedmosegmentni displej sa zajedničком anodom. Decimalna tačka je na pinu 5.

Brojevi pored izvoda označavaju pinove na odgovarajućem integrисаном kolu (sl.1).

2. Zadatak

NAPOMENA: Referat treba da sadrži samo odgovore na pitanja. Dežurni asistent poverava samo ispravnost povezivanja napajanja. U slučaju da iz bilo kog razloga kolo ne radi, dužnost studenta je da ustanovi uzrok. Vežba se priznaje samo u slučaju da kolo ispravno radi ili se pronađeni uzrok ne može otkloniti (neispravnost neke komponente i sl.).

a) Povezati šemu prema sl. 1. Dovođenjem impulsa pomoću prekidača P pokazati da brojač ispravno radi. Ostvariti brojanje i unazad.

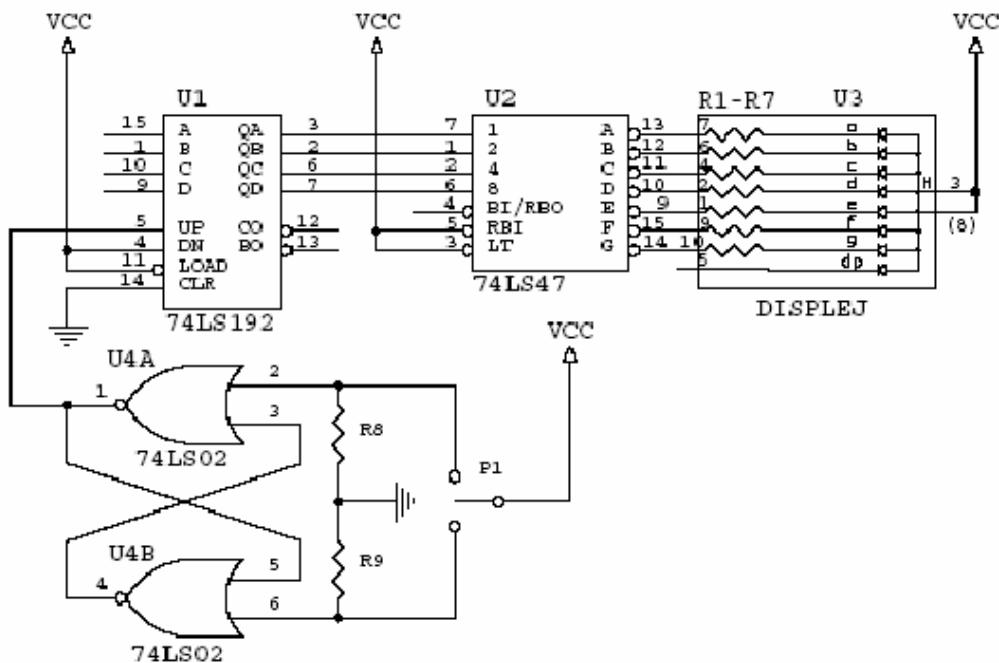


Sl. 1


b) Impulse sa prekidača dovesti direktno na pin UP brojača. Objasniti nastalu promenu u brojanju i razlog stavljanja ulaznog SR flip-flopa.

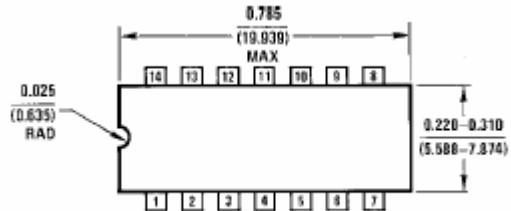c) Napisati tablicu istinitosti za dekoder 74LS47 bez pomoćnih ulaza (BI/, LT/ i RBI/).


Pinout-i za upotrebljena integrisana kola su prikazani na sledećim slikama.



Pinout 74LS02

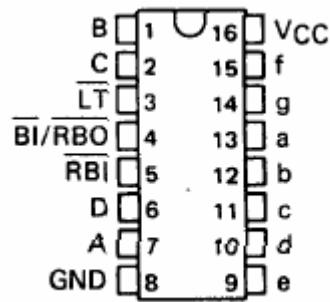

Pinout 74LS46

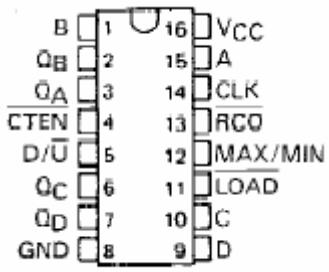

Pinout 74LS192