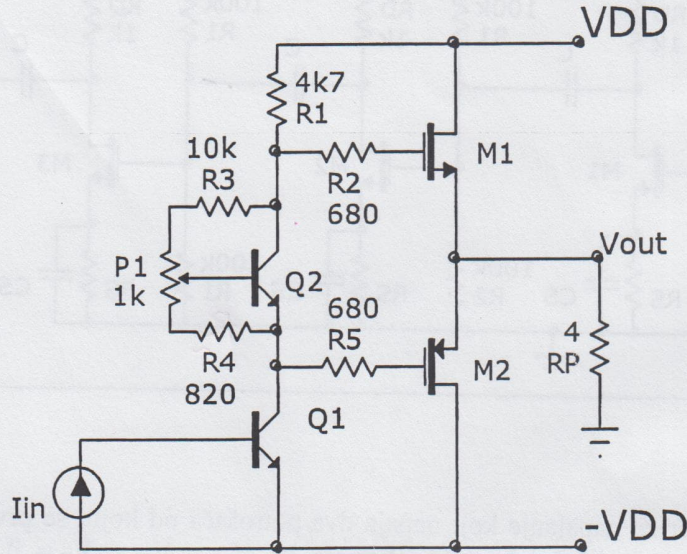



**ZADATAK 1** 25

Dat je pojačavač snage sa mosfetima na izlazu. Poznato je:  $V_{DD} = 30\text{ V}$ ;  $V_{BE} = 0,6\text{ V}$ ;  $V_{CES} = 0,2\text{ V}$ ;  $h_{FE} = \beta_{(Q1, Q2)} = 200$ ;  $V_{TN} = -V_{TP} = 3\text{ V}$ ;  $B_P = B_N = 1,1\text{ A/V}^2$ ;

- 10 a) Odrediti (srednju) snagu maksimalnog neizobličenog simetričnog (*sin*) signala na potrošaču,  
 10 b) Podesiti položaj potenciometra  $P_1$  tako da mirna radna struja  $M_1$  i  $M_2$  iznosi 100 mA,  
 5 c) Odrediti struju  $I_{in}$  za slučajeve kada je na potrošaču maksimalni simetrični neizobličeni napon na maksimumu, jednak nuli i minimumu.

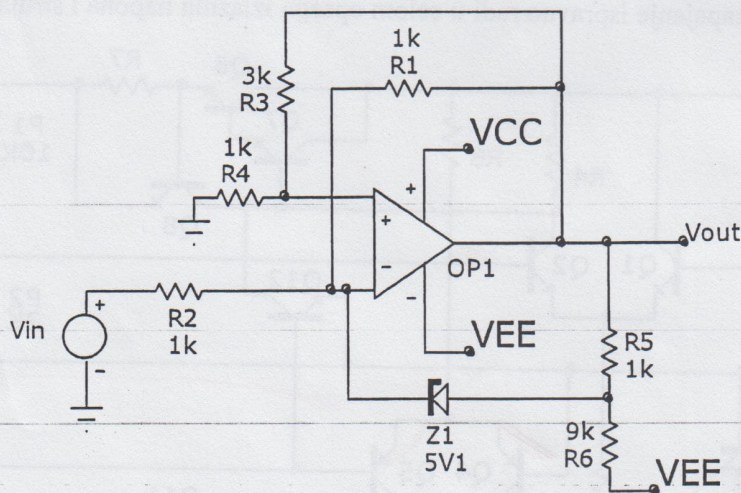
**ZADATAK 2** 25

Dato je kolo sa operacionim pojačavačem. Naći vezu između ulaznog napona  $V_{in}$  i izlaznog napona  $V_{out}$  i predstaviti ga grafički ( $V_{in}$  na horizontalnoj,  $V_{out}$  na vertikalnoj osi). Kolo analizirati u opsegu ulaznog napona  $V_{in}$  od  $-10\text{ V}$  do  $10\text{ V}$ . Poznato je:  $V_D = 0,6\text{ V}$ ;  $V_{CC} = 15\text{ V}$ ;  $V_{EE} = -15\text{ V}$ ; probojni napon Cener diode  $Z_1$  iznosi  $5,1\text{ V}$ .



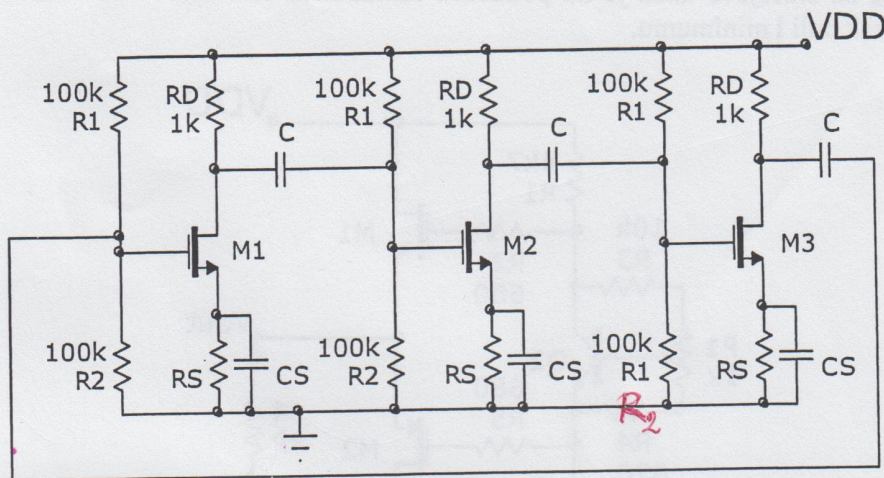**ZADATAK 3** 25


Dat je oscilator sa mosfetima. Odrediti kapacitivnost kondenzatora C i uslov koji treba da zadovolji otpornik  $R_S$  tako da frekvencija oscilovanja bude 1 kHz, a kolo može samostalno da započne oscilacije. Kondenzatori  $C_S$  imaju veoma velike kapacitivnosti. Poznato je:  $V_{DD} = 12\text{ V}$ ;  $B_1 = B_2 = B_3 = B = 1,3\text{ mA/V}^2$ ;  $V_{T1} = V_{T2} = V_{T3} = V_T = 3\text{ V}$ ; mosfetovi se u zasićenju ponašaju u skladu sa  $i_D = B(v_{GS} - V_T)^2$ .



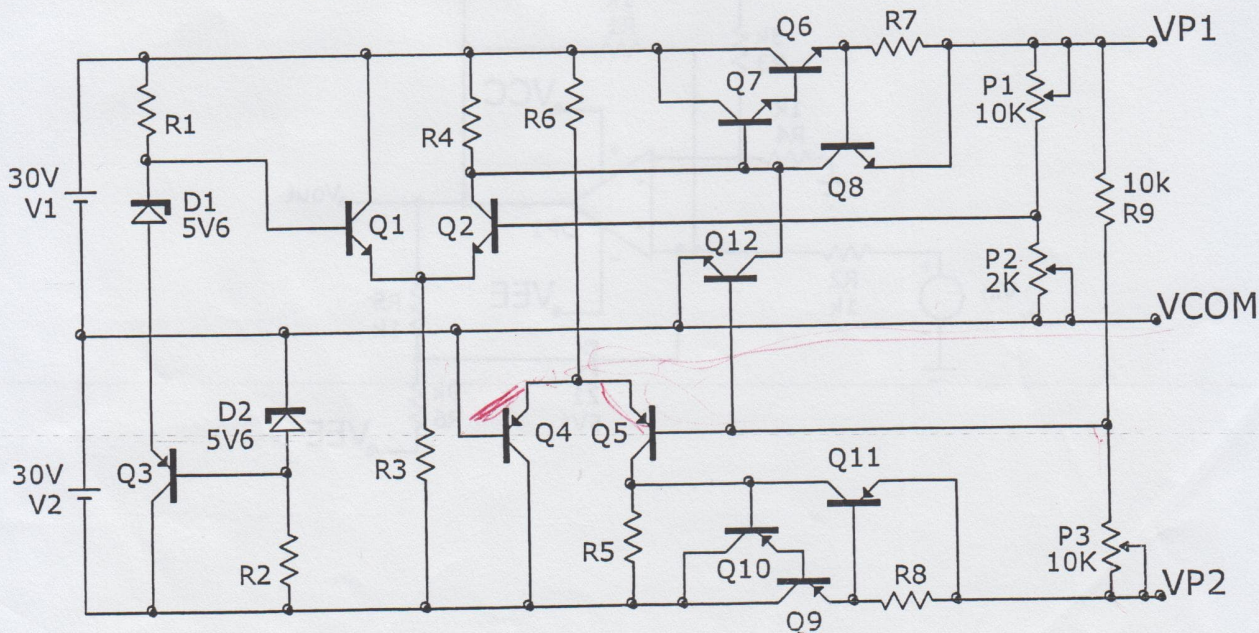**ZADATAK 4** 25

Na sici je dat linearni izvor za napajanje koji napaja dva potrošača od kojih se prvi priključuje između VP1 i VCOM, a drugi između VP2 i VCOM. Poznato je:  $V_{BE} = V_{EB} = V_D = 0,6\text{ V}$ ,  $\beta_6 = \beta_9 = 30$  za tranzistore  $Q_6$  i  $Q_9$ , dok je za sve ostale  $h_{FE} = \beta = 150$ . Probodni naponi Cener dioda  $D_1$  i  $D_2$  iznose 5,6 V.

- Odrediti položaj potencijometra  $P_2$  tako da maksimalni izlazni napon VP1 bude 25 V. Čime se podešava izlazni napon VP1 i koja je njegova minimalna vrednost?
- Na koji način i u kom opsegu se može podešati napon VP2?
- Podesiti odgovarajuće otpornike da maksimalna struja oba potrošača bude ograničena na 1,6 A. Objasniti ulogu  $Q_{12}$ .
- Odrediti otpornosti svih preostalih otpornika čija vrednost nije data na šemi tako da Cener diode imaju struju od 15 mA, a napajanje ispravno radi u celom opsegu izlaznih napona i struja potrošača.



1) Za  $M_2$  važi:

$$-V_{DD} + V_{CEs} + V_{SG_2} + I_{D_2} R_p = 0 \dots 3$$

$$I_{D_2} R_p = R_p B (V_{SG_2} - V_T)^2$$

$$V_T = V_{TN} = V_{TP} = 3V$$

$$V_{SG_{M1}} = 5,357V \text{ \& } V_{SG_{M2}} = 0,41V$$

$$V_{SD} \geq V_{SG} - |V_{TP}| \dots 2$$

$$V_{Pmin} = -V_{DD} + V_{CEs_1} + V_{SG_1} = -24,443V \leftarrow$$

$$I_{Pmin} = -\frac{V_{Pmin}}{R_p} = -6,11A \text{ \& } \leftarrow \dots 3$$

Za  $M_1$  važi

$$V_{DD} - V_{GS_1} - I_{D_1} R_p = 0$$

$$I_{D_1} R_p = R_p B (V_{GS_1} - V_T)^2$$

$$V_{GS_1} = 5,366V \text{ (druga rešenja nisu moguca)}$$

$$V_{Pmax} = V_{DD} - V_{GS_1} = 24,63V$$

$$I_{Pmax} = \frac{V_{Pmax}}{R_p} = 6,16A \text{ \& } \leftarrow$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - |V_{TP}|$$

$$I_{Pmax} = 6,11A$$


$$V_{Pmax} = 24,443$$

$|V_{Pmin}| > |V_{Pmax}| \Rightarrow$  ograničeni je kod  $M_2$

Za simetričan izlaz:  $P_{max} = \frac{|V_{Pmin}|^2}{2R_p} = 74,68W \dots 2$

b.)  $I_{D_0} = 100\mu A$
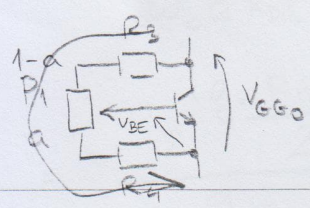
$$V_{GS_0} = V_T \pm \sqrt{\frac{I_{D_0}}{B}} \Rightarrow V_{GG_0} = 2 \cdot V_{GS_0} = 6,604 \dots 2$$



$I_B$  - pretpostavimo da možemo zanemariti \*

$$V_{GG_0} = (R_3 + R_4 + P_1) \frac{V_{BE}}{aP_1 + R_4}$$

$$aP_1 + R_4 = \frac{V_{BE}}{V_{GG_0}} (R_3 + R_4 + P_1)$$

$$a = \frac{1}{P_1} \left( \frac{V_{BE}}{V_{GG_0}} (R_3 + R_4 + P_1) - R_4 \right) = 0,254 \dots 4$$

$$* I_{R_1} = \frac{V_{DD} - V_{GS_0}}{R_1} = 5,68\mu A$$

$$I_{R_3} = \frac{V_{GG_0}}{R_3 + R_4 + P_1} = 558\mu A$$

$$I_{C_2} = I_{R_1} - I_{R_3} = 5,122\mu A \Rightarrow I_{B_2} = \frac{I_{C_2}}{\beta} = 25,6\mu A$$

$$I_{R_3} \gg I_{B_2} \quad 21,8 \times \text{ veće} \dots 4$$

c.)  $I_{in0} = \frac{I_{R_0}}{\beta} = 28,4\mu A$  - za mali izlaz  $\dots 2$


$$I_{inmax} : V_{GS_{max}} = V_T + \sqrt{\frac{I_{Pmax}}{B}} = 5,357V$$

$$I_{C_1} = \frac{V_{DD} - V_{GS_{max}} - V_{Pmax}}{R_1} = 425\mu A$$

$$I_{inmax} = \frac{I_{C_1}}{\beta} = 0,213\mu A$$
 - za maksimalan odziv  $\dots 2$

$$I_{C_1} = \frac{V_{DD} - V_{GG_0} - V_{CEs} + V_{DD}}{\dots} = 11,32 \mu A$$

AC:

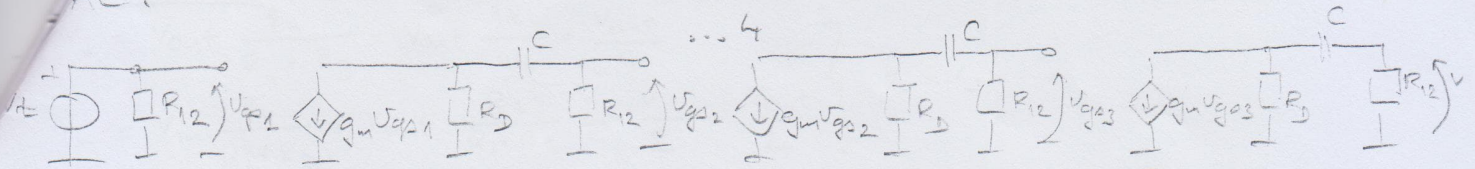

$R_{12} = R_1 \parallel R_2$      $g_{m1} = g_{m2} = g_{m3} = g_m \dots 1$      $AB = \frac{V_r}{V_t} = \frac{V_r}{V_{gs3}} \frac{V_{gs3}}{V_{gs2}} \frac{V_{gs2}}{V_{gs1}} \frac{V_{gs1}}{V_i}$   
 Sve tri sekcije su iste, pa sledi     $T = \frac{V_r}{V_{gs3}} = \frac{V_{gs3}}{V_{gs2}} = \frac{V_{gs2}}{V_{gs1}} = \frac{V_{gs1}}{V_i} \Rightarrow AB = T^3$

$V_{gs2} = -g_m R_{12} \frac{R_D}{R_D + R_{12} + \frac{1}{sC}} V_t \Rightarrow T(s) = \frac{V_{gs2}}{V_t} = -\frac{g_m R_{12} R_D sC}{1 + sC R_{D12}}$   
 $R_{D12} = R_D + R_{12}$

$AB(j\omega) = T^3(j\omega)$   
 $AB(j\omega) = \frac{(-g_m R_{12} R_D)^3 (j\omega C)^3}{(1 + j\omega C R_{D12})^3} = \frac{j^3 (g_m R_{12} R_D)^3 \omega^3 C^3}{1 - 3\omega^2 C^2 R_{D12}^2 + j(3\omega C R_{D12} - \omega^3 C^3 R_{D12}^3)}$

$AB(\omega_0) \in \mathbb{R} \Rightarrow 1 - 3\omega_0^2 C^2 R_{D12}^2 = 0$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{3} C R_{D12}}$     za  $f_0 = 1 \text{ kHz}$


$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{3} C (R_D + R_1 \parallel R_2)} \Rightarrow C = 1.8 \text{ nF}$

$AB(\omega_0) \geq 1$   
 $AB(\omega_0) = \frac{(g_m R_{12} R_D)^3 \omega_0^3 C^3}{\omega_0^3 R_{D12}^3 (3 - \omega_0^2 C^2 R_{D12}^2)} = \frac{(g_m R_{12} R_D)^3 \frac{1}{3} \frac{1}{R_{D12}^2} C^2}{\left(3 - \frac{C^2 R_{D12}^2}{3}\right) R_{D12}^3}$   
 $= \frac{\frac{(g_m R_{12} R_D)^3}{3 R_{D12}^2}}{g - 1} R_{D12} = \frac{(g_m R_{12} R_D)^3}{8 R_{D12}^3} \geq 1$

$g_m \geq \frac{2(R_D + R_1 \parallel R_2)}{(R_1 \parallel R_2) R_D} \Leftrightarrow \frac{g_m R_{12} R_D}{2 R_{D12}} = \frac{g_m (R_1 \parallel R_2) R_D}{2(R_D + R_1 \parallel R_2)} \geq 1$

$g_m \geq 2.04 \text{ mS} \dots 1$      $B = 1.3 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}; V_T = 3 \text{ V}$

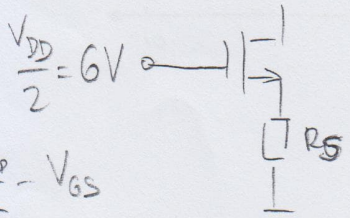$g_m = 2\sqrt{B I_D} \rightarrow g_m^2 = 4B I_D \Rightarrow I_D = \frac{g_m^2}{4B}$   
 $I_D = \frac{2.04 \text{ m}^2}{4 \cdot 1.3 \text{ m}} = 80 \mu\text{A}$



$I_{D,RS} = \frac{V_{DD}}{2} - V_{GS}$   
 $R_S = \frac{6 - 3.78}{800 \mu\text{A}} = 2775 \Omega$

$I_D = B(V_{GS} - V_T)^2$   
 $V_{GS} - V_T = \sqrt{\frac{I_D}{B}}$   
 $V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_D}{B}} = 3.78 \text{ V}$

Z1 ne vodi (A)

$$V_+ = V_{out} \frac{R_4}{R_4 + R_3} = V_{out} \frac{1k}{4k} = \frac{V_{out}}{4}$$

$$V_- = V_{in} \frac{R_1}{R_1 + R_2} + V_{out} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_{in}}{2} + \frac{V_{out}}{2} \quad \left. \vphantom{V_-} \right\} V_+ = V_-$$


$$\frac{V_{out}}{4} = \frac{V_{in}}{2} + \frac{V_{out}}{2} \quad | \cdot 4$$

$$V_{out} = 2V_{in} + 2V_{out} \Rightarrow \underline{V_{out} = -2V_{in}}$$

3

Z1 vodi u direktnom smern (B)

$$V_+ = \frac{V_{out}}{4}$$

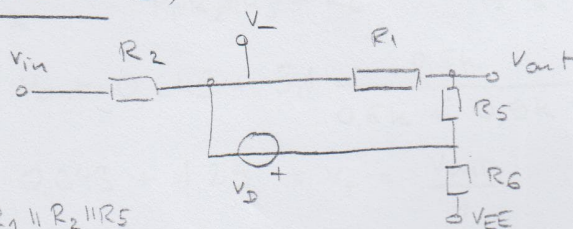

$$V_- = V_{in} \frac{R_1 \parallel R_5 \parallel R_6}{R_1 \parallel R_5 \parallel R_6 + R_2} + V_{EE} \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel R_5}{R_1 \parallel R_2 \parallel R_5 + R_6} + \frac{R_2 \parallel R_6}{R_2 \parallel R_6 + R_1 \parallel R_5} V_{out} - \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_5 \parallel R_6} V_D$$

$$= V_{in} \frac{0,462k}{0,462k + 1k} - 15 \frac{0,33k}{0,33k + 9k} + V_{out} \frac{0,9k}{0,9k + 0,5k} - 0,8 \frac{0,5k}{0,5k + 0,9k}$$

$$= V_{in} \cdot 0,316 - 0,53 + V_{out} \cdot 0,643 - 0,214 =$$

$$= V_{in} \cdot 0,316 + V_{out} \cdot 0,643 - 0,744 = V_+ = \frac{V_{out}}{4}$$

$$V_{out} (0,643 - 0,25) = -V_{in} \cdot 0,316 + 0,744$$

$$\underline{V_{out} = -0,804 V_{in} + 1,893} = V_{out}' \quad \leftarrow \text{za nalazenje tacne preseka}$$


$$V_{out}' = V_{out} \text{ (pod A)}$$

$$V_{out}(-10) = -0,804(-10) + 1,893 = 9,933 \text{ V}$$

$$-2V_{in} = -0,804V_{in} + 1,893$$



$$(-2 + 0,804)V_{in} = 1,893 \Rightarrow V_{in} = -1,582 \text{ V} \quad \dots 9$$

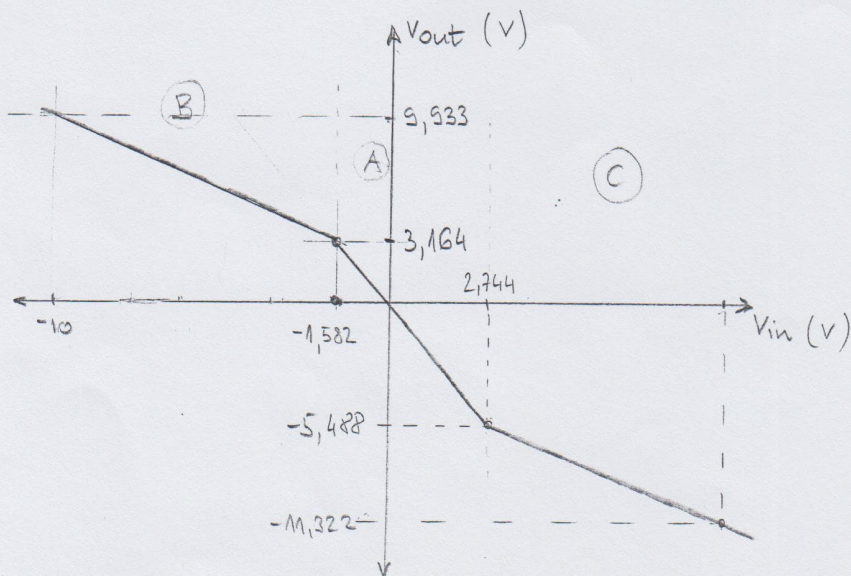provera:  $V_{out(A)} = -2V_{in} = -2(-1,582) = 3,164 \text{ V}$   
 $V_{out(B)} = -0,804V_{in} + 1,893 = 3,165 \text{ V}$



4

Z<sub>1</sub> vodi u proboj (c)

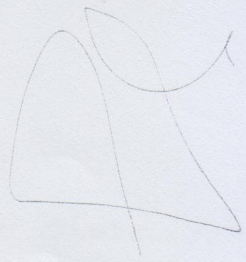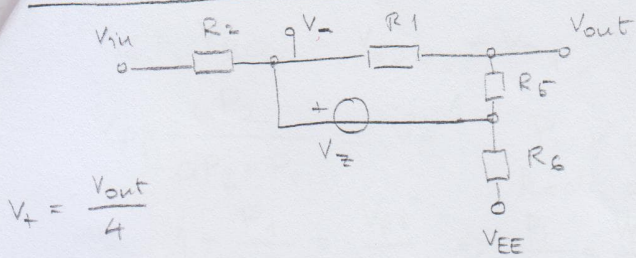

$$V_- = V_{in} \frac{R_1 \parallel R_5 \parallel R_6}{R_1 \parallel R_5 \parallel R_6 + R_2} + V_{EE} \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel R_5}{R_1 \parallel R_2 \parallel R_5 + R_6} + V_{out} \frac{R_2 \parallel R_6}{R_2 \parallel R_6 + R_1 \parallel R_5} + V_z \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_5 \parallel R_6} =$$

$$= V_{in} \cdot 0,316 - 0,53 + V_{out} \cdot 0,643 + 5,1 \frac{0,5k}{0,5k + 0,9k} =$$

$$= V_{in} \cdot 0,316 + V_{out} \cdot 0,643 + 1,29 = V_+ = \frac{V_{out}}{4}$$

$$V_{out} (0,643 - 0,25) = -V_{in} \cdot 0,316 - 1,29$$

$$V_{out} \cdot 0,393 = -V_{in} \cdot 0,316 - 1,29$$

$$\boxed{V_{out} = -0,804 \cdot V_{in} - 3,282} = V_{out}' \quad \leftarrow \text{presek sa delom A}$$

$$V_{out}' = V_{out} (\text{pod A})$$

$$-2 V_{in} = -0,804 V_{in} - 3,282$$

$$-1,196 V_{in} = -3,282 \Rightarrow V_{in} = 2,744 \text{ V}$$

provera:  $-2 V_{in} = -2 \cdot 2,744 = -5,488 \text{ V}$

$-0,804 V_{in} - 3,282 = -5,488 \text{ V}$  ✓

$$V_{out}(10\text{V}) = -0,804 \cdot 10 - 3,282 = 11,322 \text{ V}$$

a)  $V_R = V_{BQ_1} = V_{EBQ_3} + V_{z1} - V_{z2} = V_{EB} = 0,6V \dots 2$

$V_{P1} \frac{aP_2}{aP_2 + P_1} = V_R$   $P_1$  je u položaju maksimalne otpornosti  
 kada daje maksimalni izl. napon  
 $1 + \frac{P_1}{aP_2} = \frac{V_{P1}}{V_R} \Rightarrow \frac{P_1}{aP_2} = \frac{V_{P1}}{V_R} - 1 \Rightarrow aP_2 = \frac{P_1}{\frac{V_{P1}}{V_R} - 1} \Rightarrow a = \frac{P_1}{P_2 \left( \frac{V_{P1}}{V_R} - 1 \right)}$   
 za  $V_{P1} = 25V \Rightarrow a = 0,123$

Napon  $V_{P1}$  se podešava pomoću  $P_1$

$V_{P1} = V_R \left( 1 + \frac{bP_1}{aP_2} \right) = V_R = 0,6V$  za  $b=0$   
 $\rightarrow 25V$  za  $b=1 \dots 5$

b)  $V_{P2}$  se podešava potencijometrom  $P_3$

$V_{BQ_4} = 0 = V_{BQ_5} = V_{P2} + (V_{P1} - V_{P2}) \frac{cP_3}{cP_3 + R_9}$

$(cP_3 + R_9)V_{P2} - V_{P2}cP_3 = -V_{P1}cP_3 \dots 5$

$V_{P2}R_9 = -V_{P1}cP_3 \Rightarrow V_{P2} = -V_{P1} \frac{cP_3}{R_9} = -cV_{P1}$

$V_{P2} = -cV_{P1} \rightarrow 0V$  za  $c=0$   
 $\rightarrow -V_{P1}$  za  $c=1 \rightarrow -0,6$  za  $b=0$   
 $\rightarrow -25$  za  $b=1$

c.)

$R_7 = \frac{V_{BE}}{I_{bmax}} = R_8 = 0,375 \Omega \dots 5$

$Q_{12}$  isključiti  $Q_7$  i  $Q_6$  u slučaju da strujno ograničenje krene da obara napon na  $V_{P2}$ .  
 Time strujne zaštite postaje simetrična.

d.)

$V_1 - I_{D1}R_1 - V_{z1} - V_{EB} + V_{z2} = 0$

$R_1 = \frac{V_1 - V_{EB}}{I_{D1}} = \frac{30 - 0,6}{15\mu A} = 1960 \Omega$  ( $I_{R1max} = I_{C1max}$   
 $I_{B1max} \ll 15\mu A$ )

$R_2 = \frac{V_2 - V_{z2}}{I_{D2}} = \frac{30 - 5,6}{15\mu A} = 1627 \Omega$  ( $I_{C3} = 15\mu A \Rightarrow I_{B3} = 100\mu A \ll I_{D2}$ )  
 $\dots 4$

$R_4$  treba da obezbedi baznu struju za  $Q_7$  i pri max. struji od 1,6A

$V_1 - \frac{I_{P1}}{\beta_3\beta_6} R_4 - 2V_{BE} - I_{P1}R_7 = V_{P1max}$  najteži slučaj  $I_{P1} = I_{Pmax} = 1,6A$

$\frac{I_{P1}R_4}{\beta_3\beta_6} = 3,2V \Rightarrow R_4 \leq 9k\Omega$ , ( $I_{R4} = \frac{I_{P1}}{\beta_3\beta_6} = 355\mu A$ )

$R_3$  treba da ima istu struju da bi mogao da balansira

$I_{R4} = \frac{3,2V}{R_4}$   $I_{R3} = \frac{V_R - V_{BE} - V_2}{R_3} = \frac{30}{R_3} \geq \frac{3,2}{R_4} \Rightarrow R_3 \leq \frac{30}{3,2} R_4 = 84,4k\Omega$

Pod potpuno istim okolnostima se nalaze i  $R_5$  i  $R_6$ . ( $V_1 = V_2, \beta_3 = \beta_6$ )

Zato  $R_5 \leq 9k\Omega$ ,  $R_6 \leq \frac{30}{3,2} R_5 = 84,4k\Omega$   $V_{P1max} = -V_{P2max}$