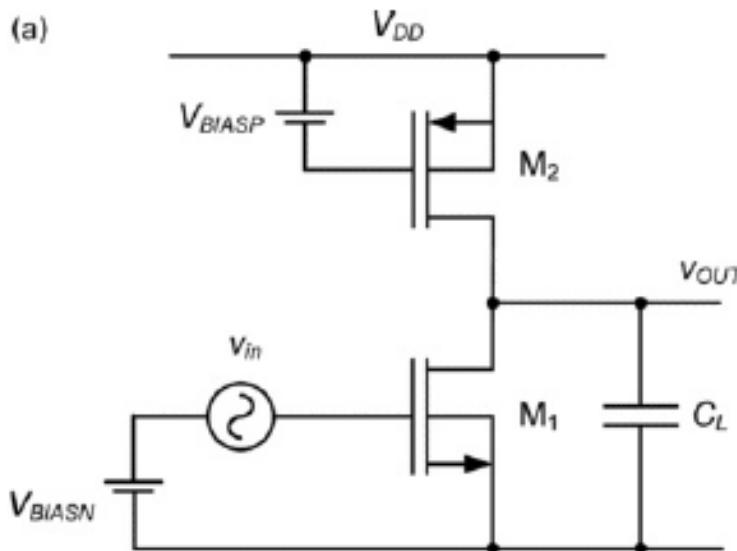


□ gm/ID metodologija projektovanja-3

- Integrисани појачаваč у споју са zajедничким сорсом и активним оптерећењем



Dodavanje aktivnog opterećenja menja pojačanje na niskim učestanostima

$$A_{v0} = -\frac{g_{m1}}{g_{ds1} + g_{ds2}}$$

$$A_{v0} = -\frac{\left(\frac{g_{m1}}{I_D}\right)_1}{\left(\frac{g_{ds}}{I_D}\right)_1 + \left(\frac{g_{ds}}{I_D}\right)_2} = -\frac{1}{V_{EA1}} + \frac{1}{V_{EA2}}$$

- Kada su Earlijevi naponи kod оба транзистора исти појачање опада на половину унутрашњег појачања A_i
- Kada је $C_L \gg C_{db1} + C_{db2} + C_{gd2}$, тада се GBW не менја

$$GBW = \omega_u = \frac{g_{m1}}{C_L}$$

- Да би се смањио утицај активног оптерећења на појачање на ниским уочестаностима, потребно је да буде

$$\left(\frac{g_{ds}}{I_D} \right)_2 \ll \left(\frac{g_{ds}}{I_D} \right)_1$$

To je zadovoljeno kada je efikasnost transkonduktanse

$$\left(\frac{g_m}{I_D} \right)_2 = 5$$

ali je tada veliki minimalni pad napona za rad tranzistora u zasićenju


$$V_{DSsat} \approx 2 / \left(\frac{g_m}{I_D} \right)_2 = 0.4 \text{ V}$$

Sa naponom napajanja od 1.2V to je relativno velika vrednost, pa se mora uzimati kompromisna vrednost između zahteva za velikim pojačanjem i velikim opsegom napona na izlazu u kojem su oba tranzistora zasićeni. Kompromis može biti

$$10 \leq \left(\frac{g_m}{I_D} \right)_2 \leq 12$$

$$0.17 \text{ V} \leq V_{DSsat} \leq 0.2 \text{ V}$$

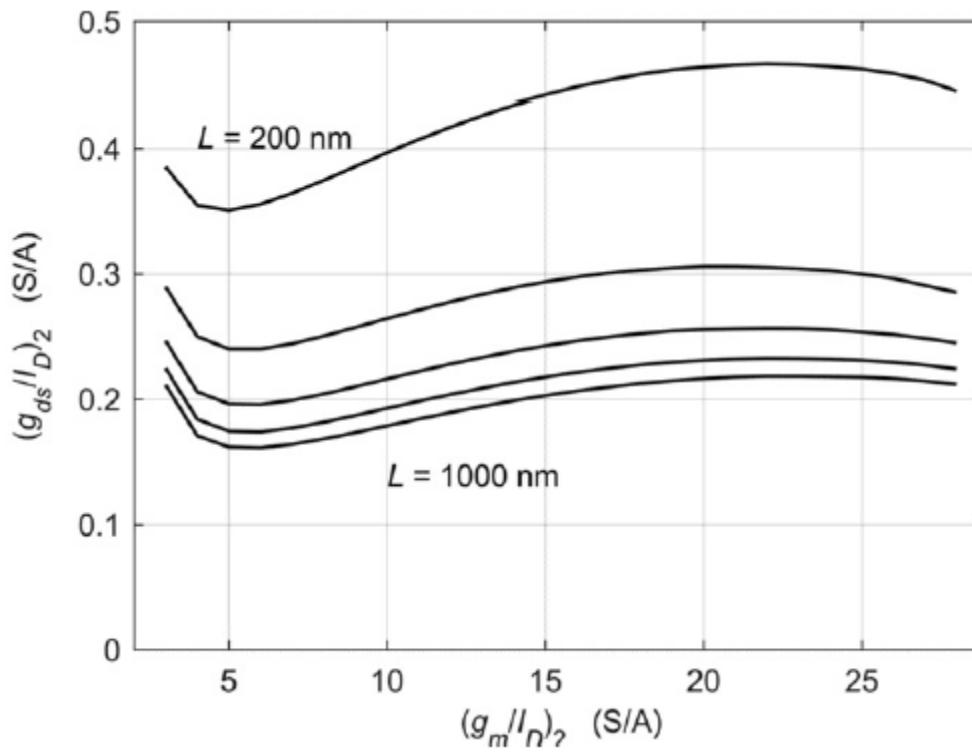Dužina kanala se takođe mora birati kompromisno između manjeg uticaja Earlyjevog efekta (veće L) i parazitnim kapacitivnostima (manje L).



Primer 8: U pojačavaču iz primera 3 sa $f_u=1\text{GHz}$, $CL=1\text{pF}$ i $FO=10$ dodat je umesto strujnog izvora zasićeni PMOS tranzistor kao aktivno opterećenje. Napon napajanja je $VDD=1.2\text{V}$. Uzimajući da je kod PMOS tranzistora $(gm/ID)=10$, proceniti uticaj dužine kanala L_2 na ostale geometrije tranzistora i struju drenja ID . Uporediti rezultate za $L_2=0.3\text{um}$, $L_2=0.5\text{um}$ i $L_2=1\text{um}$.

Prvo ćemo naći pogodnu vrednost dužine kanala L1 i potom izračunati odgovarajući gm/ID i gds/ID za NMOS tranzistor

$$f_T = f_u \cdot FO$$

MATLAB kod:

```
L1 = .06: .001: .4;
gm_ID1 = lookup(nch,'GM_ID','GM_CGG',2*pi*fu*FO,'L',L1);
gds_ID1 = diag(lookup(nch,'GDS_ID','GM_ID',gm_ID1,'L',L1));
```

Posle toga se izračunava

$$(g_m / I_D)_1 \quad A_{v0} = -\frac{\left(\frac{g_{m1}}{I_D}\right)_1}{\left(\frac{g_{ds}}{I_D}\right)_1 + \left(\frac{g_{ds}}{I_D}\right)_2}$$

Za dobijeni vektor je potrebno selektovati maksimalno pojačanje Av0max

```
gm_ID2 = 10;
L2 = [.06 .1*(1:10)];
for k = 1:length(L2)
    gds_ID2 = lookup(pch,'GDS_ID','GM_ID',gm_ID2,'L',L2(k))
    Av0(:,k) = gm_ID1./(gds_ID1 + gds_ID2);
end
[a b] = max(Av0);
gain = a';
```

Iterativno uključivanje parazitnih kapacitivnosti $C_{self}=C_{dd1}+C_{dd2}$

$C_{self} = 0;$

for $k = 1:10$,

$gm = 2*pi*fu*(CL + C_{self});$

$ID = gm./gm_ID1(b);$

$W1 = ID./diag(lookup(nch,'ID_W','GM_ID',gm_ID1(b),L1(b)));$

$C_{dd1} = W1.*diag(lookup(nch,'CDD_W','GM_ID',gm_ID1(b), 'L',L1(b)));$


$W2 = ID./lookup(pch,'ID_W','GM_ID',gm_ID2,'L',L2);$

$C_{dd2} = W2.*lookup(pch,'CDD_W','GM_ID',gm_ID2,'L',L2);$

$C_{self} = C_{dd1} + C_{dd2};$

end

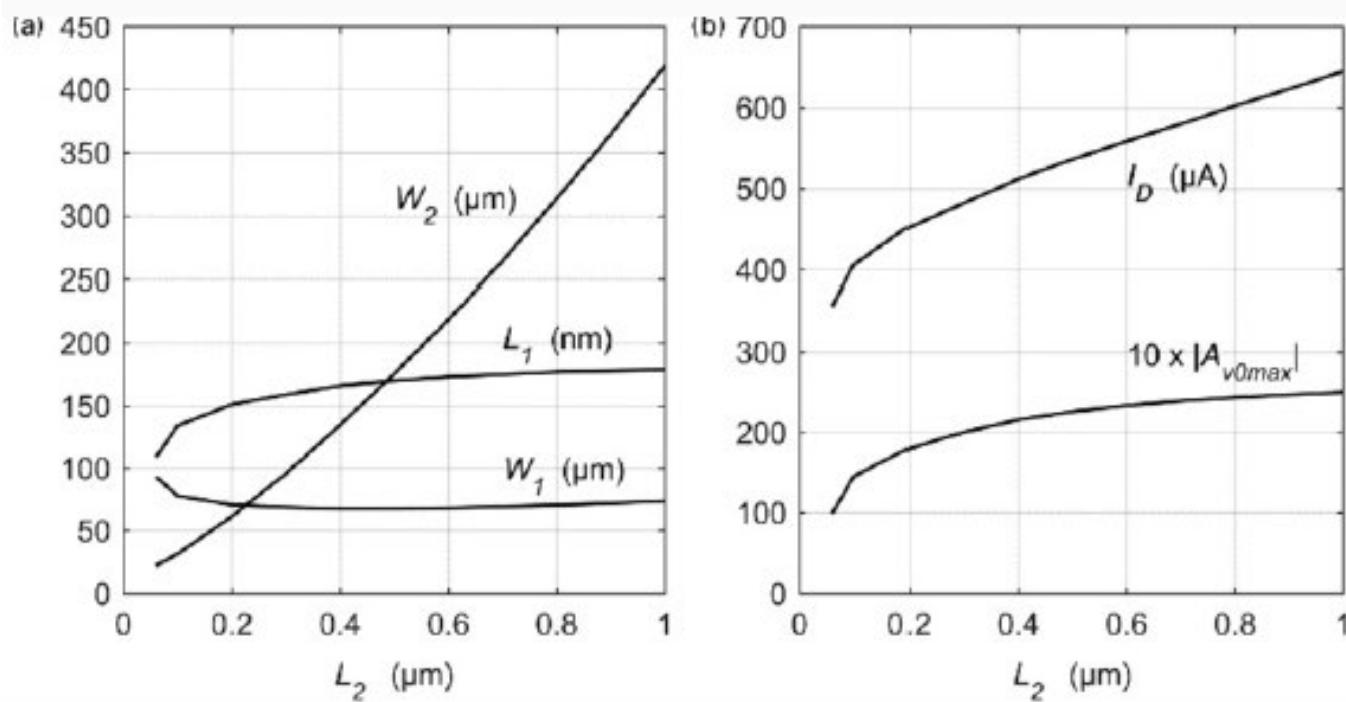Na sledećoj slici su prikazane zavisnosti potrebnih geometrija tranzistora, kao i struja drejna i maksimalno naponsko pojačanje u funkciji dužine kanala L2.



- Najbrže se menja širina kanala W_2 . Sa slike se da uočiti da nije potrebno ići na dužine kanala veće od 0.5um .
- Sa daljim povećanjem L_2 maksimalno pojačanje se neznatno povećava, a struja drezna i širina kanala W_2 značajno rastu.
- U sledećoj tabeli date su uporedo vrednosti parametara pojačavača sa strujnim izvorom u dreznu (Intrinsic Gain Stage-IGS) i sa aktivnim opterećenjem sa PMOS tranzistorom

	IGS	L2=1u	L2=0.5u	L2=0.3u
Av0max	40.82	25	22.6	20.1
$(gm/ID)_1$	10.62	12.92	13.55	14.38
ID[uA]	592	645	537	483
L1[nm]	220	179	170	159
W1[um]	45.9	73.4	67.2	68.5
W2[um]		419.3	176	95.6
Cself[fF]		327	157	104

U sledećoj tabeli je prikazana promena parametara pojačavača kada je L2=500nm, a menja se gm/ID NMOS tranzistora oko nominalne vrednosti 10

$(gm/ID)_2$	Av0max	$(gm/ID)_1$	L₁[nm]	W₁[um]	W₂[um]	I_D[uA]
9	22.85	13.48	171	65.32	135.1	526.8
10	22.61	13.55	170	67.21	175.6	536.6
11	22.37	13.63	169	69.52	225.6	548.8

Dobijene vrednosti parametara pri dizajnu: $L_1=170\text{nm}$, $L_2=500\text{nm}$, $W_1=67.2\mu\text{m}$ i $W_2=175.6\mu\text{m}$, $(gm/ID)_1=13.55$, $(gm/ID)_2=10$, $I_D=536.6\mu\text{A}$, $Av_0=22.61$, $V_{GS1}=521.1\text{mV}$, $V_{GS2}=585.7\text{mV}$, $C_{self}=157\text{fF}$

Pomoću lookupa tabele se može nacrtati i prenosna karakteristika pojačavača:

$VDS1 = .05: .01: 1.15;$

$ID2 = W_p * \text{lookup}(pch, 'ID_W', VGS, VGS2, 'VDS', VDDVDS1, 'L', L2);$


$ID1 = W_n * \text{lookup}(nch, 'ID_W', VGS, nch.VGS, 'VDS', VDS1, 'L', L1);$

$\text{for } m = 1:\text{length}(VDS1),$

$VGS1(:,m) = \text{interp1}(ID1(m,:), nch.VGS, ID2(m));$


end

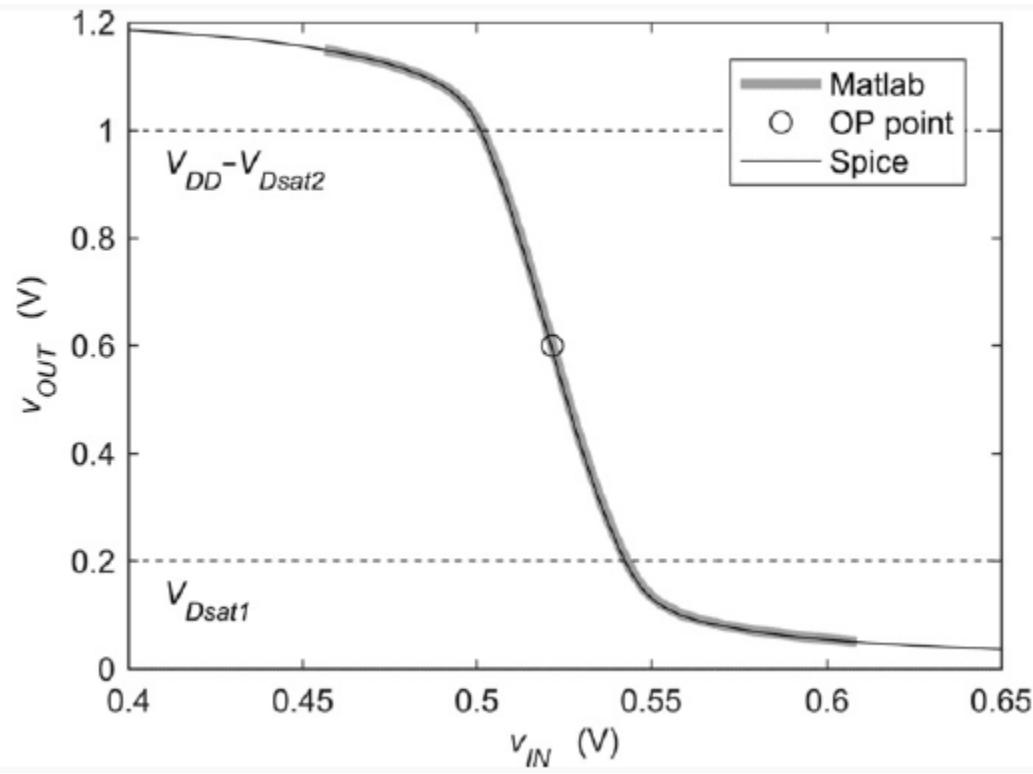Prenosna karakteristika je prikazana na sledećoj slici. Uočava se dobro slaganje grafika dobijenog iz Matlaba i SPICE simulacijom.



- Integrисани појачаваč u споју са zajедниčким сорсом i rezistивним оптерећењем

(b)

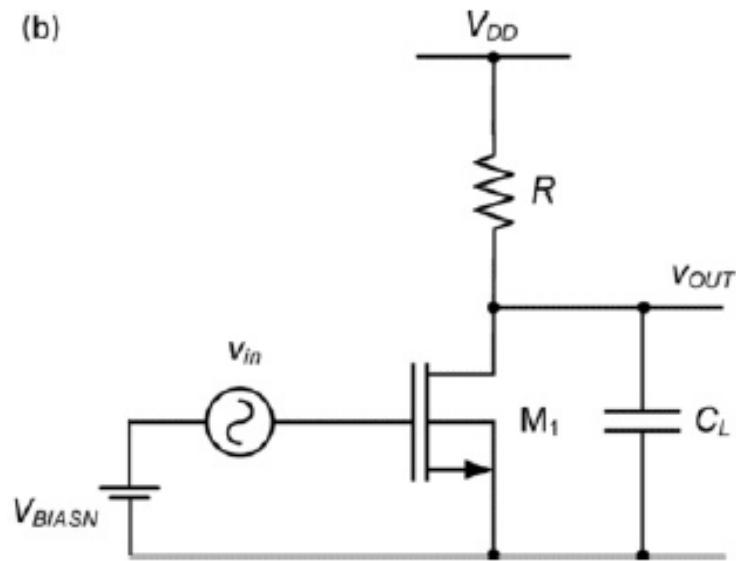


$$A_{v0} = -\frac{g_{m1}}{g_{ds1} + \frac{1}{R}} = -\frac{\left(\frac{g_m}{I_D}\right)_1}{\left(\frac{g_{ds}}{I_D}\right)_1 + \frac{1}{RI_D}} = -\frac{\left(\frac{g_m}{I_D}\right)_1}{\frac{1}{V_{EA1}} + \frac{1}{RI_D}} \quad (3.13)$$

$$V_{EA1} \gg RI_D \Rightarrow A_{v0} = -\left(\frac{g_m}{I_D}\right)_1 RI_D \quad (3.14)$$

- Da bi se максимизовало појачање $|Av_0|$ треба RI_D да буде што веће, али то смањује Earlyјев напон (V_{DS} се смањује) и swing напона на излазу у којем транзистор ради у засићењу
- На следећој слици су приказане зависности напонског појачања у пропусном опсегу када је транзистор у области јаке ($g_m/I_D=5$) и умерене инверзије ($g_m/I_D=20$), при чему је дужина канала параметар

$$|A_{v0}| = f(V_{DS1}) \Big|_{g_m/I_D=5} \quad |A_{v0}| = f(V_{DS1}) \Big|_{g_m/I_D=20}$$

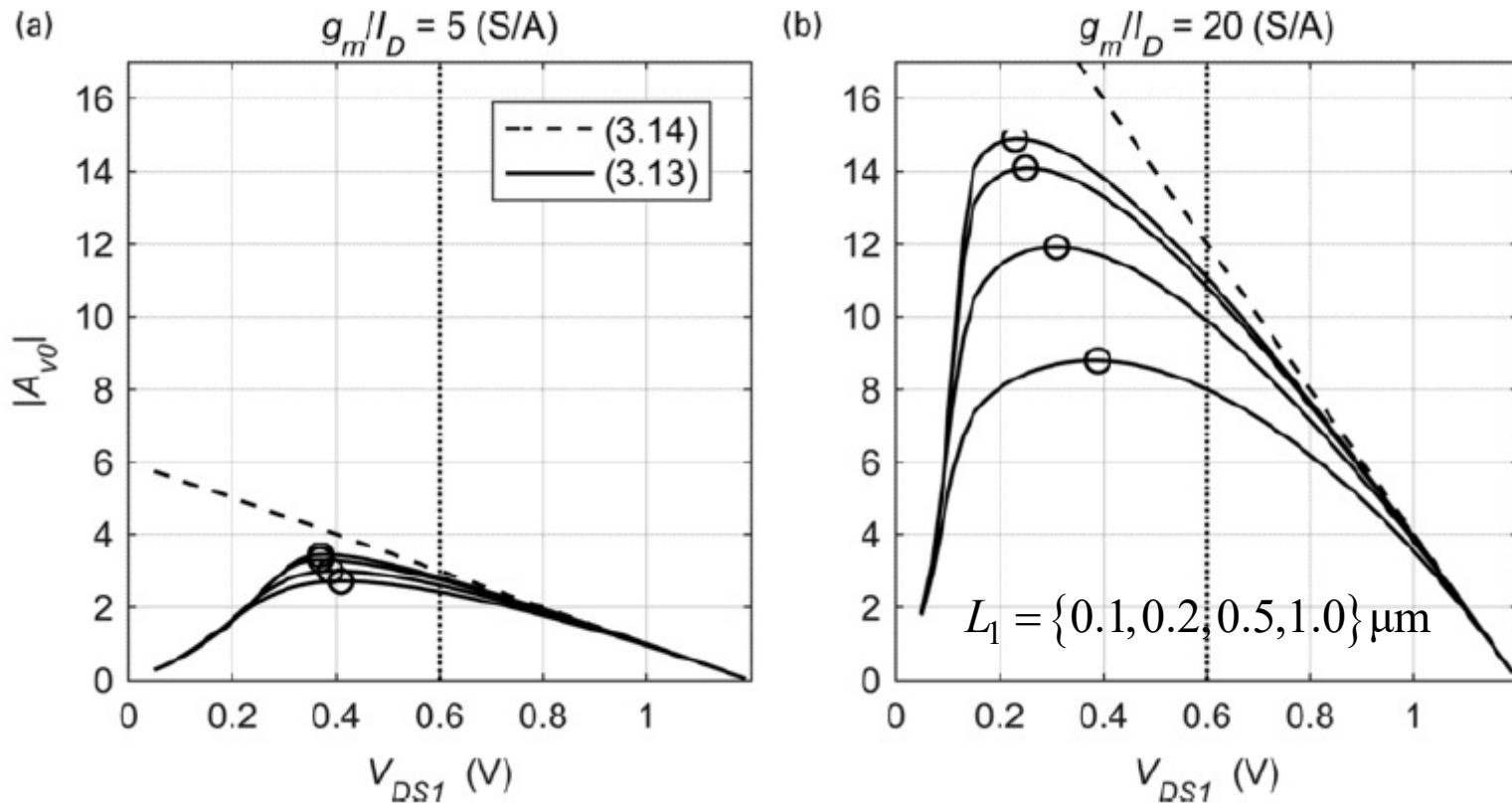

- Na slici su kružićima označeni maksimumi pojačanja
- Naponi V_{DS} pri kojima se dobijaju maksimumi pojačanja su ispod $V_{DD}/2$, što znači da je swing manji od maksimalnog swinga (idealno $\sim V_{DD}/2$)
- Nepraktično je da pojačavač radi u oblasti jake inverzije sa maksimalnim pojačanjem jer je V_{DS} blizu V_{DSsat}
- Pri dužim kanalima u umerenoj inverziji povećava se V_{EA1} , pa je tada aproksimacija (izraz 3.14) opravdana

Primer 10: U CS pojačavaču sa otpornikom u drejnu je $C_L=1\text{pF}$, $f_u=1\text{GHz}$, $V_{DD}=1.2\text{V}$ i $\text{FO}=10$. Odrediti V_{DS} , L i R tako da se dobije maksimalno pojačanje $|A_{v0}|$.

- Dužine kanala(LL) i napon drejn-sors (UDS) biće nezavisne promenljive, a odredićemo g_m/I_D i g_{ds}/I_D

$UDS = .1*(2:6); \quad \% \text{horizontal}$

$LL = .06: .01: .2; \quad \% \text{vertical}$

for k = 1:length(UDS)

```
    gmID(:,k)=lookup(nch,'GM_ID','GM_CGG',2*pi*fT,'VDS',UDS(k),'L',LL);
    gdsID(:,k)=lookup(nch,'GDS_ID','GM_CGG',2*pi*fT, 'VDS',UDS(k),'L',LL);
```

end

- Na osnovu izračunatih vektora g_m/I_D i g_{ds}/I_D dobija se $|A_{v0}|$, a potom određuje dužina kanala, napon drejn-sors i efikasnost transkonduktanse pri kojima se dobija maksimum $|A_{v0}|$

$AvoR = gmID./(gdsID + 1./(\text{VDDUDS}(\text{ones}(\text{length}(LL),1),:)))$

$[a \ b] = \max(AvoR);$

$[c \ d] = \max(a);$

$AvoRmax = c$

$L = LL(b(d))$

$VDS = UDS(d)$

$gm_ID = gmID(b(d),d)$

- Maksimalno pojačanje iznosi $|A_{v_0}| = 8.49$, a dobija se pri $L_1=110\text{nm}$, $g_m/I_D=18.04$ i $V_{DS}=0.4\text{V}$
- Preostaje još iterativni korak koji uključuje parazitne kapacitivnosti tranzistora C_{dd} .
 $\text{JD} = \text{lookup}(\text{nch}, \text{'ID_W'}, \text{'GM_ID'}, \text{gm_ID}, \text{'VDS'}, \text{VDS}, \text{'L'}, \text{L});$
 $\text{Cdd_W} = \text{lookup}(\text{nch}, \text{'CDD_W'}, \text{'GM_ID'}, \text{gm_ID}, \text{'VDS'}, \text{VDS}, \text{'L'}, \text{L});$
 $\text{Cdd} = 0;$
 $\text{for } k = 1:5,$

$$gm = 2 * \pi * fT / 10 * (C + Cdd);$$

$$ID = gm / gm_ID;$$

$$W = ID / JD;$$

$$Cdd = W * Cdd_W;$$

end


- Na osnovu dobijene struje drejna se određuje potrebna otpornost

$$R = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{I_D} = 2.172 \text{ k}\Omega$$

- Preostali parametri dizajna imaju vrednosti

$$W = 87.92 \mu\text{m}, V_{GS} = 464.6 \text{ mV}$$

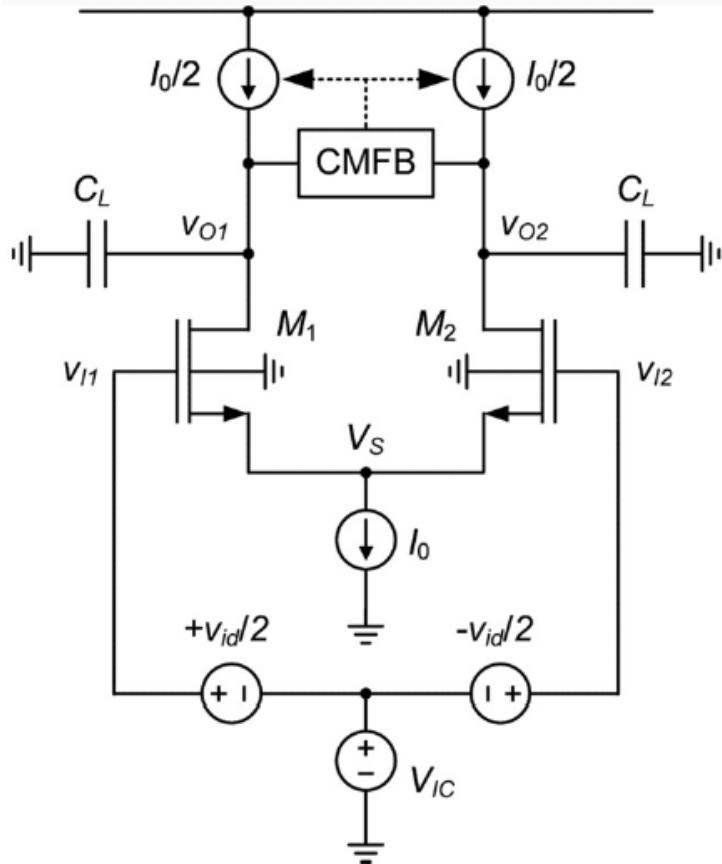Primer 11: Dimenzionisati tranzistore u diferencijalnom pojačavaču sa slike tako da pri $C_L=1\text{pF}$ bude $f_u=1\text{GHz}$. Poznato je: $g_m/I_D=15$, $V_{DD}=1.2\text{V}$, $V_{ICM}=0.7\text{V}$, $V_{OCM}=1\text{V}$.



- Za diferencijalni signal šema za male signale je ista kao kod CS pojačavača, primer 1. Pošto je osnova na masi, a sors na višem potencijalu od osnove, struja drepna će zavisiti i od napona sors-osnova

$$gm = 2 * \pi * fu * CL;$$

$$ID = gm/gm_ID;$$

$$VGS = \text{lookupVGS}(\text{nch},$$

$$'GM_ID', gmID, 'VDB', VDB, 'VGB', VGB);$$


$$JD =$$

$$\text{lookup}(\text{nch}, 'ID_W', 'GM_ID', gmID, 'VSB', VSB, 'VDS', VDBVSB)$$

$$I_{D1,2} = 419 \mu\text{A}, W_{1,2} = 41.06 \mu\text{m}$$

$$V_{GS} = 475 \text{ mV}, V_{SB} = 225 \text{ mV}$$

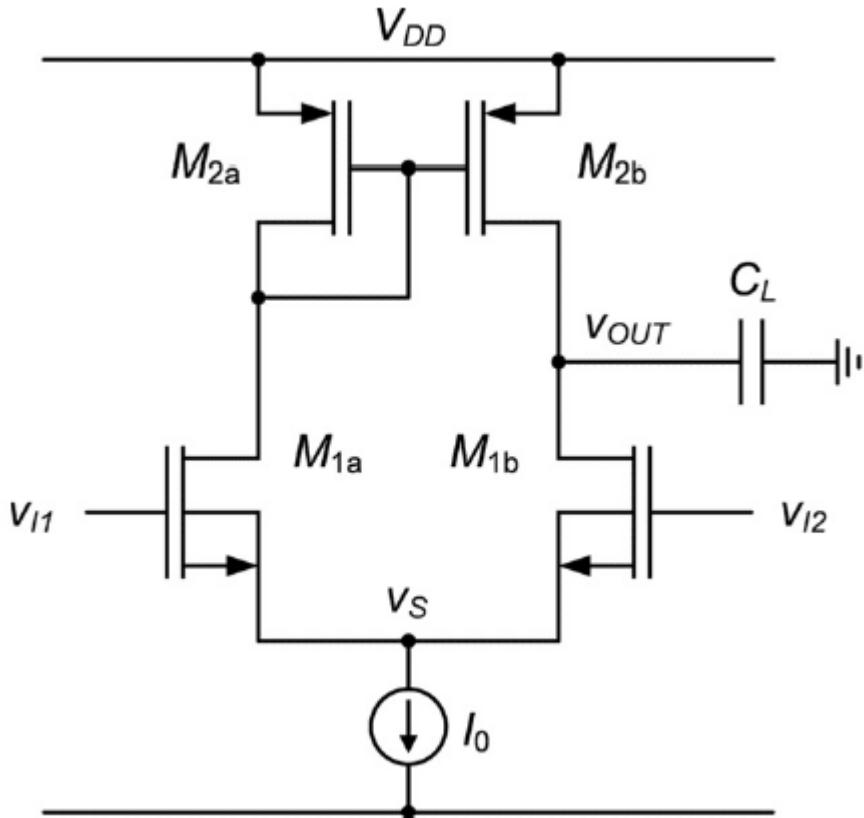Primer 12: Dimenzionisati tranzistore u diferencijalnom pojačavaču sa slike tako da pri $C_L=1\text{pF}$ bude $f_u=100\text{MHz}$. Poznato je: $V_{DD}=1.2\text{V}$ i $V_{ICM}=0.7\text{V}$.



- Prvo treba pronaći pogodne vrednosti g_m/I_D i dužine kanala NMOS tranzistora
- Na osnovu primera 6 u kome je isti $f_u=100\text{MHz}$ dobijeno je $\text{FO}=21.2$, $L=0.34\text{um}$ i $g_m/I_D=17$
- Na osnovu primera 8 zaključeno je da je dobra kompromisna vrednost g_m/I_D PMOS tranzistora ima vrednost 10 i da veća dužina kanala od 0.5um ne doprinosi značajnije povećanju pojačanja u propusnom opsegu, ali povećava širinu kanala ovog tranzistora

- Napon $V_{GS1,2}$ se mora iterativno odrediti, pošto nije poznat napon $V_{DS1a,b}$.
- Prvo se odredi $V_{GS1a,b}$, na osnovu lookup tabele za $V_{DS1a,b}=0.6\text{V}$

```
VGS1 = lookupVGS(nch,'GM_ID',gmID1,'L',L1);
```

$$V_{GS1} = 466.1 \text{ mV}$$

- Na isti način se dobija i V_{GS2} , smatrajući da je $V_{SD2}=V_{DD}/2=0.6\text{V}$

```
VGS2 = lookupVGS(pch,'GM_ID',gmID2,'L',L2);
```

- Potom se V_{GS2} određuje sa prethodnom vrednošću V_{GS1} i uslovom $V_{GS2}=V_{DS2}$

```
VGS2 = lookupVGS(pch,'GM_ID',gmID2,'VDS',VGS2,'L',L2);
```

$$V_{GS2} = -585.8 \text{ mV} \Rightarrow V_{DS1} = 381.2 \text{ mV}$$

$$V_{GS1} = 467 \text{ mV}, V_S = 233 \text{ mV}$$

- Pojačanje diferencijalnog pojačavača sa aktivnim opterećenjem i jednostrukim izlazom

```
gdsID1=lookup(nch,'GDS_ID','GM_ID',gmID1,'VDS',VDS1,'L',L1);
```

```
gdsID2=lookup(pch,'GDS_ID','GM_ID',gmID2,'VDS',VGS2,'L',L2);
```

$$Av_0 = gmID1/(gdsID1 + gdsID2)$$

$$A_{v0} = 31.06$$

- Da bi dobili struju drenja i širinu kanala, primenićemo istu proceduru kao kod CS pojačavača

```


gm1 = 2*pi*fu*CL;
ID = gm1/gmID1;
JD1 = lookup(nch,'ID_W','GM_ID',gmID1,'VDS',VDS1,'L',L1);
W1 = ID/JD1;
JD2 = lookup(pch,'ID_W','GM_ID',gmID2,'VDS',VGS2,'L',L2);
W2 = ID/JD2;

```


$$I_{D1} = I_{D2} = 36.96 \mu\text{A}, W_1 = 18.07 \mu\text{m}, W_2 = 12.13 \mu\text{m}$$

Simulacije:

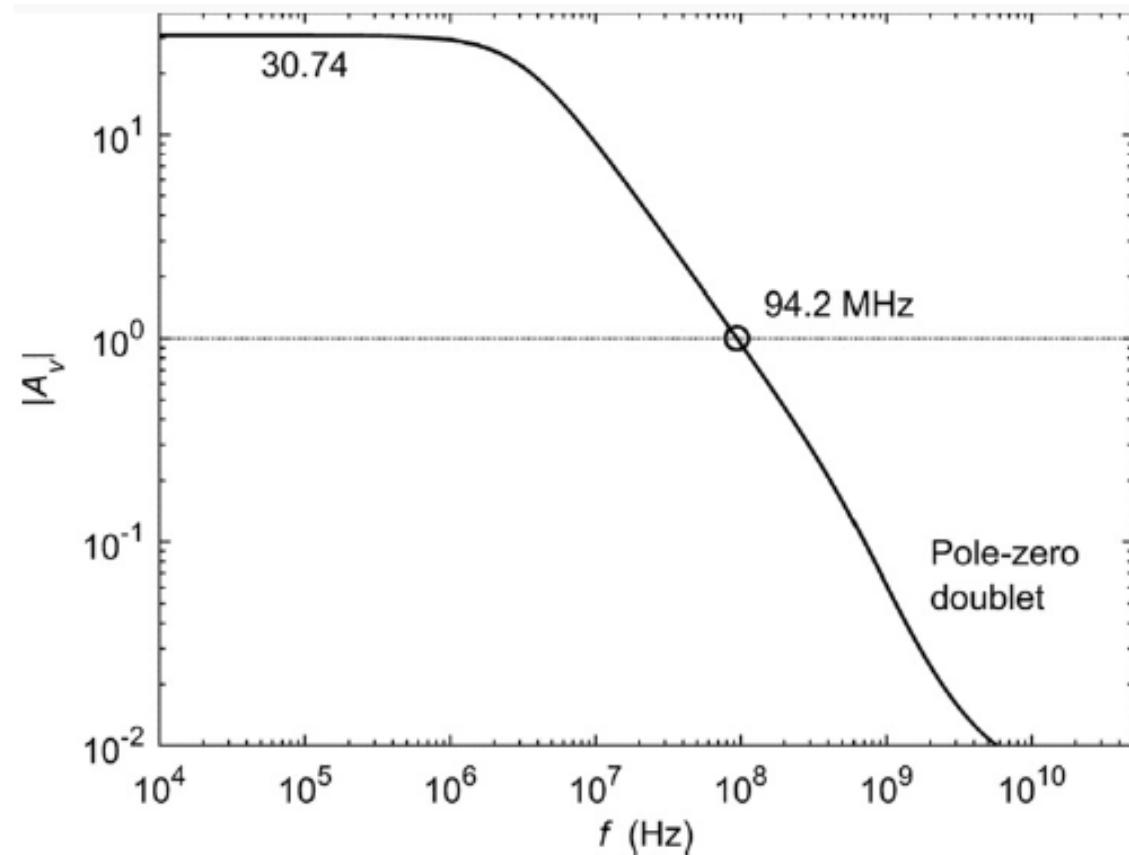Vrednosti malo odstupaju od zadatih jer nije urađena korekcija zbog postojanja izlazne kapacitivnosti C_{dd1} i C_{dd2} . Korekcija se obavlja na isti način kao i kod CS pojačavača.



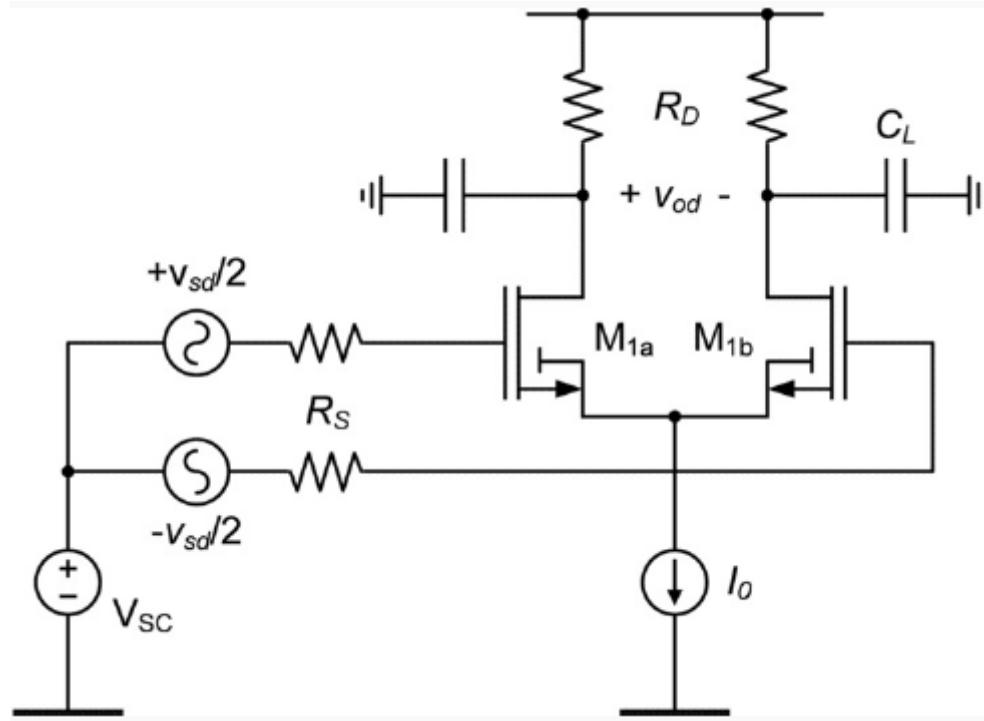Primer 13: Dimenzionisati tranzistore u diferencijalnom pojačavača sa slike tako da pri $C_L=1\text{pF}$, $R_D=1\text{k}$, $R_S=10\text{k}$, $V_{SC}=0.7\text{V}$ i $V_{DD}=1.2\text{V}$ bude $A_{v0}=4$. Poznato je $L=100\text{nm}$ i $g_m/I_D=15$.



$$A_{v0} = g_m (R_D \parallel r_{ds}) = \frac{g_m}{\frac{1}{R_D} + g_{ds}} = \frac{g_m}{\frac{1}{R_D} + g_{ds}} = \frac{1}{\frac{1}{g_m R_D} + a_i}$$

$$a_i = \frac{g_m}{g_{ds}}$$

- Prvi korak odredjivanje unutrašnjeg pojačanja

$gm_gds = \text{lookup}(\text{nch}, \text{'GM_GDS'}, \text{'GM_ID'}, gm_ID, \text{'L'}, L);$

- Određivanje g_m

$gm = 1/RL * (1/Av0 - 1./gm_gds).^{^-1};$

$$g_m = 4.93 \text{ mS}$$

$$I_D = \frac{g_m}{g_m / I_D} = 328 \mu\text{A}$$

$$W = \frac{I_D}{I_D / W} = 36.46 \mu\text{m}$$

$$A(s) = A_{PO} \frac{1 + s / \omega_z}{1 + b_1 s + b_2 s^2} \quad |\omega_z| = \frac{g_m}{C_{gd}} \gg \omega_T$$

$$b_1 = R_S [C_{gs} + C_{gb} + C_{gd} (1 + |A_{PO}|)] + R_L (C'_L + C_{gd}) \quad C'_L = C_L + C_{db}$$

$$b_2 = R_S R_L (C_{gs} C'_L + C_{gs} C_{gd} + C'_L C_{gd})$$

$$f_{p1} \approx \frac{\omega_{p1}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{b_1}, f_{p2} \approx \frac{1}{2\pi} \frac{b_1}{b_2}$$

$C_{gs} = W.*\text{lookup}(nch, 'CGS_W', 'GM_ID', gm_ID, 'L', L)$

$C_{gd} = W.*\text{lookup}(nch, 'CGD_W', 'GM_ID', gm_ID, 'L', L)$

$C_{dd} = W.*\text{lookup}(nch, 'CDD_W', 'GM_ID', gm_ID, 'L', L)$

$C_{db} = C_{dd}-C_{gd}$

$CL_{tot} = CL+C_{db};$

$$C_{gs} = 27.94 \text{ fF}, C_{gd} = 12.13 \text{ fF}, C_{db} = 10.76 \text{ fF}$$

Učestanosti polova:

$$f_{p1} = 166 \text{ MHz}, f_{p2} = 5.5 \text{ GHz}$$