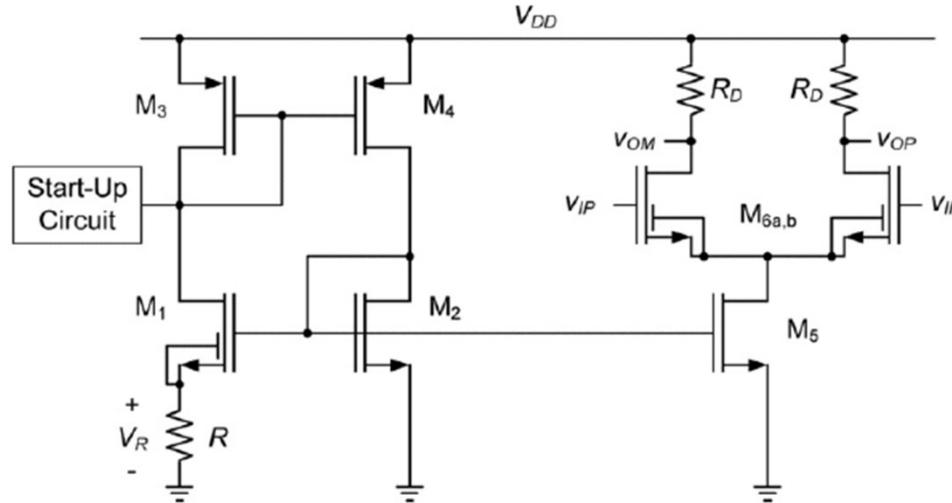


## □ Constant Transconductance Bias Circuit

- Kolo koje se može koristiti za polarizaciju tranzistora u svim oblastima inverzije



- Služi za polarizaciju kola sa  $g_m = \text{const.}$  Kada su tranzistori u diferencijalnom pojačavaču u istoj oblasti inverzije, tada je i njihova transkonduktansa robusna na PVT varijacije
- Potrebno je kolo za startovanje, odnosno za uključenje jednog od strujnih ogledala, bilo sa PMOS, ili sa NMOS tranzistorima
- Nakon startovanja i prelaznog režima kolo za polarizaciju ulazi u ustaljeno stanje

$$I_{D3} = I_{D4} \quad I_{D1} = I_{D3}, I_{D2} = I_{D4}$$

$$g_{m2} = \frac{1}{nU_T} \frac{I_{D2}}{q_2 + 1}$$

Аналогна интегрисана кола, 2020.

$$RI_{D1} = RI_{D2} = V_{GS2} - V_{GS1}$$

$$V_p = \frac{V_G - V_{T0}}{n} \Rightarrow V_{GS2} - V_{GS1} = n(V_{p2} - V_{p1}) = nU_T \left[ 2(q_2 - q_1) + \ln \frac{q_2}{q_1} \right]$$

$$g_{m2} = \frac{1}{nU_T} \frac{I_{D2}}{q_2 + 1} = \frac{1}{R} \frac{2(q_2 - q_1) + \ln \frac{q_2}{q_1}}{1 + q_2} = \frac{1}{R} F(q_1, q_2)$$

- Varijacija transkonduktanse  $g_{m2}$  sa temperaturom u funkciji je promene otpornosti i nivoa inverzije tranzistora  $M_1$  i  $M_2$
- Kada je otpornost  $R$  izvan čipa (off-chip) tada je u datoj oblasti inverzije transkonduktansa  $g_{m2}$  ima veoma stabilnu vrednost
- Sa on-chip otpornošću, temperaturni koeficijent transkonduktanse je određen realizacijom otpornosti  $R$ . Kada je  $R$  realizovan u poly sloju, TC  $g_{m2}$  je relativno mali.
- Kada su naponi praga tranzistora  $M_1$  i  $M_2$  isti, tada je

$$I_{D1} = I_{D2} \Rightarrow \frac{W_1}{W_2} = \frac{q_2^2 + q_2}{q_1^2 + q_1}$$


- Posmatrajmo dva krajnja slučaja, slabu i jaku inverziju
- U oblasti WI  $q_1$  i  $q_2$  imaju male vrednosti

$$g_{m2} = \frac{1}{R} \ln \frac{q_2}{q_1} = \frac{1}{R} \ln \frac{W_1}{W_2}$$

- U SI oblasti  $q_1$  i  $q_2$  imaju velike vrednosti, te je

$$g_{m2} = \frac{1}{R} \frac{2(q_2 - q_1)}{q_2} = \frac{2}{R} \left( 1 - \sqrt{\frac{W_2}{W_1}} \right)$$

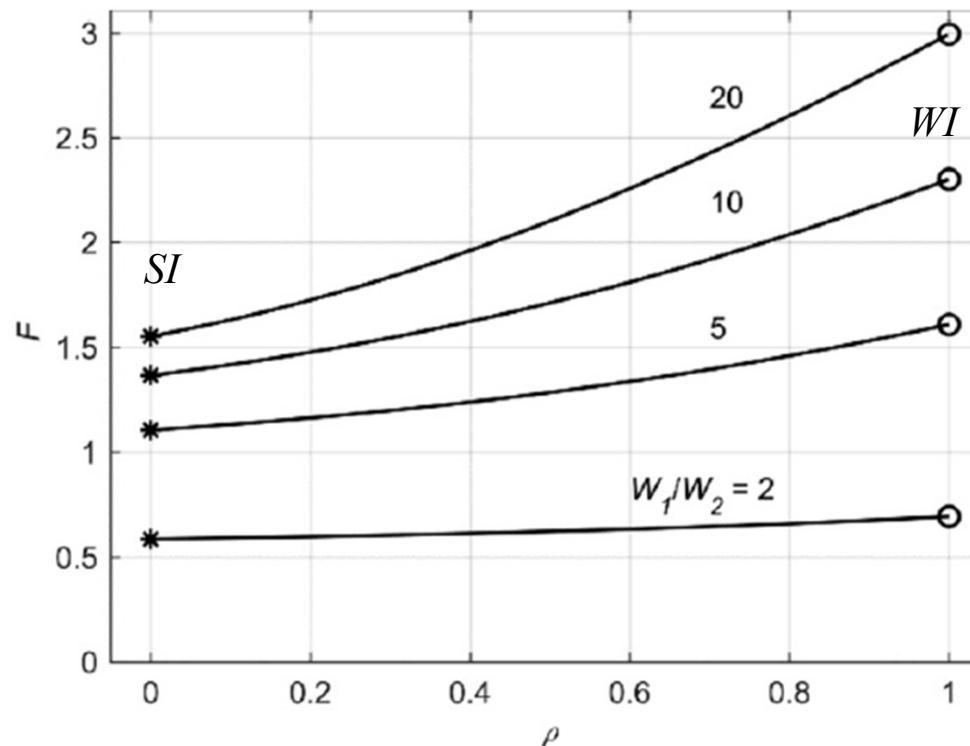- Između ovih graničnih vrednosti transkonduktanse  $g_{m2}$  faktor F određuje ponašanje kola



Normalizovana efikasnost transkonduktanse

$$\rho = \frac{g_{m2} / I_{D2}}{(g_{m2} / I_{D2})_{\max}}$$

- Ako je otpornost u drejnu  $R_D$  diferencijalnog para tranzistora  $M_{6a,b}$  napravljena od istog materijala kao i otpornost  $R$  za postavljanje transkonduktanse  $g_{m2}$ , tada je u WI oblasti

$$A_{dif} = g_{m6} R_D = \frac{W_5}{W_2} \frac{R_D}{R} \ln \frac{W_1}{W_2}$$

- Radi male varijacije pojačanja, diferencijalni tranzistori treba da budu u istoj oblasti kao i tranzistori u strujnom izvoru, odnosno da su im dužine kanala iste. Pošto tranzistori  $M_5$  i  $M_2$  čine strujno ogledalo, i tranzistor  $M_5$  treba da bude sa istom dužinom kanala

**Primer:** Dizajnirati kolo sa konstantnim gm za polarizaciju diferencijalnog pojačavača, tako da bude  $I_{D1}=I_{D2}=50\mu A$ . Poznato je  $VDD=1.2V$ ,  $VR=0.1V$  i  $L=0.5\mu m$ . Simulacijom prikazati zavisnost  $ID2$  i  $gm2$  u funkciji promene temperature ambijenta (-40C-125C) i napona napajanja  $VDD$  (1.1V-1.3V).

Smatraćemo da je  $W_3=W_4$  i da je  $V_{DS3}=V_{DS4}$


Prvo izračunamo  $VGS2$ , a zatim i gustine struja  $J_{D1}$ ,  $J_{D2}$  i  $J_{D3}$

$JD2 = \text{diag}(\text{lookup}(nch, 'ID_W', 'VGS', 'VGS2', 'VDS', 'VGS2', 'L', L));$

$JD1 = \text{diag}(\text{lookup}(nch, 'ID_W', 'VGS', 'VGS2-VR', 'VDS', 'VGS2-VR', 'L', L));$

$JD3 = \text{diag}(\text{lookup}(pch, 'ID_W', 'VGS', 'VDD-VGS2', 'VDS', 'VDD-VGS2', 'L', L));$

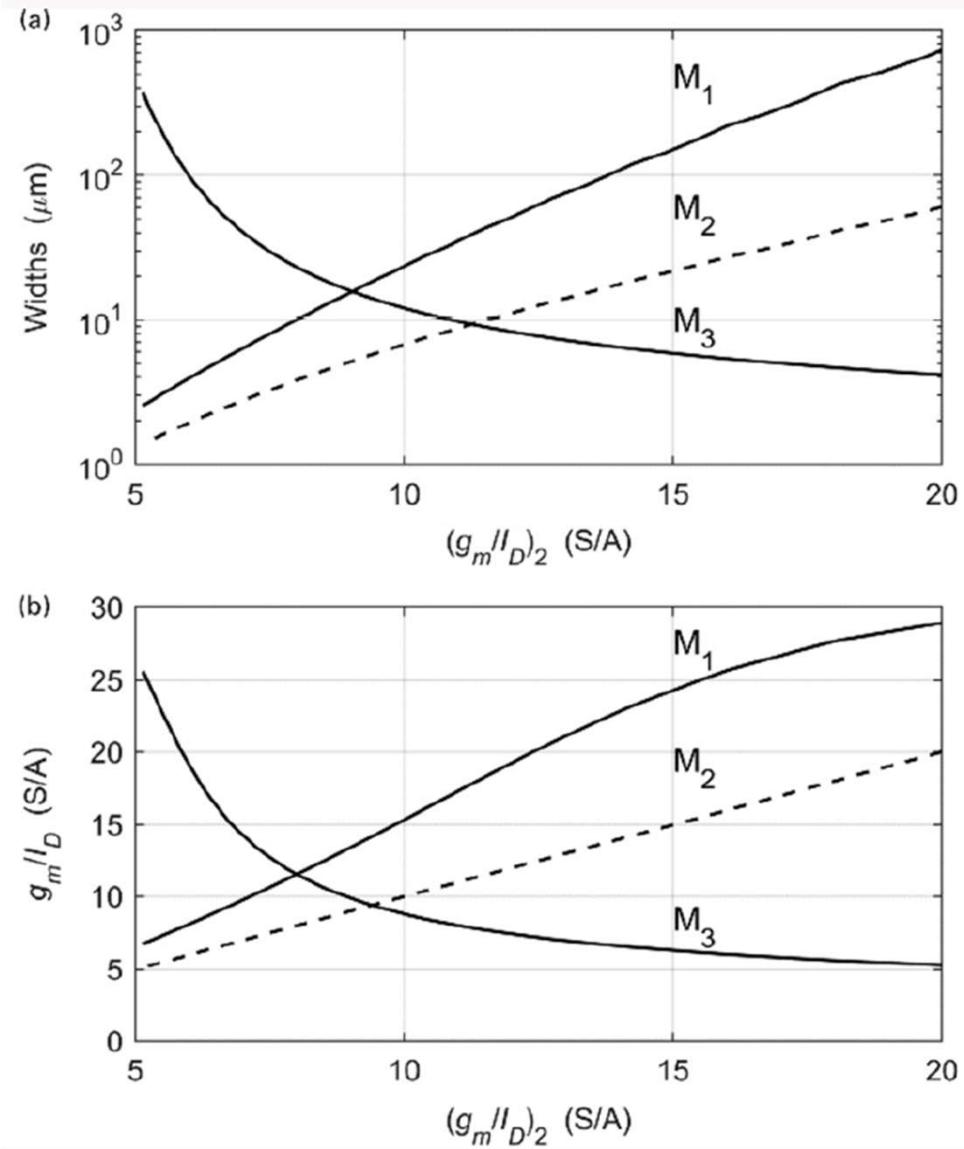Na osnovu zahtevane struje drejna  $I_D=50\mu A$ , dobijaju se moguće širine kanala i  $g_m/I_D$  u funkciji efikasnosti transkonduktanse  $g_{m2}/I_{D2}$



Relativno je velika promena širine kanala

Uzimajući da je  $W_2=15\mu m$ , dobija se  $W_1=82.59\mu m$  i  $W_3=6.99\mu m$


Sa ovim vrednostima širine kanala efikasnosti transkonduktanse su:

$$(g_m/I_D)_2 = 13.29 \text{ (MI)},$$

$$(g_m/I_D)_1 = 21.59 \text{ (~WI)}$$


$$(g_m/I_D)_3 = 6.86 \text{ (SI)}$$

Simulacije sa promenom temperature:

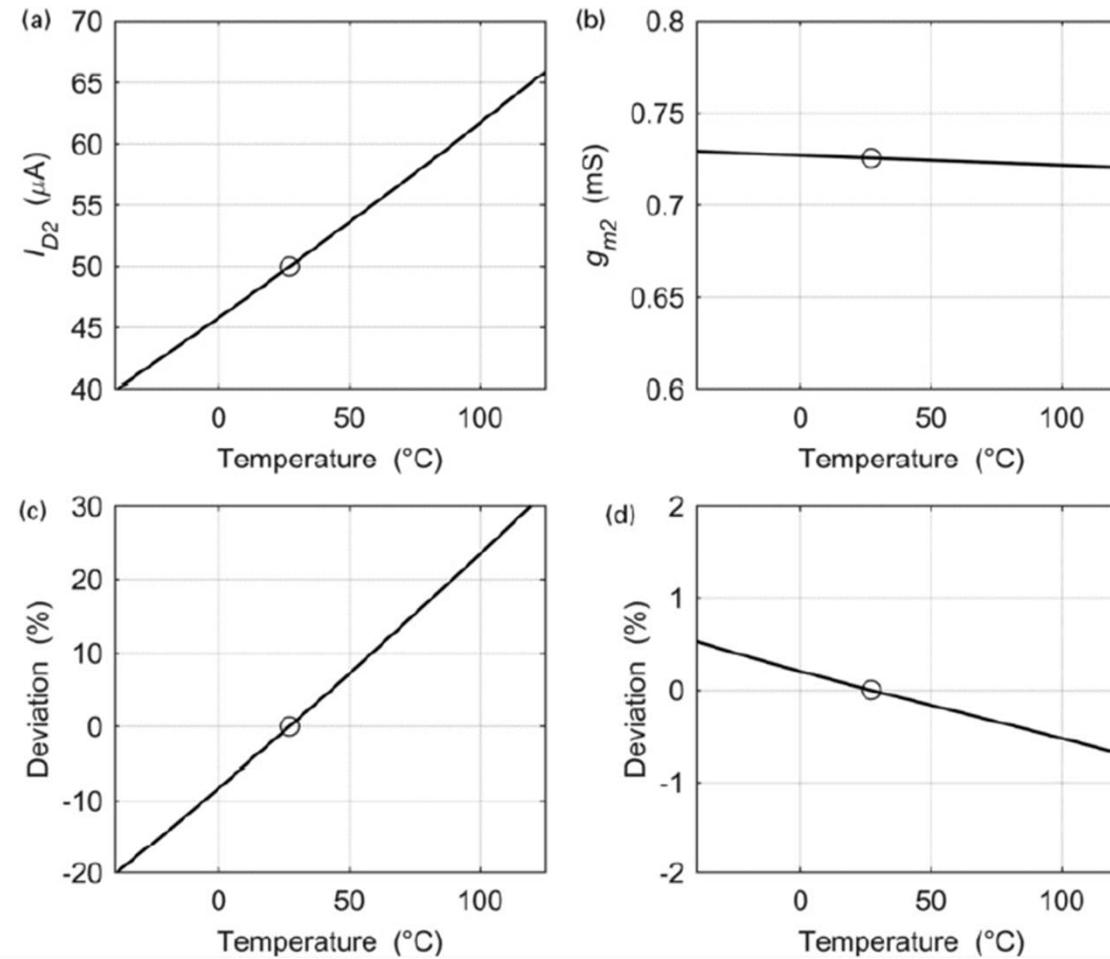


Pri promeni temperature od -40C do 125C, transkonduktansa  $g_{m2}$  se menja u opsegu +0.5% do -0.8%

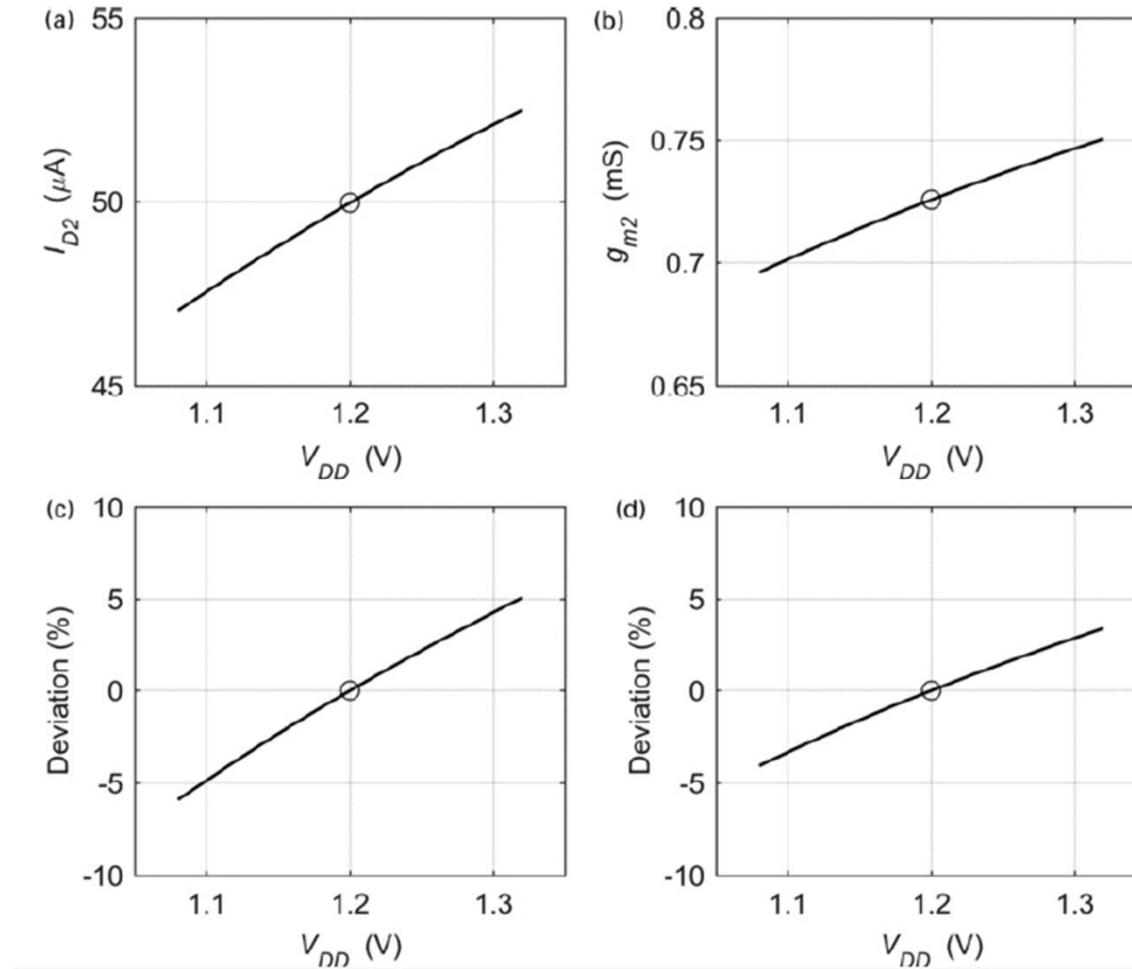Simulacije sa promenom napona napajanja  $V_{DD}$ :



Promena transkonduktanse  $gm2$  u ovom slučaju je znatno veća (10%), što je posledica uticaja Earlyjevog efekta.

## □ High-Swing kaskodni strujni izvor

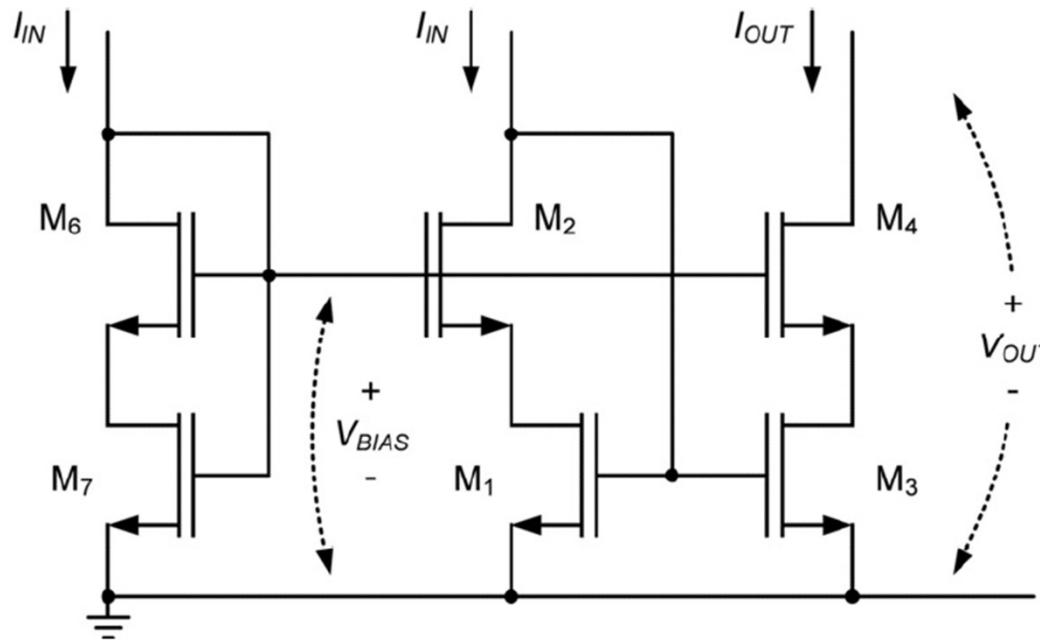

- Za veliku izlaznu otpornost je potrebna relativno velika dužina kanala, npr. L=0.5um
- Da bi se na strujnom izvoru dobio što manji pad napona treba da bude što veća vrednost  $g_m/I_D$ , a tada su za istu struju potrebni tranzistori sa većom širinom kanala
- Kompromisno  $g_m/I_D=20$  daje minimalni pad napona na tranzistoru u zasićenju

$$V_{Dsat} \approx \frac{2}{g_m / I_D} = 0.1 \text{ V}$$

- Međutim, problem je što je pri ovoj vrednosti napona drejn-sors Earlyjev napon mali, odnosno mala je izlazna otpornost tranzistora

Stoga ćemo uzeti da je napon drejn-sors tranzistora  $M_1, M_3$  nešto veći

$$V_{DS1} = V_{Dsat} + V_X \approx \frac{2}{g_m / I_D} + V_X$$

`VGS1 = lookupVGS(nch,'GM_ID',gmID1,'VDS',VDS1,'L',L);`

`VEA1 = lookup(nch,'ID_GDS','VGS',VGS1,'VDS',VDS1,'L',L);`

$$V_X = \begin{cases} 0 \\ 50 \text{ mV} \\ 100 \text{ mV} \end{cases} \Rightarrow V_{EA1} = \begin{cases} 0.556 \text{ V} \\ 1.733 \text{ V} \\ 2.285 \text{ V} \end{cases} \Rightarrow r_{ds3} = r_{ds1} = \frac{V_{EA1}}{I_0} = \frac{V_{EA1}}{100 \mu\text{A}} = \begin{cases} 5.56 \text{ k}\Omega \\ 17.33 \text{ k}\Omega \\ 22.85 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

Kompromisno  $V_x = 50 \text{ mV}$

Napon za polarizaciju gejta kaskodnog tranzistora je

$$V_{BIAS} = V_{DS1} + V_{GS2}$$

Da bi odredili  $VGS2$  uradićemo interpolaciju napona  $V_{GS1}$  tako da bude  $J_{D1} = J_{D2}$

`JD1 = lookup(nch,'ID_W','VGS',VGS1,'VDS',VDS1,'L',L);`

`S = .001*(0:50);`

`JD2 = lookup(nch,'ID_W','VGS',UGS1+S,'VDS',VGS1-VDS1, 'VSB',VDS1,'L',L);`

`VGS2 = interp1(JD2/JD1,VGS1+S,1);`

`VBIAS = VDS1 + VGS2;`

$$W = I_{in} / J_{D1}, W_{1-4} = W$$

$V_x$ (mV)	0	50	100
$V_{DS1}$ (mV)	100	150	200
$V_{GS1}$ (mV)	427	430	430
$V_{BIAS}$ (mV)	538	602	662
W ( $\mu\text{m}$ )	146.2	131.4	128.0

Izlazna otpornost strujnog izvora je


$$R_0 = r_{ds4} + r_{ds3} \left( 1 + (g_{m4} + g_{mb4}) r_{ds4} \right)$$

Ekvivalentni Earlyjev napon čitavog strujnog izvora je

$$V_{EA} = R_0 I_0 = \frac{1}{g_{ds4}/I_0} + \frac{1}{g_{ds3}/I_0} \left( \frac{g_{m4}}{I_0} + \frac{g_{mb4}}{I_0} \right) \frac{1}{g_{ds4}/I_0} \frac{1}{g_{ds3}/I_0}$$

$V_x$ (mV)	0	50	100
$V_{EA}$ (V)	48.51	123.26	136.97
$R_{out}$ ( $\text{M}\Omega$ )	0.49	1.23	1.37

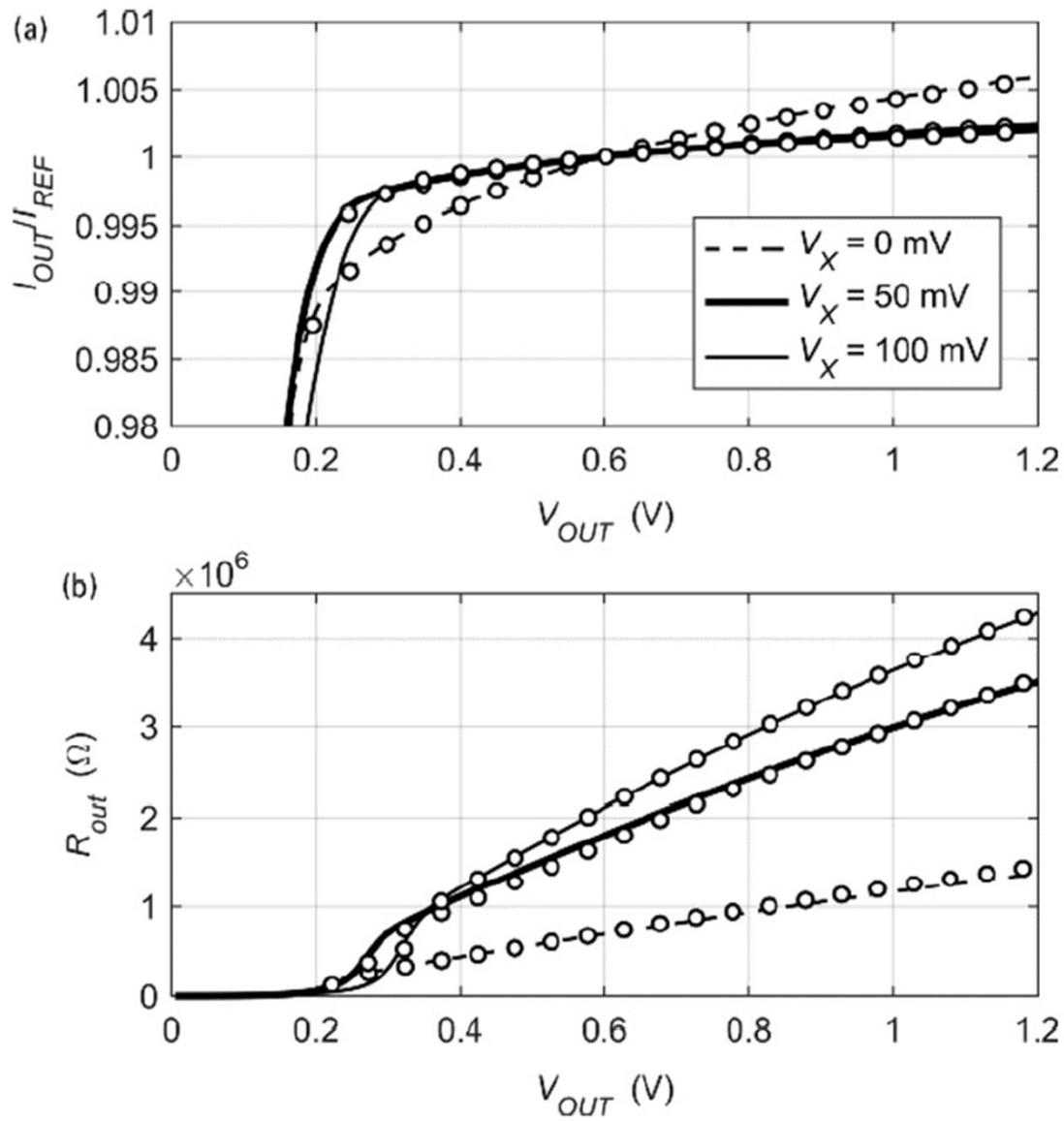Kada je kapacitivnost strujnog izvora bitan parametar, dužina kanala se može smanjiti, naravno po cenu smanjene izlazne otpornosti



Аналогна интегрисана кола, 2020.


- Dimenzionisanje tranzistora u kolu za polarizaciju strujnog ogledala

$$W_6 = W_2 = W$$

`JD7 = lookup(nch,'ID_W','VGS',Vbias,'VDS',VDS1,'L',L);`

$V_x$ (mV)	0	50	100
$W_7$ (um)	29.02	13.78	8.13

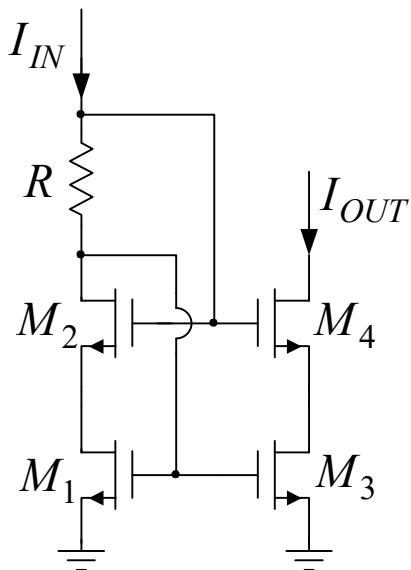Dodavanjem otpornosti u drejn tranzistora  $M_2$  mogu se ukloniti tranzistori  $M_6$  i  $M_7$



$$R = \frac{V_{BIAS} - V_{GS1}}{I_0} = \begin{cases} \frac{538 - 427}{0.1} \Omega \\ \frac{602 - 430}{0.1} \Omega \\ \frac{662 - 430}{0.1} \Omega \end{cases} = \begin{cases} 1110 \Omega \\ 1720 \Omega \\ 2320 \Omega \end{cases}$$