

**Milan Prokin      Radivoje Đurić**


**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE**  
**2006-domaći zadaci**



**1. domaći zadatak**

- 1.1. a)** [5] Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora) sa NPN tranzistorom na ulazu i PNP tranzistorom na izlazu i negativnom povratnom spregom koja povećava ulaznu otpornost i smanjuje izlaznu otpornost, napajan iz dve baterije za napajanje.
- b)** [5] Nacrtati vremenske dijagrame napona na priključcima oba tranzistora za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

**Rešenje:**

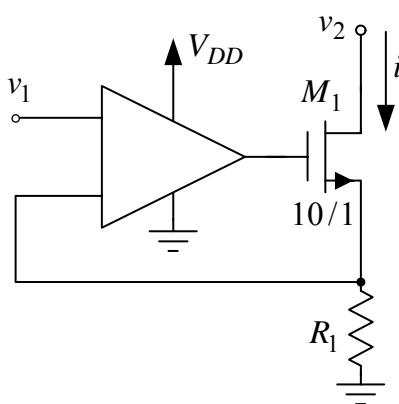

**1.2.** Parametri tranzistora u kolu sa slike su:  $V_{TN} = 0,7\text{ V}$ ,  $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A/V}^2$ ,  $W/L = 10/1$  i  $\lambda_n = 0,04 \text{ V}^{-1}$ , operacioni pojačavač je idealan, dok je  $V_{DD} = 3\text{ V}$  i  $R_l = 10\text{ k}\Omega$ .

- a) [2] Odrediti polaritet ulaznih priključaka operacionog pojačavača tako da u kolu bude ostvarena negativna reakcija.
- b) [5] Ako je  $v_2 = V_{DD}$ , pod uslovom iz tačke a), odrediti i nacrtati zavisnost  $i_2 = f(v_1)$ ,  $-1\text{ V} \leq v_1 \leq 1\text{ V}$ .
- c) [3] U okolini mirne radne tačke  $V_1 = 1\text{ V}$ , odrediti otpornost  $R_i$  koja se vidi između izlaza i mase.

**Rešenje:**

**2. domaći zadatak**


**2.1. a) [4]** Nacrtati precizni usmarač sa funkcijom prenosa:

$$v_I(v_g) = \begin{cases} v_g, & v_g < 0 \\ 0, & v_g \geq 0 \end{cases}$$

Na raspolaganju su jedna dioda sa naponom provodne diode  $V_D = 0.6V$ , jedan (idealni) operacioni pojačavač, jedan otpornik i dve baterije za napajanje.

- b) [2] Nacrtati dijagram zavisnosti napona na izlazu operacionog pojačavača od napona pobudnog generatora  $v_g$ .
- c) [2] Nacrtati vremenski dijagram napona na izlazu preciznog usmarača za sinusoidalni napon pobudnog generatora  $v_g$ .
- d) [2] Nacrtati vremenski dijagram napona na izlazu operacionog pojačavača za sinusoidalni napon pobudnog generatora  $v_g$ .

**Rešenje:**

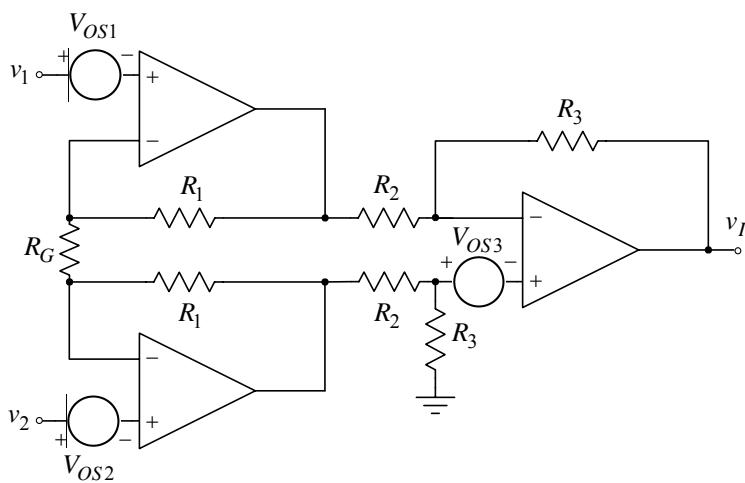

**2.2.** U kolu instrumentacionog pojačavača sa slike upotrebljeni su operacioni pojačavači koji se mogu smatrati idealnim. Na ulazima ovih pojačavača nalaze se naponski generatori  $V_{OS1-3}$ , kojima se modeluje uticaj naponskog ofseta. Poznato je:  $R_G = 1\text{k}\Omega$ ,  $R_1 = 5R_G$ ,  $R_2 = 10\text{k}\Omega$  i  $R_3 = 10R_2$ .

a) [8] Odrediti zavisnost izlaznog napona u odsustvu pobude u funkciji naponskog ofseta  $V_I = f(V_{OS1}, V_{OS2}, V_{OS3})$ .


- b) [2] Ako se naponski offset operacionih pojačavača nalazi u opsegu  $-1\text{mV} \leq V_{OS} \leq 1\text{mV}$ , odrediti opseg vrednosti u kome se nalazi izlazni napon u odsustvu pobude  $V_{I\min} \leq V_I \leq V_{I\max}$ .

**Rešenje:**

**3. domaći zadatak**

- 3.1.** a) [2] Nacrtati integrator sa prekidačem za reset, koristeći idealni operacioni pojačavač sa *npn* ulaznim tranzistorima, negativnim naponskim ofsetom  $V_{OS}$  (računajući prema referentnom smeru ulaznog napona operacionog pojačavača) i identičnim ulaznim strujama polarizacije  $I_B^+$  and  $I_B^-$ .
- b) [4] Izvesti izraz i nacrtati napon na izlazu integratora iz tačke a) u funkciji vremena, za isključen pobudni generator, ako je pre trenutka  $t = 0$  prekidač za reset bio zatvoren, a posle tog trenutka otvoren.
- c) [4] Izvesti izraz i nacrtati napon na izlazu integratora iz tačke a) u funkciji vremena pod uslovima iz tačke b), ako je integrator iz tačke a) modifikovan tako da se maksimalno smanji uticaj ulaznih struja polarizacije  $I_B^+$  i  $I_B^-$  na izlazni napon.

**Rešenje:**

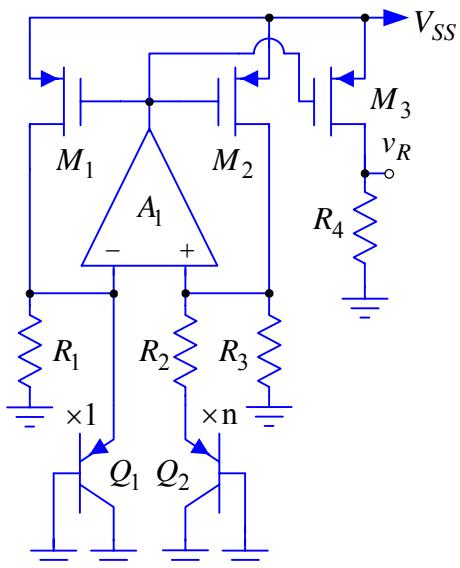

**3.2.** Parametri MOS tranzistora u izvoru referentnog napona sa slike su:  $V_T = 0,7\text{V}$ ,  $B_1 = B_2 = B_3 = B$  i  $\lambda \rightarrow 0$ . Osim površina emitora,  $A_{E2} = nA_{E1}$ ,  $n = 100$ , ostali parametri tranzistora  $Q_1$  i  $Q_2$  su identični, a operacioni pojačavač se može smatrati idealnim. Poznato je:  $V_{SS} = 1\text{V}$ ,  $\beta_F \gg 1$ ,  $V_{EB1}(27^\circ\text{C}) = 0,6\text{V}$ ,  $V_t(27^\circ\text{C}) = 25,7\text{mV}$ ,

$dV_{EB}/dT = -2\text{mV}/^\circ\text{C}$  i  $R_1 = R_3$ . Smatrati da su svi MOS tranzistori u zasićenju, a operacioni pojačavač izvan njega.


- a) [7] Odrediti zavisnost referentnog napona  $v_R$  u funkciji parametara kola.
- b) [3] Odrediti uslov pod kojim referenti napon ima null temperturni koeficijent  $dv_R/dT = 0$ .

**Rešenje:**

**4. domaći zadatak**

- 4.1.** a) [2] Nacrtati neinvertujući pojačavač sa operacionim pojačavačem sa jednopolnom prenosnom karakteristikom, napajan iz dve baterije za napajanje.  
b) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja pojačavača iz a).  
c) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja pojačavača iz a) kome je na red sa otpornikom vezanim između invertujućeg priključka operacionog pojačavača i mase povezan kondenzator.

**Rešenje:**

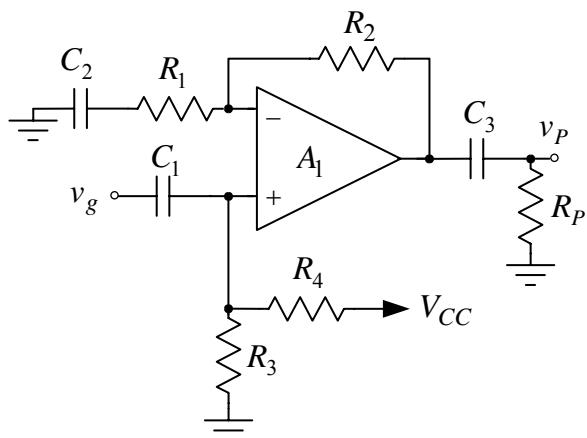

**4.2.** U pojačavaču sa slike upotrebljen je operacioni pojačavač koji se može smatrati idealnim, dok je:  $V_{CC} = 5\text{ V}$ ,  $R_3 = R_4 = 100\text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 9R_1$ ,  $R_P = 2\text{ k}\Omega$ ,  $C_1 = 2\text{ }\mu\text{F}$  i  $C_2 = C_3 = 10\text{ }\mu\text{F}$ .


- c) [6] Odrediti naponsko pojačanje  $A(s) = V_p(s)/V_g(s)$ .
- d) [4] Nacrtati asimptotsku karakteristiku naponskog pojačanja  $A(j\omega) = V_p(j\omega)/V_g(j\omega)$ .

**Rešenje:**

**5. domaći zadatak**

- 5.1.** a) [3] Na primeru pojačavača sa zajedničkim emiterom objasniti smanjenje gornje granične učestanosti pojačavača usled Milerovog efekta.  
b) [4] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa mostnom povratnom spregom za kompenzaciju Milerovog efekta i objasniti način kompenzacije.  
c) [3] Nacrtati realizaciju pojačavača iz b) u integrisanoj tehnologiji.

**Rešenje:**

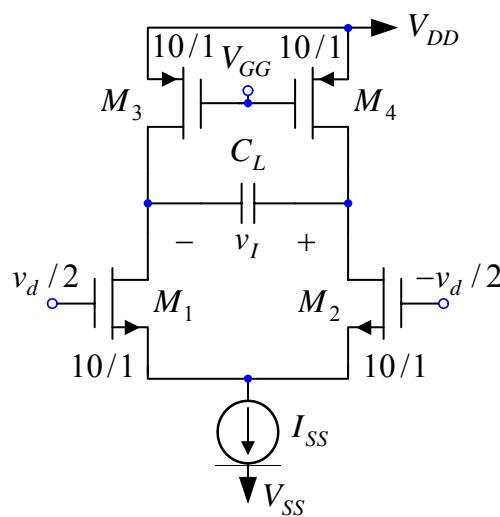

**5.2.** Parametri tranzistora u kolu pojačavača sa slike su:  
 $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\lambda_n = 0,04 \text{V}^{-1}$ ,  
 $\lambda_p = 0,05 \text{V}^{-1}$ ,  $V_{TN} = V_T = 0,7 \text{V}$ ,  $V_{TP} = -V_T$ ,  
 $C_{dbn} = C_{dbp} = 100 \text{fF}$ ,  $C_{gdn} = C_{gdp} = 50 \text{fF}$  i  
 $C_{gsn} = C_{gsp} = 100 \text{fF}$ , dok je:  $V_{DD} = 3 \text{V}$ ,  $V_{GG} = 1,98 \text{V}$ ,  
 $I_{SS} = 50 \mu\text{A}$  i  $C_L = 500 \text{fF}$ . Odrediti gornju graničnu  
učestanost pojačavača  $f_H$ .

**Rešenje:**