

**ETF U BEOGRADU, ODSEK ZA ELEKTRONIKU**

**Milan Prokin      Radivoje Đurić**

# **Osnovi analogne elektronike**


**domaći zadaci - 2007**



**1. domaći zadatak – grupa A**

- 1.1. a)** [5] Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora) sa operacionim pojačavačem, NPN tranzistorom i negativnom povratnom spregom koja smanjuje ulaznu otpornost i povećava izlaznu otpornost, napajan iz dve baterije za napajanje.
- b)** [5] Nacrtati vremenske dijagrame napona na svim priključcima NPN tranzistora za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

**Rešenje:**

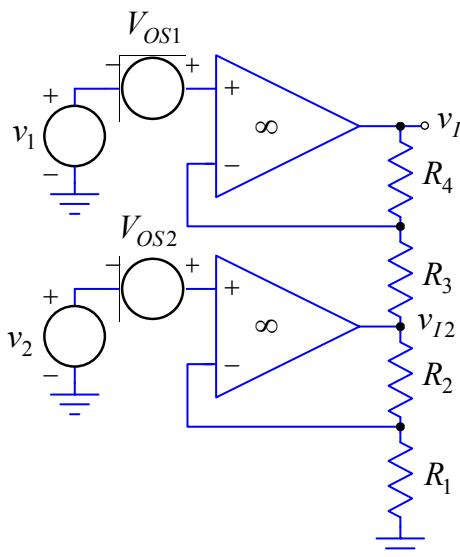

**1.2.** U kolu sa slike operacioni pojačavači se mogu smatrati idealnim. Ekvivalentni generatori naponskog ofseta ovih operacionih pojačavača uzimaju vrednosti iz opsega  $-1\text{mV} \leq V_{OS1} \leq 1\text{mV}$  i  $-1\text{mV} \leq V_{OS2} \leq 1\text{mV}$ , a poznato je  $R_4 = 9R_3$ .


- a) [6] Odrediti uslov pod kojim je  $v_I = k(v_1 - v_2)$ ,  $k > 0$ . Koliko iznosi  $k$ ? Zanemariti uticaj naponskog ofseta.
- b) [4] Pod uslovom iz tačke a), odrediti opseg vrednosti izlaznog napona u mirnoj radnoj tački.

**Rešenje:**

**1. domaći zadatak – grupa B**

- 1.1. a) [5]** Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora) sa operacionim pojačavačem, NPN tranzistorom i negativnom povratnom spregom koja povećava ulaznu otpornost i povećava izlaznu otpornost, napajan iz dve baterije za napajanje.
- b) [5]** Nacrtati vremenske dijagrame naponu na svim priključcima NPN tranzistora za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

**Rešenje:**

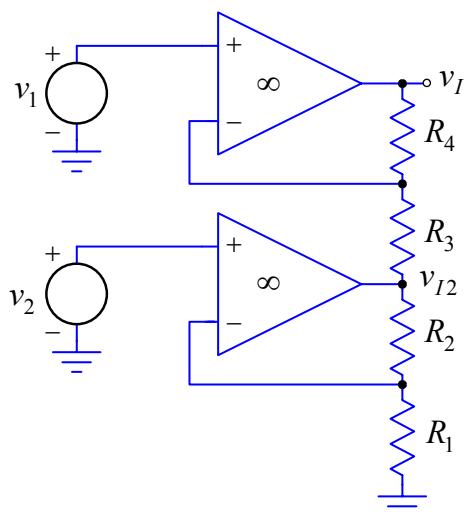

**1.2.** U kolu sa slike operacioni pojačavači se mogu smatrati idealnim i napajaju se iz baterija  $V_{CC} = -V_{EE} = 3\text{ V}$ , a poznato je  $R_4 = 9R_3$ ,  $R_1 = 9R_2$ ,  $v_1 = V_m \sin(2\pi ft)$ ,  $v_2 = -V_m \sin(2\pi ft)$ ,  $f = 1\text{ kHz}$ .


- a) [6] Ako je  $V_m = 100\text{ mV}$  nacrtati, u toku jedne periode ulaznog napona, vremenske oblike napona  $v_{I2}$  i  $v_I$ .
- b) [4] Odrediti maksimalnu amplitudu ulaznog napona  $V_{m\max}$  za koju ne dolazi do izobličenja izlaznog napona  $v_I$ .

**Rešenje:**

**2. domaći zadatak – grupa A**

- 2.1.** a) [3] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa operacionim pojačavačem i pojačanjem 10, napajan iz dve baterije za napajanje.
- b) [4] Izračunati napon na izlazu diferencijalnog pojačavača usled naponskog ofseta, pri čemu je generator povezan na neinvertujući ulaz operacionog pojačavača.
- c) [3] Modifikovati kolo iz tačke a) tako da se omogući kompenzacija uticaja naponskog ofseta.

**Rešenje:**

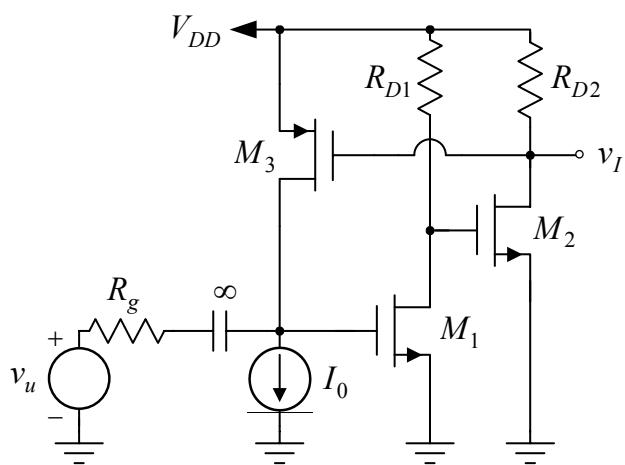

**2.2.** U kolu sa slike svi tranzistori su u zasićenju, a parametri u modelu za male signale su poznati. Smatrali da se Earlyjev efekat može zanemariti.


- [4] Odrediti izraz za kružno pojačanje.
- [6] Podrediti izraz za naponsko pojačanje pojačavača  $a = v_i / v_u$ .

**Rešenje:**

**2. domaći zadatak – grupa B**

- 2.1.** a) [3] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa operacionim pojačavačem i pojačanjem 5, napajan iz dve baterije za napajanje.
- b) [4] Izračunati napon na izlazu diferencijalnog pojačavača usled naponskog ofseta, pri čemu je generator povezan na invertujući ulaz operacionog pojačavača.
- c) [3] Nacrtati kolo za kompenzaciju uticaja naponskog ofseta za kolo iz tačke a).

**Rešenje:**

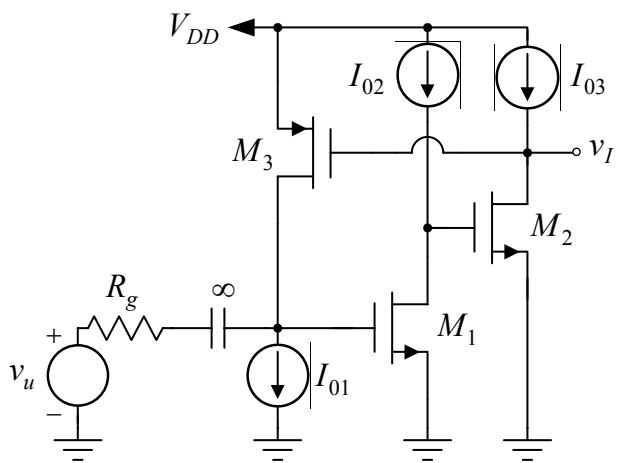

**2.2.** U kolu sa slike svi tranzistori su u zasićenju, a parametri u modelu za male signale su poznati.

- [4] Odrediti izraz za kružno pojačanje.
- [6] Podrediti izraz za naponsko pojačanje pojačavača  $a = v_i / v_u$ .


**Rešenje:**

**3. domaći zadatak – grupa A**

**3.1.** U kolu trorežimskog integratora se koristi operacioni pojačavač sa ulaznim NMOSFET tranzistorima sa zanemarljivim ulaznim strujama, čiji se uticaj naponskog ofseta može predstaviti generatorom  $V_{OS} > 0$  čiji je pozitivan pol priključen na neinvertujući priključak operacionog pojačavača. Napon pobudnog generatora je  $v_g = 0$ , a napon početnih uslova je  $V_{PU} > 0$ .

- a) [4] Nacrtati trorežimski integrator i ekvivalentne šeme u sva tri režima rada.
- b) [2] Izvesti tačan izraz za izlazni napon integratora na kraju režima zadavanja početnih uslova.
- c) [2] Izvesti izraz za izlazni napon integratora u režimu integracije posle vremenskog intervala  $t_1$ .
- d) [2] Izvesti izraz za izlazni napon integratora u režimu pamćenja posle vremenskog intervala  $t_2$ .

**Rešenje:**

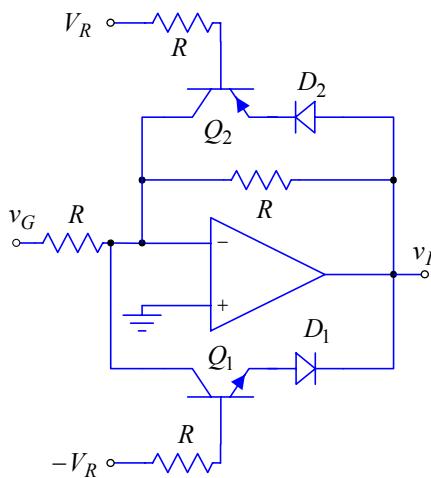

**3.2.** U kolu sa slike operacioni pojačavač se može smatrati idealnim i napaja se iz baterija  $V_{CC} = -V_{EE} = 12\text{ V}$ . Parametri tranzistora su:  $\beta_F = 100$ ,  $|V_{BE}| = V_\gamma = 0,6\text{ V}$  i  $V_{CES} = 0$ , pad napona na provodnoj diodi je  $V_D = 0,6\text{ V}$ , a ostale karakteristike su joj idealne. Poznato je:  $R = 10\text{ k}\Omega$ ,  $V_R = 5\text{ V}$  i  $-10\text{ V} \leq V_G \leq 10\text{ V}$ . Odrediti i nacrtati zavisnost:

- a) [5]  $v_I = f(v_G)$  i
- b) [5]  $i_{C1} = g(v_G)$ .


**Rešenje:**

**3. domaći zadatak – grupa B**

**3.1.** U kolu trorežimskog integratora se koristi operacioni pojačavač sa ulaznim *npn* tranzistorima sa ulaznim strujama  $I_B^+$  i  $I_B^-$  i zanemarljivim uticajem naponskog ofseta. Napon pobudnog generatora je  $v_g = 0$ , a napon početnih uslova je  $V_{PU} > 0$ .

- a) [4] Nacrtati trorežimski integrator i ekvivalentne šeme u sva tri režima rada.
- b) [2] Izvesti tačan izraz za izlazni napon integratora na kraju režima zadavanja početnih uslova.
- c) [2] Izvesti izraz za izlazni napon integratora u režimu integracije posle vremenskog intervala  $t_1$ .
- d) [2] Izvesti izraz za izlazni napon integratora u režimu pamćenja posle vremenskog intervala  $t_2$ .

**Rešenje:**

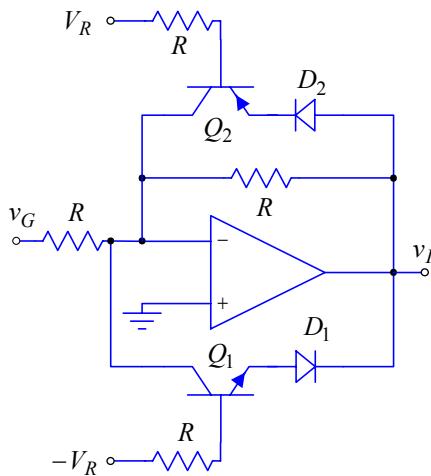

**3.2.** U kolu sa slike operacioni pojačavač se može smatrati idealnim i napaja se iz baterija  $V_{CC} = -V_{EE} = 12 \text{ V}$ . Parametri tranzistora su:  $\beta_F = 100$ ,  $|V_{BE}| = V_\gamma = 0,6 \text{ V}$  i  $V_{CES} = 0$ , pad napona na provodnoj diodi je  $V_D = 0,6 \text{ V}$ , a ostale karakteristike su joj idealne. Poznato je:  $R = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $V_R = 6 \text{ V}$  i  $-10 \text{ V} \leq v_G \leq 10 \text{ V}$ . Odrediti i nacrtati zavisnost:


- a) [5]  $v_I = f(v_G)$  i
- b) [5]  $i_{C2} = g(v_G)$ .

**Rešenje:**

**4. domaći zadatak – grupa A**

- 4.1.** a) [1] Nacrtati neinvertujući pojačavač sa operacionim pojačavačem sa jednopolnom prenosnom karakteristikom, napajan iz dve baterije za napajanje.  
b) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja neinvertujućeg pojačavača iz tačke a).  
c) [1] Nacrtati pojačavač napravljen od kaskadne veze dva neinvertujuća pojačavača iz tačke a).  
d) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja pojačavača iz tačke c), ako je ukupno pojačanje pojačavača iz tačke c) jednako pojačanju neinvertujućeg pojačavača iz tačke a).

**Rešenje:**

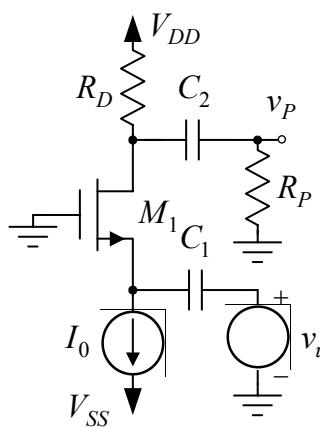

**4.2.** U pojačavaču sa slike upotrebljen je tranzistor čiji su parametri:  $V_T = 1\text{V}$ ,  $B = \mu_n C_{ox} W / L = 1\text{mA/V}^2$ ,  $\lambda \rightarrow 0$ ,  $C_{gs} = 0,4\text{ pF}$ , i  $C_{gd} = 0,1\text{ pF}$ , dok je  $V_{DD} = -V_{SS} = 2,5\text{V}$ ,  $I_0 = 125\mu\text{A}$ ,  $R_D = 10\text{k}\Omega$ ,  $R_P = 10\text{k}\Omega$  i  $C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}$ .


- a) [5] Odrediti donju graničnu učestanost pojačavača  $f_L$ .
- b) [5] Odrediti gornju graničnu učestanost pojačavača  $f_H$ , a zatim i propusni opseg.

**Rešenje:**

**4. domaći zadatak – grupa B**

- 4.1.** a) [1] Nacrtati invertujući pojačavač sa operacionim pojačavačem sa jednopolnom prenosnom karakteristikom, napajan iz dve baterije za napajanje.  
b) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja invertujućeg pojačavača iz tačke a).  
c) [1] Nacrtati pojačavač napravljen od kaskadne veze dva invertujuća pojačavača iz tačke a).  
d) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja pojačavača iz tačke c), ako je ukupno pojačanje pojačavača iz tačke c) jednako pojačanju invertujućeg pojačavača iz tačke a).

**Rešenje:**

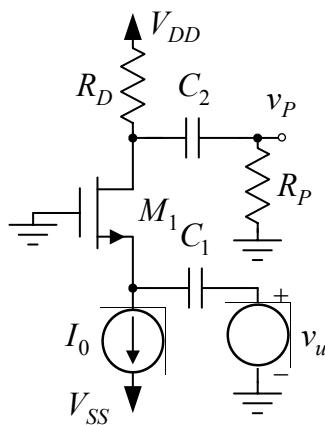


**4.2.** [10] U pojačavaču sa slike upotrebljen je tranzistor čiji su parametri:  $V_T = 1\text{V}$ ,  $B = \mu_n C_{ox} W/L = 1\text{mA/V}^2$ ,  $\lambda \rightarrow 0$ ,  $C_{gs} = 0,4\text{pF}$ , i  $C_{gd} = 0,1\text{pF}$ , dok je  $V_{DD} = -V_{SS} = 2,5\text{V}$ ,  $I_0 = 125\mu\text{A}$ ,  $R_D = 10\text{k}\Omega$ ,  $R_P = 10\text{k}\Omega$  i  $C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}$ . Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku naponskog pojačanja  $A(j\omega) = V_p(j\omega)/V_u(j\omega)$ .

**Rešenje:**

**5. domaći zadatak – grupa A**

- 5.1.** a) [3] Nacrtati opštu “A” (alternate) šemu pojačavačke celije sa naizmeničnim rasporedom  $pn$  spojeva sa diodama.  
b) [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz a).  
c) [4] Nacrtati realizaciju šeme iz a) sa bipolarnim tranzistorima tako da važi veza iz b).

**Rešenje:**

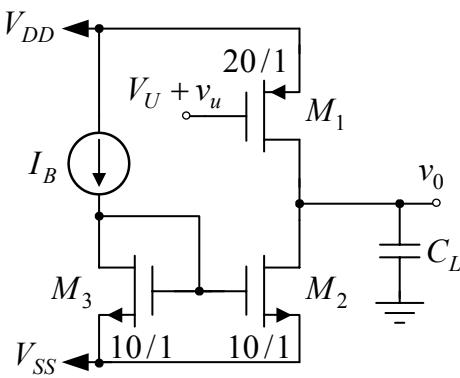


- 5.2.** U pojačavaču sa slike upotrebljeni su tranzistori čiji su parametri:  $|V_T| = 0,7 \text{ V}$ ,  $\mu_n C_{ox} = 2\mu_p C_{ox} = 100 \mu\text{A/V}^2$ ,  $C_{ox} = 2 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ ,  $\lambda_n = \lambda_p = 0,05 \text{ V}^{-1}$ , koeficijenti flicker šuma  $K_{FN莫斯} = 2K_{FP莫斯} = 10^{-24} \text{ V}^2\text{F}$ , dok je:  $KT = 4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ ,  $V_{DD} = -V_{SS} = 1,65 \text{ V}$ ,  $I_B = 20 \mu\text{A}$  i  $C_L = 2 \text{ pF}$ . Smatrati da su svi tranzistori u zasićenju.
- a)** [4] Odrediti ekvivalentni propusni opseg šuma  $f_x$ .
- b)** [6] Odrediti efektivnu vrednost napona šuma na ulazu pojačavača  $V_{nirms}$  na učestanosti  $f = 1 \text{ kHz}$ .

**Rešenje:**

**5. domaći zadatak – grupa B**

- 5.1. a) [3] Nacrtati opštu “B” (balanced) šemu pojačavačke celije sa balansiranim rasporedom  $p-n$  spojeva sa diodama.  
b) [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz a).  
c) [4] Nacrtati realizaciju šeme iz a) sa bipolarnim tranzistorima tako da važi veza iz b).

**Rešenje:**

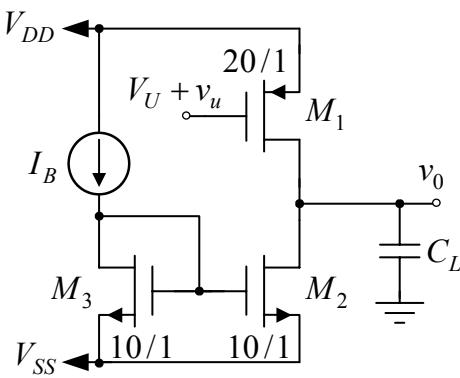

- 5.2.** U pojačavaču sa slike upotrebljeni su tranzistori čiji su parametri:  $|V_T| = 0,7 \text{ V}$ ,  $\mu_n C_{ox} = 2\mu_p C_{ox} = 100 \mu\text{A/V}^2$ ,  $C_{ox} = 2 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ ,  $\lambda_n = \lambda_p = 0,05 \text{ V}^{-1}$ , koeficijenti flicker šuma  $K_{FN莫斯} = 2K_{FP莫斯} = 10^{-24} \text{ V}^2\text{F}$ , dok je:  $KT = 4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ ,  $V_{DD} = -V_{SS} = 1,65 \text{ V}$ ,  $I_B = 20 \mu\text{A}$  i  $C_L = 2 \text{ pF}$ . Smatrati da su svi tranzistori u zasićenju.
- a)** [4] Odrediti ekvivalentni propusni opseg šuma  $f_x$ .
- b)** [6] Odrediti efektivnu vrednost napona šuma na ulazu pojačavača  $V_{nirms}$  na učestanosti  $f = 5 \text{ kHz}$ .

**Rešenje:**