

**ETF U BEOGRADU, ODSEK ZA ELEKTRONIKU**

**Milan Prokin**

**Radivoje Đurić**


# **Osnovi analogne elektronike**

**domaći zadaci - 2010**

## 1. Domaći zadatak

- 1.1. a)** [4] Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora) sa NPN tranzistorima i negativnom povratnom spregom koja povećava ulaznu otpornost i povećava izlaznu otpornost, napajan iz dve baterije za napajanje.
- b)** [6] Nacrtati vremenske dijagrame napona na svim priključcima svih NPN tranzistora za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

**Rešenje:**

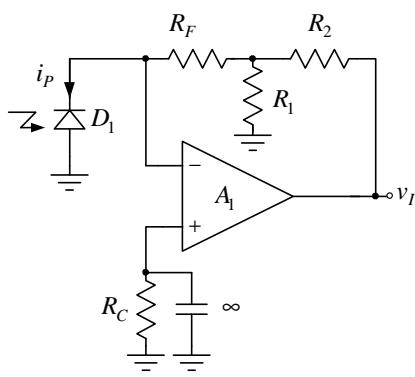


- 1.2.** Na ulazu pojačavača sa slike nalazi se foto-dioda, u kojoj se pod dejstvom spoljašnje svetlosti generiše promenljiva struja  $i_p$ . U odsustvu svetlosti kroz diodu protiče tzv. struja mraka  $I_{P0}$ . Operacioni pojačavač je realizovan sa PNP tranzistorima i ima ulazne polarizacione struje  $I_B^+ = I_B^- = I_B$ , naponski ofset, meren na njegovim ulaznim priključcima,  $V_{OS}$ , dok su mu sve ostale karakteristike idealne.
- a) [3] Odrediti prenosnu otpornost za promenljivi signal  $R_m = v_i / i_p$ .
  - b) [6] Odrediti jednosmernu vrednost izlaznog napona  $v_i = V_{I0}$ .
  - c) [1] Odrediti vrednost otpornosti  $R_C$  tako da bude  $V_{I0} = 0$ .

**Rešenje:**

## 2. Domaći zadatak

- 2.1.** a) [2] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa operacionim pojačavačem, napajan iz dve baterije za napajanje.
- b) [2] Koristeći kolo iz a) nacrtati kolo za pomeranje nivoa ulaznog sinusoidalnog signala čija je srednja vrednost nula u neinvertovani sinusoidalni signal čija je srednja vrednost jednaka polovini negativne vrednosti napona napajanja.
- c) [2] Nacrtati vremenske dijagrame na ulazu i izlazu kola iz b).
- d) [4] Za kolo iz b), izračunati maksimalnu amplitudu sinusoidalnog ulaznog napona za neizobličeni sinusoidalni napon na izlazu, odnose vrednosti otpornika i jednosmernu vrednost drugog ulaznog napona, tako da pojačanje pojačavača bude 2.

**Rešenje:**

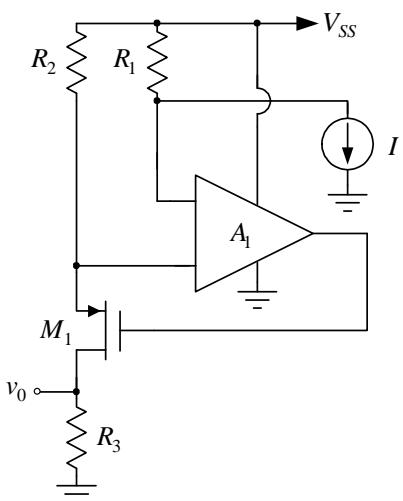

**2.2.** U kolu sa slike upotrebljen je idealan operacioni pojačavač i MOSFET sa  $V_{TP} = -1 \text{ V}$ ,  $B = \mu_p C_{ox} W / L = 100 \text{ mA/V}^2$  i  $\lambda \rightarrow 0$ .

Poznato je:  $V_{SS} = 5 \text{ V}$ ,  $R_1 = 0,1 \Omega$ ,  $R_2 = 100 \Omega$  i  $R_3 = 5 \text{ k}\Omega$ .


- [2] Odrediti polaritet ulaznih priključaka operacionog pojačavača tako da u kolu bude ostvarena negativna reakcija.
- [5] Odrediti zavisnost  $v_0 = f(I)$ ,  $I > 0$ . Smatrati da je MOSFET u oblasti zasićenja struje drevna, a operacioni pojačavač izvan zasićenja.
- [3] Odrediti maksimalnu vrednost struje  $I = I_{\max}$  za koju važi zavisnost iz prethodne tačke.

**Rešenje:**

### 3. Domaći zadatak

- 3.1.** a) [4] Nacrtati precizni dvostrani usmarač sa operacionim pojačavačima i dve diode, napajan iz dve baterije za napajanje, čija je funkcija prenosa  $v_I = 2v_G$ , za  $v_G > 0$ , odnosno  $v_I = -2v_G$  za  $v_G \leq 0$ . Smatrati da napon na direktno polarisanoj diodi iznosi  $V_D = 0.6V$ .
- b) [2] Nacrtati ekvivalentne šeme usmarača iz a) u oba režima rada.
- c) [2] Nacrtati funkcije prenosa na izlazima operacionih pojačavača iz a).
- d) [2] Nacrtati vremenske dijagrame napona na izlazima operacionih pojačavača za sinusoidalni napon na ulazu usmarača iz a).

**Rešenje:**

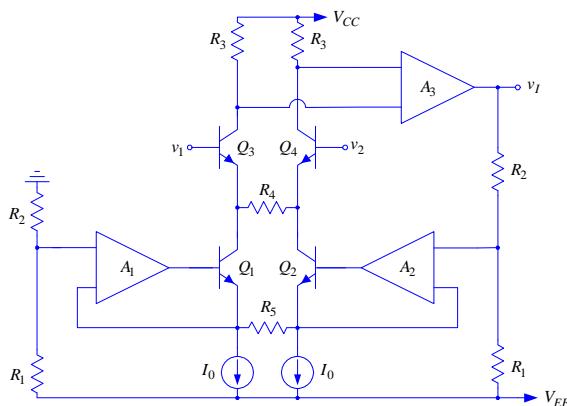

**3.2.** Kolo instrumentacionog pojačavača se napaja iz baterija  $V_{CC} = -V_{EE}$ . Smatrati da su svi tranzistori u direktnom aktivnom režimu, da  $\beta_F \rightarrow \infty$  i da su operacioni pojačavači izvan zasićenja.

- a) [2] Odrediti polaritet ulaznih priključaka operacionih pojačavača, tako da u kolu bude ostvarena negativna reakcija.
- b) [5] Ako su operacioni pojačavači idealni, pod uslovom iz prethodne tačke, odrediti zavisnost  $v_I = f(v_D)$ ,  $v_D = v_1 - v_2$ .

[3] Ako je naponski offset operacionog pojačavača  $A_3$


(meren na njegovim ulaznim priključcima)  $|V_{OS3}| \leq 1\text{mV}$ , odrediti opseg vrednosti izlaznog napona u mirnoj radnoj tački  $V_{I\min} \leq V_I \leq V_{I\max}$ . Smatrati da su sve ostale karakteristike operacionih pojačavača idealne i da je  $V_{BE} \approx const$ .

**Rešenje:**

**4. Domaći zadatak**

- 4.1. a) [2]** Nacrtati pojačavač sa zajedničkim drejnom, napajan iz dve baterije za napajanje, koji je kapacitivno spregnut preko kondenzatora  $C_G$  sa pobudnim generatorom i kapacitivno spregnut preko kondenzatora  $C_P$  sa potrošačem.
- b) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \rightarrow \infty$  i  $C_P \rightarrow \infty$ .
- c) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \neq \infty$  i  $C_P \rightarrow \infty$ .
- d) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \rightarrow \infty$  i  $C_P \neq \infty$ .
- e) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \neq \infty$  i  $C_P \neq \infty$ .

**Rešenje:**

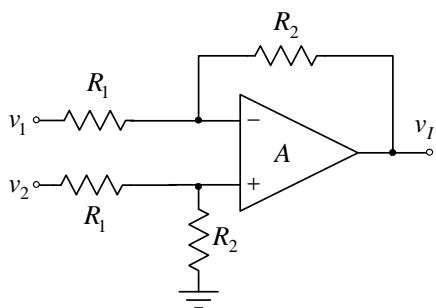

**4.2.** Operacioni pojačavač sa slike ima jednopolnu funkciju prenosa  $A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_P}$ ,  $A_0 = 10^4$ ,  $\omega_P = 100 \text{ rad/s}$ , dok su mu sve ostale karakteristike idealne. Poznato je  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$  i  $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ .


- b)** [5] Odrediti i nacrtati asymptotsku amplitudsku karakteristiku kružnog pojačanja pojačavača  $\beta_a(j\omega)$ .

**Rešenje:**

**5. Domaći zadatak**

- 5.1.** a) [5] Nacrtati Gilbertov širokopojasni pojačavač sa dve ćelije i strujnim procesiranjem.  
b) [5] Izvesti izraz za strujno pojačanje pojačavača iz a).

**Rešenje:**

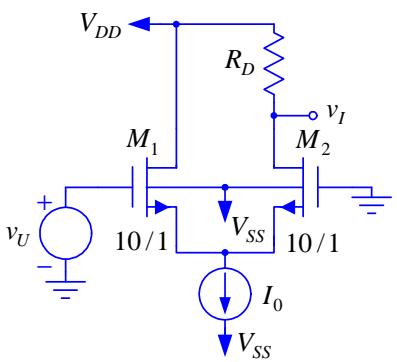

**5.2.** Za pojačavač sa slike:

- a) [2] nacrtati šemu za male signale na visokim učestanostima i
- b) [8] odrediti gornju graničnu učestanost  $f_H$ .

**Rešenje:**