


OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JUN 2007.

Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 – 2,5 sata) ili kompletan ispit (svi zadaci – 4 sata)

IME I PREZIME _____ BR. INDEKSA _____

1	2	3	4	Σ

1. a) [2] Nacrtati instrumentacioni pojačavač sa tri operaciona pojačavača.
 b) [2] Izračunati pojačanje pojačavača iz a).
 c) [2] Nacrtati zavisnost pojačanja pojačavača iz a) od otpornika za podešavanje pojačanja.
 d) [2] Izračunati zavisnost izlaznog napona pojačavača iz a) od naponskih ofseta operacionih pojačavača ulaznog pojačavačkog stepena.
 e) [2] Izračunati zavisnost izlaznog napona pojačavača iz a) od ulaznih struja operacionih pojačavača ulaznog pojačavačkog stepena.

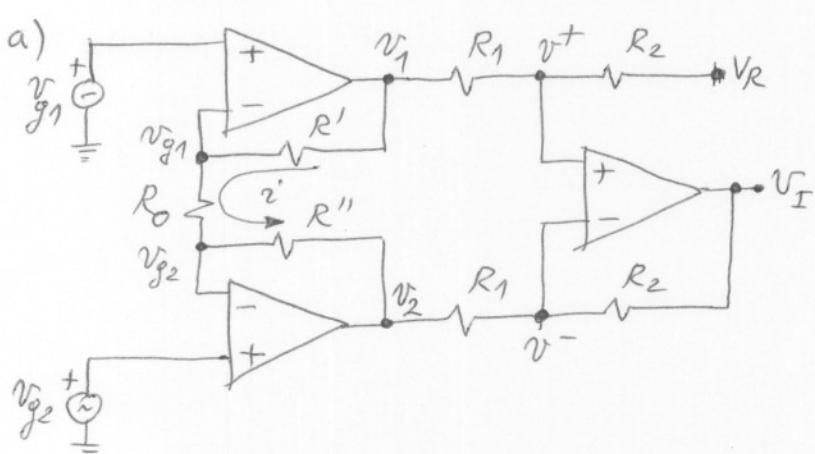Rešenje:

$$b) i = \frac{V_{g1} - V_{g2}}{R_0} \quad R' = R \quad R'' = R$$

$$V_1 = R' i + V_{g1}$$

$$V_{g2} = R'' i + V_2$$

$$V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_R$$

$$V^- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_2 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_I$$

$$V_I = \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V_2) + V_R$$




$$V_1 - V_2 = R' i + V_{g1} - (V_{g2} - R'' i)$$


$$V_1 - V_2 = (R' + R'') i + V_{g1} - V_{g2}$$

$$V_1 - V_2 = (V_{g1} - V_{g2}) \left(1 + \frac{R' + R''}{R_0}\right)$$

$$V_I = (V_{g1} - V_{g2}) \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R' + R''}{R_0}\right) + V_R$$
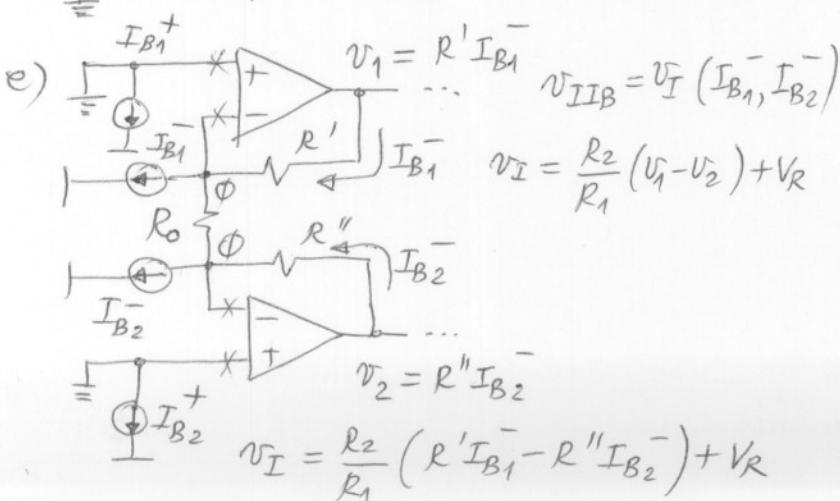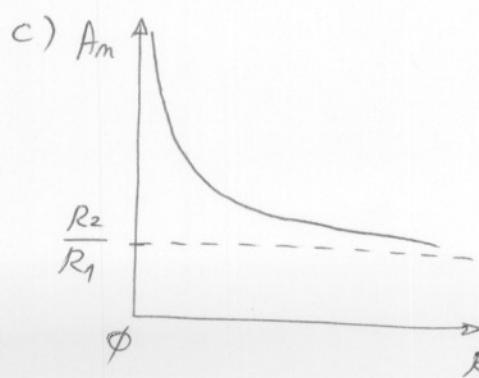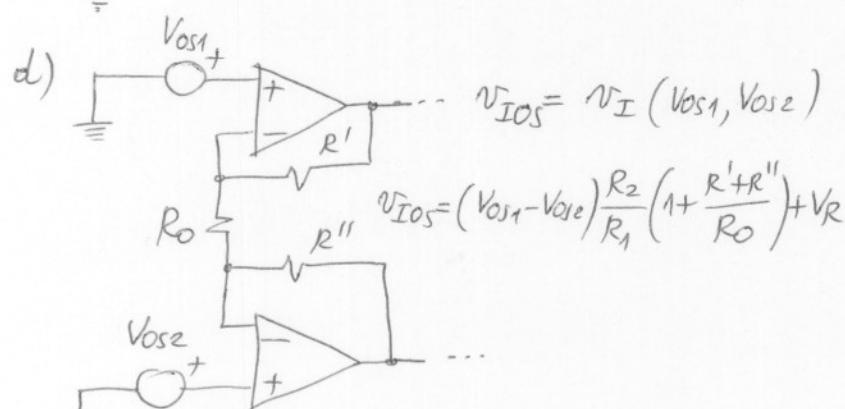
$$A_m = \frac{V_I}{V_{g1} - V_{g2}} = \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{2R}{R_0}\right)$$



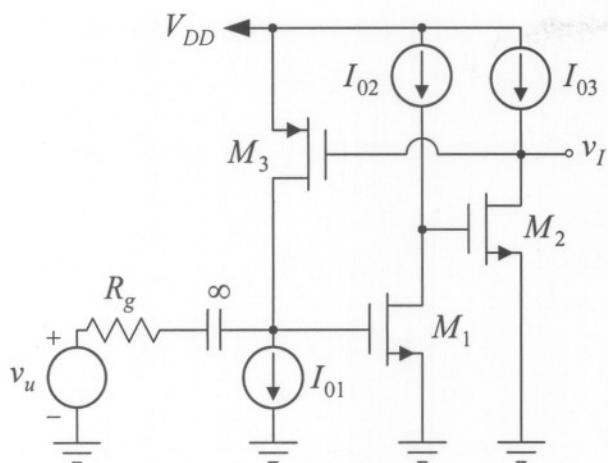

2. U kolu sa slike parametri tranzistora su:
 $V_{TN} = -V_{TP} = V_T = 0,7 \text{ V}$, $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A/V}^2$,
 $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A/V}^2$, $W/L = 10 \mu\text{m}/1 \mu\text{m}$,
 $\lambda_n = 0,04 \text{ V}^{-1}$ i $\lambda_p = 0,05 \text{ V}^{-1}$, dok je:
 $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$, $I_{01} = I_{02} = I_{03} = 100 \mu\text{A}$ i
 $R_g = 50 \Omega$. Odrediti:
- a) [2] kružno pojačanje βa ;
 - b) [3] naponsko pojačanje $a = v_i / v_u$;
 - c) [3] otpornost R_u koju vidi pobudni generator v_u ;
 - d) [2] izlaznu otpornost pojačavača R_i .

Rešenje:

a) $\beta a = -g_{m1} r_{ds1} g_{m2} r_{ds2} g_{m3} (R_g \parallel r_{ds3}) = -217,4$.

b) $a = a_\infty \frac{\tau}{1+\tau} + \frac{a_0}{1+\tau}$, $\tau = -\beta a$, $a_0 = 0$, $a_\infty = \frac{1}{g_{m3} R_g} = 63,25$
 $\Rightarrow a = a_\infty \frac{\tau}{1+\tau} \times 63$.

c) $R_u = R_g + R_{u1}$, $R_{u1} = R_{u10} \frac{1-\beta a_{ksu}}{1-\beta a_{ovu}}$, $\beta a_{ksu} = 0$, $\beta a_{ovu} = \beta a (R_g \rightarrow \infty)$
 $\Rightarrow \beta a_{ovu} = -8.7 \cdot 10^5$, $R_{u10} = r_{ds3} \Rightarrow R_{u1} = 0,23 \text{ V}$.
 $\Rightarrow R_u = 50,23 \text{ mV}$

d) $R_i = R_{io} \frac{1-\beta a_{ksi}}{1-\beta a_{ovi}}$, $R_{io} = r_{ds2}$, $\beta a_{ksi} = 0$, $\beta a_{ovi} = \beta a$
 $\Rightarrow R_i = \frac{r_{ds2}}{1-\beta a} \approx 1,14 \text{ kV}$.

3. Za realizaciju pojačavača u ovom zadatku se koriste operacioni pojačavači sa jednopolnom prenosnom karakteristikom, otpornici i dve baterije za napajanje.

a) [2] Nacrtati dvostepeni pojačavač napravljen od kaskadne veze dva invertujuća pojačavača istog pojačanja.




b) [2] Na istom dijagramu nacrtati isprekidanom linijom Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja operacionog pojačavača i nacrtati punom linijom Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja invertujućeg pojačavača iz tačke a).

c) [2] Na istom dijagramu nacrtati isprekidanom linijom Bodeovu faznu karakteristiku pojačanja operacionog pojačavača i nacrtati punom linijom Bodeovu faznu karakteristiku pojačanja invertujućeg pojačavača iz tačke a).

d) [2] Na istom dijagramu nacrtati isprekidanom linijom Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja operacionog pojačavača i nacrtati punom linijom Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja dvostepenog pojačavača iz tačke a).



e) [2] Na istom dijagramu nacrtati isprekidanom linijom Bodeovu faznu karakteristiku pojačanja operacionog pojačavača i nacrtati punom linijom Bodeovu faznu karakteristiku pojačanja dvostepenog pojačavača iz tačke a).


Rešenje:

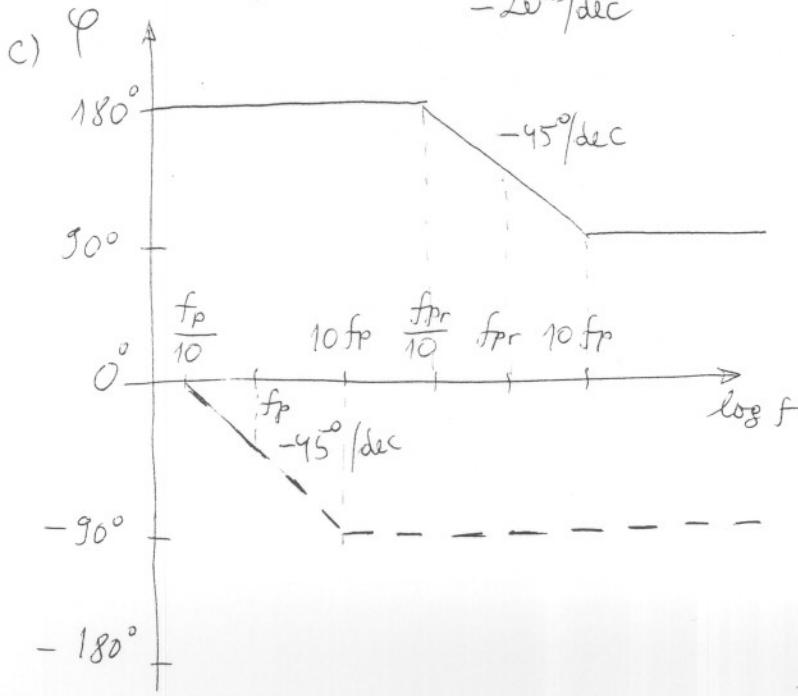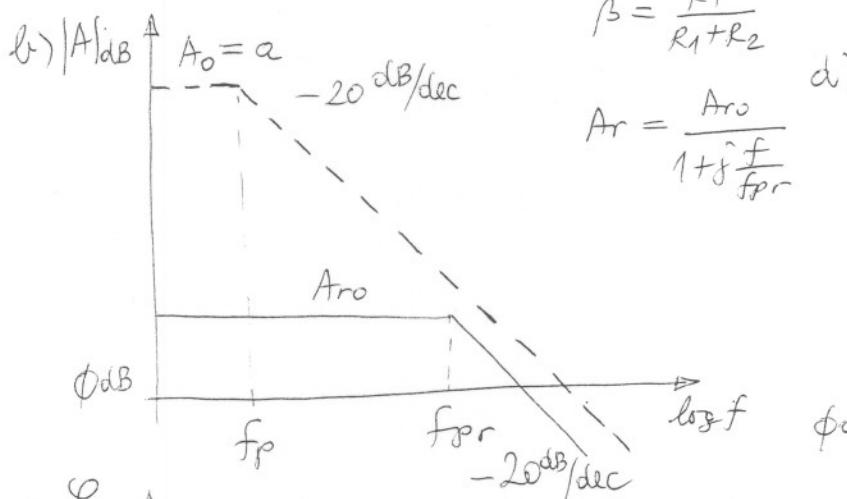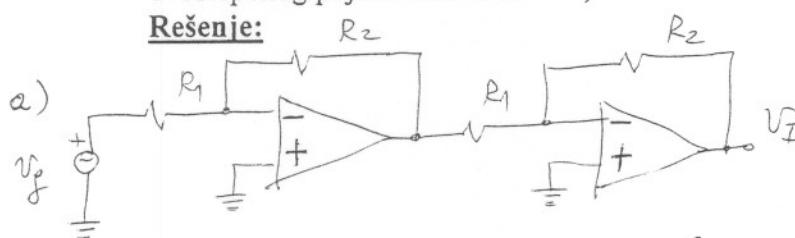

$$A_r = \frac{A_o}{1 - \beta A} = \frac{-\frac{k A_o}{1 - \beta A}}{1 + j \frac{f}{f_p(1 - \beta A)}} \\ A = \frac{A_o}{1 + j \frac{f}{f_p}} \quad k = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$$
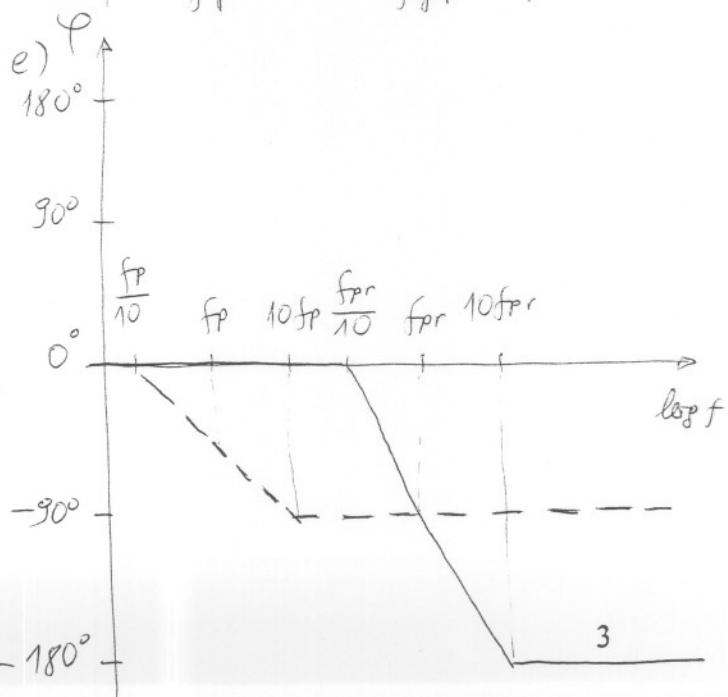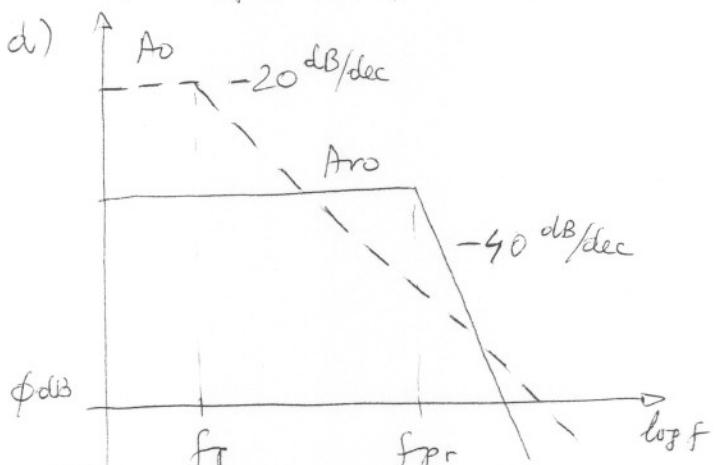
$$f_{pr} = f_p (1 - \beta A_o) \quad A_o = \alpha$$




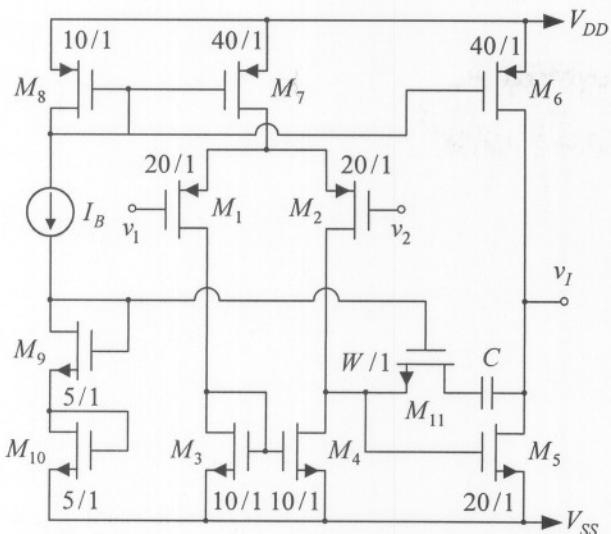

4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:
 $\mu_n C_{ox} = 110 \mu A/V^2$, $\mu_p C_{ox} = 50 \mu A/V^2$,
 $V_{TN} = 0,7 V$, $V_{TP} = -V_{TN}$, $\lambda_n = 0,04 V^{-1}$ i
 $\lambda_p = 0,05 V^{-1}$. Na istoj slici je, pored svakog tranzistora, dat odnos širine i dužine kanala, dok je: $V_{DD} = -V_{SS} = 2,5 V$, $I_B = 10 \mu A$, $C = 5 pF$ i $KT = 4 \cdot 10^{-21} J$.

- a) [4] Odrediti funkciju prenosa diferencijalnog pojačanja pojačavača, $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$
 $V_d = V_2 - V_1$.
- b) [2] Odrediti širinu kanala W tako da funkcija prenosa iz tačke a) bude jednopolna.
- c) [4] Odrediti efektivnu vrednost napona šuma na ulazu pojačavača V_{nirms} koji potiče od uticaja termičkog šuma. Zanemariti uticaj šuma koji unose tranzistori M_{7-11} .

Rešenje:

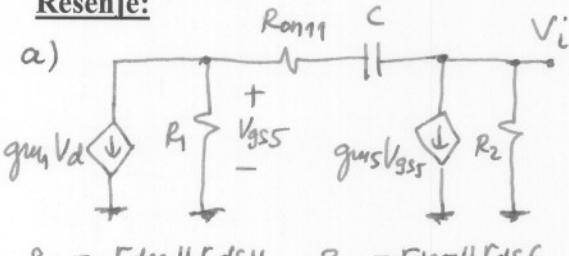

$$R_1 = r_{ds2} \| r_{ds4}, R_2 = r_{ds5} \| r_{ds6}$$

$$\text{b)} \quad w_z \rightarrow \infty \Rightarrow R_{on11} = \frac{1}{g_{m5}} \Rightarrow \frac{1}{B_{11}(V_{GS11} - V_T)} = \frac{1}{B_5(V_{GS5} - V_T)}, V_{GS5} = V_{GS11}$$

$$\Rightarrow B_{11} = B_5 \Rightarrow w = 20 \mu m.$$

c) zbog velikog pojačanja ulaznog stepena M_{1-4} zanemarivo je uticaj sume koji potiče od tranzistora M_5-6

$$e_i^2 = e_i^2 \approx 2 e_{i1}^2 + 2 \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}} \right)^2 e_{i3}^2, e_{i1}^2 = e_{i2}^2, e_{i3}^2 = e_{i4}^2, e_{ij}^2 = \frac{8KT}{3g_{mj}}$$

$$\Rightarrow e_i^2 = 2 e_{i1}^2 \left(1 + \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}} \right)^2 \frac{e_{i3}^2}{e_{i1}^2} \right) = 2 \cdot 10^{-16} V^2/Hz$$

$$V_{nirms} = \sqrt{f_x \cdot e_i^2}, f_x = f_H + \frac{\pi}{2}, f_H = f_P = \frac{1}{2\pi C R_d} \Rightarrow f_x = \frac{1}{4 C R_d}$$

$$R_d \approx g_{m5} R_1 R_2 \Rightarrow f_P \approx 491,7 Hz \Rightarrow f_x = 772,3 Hz$$

$$\Rightarrow V_{nirms} \approx 411 nV.$$