

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JUL 2018.**  
**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili**  
**kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_ **BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma			OCENA
1	2	3	4	$\Sigma$	

**1.** U kolu trorežimskog integratora sa brzim postavljanjem početnih uslova i bez kompenzacije uticaja ulaznih struja  $I_B^+$  i  $I_B^-$  se koristi operacioni pojačavač sa ulaznim *npn* tranzistorima sa nezanemarljivim ulaznim strujama i zanemarljivim naponskim offsetom. Napon pobudnog generatora je nepromenljiv  $v_g = 0$ , a napon početnih uslova je  $V_{PU} < 0$ .

- a) [4] Nacrtati navedeni integrator i ekvivalentne šeme u sva tri režima rada.
- b) [2] Izvesti tačan izraz za izlazni napon integratora na kraju režima zadavanja početnih uslova.
- c) [2] Izvesti izraz za izlazni napon integratora na kraju režima integracije koji traje  $t_1$ .
- d) [2] Izvesti izraz za izlazni napon integratora na kraju režima pamćenja koji traje  $t_2$ .


Smatrati da izlazi operacionih pojačavača nisu u zasićenju.

**Rešenje:**


2. U kolu sa slike 2a upotrebljeni su operacioni pojačavači koji se mogu smatrati idealnim, dok je:  $R = 10 \text{ k}\Omega$  i  $C = 10 \text{ nF}$ . Na slici 2b dat je i vremenski oblik pobudnog napona, gde je  $V_m = 5 \text{ V}$  i  $T = 1 \text{ ms}$ .

a) [7] Ako su diode idealne, odrediti i nacrtati, u toku prve periode ulaznog napona, vremenske dijagrame napona  $v_I$  i  $v_{I1}$  i struje  $i_C$ . Smatrati da je u početnom trenutku posmatranja kondenzator bio prazan.

b) [3] Ponoviti tačku a) kada je dioda sa konstantnim naponom pri provođenju  $V_D = 0.6 \text{ V}$ , dok su joj ostale karakteristike idealne.

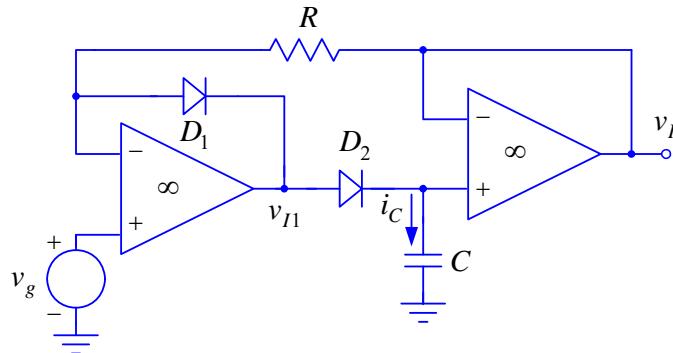

Slika 2a.

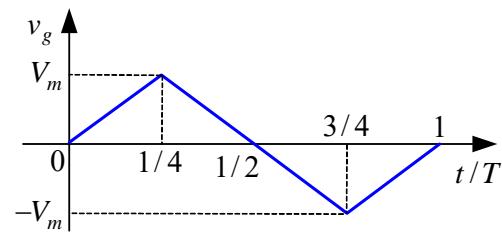


Slika 2b.

Rešenje:



3. a) [2] Nacrtati pojačavač sa zajedničkim emiterom i kondenzatorom u emiteru  $C_E$ , napajan iz dve baterije za napajanje, koji je kapacitivno spregnut preko kondenzatora  $C_G$  sa pobudnim generatorom.
- b) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \rightarrow \infty$  i  $C_E \rightarrow \infty$ .
- c) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \neq \infty$  i  $C_E \rightarrow \infty$ .
- d) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \rightarrow \infty$  i  $C_E \neq \infty$ .
- e) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \neq \infty$  i  $C_E \neq \infty$ .

Rešenje:

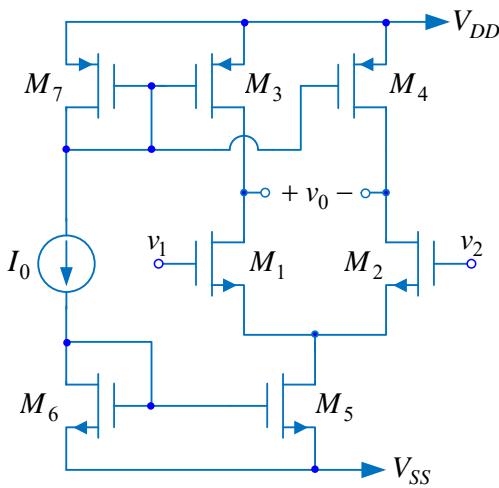

4. U pojačavaču sa slike upotrebljeni su tranzistori čiji su parametri:  $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 70 \mu\text{A/V}^2$ ,  $|V_T| = 0.45 \text{ V}$ ,  $\lambda L = 0.08 \mu\text{m/V}$ ,  $C_{ox} = 8.5 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ ,  $C_{ov}/W = 0.35 \text{ fF}/\mu\text{m}$ ,  $(C_{db}/W)_p = 0.55 \text{ fF}/\mu\text{m}$ ,  $(C_{db}/W)_n = 0.50 \text{ fF}/\mu\text{m}$ ,  $L_n = 0.35 \mu\text{m}$ ,  $L_p = 0.50 \mu\text{m}$ ,  $(W/L)_{1,2} = 20$ ,  $(W/L)_{3,4,7} = 60$ ,  $(W/L)_{5,6} = 40$ , dok je  $V_{DD} = -V_{SS} = 0.9 \text{ V}$  i  $I_0 = 200 \mu\text{A}$ .
- [4] Odrediti spektralnu gustinu snage ekvivalentnog termičkog šuma na ulazu diferencijalnog pojačavača. Zanemariti uticaj parazitnih kapacitivnosti.
  - [3] Odrediti gornju graničnu učestanost pojačavača  $f_H$ .

**Rešenje:**

