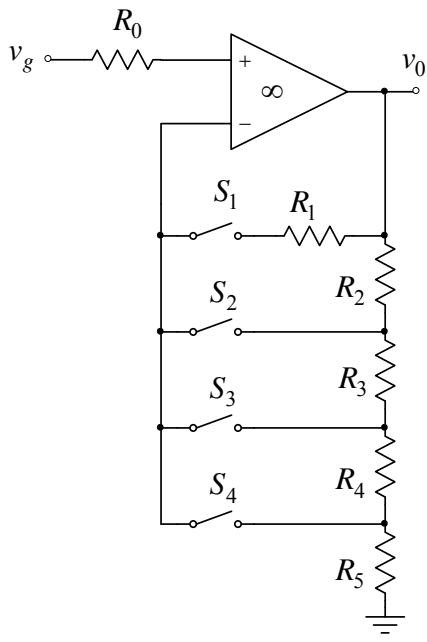


## 3. Zadatak za vežbanje.



U kolu sa slike smatrati da je upotrebljen idealan operacioni pojačavač, ukoliko se drugačije ne naglasi. Poznato je  $R_0 = 100\Omega$ ,  $R_l = 1\text{k}\Omega$  i  $R_5 = 11\Omega$ .

- Odrediti vrednosti nepoznatih otpornosti tako da pojačanja sa pojedinim uključenim prekidačima imaju vrednosti 1, 10, 100, 1000. Smatrati da su svi prekidači idealni.
- Zaokružujući vrednosti otpornosti na standardne vrednosti i smatrujući da su otpornosti upotrebljenih prekidača  $R_{on} = 45\Omega$ , odrediti opseg vrednosti naponskog pojačanja,  $a_{\min} \leq a \leq a_{\max}$ . Za ispravan rad kola je potrebno da je u kolu ostvarena negativna reakcija.
- Ukoliko su polarizacione struje upotrebljenog operacionog pojačavača  $I_B^+ = I_B^- = I_B = 100\text{nA}$  i naponski ofset, meren na njegovim ulaznim priključcima,  $-1\text{mV} \leq V_{OS} \leq 1\text{mV}$ , odrediti opseg vrednosti izlaznog napona u mirnoj radnoj tački,  $V_{I\min} \leq V_I \leq V_{I\max}$ .

Rešenje: