



**2016:**

**1. zadatak za vežbanje:**

U kolu sa slike svi NMOS i svi PMOS tranzistori su identičnih karakteristika i poznato je:  
 $I_{01} = I_{02}$ ,  $I_{03} = I_{04} < I_{02}$ ,  $R_{D1} = R_{D2}$ .

- a) Ako je Earlyjev efekat zanemarljiv, odrediti zavisnost  $v_I = f(v_D)$ ,  $v_D = v_1 - v_2$ . Smatrati da su svi tranzistori u zasićenju.
- b) Odrediti naponsko pojačanje  $a_d = v_i / v_d$  u okolini mirne radne tačke. U obzir uzeti Earlyjev efekat kod svih tranzistora.
- c) Odrediti gornju graničnu učestanost pojačavača  $f_H$ . U obzir uzeti Earlyjev efekat kod svih tranzistora i smatrati da su osnove i sorsevi kod svih tranzistora kratkospojeni.

**Rešenje:**