


IME I PREZIME \_\_\_\_\_ BR. INDEKSA \_\_\_\_\_

1	2	3	4	$\Sigma$


1. a) [3] Na primeru pojačavača sa zajedničkim emiterom objasniti smanjenje gornje granične učestanosti pojačavača usled Milerovog efekta.  
 b) [4] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa mostnom povratnom spregom za kompenzaciju Milerovog efekta i objasniti način kompenzacije.  
 c) [3] Nacrtati realizaciju pojačavača iz b) u integrisanoj tehnologiji i objasniti koje dodatne elemente treba integrisati da bi se obezbedio ispravan rad kola.

**Rešenje:**


a)

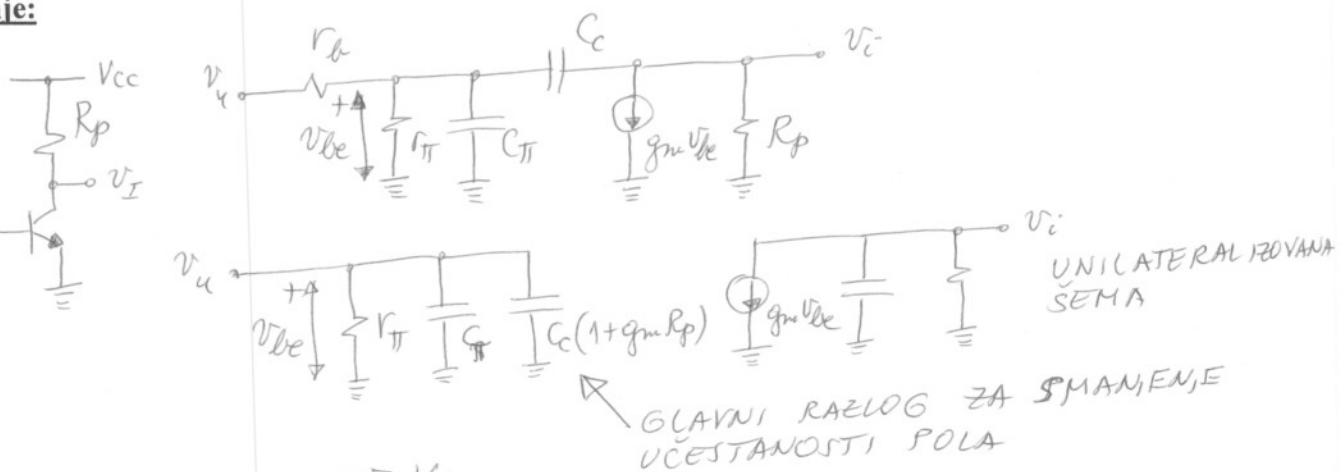


b)

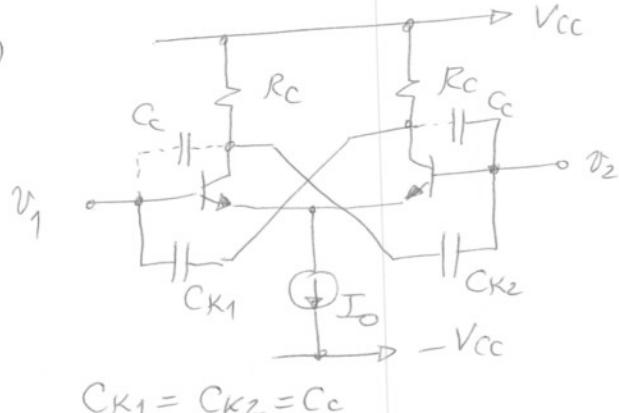

c)

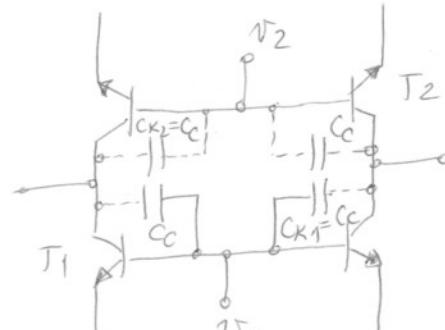

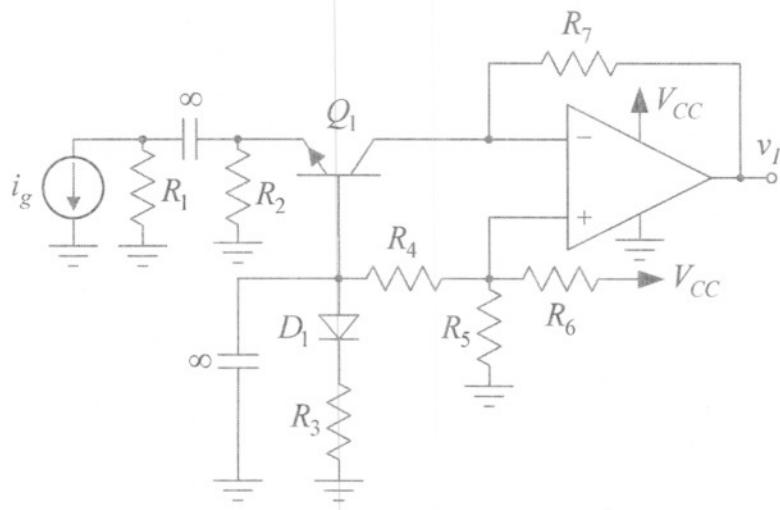2. U kolu pojačavača sa slike operacioni pojačavač se može smatrati idealnim, dok je:  $V_{CC} = 5\text{ V}$ ,  $V_t = kT/q = 25\text{ mV}$ ,  $\beta_F = \beta_0 \rightarrow \infty$ ,  $V_D = V_{BE} = 0,7\text{ V}$ ,  $V_{CES} = 0,2\text{ V}$ ,  $R_1 = 50\text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = R_6 = 1\text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 1,8\text{ k}\Omega$  i  $R_5 = 910\Omega$ .



**Rešenje:**

$$a) R_2 = \frac{V_B - V_{BE}}{I_C}, \quad V_B = V_D \cdot \frac{R_4 + (R_5 \parallel R_6)}{R_3 + R_4 + (R_5 \parallel R_6)} + V_{CC} \cdot \frac{R_5}{R_5 + R_6} \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4 + (R_5 \parallel R_6)} = 1,21\text{ V}$$

$$\Rightarrow R_2 = 510\Omega$$

$$r_m = \frac{v_i}{i_g} = (R_1 \parallel R_2 \parallel \frac{1}{g_m}) g_m \cdot R_7 \Rightarrow R_7 = \frac{r_m}{(R_1 \parallel R_2 \parallel \frac{1}{g_m}) g_m} \approx r_m \frac{1 + g_m R_2}{g_m R_2} = 1,05\text{ k}\Omega.$$

$$b) R_4 = R_1 \parallel R_2 \parallel \frac{1}{g_m} \approx R_2 \parallel \frac{1}{g_m} = \frac{R_2}{1 + g_m R_2} = 23,8\Omega$$

$$c) V_{Imax} = \min \{ V_{Imax} - V_I, V_I - V_{Imin} \}$$

$$V_I = V^+ + R_7 I_C, \quad V^+ = \frac{R_5 \parallel (R_4 + R_3)}{R_6 + R_5 \parallel (R_4 + R_3)} V_{CC} + \frac{R_6 \parallel R_5}{R_3 + R_4 + R_6 \parallel R_5} V_D \cong 2,14\text{ V}$$

$$\Rightarrow V_I \cong 3,19\text{ V}$$

$$V_{Imin} = V_{CC}, \quad V_{Imax} = V^+ \cong 2,14\text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{Imax} = V_I - V_{Imin} = R_7 I_C = 1,05\text{ V}$$

a) [5] Odrediti otpornosti  $R_2$  i  $R_7$  tako da je:


- transrezistansa  $r_m = v_i / i_g$  u okolini mirne radne tačke  $r_m = 1\text{ k}\Omega$
- struja kolektora u mirnoj radnoj tački  $I_C = 1\text{ mA}$ .

b) [2,5] Odrediti otpornost  $R_u$  koju vidi pobudni generator  $i_g$ .


c) [2,5] Odrediti maksimalnu amplitudu simetričnog neizobličenog napona na izlazu  $V_{imax}$ .

3. Za neinvertujući pojačavač sa operacionim pojačavačem sa jednopolnom prenosnom karakteristikom i otpornom povratnom spregom izvesti i nacrtati Bodeove karakteristike:
- [2] kružnog pojačanja;
  - [2] pojačanja sa reakcijom;
  - [3] ulazne impedanse; i
  - [3] izlazne impedanse.


Rešenje:

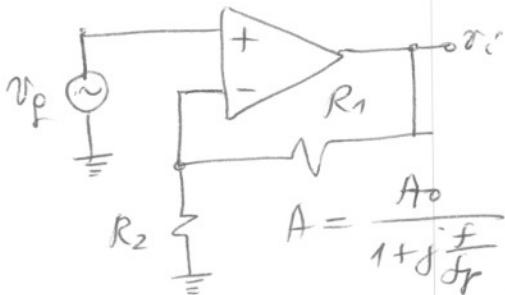


a)

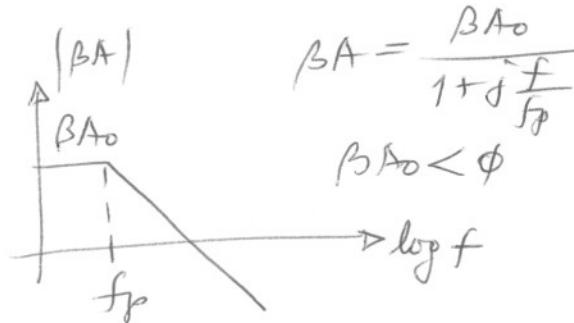
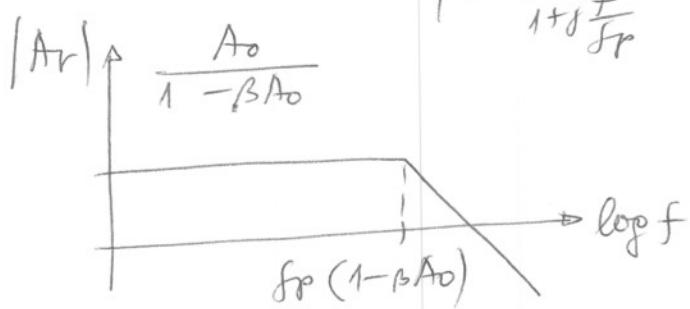
$$b) A_T = \frac{A}{1 - \beta A} = \frac{\frac{A_0}{1 + j \frac{f}{f_p}}}{1 - \frac{\beta A_0}{1 + j \frac{f}{f_p}}} = \frac{A_0}{1 + j \frac{f}{f_p} - \beta A_0} = \frac{\frac{A_0}{1 - \beta A_0}}{1 + j \frac{f}{f_p}(1 - \beta A_0)}$$



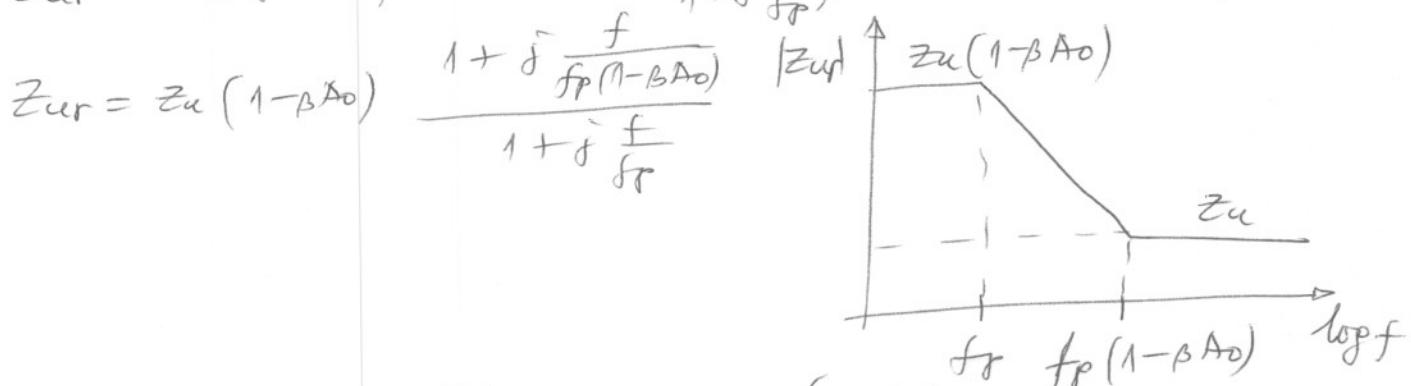
$$c) Z_{ur} = Z_u (1 - \beta A) = Z_u \left(1 - \frac{\beta A_0}{1 + j \frac{f}{f_p}}\right) = Z_u \frac{1 + j \frac{f}{f_p} - \beta A_0}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$




$$d) Z_{ir} = \frac{Z_i}{1 - \beta A} = \frac{Z_i}{1 - \frac{\beta A_0}{1 + j \frac{f}{f_p}}} = \frac{Z_i (1 + j \frac{f}{f_p})}{1 + j \frac{f}{f_p} - \beta A_0}$$

$$Z_{ir} = \frac{Z_i (1 + j \frac{f}{f_p})}{(1 + j \frac{f}{f_p(1 - \beta A_0)}) (1 - \beta A_0)}$$
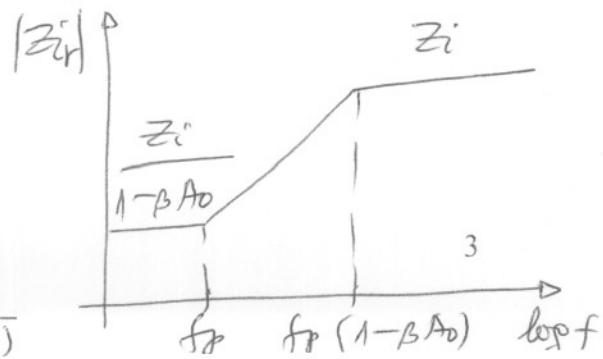
$$Z_{ir} = \frac{Z_i}{1 - \beta A_0} \frac{1 + j \frac{f}{f_p}}{1 + j \frac{f}{f_p(1 - \beta A_0)}}$$



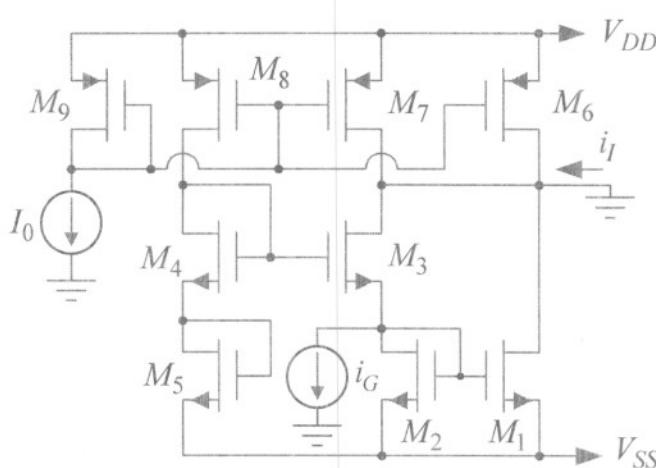4. U kolu sa slike parametri MOS tranzistora su  $B_N = \mu_n C_{ox} (W/L)_N = B = 1 \text{ mA/V}^2$ ,  $B_P = \mu_p C_{ox} (W/L)_P = B$ ,  $V_{TN} = V_T = 0,7 \text{ V}$ ,  $V_{TP} = -V_T$  i  $\lambda_n = \lambda_p \rightarrow 0$ , dok je  $V_{DD} = -V_{SS} = 2,5 \text{ V}$  i



$I_0 = 20 \mu\text{A}$ . Ukoliko se drugačije ne naglasi smatrati da svi tranzistori rade u oblasti zasićenja.

- a) [5] Odrediti zavisnost  $i_I = f(i_G)$ .
- b) [5] Odrediti opseg ulazne struje  $i_{G\min} \leq i_G \leq i_{G\max}$  u kojem važi zavisnost iz prethodne tačke.

Rešenje:

$$\text{a)} i_I = i_{D3} + i_{D1} - i_{D6} - i_{D7}, i_{D6} = i_{D7} = I_0, \\ i_{D8} = i_{D9} = I_0, i_{D5} = i_{D4} = i_{D8} = I_0, \\ \sqrt{V_{SS1}} + \sqrt{V_{SS3}} = \sqrt{V_{SS4}} + \sqrt{V_{SS5}} = 2\sqrt{V_{SS5}},$$

$$\begin{aligned} i_{D3} &= i_6 + i_{D2} = i_6 + i_{D1} \\ i_{D1} &= \frac{B}{2}(V_{SS1} - V_T)^2, i_{D3} = \frac{B}{2}(V_{SS3} - V_T)^2 \Rightarrow \sqrt{V_{SS3}} - \sqrt{V_{SS1}} = \frac{i_6}{\sqrt{2I_0 B}} \\ \Rightarrow \sqrt{V_{SS3}} &= V_{SS5} + \frac{i_6}{2\sqrt{2I_0 B}} \quad i \sqrt{V_{SS1}} = V_{SS5} - \frac{i_6}{2\sqrt{2I_0 B}}, V_{SS5} = V_T + \sqrt{\frac{2I_0}{B}} \\ \Rightarrow i_{D3} + i_{D1} &= \frac{B}{2} \left[ (V_{SS3} - V_T)^2 + (V_{SS1} - V_T)^2 \right] = 2I_0 + \frac{i_6^2}{8I_0} \\ \Rightarrow i_I &= \frac{i_6^2}{8I_0} \end{aligned}$$

$$\text{b)} \sqrt{V_{SS3}} = V_T \Rightarrow i_6 = i_{G\min} = -4I_0 \\ \sqrt{V_{SS1}} = V_T \Rightarrow i_6 = i_{G\max} = 4I_0.$$