

IME I PREZIME \_\_\_\_\_




BR. INDEKSA \_\_\_\_\_

1	2	3	4	$\Sigma$


1. a) [2] Nacrtati najjednostavniji integrator sa idealnim operacionim pojačavačem i prekidačem za reset.

Izvesti izraz i nacrtati napon na izlazu integratora iz tačke a) u funkciji vremena, ako je u trenutku  $t = 0^-$  kondenzator bio prazan, pri čemu pobudni generator:

- b) [2] generiše povorku unipolarnih impulsa.  
 c) [3] je isključen, a ulazni *n-p-n* tranzistori ulaznog stepena operacionog pojačavača su identični.  
 d) [3] je isključen, a naponski offset operacionog pojačavača je  $V_{os}$ .

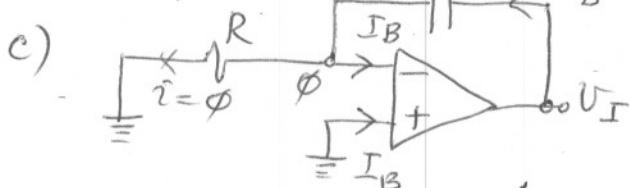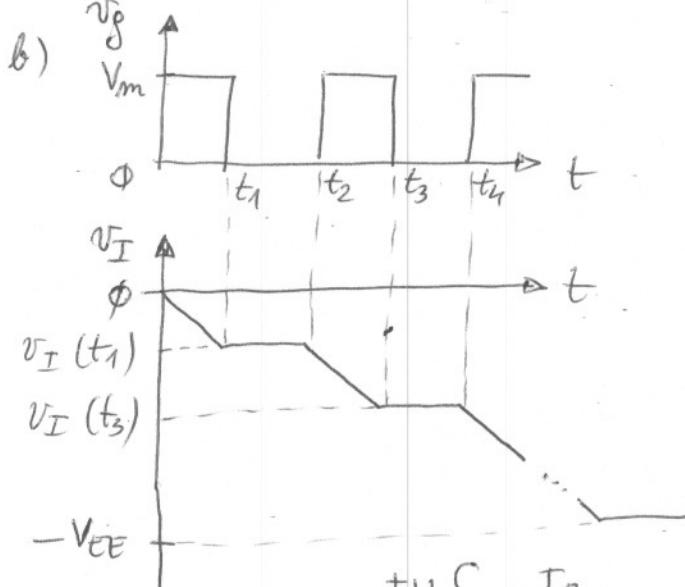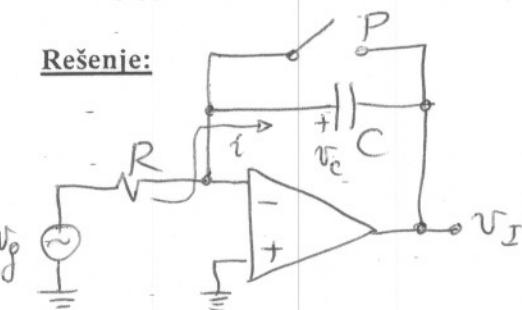Rešenje:
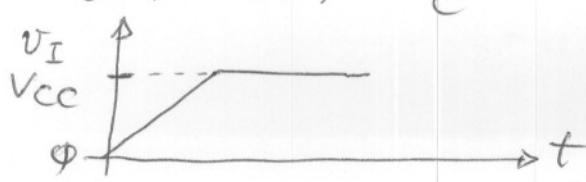
$$\begin{aligned} V_I(t) &= -V_C(t) \quad V_C(\phi) = \phi \\ i_C &= -I_B = C \frac{dV_C}{dt} \quad dV_C = -\frac{I_B}{C} dt \\ V_C(t) &= V_C(\phi) - \frac{I_B}{C} t \quad V_I(t) = \frac{I_B}{C} t \end{aligned}$$



$$V_I(t) = -V_C(t)$$

$$i = \frac{V_g}{R} = C \frac{dV_C}{dt} \quad dV_C = \frac{V_g}{RC} dt$$

$$V_C(t) = V_C(\phi) + \frac{1}{RC} \int_0^t V_g(\tau) d\tau$$

$$V_I(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_g(\tau) d\tau$$


$$V_I(t_1) = -\frac{1}{RC} V_m t_1$$

$$V_I(t_2) = V_I(t_1)$$

$$V_I(t_3) = V_I(t_2) - \frac{1}{RC} V_m (t_3 - t_2)$$

$$V_I(t_4) = V_I(t_3)$$
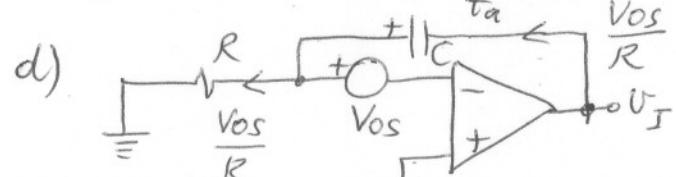
$$V_I(t_b) = V_I(t_a) - \frac{1}{RC} \int_{t_a}^{t_b} V_g(\tau) d\tau$$





$$V_I(t) = -V_C(t) \quad V_C(\phi) = \phi$$

$$i_C = -\frac{V_{os}}{R} = C \frac{dV_C}{dt} \quad dV_C = \frac{-V_{os}}{RC} dt$$

$$V_C(t) = V_C(\phi) - \frac{V_{os}}{RC} t$$

$$V_I(t) = \frac{V_{os}}{RC} t$$

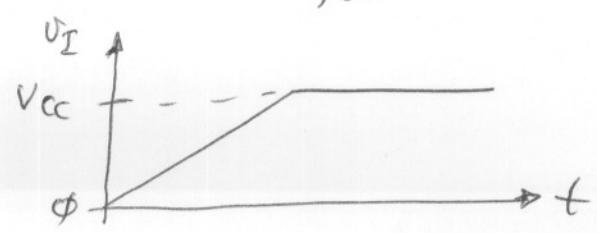

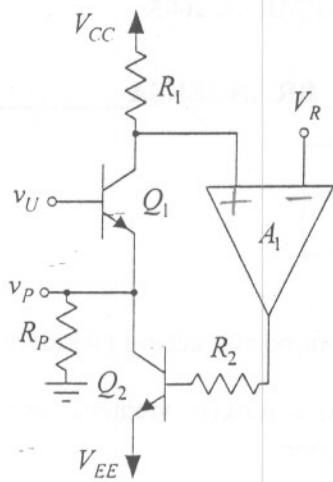

2. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:  $V_{BE} = 0,6 \text{ V}$ ,  $V_{CES} = 0,2 \text{ V}$ ,  $\beta_F = \beta_0 = 100$  i  $V_A \rightarrow \infty$ . Operacioni pojačavač se napaja iz baterija  $V_{CC} = -V_{EE} = 2,5 \text{ V}$  i može se smatrati idealnim, dok je:  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_P = 1 \text{ k}\Omega$  i  $V_R = 2 \text{ V}$ .

- [1] Odrediti polaritet ulaznih priključaka operacionog pojačavača tako da u kolu bude ostvarena negativna povratna sprega. Smatrali da su oba tranzistora u direktnom aktivnom režimu.
- [3] Odrediti otpornost  $R_1$  i vrednost ulaznog napona  $V_U$  tako da u mirnoj radnoj tački bude  $V_P = 0$  i  $I_{C1} = 2 \text{ mA}$ .
- [3] U okolini mirne radne tačke odrediti otpornost  $R_i$  koju vidi potrošač  $R_P$ .
- [3] Odrediti i nacrtati zavisnost  $v_P = f(v_U)$ ,  $V_{EE} \leq v_U \leq V_{CC}$ .

Rešenje:


a) Videti sliku

$$b) I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_R}{R_1} \Rightarrow R_1 = \frac{V_{CC} - V_R}{I_{C1}} = 250 \Omega$$

$$V_U = V_P + V_{BE} = V_{BE} = 0,6 \text{ V}$$

$$c) R_i = R_{IO} \frac{1 - \beta_{AOKS}}{1 - \beta_{AOV}}, \beta_{AOKS} = 0, \beta_{AOV} \rightarrow \infty, R_{IO} = \frac{1}{g_{m1}} \Rightarrow R_i \rightarrow 0$$



d)

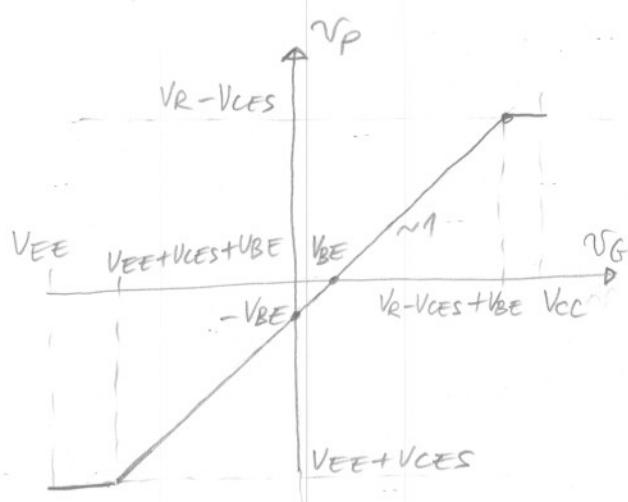

3. a) [2] Nacrtati "A" (alternate) šemu pojačavačke ćelije sa naizmeničnim rasporedom  $pn$  spojeva sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- b) [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz a).
- c) [2] Nacrtati "B" (balanced) šemu pojačavačke ćelije sa balansiranim rasporedom  $pn$  spojeva sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- d) [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz c).

Rešenje:

a)

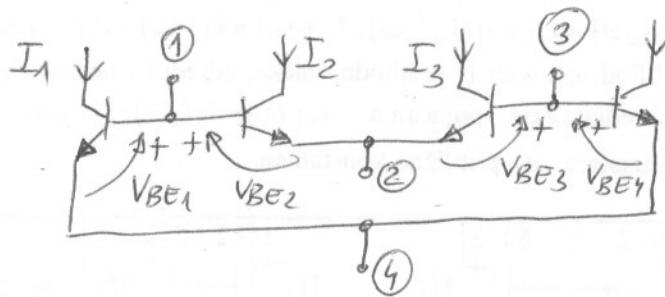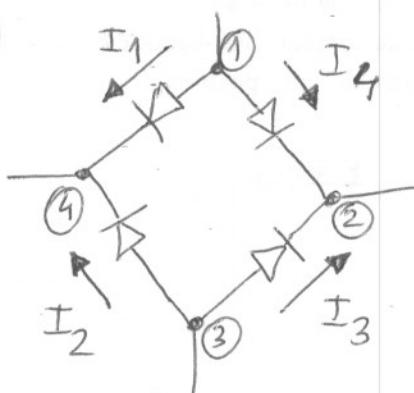

$$b) V_{BE1} - V_{BE2} + V_{BE3} - V_{BE4} = \phi$$

$$V_T \ln \frac{I_1}{I_{S1}} + V_T \ln \frac{I_3}{I_{S3}} = V_T \ln \frac{I_2}{I_{S2}} + V_T \ln \frac{I_4}{I_{S4}}$$



$$\ln \frac{I_1 I_3}{I_{S1} I_{S3}} = \ln \frac{I_2 I_4}{I_{S2} I_{S4}}$$

$$\frac{I_1 I_3}{I_{S1} I_{S3}} = \frac{I_2 I_4}{I_{S2} I_{S4}}$$

$$\text{Ako } I_{S1} = I_{S3} = I_{S2} = I_{S4}$$

$$I_1 I_3 = I_2 I_4$$

c)

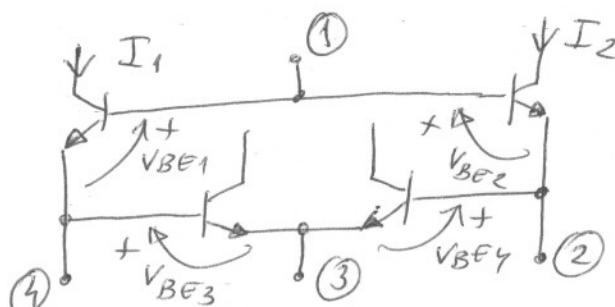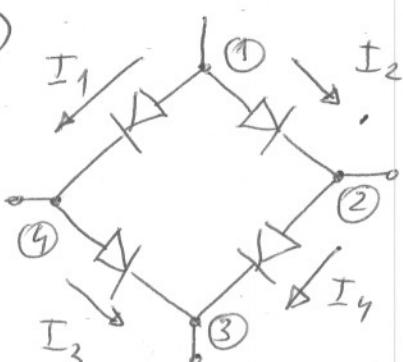

$$V_{BE1} + V_{BE3} = V_{BE2} + V_{BE4}$$


$$V_T \ln \frac{I_1}{I_{S1}} + V_T \ln \frac{I_3}{I_{S3}} = V_T \ln \frac{I_2}{I_{S2}} + V_T \ln \frac{I_4}{I_{S4}}$$

$$\ln \frac{I_1 I_3}{I_{S1} I_{S3}} = \ln \frac{I_2 I_4}{I_{S2} I_{S4}}$$

$$\frac{I_1 I_3}{I_{S1} I_{S3}} = \frac{I_2 I_4}{I_{S2} I_{S4}}$$

$$\text{Ako } I_{S1} = I_{S3} = I_{S2} = I_{S4}, \quad I_1 I_3 = I_2 I_4$$

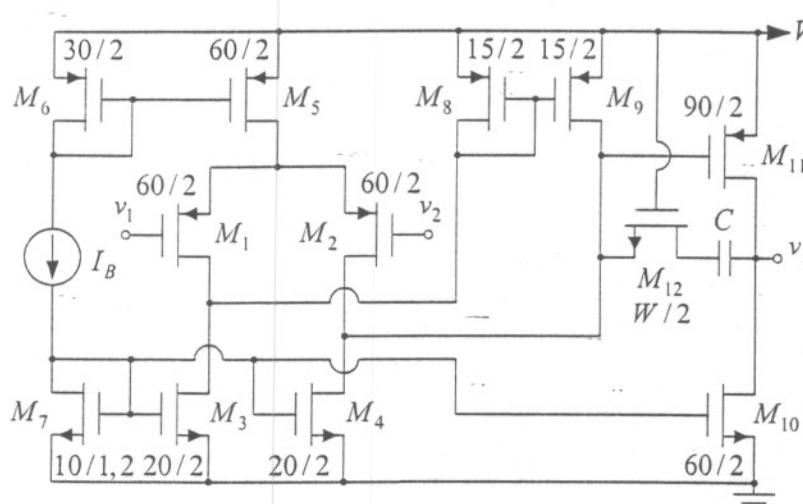4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:  $\mu_n C_{ox} = 24 \mu A/V^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 8 \mu A/V^2$ ,  $V_{TN} = -V_{TP} = 0,75 V$  i  $\lambda_n = 0,01 V^{-1}$  i  $\lambda_p = 0,02 V^{-1}$ . Na istoj slici je, pored svakog tranzistora, dat odnos širine i dužine kanala (u  $\mu m$ ), dok je:  $V_{DD} = 1,5 V$ ,  $I_B = 5 \mu A$  i  $C = 5 pF$ .
- [3] Odrediti struje drenja svih tranzistora u mirnoj radnoj tački ( $v_1 = v_2 = 0$ ). Zanemariti uticaj Earlyjevog efekta.
  - [4] Odrediti širinu kanala  $W$  tranzistora  $M_{12}$  tako da diferencijalno pojačanje  $A_d(j\omega) = V_i(j\omega)/V_d(j\omega)$ ,  $V_d(j\omega) = V_2(j\omega) - V_1(j\omega)$  bude jednopolna funkcija.
  - [3] Pod uslovom iz prethodne tačke, odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku diferencijalnog pojačanja  $A_d(j\omega) = V_i(j\omega)/V_d(j\omega)$ . Smatrati da je potencijal drenja tranzistora  $M_5$  približno konstantan.



Rešenje:

$$\begin{aligned} a) I_{D5} &= 2I_{D6} = 2I_B = 10 \mu A, \\ I_{D1,2} &= I_{D5}/2 = I_B = 5 \mu A, \\ I_{D3,4} &= I_{D1,2} = 6 \mu A, I_D = I_B, \\ I_{D8,9} &= I_{D3,4} - I_{D1,2} = 0,2 I_B = 1 \mu A, \\ I_{D10} &= 3,6 I_B = 18 \mu A, I_{Dm} = I_{D10} = 18 \mu A \\ \text{i } I_{D12} &= 0 \end{aligned}$$

b) Nula kogn uvozi kondenzator  $C$  nalazi se na učestanosti

$$w_L = \frac{1}{C(R_{on12} - g_{m11})}$$

gde je

$R_{on12}$  otpornost između drenja i sorta tranzistora  $M_{12}$  koji je u omisnoj oblasti


$$R_{on12} = \frac{1}{B_2(V_{GS12} - VT)} = \frac{1}{B_2(V_{GS11} - VT)}$$

Pošto je  $g_{m11} = B_{11}(V_{GS11} - VT) \Rightarrow$

$$R_{on12} = \frac{1}{g_{m11}} \Rightarrow B_{11} = B_{12}$$

$$\Rightarrow (w_L)_{12} = \frac{1}{3} (w_L)_{11} \Rightarrow w_L = \frac{30 \mu}{3} = 10 \mu m$$

c) Šema za male signale

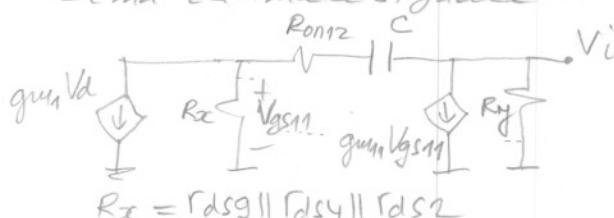

$$R_{on12} = g_{m11}^{-1}$$

$$R_y = g_{m10}^{-1} \| g_{m11}^{-1}$$

pojačaje na niskim učestanostima je

$$ad = |Ad(j\omega)|_{w \rightarrow 0} = g_{m1,2} \cdot R_c \cdot g_{m11} R_y = 5,74 \cdot 10^4$$

učestanost pola je,  $w_p = \frac{1}{CR_d}$ , gde je  $R_d = R_c + R_{on12} + R_y(1 + g_{m11} R_c)$

$$\Rightarrow w_p = 169,7 \text{ rad/s} \Rightarrow Ad(j\omega) = \frac{ad}{1 + j\omega/w_p}$$

