

OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JUN 2006.


Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4) ili kompletan ispit (svi zadaci)

IME I PREZIME _____ **BR. INDEKSA** _____

1	2	3	4	Σ

1. a) [4] Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora) sa NPN tranzistorima i negativnom povratnom spregom koja smanjuje ulaznu otpornost i povećava izlaznu otpornost, napajan iz dve baterije za napajanje.
b) [2] Napisati opšte izraze za izračunavanje ulazne i izlazne otpornosti pojačavača iz tačke a).
c) [4] Nacrtati vremenske dijagrame naponu na priključcima oba tranzistora za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

Rešenje:

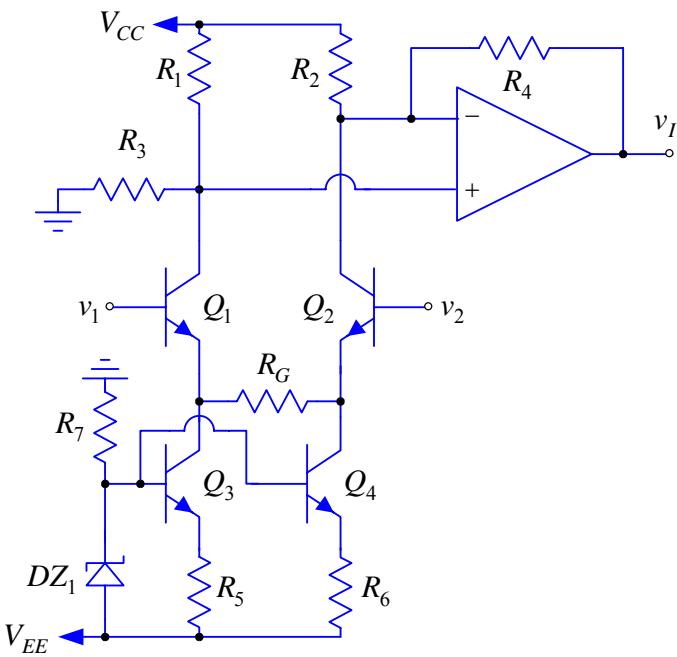


2. U kolu pojačavača sa slike operacioni pojačavač se može smatrati idealnim i napaja se iz baterija $V_{CC} = -V_{EE} = 12\text{ V}$. Parametri tranzistora su: $I_S = 10\text{ fA}$, $\beta_F \rightarrow \infty$, $V_A \rightarrow \infty$ i $V_{CES} = 0,2\text{ V}$, Zener dioda je idealna sa $V_Z = 1,25\text{ V}$, dok je $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 100\text{ k}\Omega$, $R_5 = R_6$ i $R_7 = 10\text{ k}\Omega$.

- [1] Odrediti otpornost R_5 tako da u mirnoj radnoj tački ($V_1 = V_2 = 0$) bude $I_{C1} = 500\mu\text{A}$.
- [5] Odrediti otpornost R_G tako da bude $v_I = kv_D$, $k = 100$, $v_D = v_2 - v_1$. Smatrati da su svi tranzistori u direktnom aktivnom režimu, a operacioni pojačavač izvan zasićenja.
- [2] Ako je $(v_1 + v_2)/2 = 0$, odrediti opseg vrednosti napona $v_{D\min} \leq v_D \leq v_{D\max}$ u kojem važi zavisnost iz prethodne tačke.
- [2] Ako je $v_1 = v_2 = V$, odrediti opseg vrednosti napona $V_{\min} \leq V \leq V_{\max}$ u kojem su svi tranzistori u direktnom aktivnom režimu, a operacioni pojačavač izvan zasićenja.

Rešenje:

- 3. a)** [2] Nacrtati pojačavač sa zajedničkim kolektorom, napajan iz dve baterije za napajanje, koji je kapacitivno spregnut preko kondenzatora C_G sa pobudnim generatorom i kapacitivno spregnut preko kondenzatora C_P sa potrošačem.
- b) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja za $C_G \rightarrow \infty$ i $C_P \rightarrow \infty$.
- c) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja za $C_G \rightarrow \infty$ i konačno C_P .
- d) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja za konačno C_G i $C_P \rightarrow \infty$.
- e) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja za konačne C_G i C_P .

Rešenje:

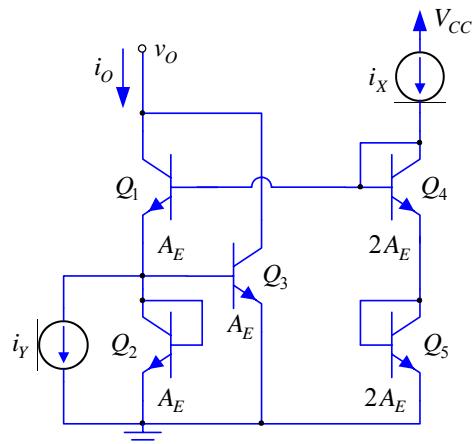

4. Osim površina emitora, svi tranzistori u kolu sa slike su identičnih karakteristika. Na slici je, pored svakog tranzistora, data površina emitorskog spoja, dok je: $\beta_F = \beta_0 \rightarrow \infty$, $V_A \rightarrow \infty$, $V_t = 25\text{mV}$ i $V_{CC} = 3\text{V}$. Smatrati da su svi tranzistori u direktnom aktivnom režimu.

- a) [5] Odrediti zavisnost $i_0 = f(i_X, i_Y)$.
- b) [5] U okolini mirne radne tačke $I_X = 1\text{mA}$ i $I_Y = 1\text{mA}$, odrediti gornju graničnu učestanost f_H funkcije prenosa $\beta(s) = I_o(s)/I_y(s)$. Kod tranzistora čija je površina emitora A_E je $C_\pi = 1\text{pF}$ i $C_\mu \rightarrow 0$.

Tranzistore sa površinom emitora $2A_E$ posmatrati kao dva paralelno povezana tranzistora čija je površina emitora A_E .

Rešenje: