

OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, SEPTEMBAR 2007.

Polaže se drugi kolokvijum (rade se zadaci 3 i 4 i traje 2,5 sata)
ili kompletan ispit (svi zadaci i traje 4 sata)

IME I PREZIME _____ **BR. INDEKSA** _____


1	2	3	4	Σ

1. U kolu trorežimskog integratora sa brzim zadavanjem početnih uslova se koriste operacioni pojačavači sa ulaznim *pnp* tranzistorima sa ulaznim strujama I_B^+ i I_B^- i zanemarljivim uticajem naponskog ofseta. Napon pobudnog generatora je $v_g = 0$, a napon početnih uslova je $V_{PU} > 0$.


- a) [4] Nacrtati navedeni integrator i ekvivalentne šeme u sva tri režima rada.
- b) [2] Izvesti tačan izraz za izlazni napon integratora na kraju režima zadavanja početnih uslova.
- c) [2] Izvesti izraz za izlazni napon integratora na kraju režima integracije koji traje t_1 .
- d) [2] Izvesti izraz za izlazni napon integratora na kraju režima pamćenja koji traje t_2 .

Smatrati da izlazi operacionih pojačavača ne rade u zasićenju.

Rešenje:

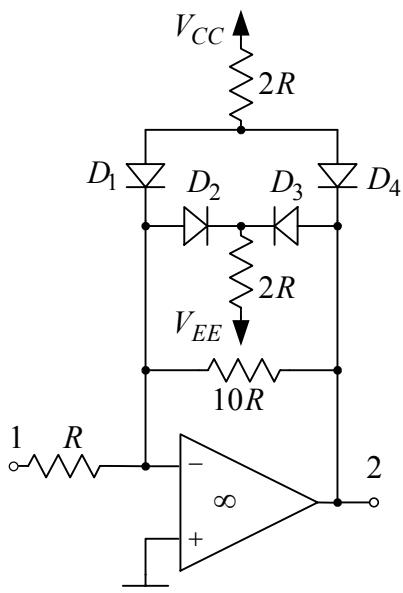

Slika a

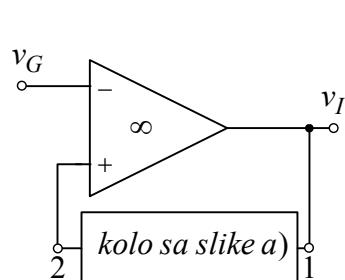

Slika b

2. U kolu sa slike a i b operacioni pojačavači se mogu smatrati idealnim i napajaju se iz baterija $V_{CC} = -V_{EE} = 12V$, diode su idealne, dok je $R = 10k\Omega$.

a) [6] Odrediti i nacrtati prenosnu karakteristiku $v_2 = f(v_1)$, $V_{EE} \leq v_1 \leq V_{CC}$.


b) [4] Za kolo sa slike b odrediti i nacrtati prenosnu karakteristiku $v_I = g(v_G)$, $V_{EE} < v_G < V_{CC}$.

Rešenje:

<http://tnt.etf.bg.ac.yu/oe2oae> Zadatak 4.19

- 3.** a) [2] Nacrtati pojačavač sa zajedničkim emiterom, bez kondenzatora u emitoru, napajan iz dve baterije za napajanje, koji je kapacitivno spregnut preko kondenzatora C_G sa pobudnim generatorom i koji je kapacitivno spregnut preko kondenzatora C_P sa potrošačem.
- b) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja za $C_G \rightarrow \infty$ i $C_P \rightarrow \infty$.
- c) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja za $C_G \rightarrow \infty$ i konačno C_P .
- d) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja za konačno C_G i $C_P \rightarrow \infty$.
- e) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja za konačne C_G i C_P .

Rešenje:

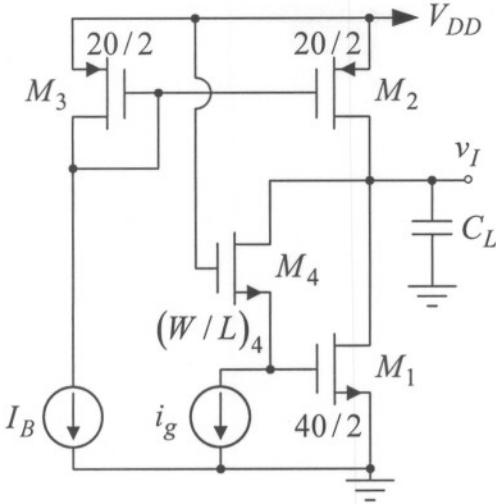


- d) [3] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku transrezistanse

$$R_m(jf) = V_i(jf) / I_g(jf).$$

Rešenje:

Rešenje:

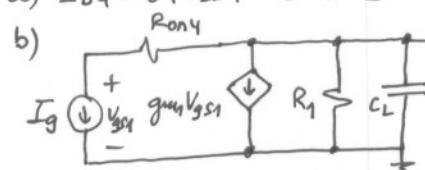a) $I_{O4} = 0, V_{DS4} = 0 \Rightarrow V_I = V_{6S1} = V_T + \sqrt{\frac{2 I_B}{\mu_n C_{OK} (\omega/L)_1}} = 1,3 V.$




$$V_{GS1}(s) = V_i(s) - R_{ON4} I_{G}(s), g_m V_{GS1}(s) + I_G(s) + V_t(s) V_i(s) = 0$$

$$R_{av}(s) = \frac{V_i(s)}{Ig(s)} = \frac{g_{m1}R_{on1} - 1}{g_{m1} + G_1 + sC_L} = \frac{g_{m1}R_{on1} - 1}{g_{m1} + G_1} \cdot \frac{1}{1 + s \frac{C_L}{g_{m1} + G_1}}$$

$$\Rightarrow R_{m1}(s) = r_m \frac{1}{1 + s/w_{p2}}, \quad r_m = \frac{g_{m1}R_{on1} - 1}{g_{m1} + G_1}, \quad w_{p2} = \frac{g_{m1} + G_1}{C_L} = 2\pi \cdot 66 \text{ MHz}$$

$$\Rightarrow R_{ON4} = \frac{r_m(g_{m4} + g_9) + 1}{g_{m1}} = 12,88 \text{ kV}, R_{OFF4} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} (W/L)_4 (V_{GS4} - V_T)}, V_{GS4} = V_{DD} - V_{GS1} = 2V,$$

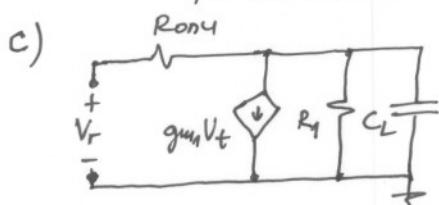
$$\Rightarrow (w_L)_4 = \frac{1}{\mu_0 \cos R_{04} (V_{04} - V_T)} = 1,62.$$



$$\beta a(s) = \frac{V_r(s)}{V_t(s)} = -\frac{g_{m1}}{G_1 + sC_L} = -\frac{g_{m1}}{G_1} \cdot \frac{1}{1+s\frac{C_L}{G_1}} \Rightarrow$$

$$\beta a(jf) = \beta a_0 \cdot \frac{1}{1+j\frac{f}{f_{p1}}}, \beta a_0 = -\frac{g_{m1}}{G_1} = -26,67$$
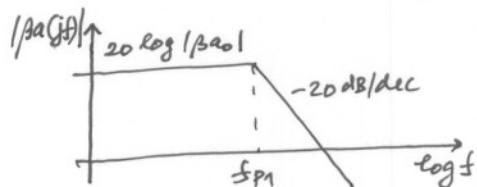
$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi \cdot C_L \cdot R_1} = 2,39 \text{ MHz}$$



$$d) R_{mu}(j\omega) = R_{mu} \frac{1}{1 + j\omega/f_{p2}} , f_{p2} = \frac{g_{mu} + g_1}{2\pi \cdot C_L} = 66 \text{ MHz}.$$

