

OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, SEPTEMBAR 2011.

**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**


IME I PREZIME _____ **BR. INDEKSA** _____

1	2	3	4	Σ

1. a) [4] Nacrtati direktno spregnut pojačavač bez sprežnih kondenzatora sa negativnom povratnom spregom koja povećava ulaznu impedansu i povećava izlaznu impedansu, napajan iz dve baterije za napajanje. Na raspolaganju su operacioni pojačavači, PMOSFET-ovi i otpornici.
b) [2] Napisati opšte izraze za izračunavanje ulazne i izlazne impedanse pojačavača iz tačke a).
c) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na invertujućem ulazu operacionog pojačavača i svim priključcima PMOSFET-a za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

Rešenje:

2. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su: $|V_{BE}| = 0,6 \text{ V}$, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $V_A \rightarrow \infty$, dok je: $V_{CC} = -V_{EE} = 3 \text{ V}$, $I_{01} = 100 \mu\text{A}$, $I_{02} = 1 \text{ mA}$, $R_1 = 1 \text{k}\Omega$ i $R_2 = 10R_1$.

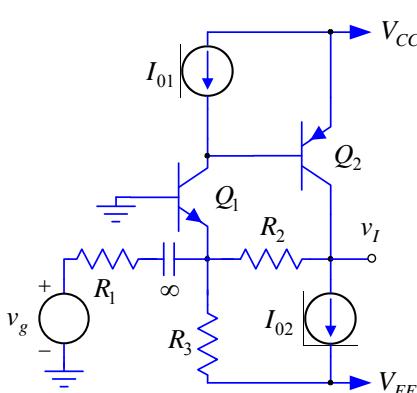


- a) [1] Odrediti otpornost R_3 tako da u mirnoj radnoj tački bude $V_I = 0$.
- b) [3] Odrediti i izračunati izlaznu otpornost pojačavača R_i .
- c) [3] Odrediti i izračunati naponsko pojačanje $a = v_i / v_g$.
- d) [3] Odrediti relativnu promenu izlazne otpornosti i naponskog pojačanja pojačavača kada se otpornost R_1 poveća 2 puta.

Rešenje:

- 3.** a) [2] Nacrtati integrator sa operacionim pojačavačem, napajanim iz dve baterije za napajanje.
b) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja integratora iz a), ukoliko operacioni pojačavač ima idealnu prenosnu karakteristiku.
c) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja integratora iz a), ukoliko operacioni pojačavač ima jednopolnu prenosnu karakteristiku.

Rešenje:

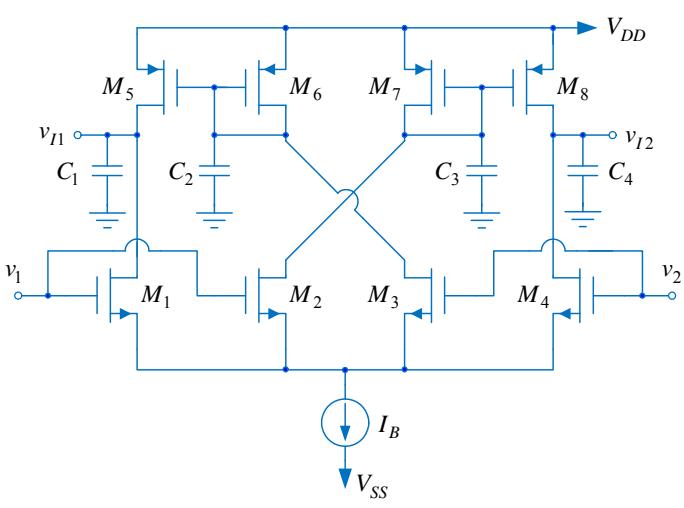4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su: $\mu_n C_{ox} = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $V_{TN} = -V_{TP} = 0,7 \text{ V}$, $\lambda_n = 0,04 \text{ V}^{-1}$, $\lambda_p = 0,05 \text{ V}^{-1}$, $(W/L)_{1-8} = 10/1$, dok je: $V_{DD} = -V_{SS} = 1,65 \text{ V}$, $I_B = 200 \mu\text{A}$ i $C_{1-4} = C = 500 \text{ fF}$.



- a) [4] Odrediti funkciju prenosa diferencijalnog naponskog pojačanja $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$, $V_d = V_2 - V_1$, $V_i = V_{i2} - V_{i1}$.
 b) [2] Nacrtati asymptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa iz tačke a).
 c) [2] Nacrtati asymptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$ pojačavača sa slike iz koga su uklonjeni tranzistori $M_{2,3,6,7}$ i kondenzatori $C_{2,3}$. Tranzistori M_5 i M_8 imaju spojene gejtove i polarisani su za rad u zasićenju.
 d) [2] Odrediti propusni opseg pojačavača iz tačaka b) i c).

Rešenje:

- a) [4] Odrediti funkciju prenosa diferencijalnog naponskog pojačanja $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$, $V_d = V_2 - V_1$, $V_i = V_{i2} - V_{i1}$.
 b) [2] Nacrtati asymptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa iz tačke a).
 c) [2] Nacrtati asymptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$ pojačavača sa slike iz koga su uklonjeni tranzistori $M_{2,3,6,7}$ i kondenzatori $C_{2,3}$. Tranzistori M_5 i M_8 imaju spojene gejtove i polarisani su za rad u zasićenju.