

**ETF U BEOGRADU, ODSEK ZA ELEKTRONIKU, OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE-2015
OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, MAJ 2015.**


Prvi kolokvijum (traje 2 sata)

IME I PREZIME _____ **BR. INDEKSA** _____

1	2	Σ

- 1. a) [3]** Nacrtati idealni diferencijator sa jednim kondenzatorom i operacionim pojačavačem, napajan iz dve baterije za napajanje.
b) [2] Izvesti izraz za izlazni napon kola iz a) u zavisnosti od naponskog ofseta operacionog pojačavača.
c) [3] Modifikovati kolo iz a) tako da se minimizira uticaj naponskog ofseta na izlazni napon kola iz a).
d) [2] Izvesti izraz za izlazni napon kola iz c) u zavisnosti od naponskog ofseta operacionog pojačavača.

Rešenje:

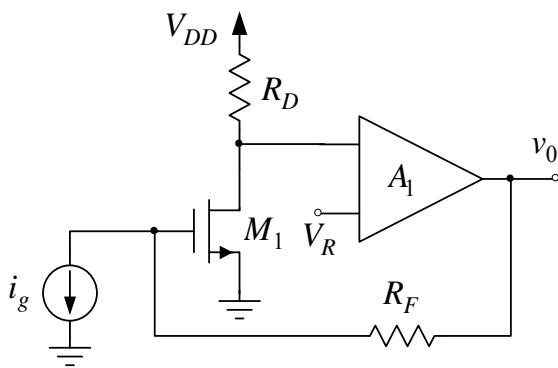

2. Kolo pojačavača sa slike se napaja iz baterije $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$, operacioni pojačavač ima naponsko pojačanje $a_l = 50$ i sve ostale karakteristike mu se mogu smatrati idealnim, parametri tranzistora su: $W/L = 1.8 \mu\text{m}/0.18 \mu\text{m}$, $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2$, $|V_T| = 0.45 \text{ V}$ i $\lambda \rightarrow 0$, dok je $R_D = 3,9 \text{ k}\Omega$.

a) [1] Odrediti polaritet ulaznih priključaka operacionog pojačavača tako da u kolu bude ostvarena negativna reakcija.

b) [6] Odrediti otpornost R_F i napon V_R tako da ulazna

otpornost pojačavača bude $R_u = 50 \Omega$, a transrezistansa $r_m = v_0 / i_g = 10 \text{ k}\Omega$.

c) [3] Ako se napon praga upotrebljenog tranzistora nalazi u opsegu $0.4 \text{ V} \leq V_T \leq 0.5 \text{ V}$, odrediti opseg promena ulazne otpornosti $R_{u\min} \leq R_u \leq R_{u\max}$ i transrezistanse pojačavača $r_{m\min} \leq r_m \leq r_{m\max}$.

Rešenje: