

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, SEPTEMBAR 2019.**


**Polaze se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili  
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_ **BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma			OCENA
1	2	3	4	$\Sigma$	

1. Nacrtati šeme pojačavača i izračunati faktore potiskivanja signala srednje vrednosti u sledećim slučajevima, smatrajući da je diferencijalni pojačavač na izlazu pojačavača idealno simetričan:
- [3] Instrumentacioni pojačavač sa ulaznim stepenom sa različitim otpornicima u kolima negativne povratne sprege.
  - [3] Instrumentacioni pojačavač sa ulaznim stepenom napravljenim od dva jedinična bafera.
  - [4] Instrumentacioni pojačavač sa ulaznim stepenom napravljenim od dva neinvertujuća pojačavača sa različitim otpornicima u kolima negativne povratne sprege.

**Rešenje:**

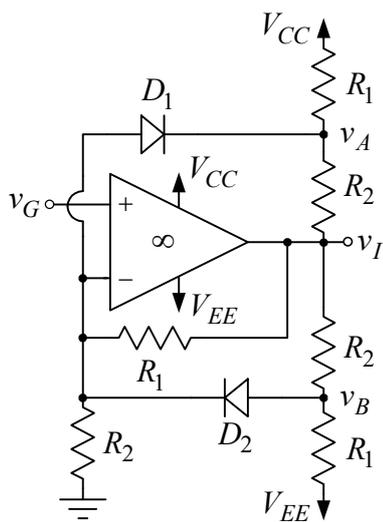


2. [10] U kolu sa slike operacioni pojačavač i diode se mogu smatrati idealnim, dok je  $V_{CC} = -V_{EE} = 12\text{V}$ ,  $R_1 = 15\text{k}\Omega$  i  $R_2 = 5\text{k}\Omega$ . Odrediti i nacrtati prenosnu karakteristiku  $v_I = f(v_G)$ ,  $V_{EE} \leq v_G \leq V_{CC}$ .

**Rešenje:**



3. a) [2] Nacrtati "A" (alternate) šemu pojačavačke ćelije sa naizmeničnim rasporedom  $pn$  spojeva sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- b) [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz a).
- c) [3] Nacrtati Gilbertov strujni pojačavač ili Gilbertovu pojačavačku ćeliju, koja odgovara šemi iz a).
- d) [2] Izvesti izraz za strujno pojačanje pojačavača iz c).

**Rešenje:**

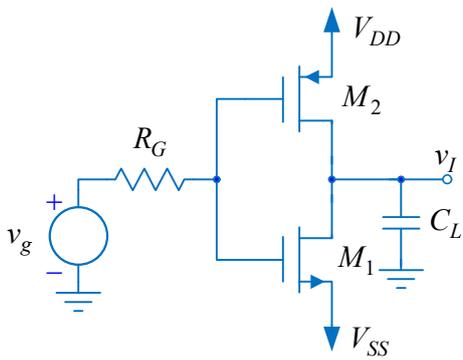

4. U kolu pojačavača sa slike upotrebljeni su tranzistori čiji su parametri:  $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 70 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $|V_T| = 0.45 \text{ V}$ ,  $\lambda L = 0.08 \mu\text{m}/\text{V}$ ,  $C_{ox} = 8.5 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ ,  $C_{ov} / W = 0.35 \text{ fF}/\mu\text{m}$ ,  $C_{dbn} / W = C_{sbn} / W = 0.50 \text{ fF}/\mu\text{m}$ ,  $C_{dbp} / W = C_{sbp} / W = 0.55 \text{ fF}/\mu\text{m}$ ,  $(W / L)_1 = 14$ ,  $(W / L)_2 = 54$ ,  $L = 0,18 \mu\text{m}$ , dok je  $V_{DD} = -V_{SS} = 0,7 \text{ V}$ ,  $R_G = 50 \Omega$  i  $C_L = 100 \text{ fF}$ .

a) [4] Odrediti gornju graničnu učestanost pojačavača

$f_H$ .

b) [6] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku impedanse  $Z_g$  koja se vidi u gejtju.

**Rešenje:**

