

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JUN 2008.**


Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - 2,5 sata) ili kompletan ispit (svi zadaci – 4 sata)

**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_ **BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

1	2	3	4	$\Sigma$

1. a) [4] Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora) sa diferencijalnim pojačavačem sa NMOS tranzistorima na ulazu, stepenom sa zajedničkim kolektorom sa NPN tranzistorom na izlazu i negativnom povratnom spregom koja povećava ulaznu impedansu i smanjuje izlaznu impedansu, napajan iz dve baterije za napajanje.  
b) [2] Napisati opšte izraze za izračunavanje ulazne i izlazne impedanse pojačavača iz tačke a).  
c) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na priključcima svih tranzistora za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

**Rešenje:**

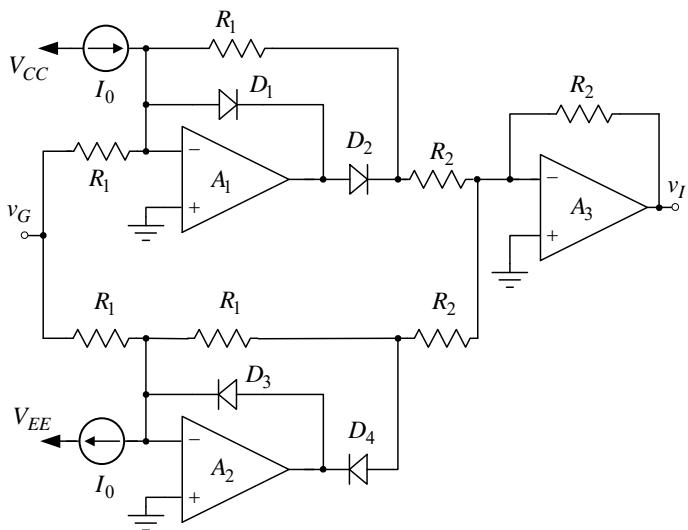

2. U kolu sa slike operacioni pojačavači se mogu smatrati idealnim i napajaju se iz baterija  $V_{CC} = 12 \text{ V}$  i  $V_{EE} = -12 \text{ V}$ , provodne diode imaju pad napona  $V_D = 0,6 \text{ V}$ , dok je:  $I_0 = 100 \mu\text{A}$ ,  $R_1 = 50 \text{ k}\Omega$  i  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ .

a) [8] Odrediti i nacrtati zavisnost  $v_I = f(v_G)$ ,  $V_{EE} \leq v_G \leq V_{CC}$ .

b) [2] Ponoviti tačku a) kada je  $I_0 = 0$ .


**Rešenje:**

**3. a)** [2] Nacrtati neidealni diferencijator sa idealnim operacionim pojačavačem napajanim iz dve baterije za napajanje, u kome je ulazna impedansa napravljena od redne veze otpornika  $R_1$  i kondenzatora  $C_1$ , a impedansa u kolu povratne sprege se sastoji od paralelne veze otpornika  $R_2$  i kondenzatora  $C_2$ .

**b)** [3] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja kola iz tačke a) za slučaj idealnog diferencijatora  $R_1 = 0$  i  $C_2 = 0$ .

**c)** [5] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja kola iz tačke a) za slučaj konačnih impedansi pasivnih elemenata različitih od nule.

**Rešenje:**

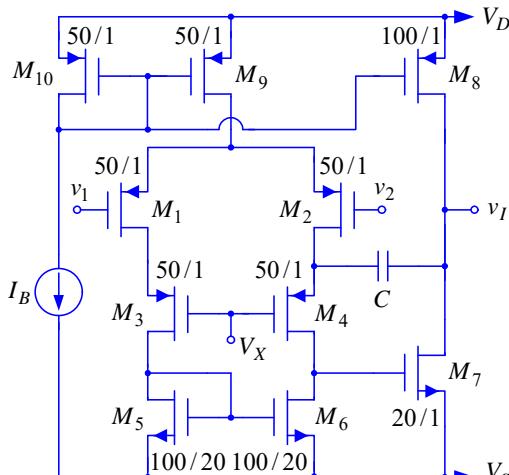

propusni opseg pojačavača bude  $BW = 1\text{kHz}$ .

- c) [3] Odrediti spektralnu gustinu snage ekvivalentnog naponskog generatora šuma  $e_{neq}^2(f)$  na ulazu pojačavača. U obzir uzeti samo uticaj tranzistora  $M_{1-8}$ .
- d) [2] Odrediti graničnu učestanost  $f_c$  za koju su uticaji flicker šuma i termičkog šuma podjednaki.

**Rešenje:**

4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:  $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A/V}^2$ ,  $V_{TN} = 0,7\text{V}$ ,  $V_{TP} = -V_{TN}$ ,  $\lambda_n = 0,04 \text{V}^{-1}$ ,  $\lambda_p = 0,05 \text{V}^{-1}$ , koeficijenti flicker šuma  $K_{FNMOS} = 2K_{FPMOS} = 10^{-24} \text{V}^2\text{F}$  i  $C_{ox} = 2\text{fF}/\mu\text{m}^2$ , dok je:  $V_{DD} = -V_{SS} = 1,65\text{V}$ ,  $I_B = 100\mu\text{A}$  i  $KT = 4 \cdot 10^{-21} \text{J}$ . Smatratи da su svi tranzistori u zasićenju.

- a) [3] Odrediti funkciju prenosa diferencijalnog naponskog pojačanja  $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$ ,  $V_d = V_2 - V_1$  u okolini mirne radne tačke.

- b) [2] Odrediti vrednost kapacitivnosti  $C$ , tako da