

OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, OKTOBAR 2008.

Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - 2,5 sata) ili kompletan ispit (svi zadaci – 4 sata)

IME I PREZIME _____ **BR. INDEKSA** _____

1	2	3	4	Σ


1. a) [4] Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora) sa npn tranzistorima i negativnom povratnom spregom koja povećava ulaznu impedansu i povećava izlaznu impedansu, napajan iz dve baterije za napajanje.
b) [2] Napisati opšte izraze za izračunavanje ulazne i izlazne impedanse pojačavača iz tačke a).
c) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na priključcima svih npn tranzistora za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

Rešenje:

2. U kolu sa slike operacioni pojačavači se mogu smatrati idealnim i napajaju se iz baterija $V_{CC} = -V_{EE} = 12 \text{ V}$. Diode imaju pad napona $V_D = 0,6 \text{ V}$, ostale karakteristike im se mogu smatrati idealnim, dok je $R = 10 \text{ k}\Omega$.

a) [3] Ako je generator priključen u tačku A, odrediti i nacrtati zavisnost $v_2 = f(v_1)$,

$$V_{EE} \leq v_1 \leq V_{CC}.$$

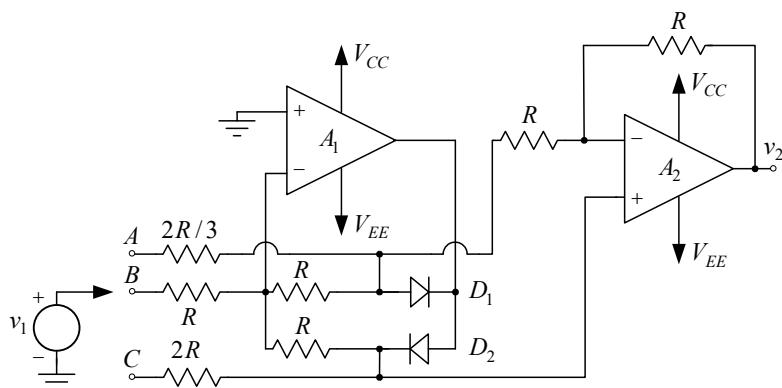

b) [3] Ponoviti prethodnu tačku kada je generator priključen u tačku B.


c) [2] Ponoviti tačku a) kada je generator priključen u tačku C.

d) [2] Ako je $v_1 = V_m \sin(2\pi ft)$, $V_m = 1 \text{ V}$ i $f = 1 \text{ kHz}$, nacrtati vremenske dijagrame napona v_2 u tačkama a), b) i c).

Rešenje:

3. a) [2] Nacrtati "A" (alternate) šemu pojačavačke celije sa naizmeničnim rasporedom pn spojeva sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- b) [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz a).
- c) [2] Nacrtati "B" (balanced) šemu pojačavačke celije sa balansiranim rasporedom pn spojeva sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- d) [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz c).

Rešenje:

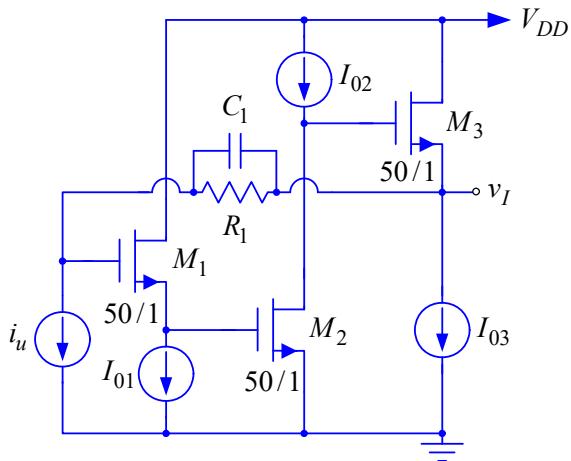

4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su: $\mu_n C_{ox} = 100 \mu\text{A/V}^2$, $V_{TN} = 0,7 \text{ V}$ i $\lambda_n = 0,04 \text{ V}^{-1}$, dok je $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$. Na istoj slici je, pored svakog tranzistora, dat i odnos širine i dužine kanala, dok je: $I_{01} = I_{02} = 100 \mu\text{A}$, $I_{03} = 400 \mu\text{A}$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ i $C_1 = 10 \text{ pF}$.

a) [3] Odrediti i nacrtati asymptotsku amplitudsku i faznu karakteristiku kružnog pojačanja $\beta_a(jf)$;

b) [7] Odrediti i nacrtati asymptotsku amplitudsku i faznu karakteristiku transrezistanse $R_m(jf) = V_i(jf) / I_u(jf)$;

Rešenje: