

OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, SEPTEMBAR 2008.

Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - 2,5 sata) ili kompletan ispit (svi zadaci – 4 sata)

IME I PREZIME _____ **BR. INDEKSA** _____


1	2	3	4	Σ

1. a) [3] Nacrtati instrumentacioni pojačavač sa tri operaciona pojačavača.
b) [2] Nacrtati instrumentacioni pojačavač sa ulaznim stepenom napravljenim od dva neinvertujuća pojačavača na ulazu i diferencijalnim pojačavačem na izlazu.
c) [3] Objasniti prednost ulaznog stepena pojačavača iz a) u odnosu na pojačavač iz b) sa stanovišta faktora potiskivanja signala srednje vrednosti ρ .
d) [2] Objasniti prednost ulaznog stepena pojačavača iz a) u odnosu na pojačavač iz b) sa stanovišta jednostavnosti promene pojačanja.

Rešenje:

2. U kolu sa slike operacioni pojačavači se mogu smatrati idealnim, bipolarni tranzistori su identičnih karakteristika i imaju $\beta_F \rightarrow \infty$ i $V_A \rightarrow \infty$, MOSFET-ovi su identičnih karakteristika sa $\lambda \rightarrow 0$, dok je $R = 10 \text{ k}\Omega$. Smatrati da su svi bipolarni tranzistori, kada provode, polarisani za rad u direktnom aktivnom režimu, MOS tranzistori za rad u zasićenju, da su operacioni pojačavači izvan zasićenja, dok je ulazni napon $v_G = V_m \sin(2\pi ft)$, $f = 1 \text{ kHz}$.

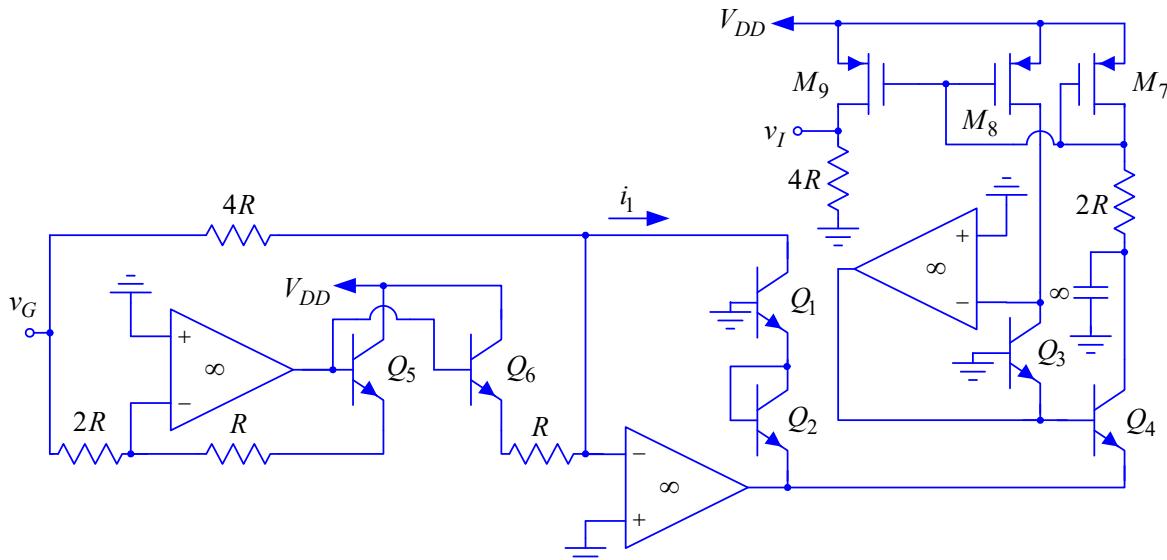
- a) [4] Odrediti zavisnost $i_1 = f(v_G)$.
- b) [4] Odrediti zavisnost $v_I = g(i_1)$.
- c) [2] Ako je $V_m = 1 \text{ V}$, nacrtati vremenski oblik napona v_I .



Rešenje:

3. a) [2] Nacrtati integrator sa operacionim pojačavačem, napajanim iz dve baterije za napajanje.
b) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja kola iz tačke a) za slučaj idealnog operacionog pojačavača.
c) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja kola iz tačke a) za slučaj operacionog pojačavača sa jednopolnom prenosnom karakteristikom.

Rešenje:

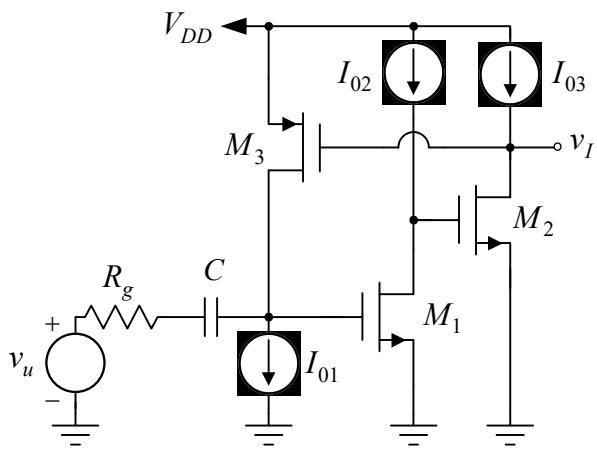

naponskog pojačanja $A(jf) = V_i(jf)/V_u(jf)$;

Rešenje:

4. U kolu sa slike parametri tranzistora su:
 $V_{TN} = -V_{TP} = V_T = 0,7 \text{ V}$, $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A/V}^2$,
 $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A/V}^2$, $W/L = 10 \mu\text{m}/1 \mu\text{m}$,
 $\lambda_n = 0,04 \text{ V}^{-1}$ i $\lambda_p = 0,05 \text{ V}^{-1}$, dok je:
 $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$, $I_{01} = I_{02} = I_{03} = 100 \mu\text{A}$, $C = 1 \mu\text{F}$
i $R_g = 50 \Omega$. Odrediti:

- a) [5] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku i faznu karakteristiku kružnog pojačanja $\beta a(jf)$;
- b) [5] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku i faznu karakteristiku