

Ime i Prezime _____


Br. indeksa _____

1	2	Σ

1. a) [4] Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora) sa operacionim pojačavačem, NMOSFET-om i negativnom povratnom spregom koja povećava ulaznu impedansu i povećava izlaznu impedansu, napajan iz dve baterije za napajanje.
- b) [2] Napisati opšte izraze za izračunavanje ulazne i izlazne impedanse pojačavača iz tačke a).
- c) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na invertujućem ulazu operacionog pojačavača i svim priključcima NMOSFET-a za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

Rešenje:

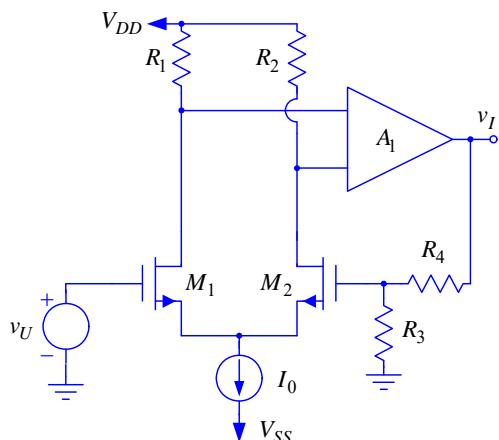2. U kolu pojačavača sa slike parametri upotrebljenih tranzistora su: $B = \mu_n C_{ox} (W / L) = 2 \text{ mA/V}^2$, $V_T = 0,7 \text{ V}$ i $\lambda \rightarrow 0$, dok je: $V_{DD} = -V_{SS} = 1,65 \text{ V}$, $I_0 = 100 \mu\text{A}$ i $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 90 \text{ k}\Omega$. Ukoliko se drugačije ne naglasi, smatrati da je operacioni pojačavač idealan.



$$a = v_i / v_u \text{ u okolini mirne radne tačke.}$$

- a) [1] Odrediti polaritet ulaznih priključaka operacionog pojačavača tako da u kolu bude ostvarena negativna reakcija.
- b) [3] Ako se naponski ofset operacionog pojačavača nalazi u opsegu $-1 \text{ mV} \leq V_{OS} \leq 1 \text{ mV}$, odrediti opseg vrednosti izlaznog napona u mirnoj radnoj tački.
- c) [2] Ako se naponi praga upotrebljenih tranzistora nalaze u opsegu $0,98V_T \leq V_{T1,2} \leq 1,02V_T$, odrediti opseg vrednosti izlaznog napona u mirnoj radnoj tački.
- d) [4] Ako je naponsko pojačanje operacionog pojačavača $a = 10^3$, odrediti naponsko pojačanje

Rešenje: