

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, FEBRUAR 2010.**

**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili  
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

**IME I PREZIME**


**BR. INDEKSA**

1	2	3	4	$\Sigma$

- 1. a) [3]** Nacrtati instrumentacioni pojačavač sa tri operaciona pojačavača.  
**b) [2]** Nacrtati instrumentacioni pojačavač sa ulaznim stepenom napravljenim od dva neinvertujuća pojačavača na ulazu i diferencijalnim pojačavačem na izlazu.  
**c) [3]** Objasniti prednost ulaznog stepena pojačavača iz a) u odnosu na pojačavač iz b) sa stanovišta faktora potiskivanja signala srednje vrednosti (CMRR).  
**d) [2]** Objasniti prednost ulaznog stepena pojačavača iz a) u odnosu na pojačavač iz b) sa stanovišta jednostavnosti promene vrednosti naponskog pojačanja instrumentacionog pojačavača.

**Rešenje:**

2. U kolu sa slike operacioni pojačavači su idealni, svi bipolarni tranzistori su identičnih karakteristika sa  $\beta_F \rightarrow \infty$  i  $V_{CES} = 0,2 \text{ V}$ , parametri MOS tranzistora su:  $B = 1 \text{ mA/V}^2$ ,  $|V_T| = 1 \text{ V}$  i  $\lambda \rightarrow 0$ , dok je:  $V_{DD} = -V_{SS} = 5 \text{ V}$ ,  $I_0 = 500 \mu\text{A}$  i  $R_1 = R_2 = 10 \text{k}\Omega$ .

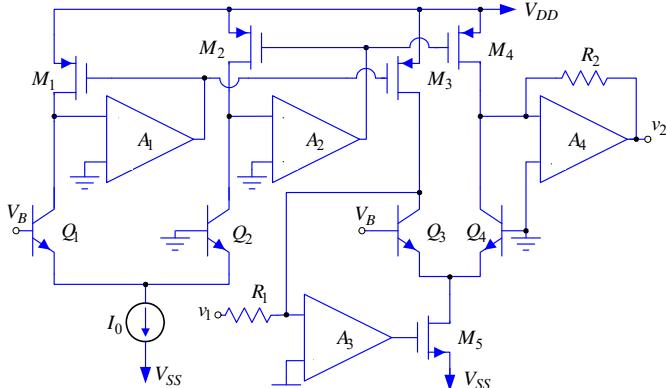

$$v_{BE \max} = 0,75 \text{ V}.$$


Rešenje:

- a) [1] Odrediti polaritet ulaznih priključaka svih operacionih pojačavača tako da u kolu bude ostvarena negativna reakcija.
- b) [6] Ako su svi tranzistori u aktivnim režimima, odrediti zavisnost  $v_2 = f(v_1, V_B)$ , a zatim objasniti funkciju kola.
- c) [3] Ako je  $V_B = 0$ , odrediti opseg vrednosti napona  $v_{1 \min} < v_1 < v_{1 \max}$ , u kojem važi zavisnost iz prethodne tačke. Smatrati da je

**3.** Za realizaciju pojačavača u ovom zadatku se koriste operacioni pojačavači sa jednopolnom prenosnom karakteristikom, otpornici i dve baterije za napajanje.

- a) [2] Nacrtati dvostepeni pojačavač napravljen od kaskadne veze dva neinvertujuća pojačavača istog pojačanja.
- b) [2] Na istom dijagramu nacrtati isprekidanom linijom Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja operacionog pojačavača i nacrtati punom linijom Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja jednog neinvertujućeg pojačavača iz tačke a).
- c) [2] Na istom dijagramu nacrtati isprekidanom linijom Bodeovu faznu karakteristiku pojačanja operacionog pojačavača i nacrtati punom linijom Bodeovu faznu karakteristiku pojačanja jednog neinvertujućeg pojačavača iz tačke a).
- d) [2] Na istom dijagramu nacrtati isprekidanom linijom Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja operacionog pojačavača i nacrtati punom linijom Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja dvostepenog pojačavača iz tačke a).
- e) [2] Na istom dijagramu nacrtati isprekidanom linijom Bodeovu faznu karakteristiku pojačanja operacionog pojačavača i nacrtati punom linijom Bodeovu faznu karakteristiku pojačanja dvostepenog pojačavača iz tačke a).

**Rešenje:**

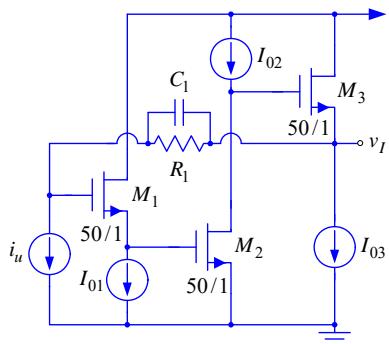

4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:  $\mu_n C_{ox} = 100 \mu\text{A/V}^2$ ,  $V_{TN} = 0,7\text{V}$  i  $\lambda_n = 0,04 \text{V}^{-1}$ , dok je  $V_{DD} = 3,3\text{V}$ . Na istoj slici je, pored svakog tranzistora, dat i odnos širine i dužine kanala, dok je:  $I_{01} = I_{02} = 100 \mu\text{A}$ ,  $I_{03} = 400 \mu\text{A}$ ,  $R_l = 10 \text{k}\Omega$  i  $C_1 = 10 \text{pF}$ .

- a) [3] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku i faznu karakteristiku izlazne impedanse  $Z_i(jf)$ ;
- b) [7] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku i faznu karakteristiku transrezistanse  $R_m(jf) = V_i(jf) / I_u(jf)$ ;

**Rešenje:**