

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, OKTOBAR 2010.**


**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili  
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

IME I PREZIME \_\_\_\_\_ BR. INDEKSA \_\_\_\_\_

1	2	3	4	$\Sigma$

1. a) [5] Nacrtati direktno spregnut diferencijalni pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora) sa *pnp* tranzistorima na ulazu i operacionim pojačavačem na izlazu i negativnom povratnom spregom koja povećava ulaznu impedansu i smanjuje izlaznu impedansu, napajan iz dve baterije za napajanje.
- b) [2] Napisati opšte izraze za izračunavanje ulazne i izlazne impedanse pojačavača iz tačke a).
- c) [3] Nacrtati vremenske dijagrame napona na svim priključcima ulaznih tranzistora pojačavača iz tačke a) za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

**Rešenje:**

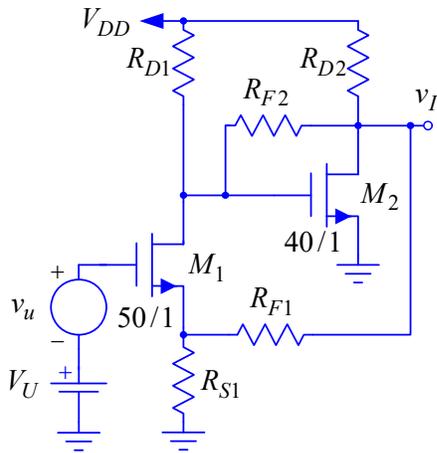

**Rešenje:**

2. U kolu sa slike parametri tranzistora su:  $V_T = 0,7\text{V}$ ,  $\mu_n C_{ox} = 100\mu\text{A}/\text{V}^2$  i  $\lambda \rightarrow 0$ . Na slici je, pored svakog tranzistora, dat odnos širine i dužine kanala, dok je:  $V_{DD} = 3\text{V}$ ,  $V_U = 1\text{V}$ ,  $R_{F1} = 10\text{k}\Omega$  i  $R_{F2} = 30\text{k}\Omega$ . Odrediti i izračunati:


- [3] vrednosti nepoznatih otpornosti tako da u mirnoj radnoj tački bude:  $V_I = V_{DD}/2$ ,  $I_{D1} = 100\mu\text{A}$  i  $I_{D2} = 500\mu\text{A}$ ;
- [2] kružno pojačanje  $\beta a$ ;
- [3] naponsko pojačanje  $a = v_i/v_u$ ;
- [2] izlaznu otpornost pojačavača  $R_i$ .

**Rešenje:**

3. a) [2] Nacrtati invertujući pojačavač sa idealnim operacionim pojačavačem napajanim iz dve baterije za napajanje, u kome je na red sa pobudnim generatorom vezan kondenzator  $C$ .
- b) [3] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja kola iz tačke a) za  $C = 0$ .
- c) [5] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku pojačanja kola iz tačke a) za  $C \neq 0$ .

**Rešenje:**

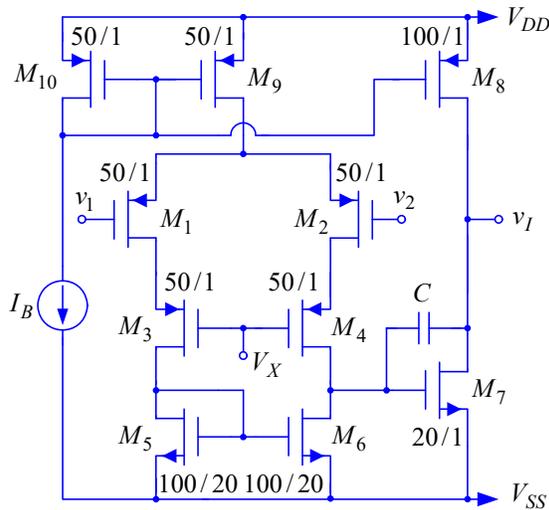4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:  $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_{TN} = 0,7 \text{ V}$ ,  $V_{TP} = -V_{TN}$ ,  $\lambda_n = 0,04 \text{ V}^{-1}$ ,  $\lambda_p = 0,05 \text{ V}^{-1}$ , koeficijenti flicker šuma  $K_{FNMOS} = 2K_{FPMOS} = 10^{-24} \text{ V}^2\text{F}$  i  $C_{ox} = 2 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ , dok je:  $V_{DD} = -V_{SS} = 1,65 \text{ V}$ ,  $I_B = 100 \mu\text{A}$  i



$KT = 4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ . Smatrati da su svi tranzistori u zasićenju.

- [3] Odrediti funkciju prenosa diferencijalnog naponskog pojačanja  $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$ ,  $V_d = V_2 - V_1$  u okolini mirne radne tačke.
- [1] Odrediti vrednost kapacitivnosti  $C$ , tako da propusni opseg pojačavača bude  $BW = 1 \text{ kHz}$ .
- [4] Odrediti spektralnu gustinu snage ekvivalentnog naponskog generatora šuma  $e_{neq}^2(f)$  na ulazu pojačavača. U obzir uzeti samo uticaj tranzistora  $M_{1-8}$ .
- [2] Odrediti graničnu učestanost  $f_c$  za koju su uticaji flicker šuma i termičkog šuma podjednaki.

**Rešenje:**