

OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, SEPTEMBAR 2010.

Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)


IME I PREZIME

BR. INDEKSA

1	2	3	4	Σ

1. a) [3] Nacrtati precizni jednostrani usmarač sa operacionim pojačavačem i jednom diodom, napajan iz dve baterije za napajanje, čija je funkcija prenosa $v_I = v_G$, za $v_G < 0$, odnosno $v_I = 0$ za $v_G \geq 0$. Smatrati da napon na direktno polarisanoj diodi iznosi $V_D = 0.6V$.
- b) [2] Nacrtati ekvivalentne šeme usmarača iz a) u oba režima rada.
- c) [3] Nacrtati funkcije prenosa na izlazu usmarača i izlazu operacionog pojačavača iz a).
- d) [2] Nacrtati vremenske dijagrame napona na izlazu usmarača i izlazu operacionog pojačavača za sinusoidalni napon na ulazu usmarača iz a).

Rešenje:

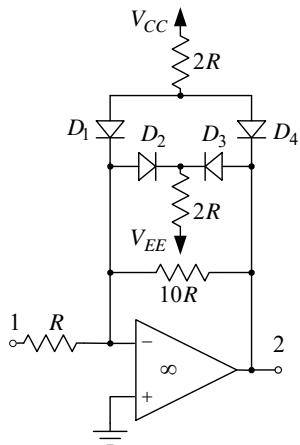

Slika a)


2. U kolima sa slika operacioni pojačavači se mogu smatrati idealnim i napajaju se iz baterija $V_{CC} = -V_{EE} = 12V$, diode su idealne, dok je $R = 10k\Omega$.

a) [6] Odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa $v_2 = f(v_1)$, $V_{EE} \leq v_1 \leq V_{CC}$.

b) [1] Nacrtati vremenski oblik napona $v_2(t)$ ako je $v_1 = 6V + 0,3V \cdot \sin(2\pi ft)$, $f = 1\text{kHz}$.


c) [3] Odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa $v_I = g(v_G)$, $V_{EE} < v_G < V_{CC}$.

Rešenje:

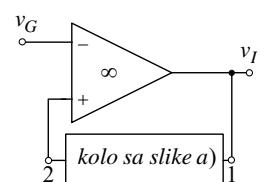

3. a) [2] Nacrtati "A" (alternate) šemu pojačavačke celije sa naizmeničnim rasporedom pn spojeva sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- b) [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz a).
- c) [3] Nacrtati Gilbertov strujni pojačavač ili Gilbertovu pojačavačku celiju, koja odgovara šemi iz a).
- d) [2] Izvesti izraz za strujno pojačanje pojačavača iz c).

Rešenje:

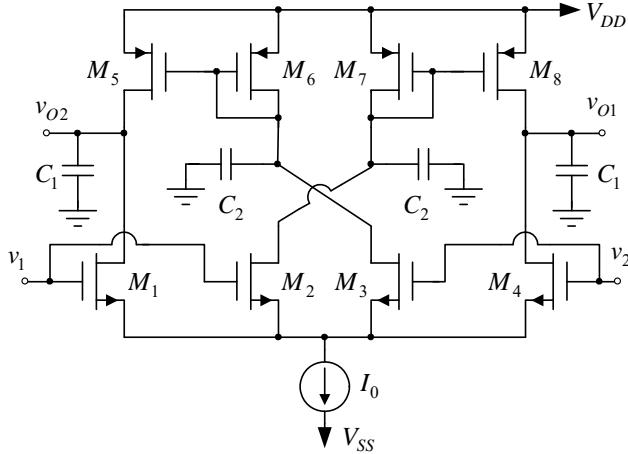

4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su: $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A/V}^2$, $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A/V}^2$, $V_{TN} = 0,7 \text{ V}$, $V_{TP} = -V_{TN}$, $\lambda_n = 0,04 \text{ V}^{-1}$, $\lambda_p = 0,05 \text{ V}^{-1}$, $(W/L)_{1-8} = 10/1$, dok je: $V_{DD} = -V_{SS} = 1,65 \text{ V}$, $I_0 = 200 \mu\text{A}$ i $C_1 = C_2 = 1 \text{ pF}$.

- a) [5] Odrediti funkciju prenosa naponskog pojačanja $A_d(s) = V_o(s)/V_d(s)$, $V_o = V_{o2} - V_{o1}$, $V_d = V_2 - V_1$.
- b) [2] Nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku naponskog pojačanja $A_d(jf) = V_o(jf)/V_d(jf)$.
- c) [2] Odrediti gornju graničnu učestanost pojačavača f_H ?
- d) [1] Za koliko će se promeniti gornja granična učestanost pojačavača ako se struja strujnog izvora poveća za 10%?

Rešenje: