

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JANUAR 2012.**

Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili  
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)


**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_ **BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma		
1	2	3	4	$\Sigma$

1. a) [3] Nacrtati instrumentacioni pojačavač sa virtuelnom masom i jednostrukim napajanjem.  
b) [3] Izvesti izraz za naponsko pojačanje pojačavača iz a).  
c) [2] Izvesti izraz za napon virtuelne mase iz a) u zavisnosti od naponskog ofseta operacionog pojačavača.  
d) [2] Izvesti izraz za napon virtuelne mase iz a) u zavisnosti od ulaznih struja operacionog pojačavača.

**Rešenje:**

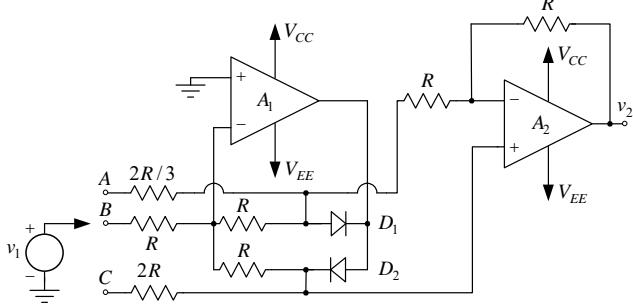2. U kolu sa slike operacioni pojačavači se mogu smatrati idealnim i napajaju se iz baterija  $V_{CC} = -V_{EE} = 12 \text{ V}$ . Diode imaju pad napona  $V_D = 0,6 \text{ V}$ , ostale karakteristike im se mogu smatrati idealnim, dok je  $R = 10 \text{ k}\Omega$ .




- a) [3] Ako je generator priključen u tačku A, odrediti i nacrtati zavisnost  $v_2 = f(v_1)$ ,  $V_{EE} \leq v_1 \leq V_{CC}$ .
- b) [3] Ponoviti prethodnu tačku kada je generator priključen u tačku B.
- c) [2] Ponoviti tačku a) kada je generator priključen u tačku C.
- d) [2] Ako je  $v_1 = V_m \sin(2\pi ft)$ ,  $V_m = 1 \text{ V}$  i  $f = 1 \text{ kHz}$ , nacrtati vremenske dijagrame napona  $v_2$  u tačkama a), b) i c).

Rešenje:

3. a) [2] Nacrtati diferencijalni integrator sa operacionim pojačavačem, napajanim iz jedne baterije za napajanje.
- b) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku diferencijalnog pojačanja integratora iz a), ukoliko operacioni pojačavač ima idealnu prenosnu karakteristiku.
- c) [4] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku diferencijalnog pojačanja integratora iz a), ukoliko operacioni pojačavač ima jednopolnu prenosnu karakteristiku.

**Rešenje:**

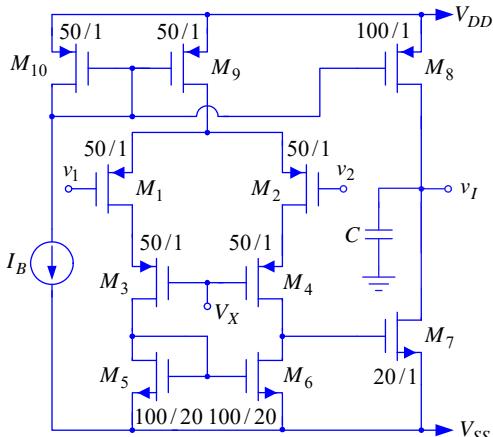

**4.** Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:  
 $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_{TN} = 0,7 \text{ V}$ ,  
 $V_{TP} = -V_{TN}$ ,  $\lambda_n = 0,04 \text{ V}^{-1}$ ,  $\lambda_p = 0,05 \text{ V}^{-1}$ , dok je:  
 $V_{DD} = -V_{SS} = 1,65 \text{ V}$ ,  $I_B = 100 \mu\text{A}$  i  $C = 1 \text{ pF}$ .  
Smatrati da su svi tranzistori u zasićenju.

**a)** [3] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa diferencijalnog naponskog pojačanja  $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$ ,  $V_d = V_2 - V_1$  u okolini mirne radne tačke.

**b)** [2] Odrediti propusni opseg pojačavača.

**c)** [3] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa  $A_{dd}(s) = V_i(s)/V_{dd}(s)$  u okolini mirne radne tačke, gde je  $V_{dd}$  signal koji potiče od promenljivog napona napajanja  $V_{DD}$ . Smatrati da je promenljivi signal  $V_{dd}$  mali signal i da je  $v_1 = v_2 = 0$ .

- d)** [2] Na osnovu rezultata iz tačaka (c) i (d) nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku faktora potiskivanja signala koji potiče od pozitivnog napona napajanja  

$$PSRR^+ = \frac{V_i(s)/V_d(s)|_{v_{dd}=0}}{V_i(s)/V_{dd}(s)|_{v_d=0}}$$

**Rešenje:**