


**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JUL 2013.**  
**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili**  
**kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_ **BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma		
1	2	3	4	$\Sigma$

1. a) [4] Nacrtati pojačavač sa operacionim pojačavačem i PNP tranzistorom, napajanim iz dve baterije za napajanje, sa negativnom povratnom spregom koja povećava ulaznu impedansu i povećava izlaznu impedansu.  
b) [3] Napisati izraze za naponsko pojačanje, ulaznu i izlaznu impedansu pojačavača iz a).  
c) [3] Nacrtati vremenske dijagrame napona na krajevima PNP tranzistora u kolu iz a) za sinusoidalni napon pobudnog generatora.

**Rešenje:**

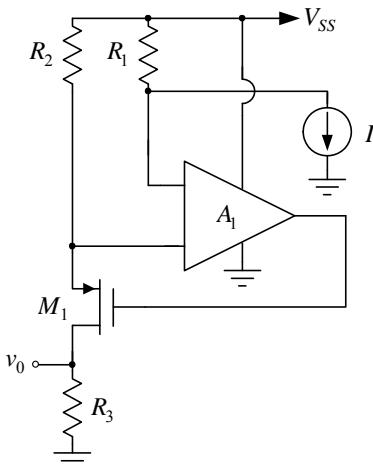

2. U kolu sa slike upotrebljen je idealan operacioni pojačavač i MOSFET sa  $V_{TP} = -1 \text{ V}$ ,  $B = \mu_p C_{ox} W / L = 100 \text{ mA/V}^2$  i  $\lambda \rightarrow 0$ . Poznato je:  $V_{SS} = 5 \text{ V}$ ,  $R_1 = 0,1 \Omega$ ,  $R_2 = 100 \Omega$  i  $R_3 = 5 \text{ k}\Omega$ .


- a) [1] Odrediti polaritet ulaznih priključaka operacionog pojačavača tako da u kolu bude ostvarena negativna reakcija.
- b) [5] Odrediti zavisnost  $v_0 = f(I)$ ,  $I > 0$ . Smatrati da je MOSFET u oblasti zasićenja struje dregna, a operacioni pojačavač izvan zasićenja.
- c) [2] Odrediti maksimalnu vrednost struje  $I = I_{\max}$  za koju važi zavisnost iz prethodne tačke.
- d) [2] Ako je naponski offset operacionog pojačavača, meren na njegovim ulaznim priključcima,  $V_{os} = 1 \text{ mV}$ , odrediti vrednost izlaznog napona u odsustvu pobude.

Rešenje:

- 3.** a) [4] Nacrtati dvostepeni širokopojasni pojačavač sa naponskim procesiranjem, NMOS tranzistorima i negativnom povratnom spregom koja smanjuje ulaznu impedansu i povećava izlaznu impedansu.
- b) [3] Izvesti izraz za naponsko pojačanje pojačavača iz tačke a) bez kondenzatora u grani povratne sprege.
- c) [3] Nacrtati trajektoriju položaja polova funkcije prenosa pojačavača iz tačke b) pri promeni vrednosti otpornika u grani negativne povratne sprege.

**Rešenje:**

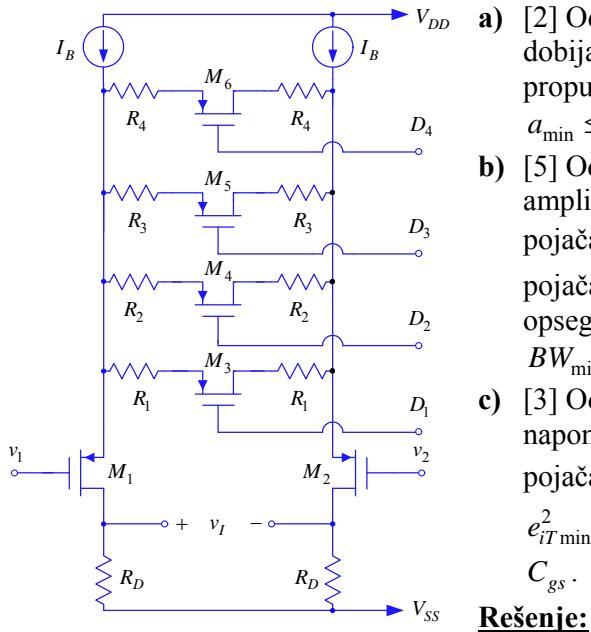4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:  $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A/V}^2$ ,  $V_{TP} = -0,7 \text{ V}$ ,  $\lambda_p \rightarrow 0$ ,  $(W/L)_{1-2} = 200/1$  i  $C_{gsl-2} = 250 \text{ fF}$ , dok je:  $R_1 = 500 \Omega$ ,  $R_2 = 1200 \Omega$ ,  $R_3 = 750 \Omega$ ,  $R_4 = 350 \Omega$ ,  $R_D = 2000 \Omega$ ,  $V_{DD} = -V_{SS} = 1,65 \text{ V}$ ,  $I_0 = 500 \mu\text{A}$  i  $KT = 4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ . Pomoću kontrolnih priključaka  $D_{1-4}$  i tranzistora  $M_{3-6}$ , koji se mogu smatrati idealnim prekidačima, se obavlja kontrola naponskog pojačanja pojačavača, pri čemu se najmanje pojačanje pojačavača u propusnom opsegu dobija kada je  $D_1 D_2 D_3 D_4 = 0111$ .



- a) [2] Odrediti položaj kontrolnih priključaka za koji se dobija najveće naponsko pojačanje pojačavača u propusnom opsegu, a zatim i opseg vrednosti pojačanja  $a_{\min} \leq a \leq a_{\max}$ ,  $a = v_i / v_d$ ,  $v_d = v_2 - v_1$ .

b) [5] Odrediti, i na istoj slici nacrtati, asimptotske amplitudske karakteristike naponskog pojačanja pojačavača  $A(j\omega)$  za dve granične vrednosti naponskog pojačanja u propusnom opsegu. Odrediti i izračunati opseg vrednosti propusnog opsega pojačavača  $BW_{\min} \leq BW \leq BW_{\max}$ .

c) [3] Odrediti spektralnu gustinu snage ekvivalentnog naponskog generatora termičkog šuma na ulazu pojačavača  $e_{iT}^2$ , a zatim izračunati opseg vrednosti  $e_{iT\min}^2 \leq e_{iT}^2 \leq e_{iT\max}^2$ . Zanemariti uticaj kapacitivnosti  $C_{gs}$ .

### Rešenje: