

OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JUN 2013.


**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

IME I PREZIME _____ **BR. INDEKSA** _____

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma		
1	2	3	4	Σ

- 1. a) [3]** Nacrtati instrumentacioni pojačavač napajan iz dve baterije za napajanje.
- b) [2]** Izračunati zavisnost izlaznog napona pojačavača iz tačke a) od naponskih ofseta ulaznih operacionih pojačavača.
- c) [3]** Nacrtati modifikovani pojačavač iz tačke a) sa dodatim kolom za kompenzaciju uticaja naponskih ofseta ulaznih operacionih pojačavača.
- d) [2]** Izračunati zavisnost izlaznog napona pojačavača iz tačke c) od naponskih ofseta ulaznih operacionih pojačavača i naponskog ofseta pojačavača u kolu za kompenzaciju.

Rešenje:

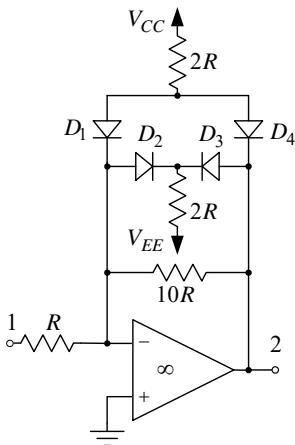

Slika a)


2. U kolima sa slika operacioni pojačavači se mogu smatrati idealnim i napajaju se iz baterija $V_{CC} = -V_{EE} = 12V$, diode su idealne, dok je $R = 10k\Omega$.

a) [6] Odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa $v_2 = f(v_1)$, $V_{EE} \leq v_1 \leq V_{CC}$.

b) [1] Nacrtati vremenski oblik napona $v_2(t)$ ako je $v_1 = 6V + 0,3V \cdot \sin(2\pi ft)$, $f = 1\text{kHz}$.


c) [3] Odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa $v_I = g(v_G)$, $V_{EE} < v_G < V_{CC}$.

Rešenje:

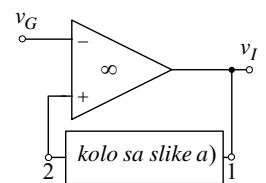

- 3. a)** [4] Nacrtati pojačavač sa operacionim pojačavačem i tranzistorom, napajanim iz dve baterije za napajanje, sa negativnom povratnom spregom koja smanjuje ulaznu impedansu i povećava izlaznu impedansu. U narednim tačkama se parazitne kapacitivnosti tranzistora mogu zanemariti, dok operacioni pojačavač ima jednopolnu prenosnu karakteristiku.
- b)** [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku naponskog pojačanja pojačavača iz tačke a).
- c)** [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku ulazne impedanse pojačavača iz tačke a).
- d)** [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku izlazne impedanse pojačavača iz tačke a).

Rešenje:

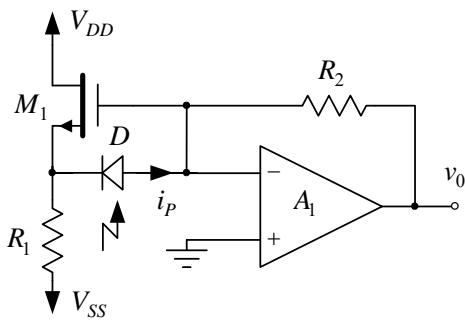

4. Parametri MOS tranzistora u kolu sa slike su: $B = \mu_n C_{ox} W / L = 1 \text{ mA/V}^2$, $V_T = -1 \text{ V}$ i $\lambda \rightarrow 0$, operacioni pojačavač ima jednopolnu funkciju prenosa, čije je naponsko pojačanje u propusnom opsegu $a = 10^3$ i učestanost pola $f_P = 100 \text{ Hz}$, dok su mu sve ostale karakteristike idealne. Pod dejstvom svetlosti foto-dioda D generiše struju i_p , dok je $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$ i $V_{DD} = -V_{SS} = 3 \text{ V}$.
- a) [2] Odrediti otpornost R_1 tako da u odsustvu svetlosti napon na foto-diodi bude nula.

- b) [4] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa $R_m(jf) = V_0(jf) / I_p(jf)$ u okolini mirne radne tačke.
- c) [4] Odrediti spektralnu gustinu snage ekvivalentnog strujnog generatora termičkog šuma na ulazu pojačavača. Poznato je i $KT = 4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$.

Rešenje: