

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JUL 2016.**  
**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili**  
**kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

IME I PREZIME \_\_\_\_\_ BR. INDEKSA \_\_\_\_\_

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma		
1	2	3	4	$\Sigma$


1. a) [2] Nacrtati precizni usmerač sa funkcijom prenosa:  $v_I(v_g) = \begin{cases} v_g, v_g \geq 0 \\ 0, v_g < 0 \end{cases}$

Na raspolaganju su jedna dioda sa naponom provodne diode  $V_D = 0.6V$ , jedan (idealni) operacioni pojačavač, jedan otpornik i dve baterije za napajanje.

- b) [2] Nacrtati dijagram zavisnosti napona na izlazu operacionog pojačavača od napona pobudnog generatora  $v_g$ .
- c) [2] Nacrtati dijagram zavisnosti napona na izlazu preciznog usmerača od napona pobudnog generatora  $v_g$ .
- d) [2] Nacrtati vremenski dijagram napona na izlazu operacionog pojačavača za sinusoidalni napon pobudnog generatora  $v_g$ .
- e) [2] Nacrtati vremenski dijagram napona na izlazu preciznog usmerača za sinusoidalni napon pobudnog generatora  $v_g$ .

**Rešenje:**

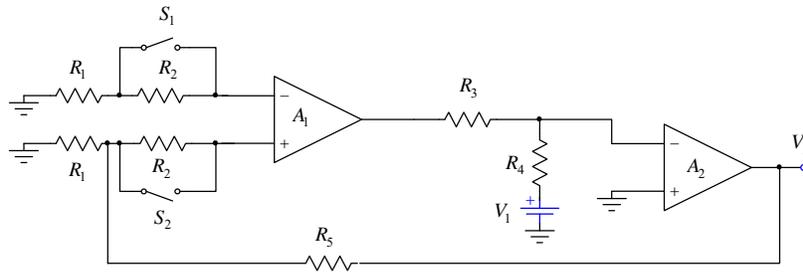2. [10] Kolo sa slike služi za određivanje parametara operacionog pojačavača  $A_1$ : naponskog ofseta merenog na njegovom ulazu  $V_{OS}$ , ulaznih polarizacionih struja  $I_P$ ,  $I_N$ ,  $I_B = 0,5(I_N + I_P)$ ,  $I_{OS} = I_P - I_N$  i naponskog pojačanja pojačavača  $a_1$ . Smatrati da su ostale karakteristike operacionog pojačavača  $A_1$  idealne, da je operacioni pojačavač  $A_2$  idealan i da je:  $R_1 = 100 \Omega$ ,



$R_2 = R_3 = R_4 = 100 \text{ k}\Omega$  i  $R_5 = 49,9 \text{ k}\Omega$ . Merenjem je ustanovljeno da:

- a) kada su prekidači  $S_1$  i  $S_2$  zatvoreni i  $V_1 = 0$ , tada je  $V_2 = -0.75 \text{ V}$ ;
- b) kada je prekidač  $S_1$

zatvoren,  $S_2$  otvoren i  $V_1 = 0$ , tada je  $V_2 = 0.30 \text{ V}$ ;

c) kada je prekidač  $S_1$  otvoren,  $S_2$  zatvoren i  $V_1 = 0$ , tada je  $V_2 = -1.70 \text{ V}$ ;

d) kada su prekidači  $S_1$  i  $S_2$  zatvoreni i  $V_1 = -10 \text{ V}$ , tada je  $V_2 = -0.25 \text{ V}$ ;


Odrediti parametre operacionog pojačavača  $A_1$ .

**Rešenje:**



3. a) [2] Nacrtati "B" (balanced) šemu pojačavačke ćelije sa  $pn$  spojevima sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- b) [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz a).
- c) [3] Nacrtati Gilbertov strujni pojačavač ili Gilbertovu pojačavačku ćeliju, koja odgovara šemi iz a).
- d) [2] Izvesti izraz za strujno pojačanje kola iz c).

**Rešenje:**

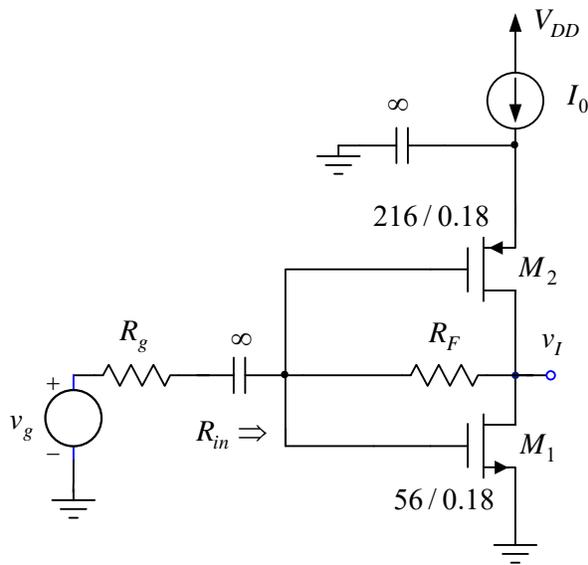

4. U kolu pojačavača sa slike parametri tranzistora su:  $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 70 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_{TN} = -V_{TP} = 0,45 \text{ V}$ ,  $\lambda_n L = \lambda_p L = 0,08 \mu\text{m}/\text{V}$ , dok je:  $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$ ,  $R_F = 400 \Omega$  i  $R_g = 50 \Omega$ .

a) [3] Odrediti struju strujnog izvora  $I_0$  tako da ulazna otpornost pojačavača bude  $R_{in} = 50 \Omega$ .

b) [7] Odrediti i izračunati faktor termičkog šuma pojačavača  $F$ . Poznato je  $KT = 4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ .

**Rešenje:**

