

OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, SEPTEMBAR 2016.

Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)


IME I PREZIME _____ **BR. INDEKSA** _____

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma		
1	2	3	4	Σ

1. a) [3] Nacrtati instrumentacioni pojačavač sa virtuelnom masom i jednostrukim napajanjem.
b) [3] Izvesti izraz za naponsko pojačanje pojačavača iz tačke a).
c) [2] Izvesti izraz za napon virtuelne mase iz tačke a) u zavisnosti od naponskog ofseta operacionog pojačavača.
d) [2] Izvesti izraz za napon virtuelne mase iz tačke a) u zavisnosti od ulaznih struja operacionog pojačavača.

Rešenje:

2. Kolo pojačavača sa slike se napaja iz baterije $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$, dok je $I_{01} = 2I_{02} = 2I_{03} = 1 \text{ mA}$, $R_{D1} = R_{D2} = 600 \Omega$, $R_{F1} = R_{F2} = 100 \Omega$ i $R_{F3} = R_{F4} = 1 \text{ k}\Omega$. Parametri upotrebljenih tranzistora su: $L = 0.18 \mu\text{m}$, $W_{1-4} = 18 \mu\text{m}$, $W_{5,6} = 3.6 \mu\text{m}$, $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2$, $|V_T| = 0.45 \text{ V}$ i $\lambda L = 0.08 \mu\text{m/V}$.

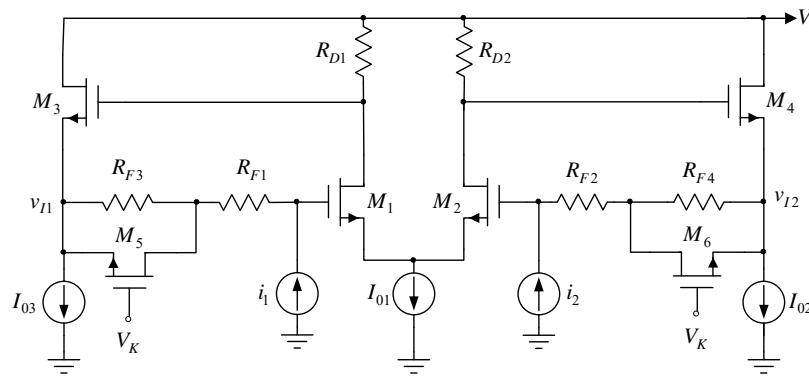

a) [3] Odrediti kružno pojačanje βa . Smatrali da je $V_{GS5,6} = 0$.

b) [4] Odrediti diferencijalnu transrezistansu $r_m = v_i / i_d$, $v_i = v_{i2} - v_{i1}$, $i_d = i_1 - i_2$. Smatrali da je $V_{GS5,6} = 0$.


c) [3] Odrediti zavisnost transrezistanse pojačavača u funkciji kontrolnog napona V_K , $V_{I1,2} + V_T \leq V_K \leq V_{DD}$, a zatim i opseg vrednosti transrezistanse $r_{m,\min} \leq r_m \leq r_{m,\max}$.

Rešenje:

3. a) [4] Nacrtati pojačavač sa bipolarnim tranzistorima i negativnom povratnom spregom koja povećava ulaznu otpornost i povećava izlaznu otpornost, koji je kapacitivno spregnut sa pobudnim sinusoidalnim generatorom preko kondenzatora C_G , pri čemu se emiterski kondenzator C_E koristi (gde je moguće) za povećanje naponskog pojačanja pojačavača.
- b) [6] Nacrtati Bodeovu amplitudsku i faznu karakteristiku naponskog pojačanja pojačavača iz tačke a) za konačne C_G i C_E .

Rešenje:

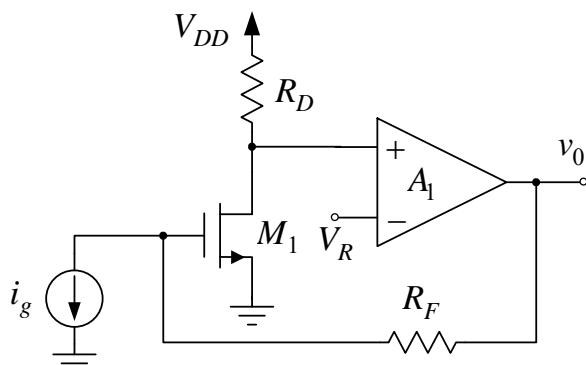4. Kolo pojačavača sa slike se napaja iz baterije $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$, operacioni pojačavač ima naponsko pojačanje $a_1 = 50$ i sve ostale karakteristike mu se mogu smatrati idealnim, parametri tranzistora su:



$$W/L = 1.8 \mu\text{m}/0.18 \mu\text{m}, \quad \mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2, \\ |V_T| = 0.45 \text{ V} \quad i \quad \lambda \rightarrow 0, \quad C_{ov}/W = 0,35 \text{ fF}/\mu\text{m}, \\ C_{db}/W = 0,50 \text{ fF}/\mu\text{m}, \quad C_{ox} = 8,5 \text{ fF}/\mu\text{m}^2, \text{ dok je} \\ V_R = 1 \text{ V}, \quad R_D = 3,9 \text{ k}\Omega \quad i \quad KT = 4 \cdot 10^{-21} \text{ J}.$$

- a)[3]** Odrediti propusni opseg pojačavača.
b)[2] Odrediti ekvivalentni napon termičkog šuma na ulazu pojačavača koji potiče od tranzistora M_1 .

- c)[2]** Odrediti ekvivalentni napon termičkog

šuma na ulazu pojačavača koji potiče od otpornosti u kolu.

d)[2] Odrediti ekvivalentni napon termičkog šuma na ulazu pojačavača koji potiče od šuma u operacionom pojačavaču. Smatrati da ekvivalentni naponski generator šuma na ulazu operacionog pojačavača ima vrednost $V_{nlop} = 20 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$.

e)[1] Odrediti ekvivalentni napon termičkog šuma na ulazu pojačavača.

Rešenje:

