

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JUN 2017.**  
**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili**  
**kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**


**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_ **BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma			OCENA
1	2	3	4	$\Sigma$	

1. a) [4] Nacrtati višestepeni pojačavač sa bipolarnim tranzistorima sa negativnom povratnom spregom, koja obezbeđuje: povećanje ulazne otpornosti i povećanje izlazne otpornosti.  
b) [2] Izračunati naponsko pojačanje pojačavača iz tačke a).  
c) [2] Izračunati ulaznu otpornost pojačavača iz tačke a).  
d) [2] Izračunati izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a).

**Rešenje:**

2. Kolo pojačavača sa slike se napaja iz baterije  $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$ , dok je  $I_{01} = 2I_{02} = 2I_{03} = 1 \text{ mA}$ ,  $R_{D1} = R_{D2} = 600 \Omega$ ,  $R_{F1} = R_{F2} = 100 \Omega$  i  $R_{F3} = R_{F4} = 1 \text{k}\Omega$ . Parametri upotrebljenih tranzistora su:  $L = 0.18 \mu\text{m}$ ,  $W_{1-4} = 18 \mu\text{m}$ ,  $W_{5,6} = 3.6 \mu\text{m}$ ,  $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2$ ,  $|V_T| = 0.45 \text{ V}$  i  $\lambda L = 0.08 \mu\text{m/V}$ .

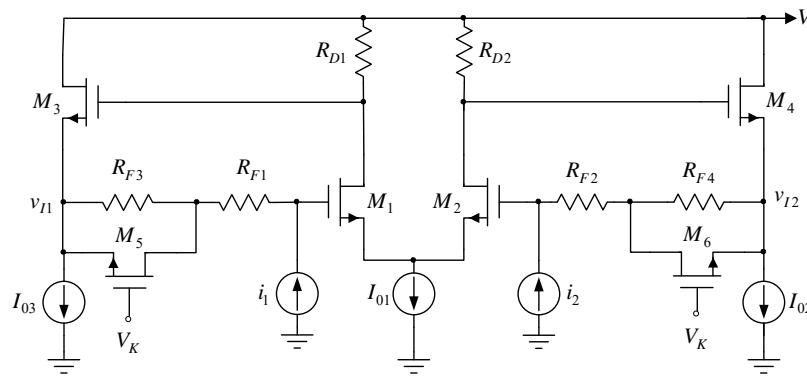

$V_K$ ,  $V_{I1,2} + V_T \leq V_K \leq V_{DD}$ , a zatim i opseg vrednosti transrezistanse  $r_{m,\min} \leq r_m \leq r_{m,\max}$ .

**Rešenje:**

a) [3] Odrediti kružno pojačanje  $\beta a$ . Smatrati da je  $V_{GS5,6} = 0$ .

b) [4] Odrediti diferencijalnu transrezistansu  $r_m = v_i / i_d$ ,  $v_i = v_{i2} - v_{i1}$ ,  $i_d = i_1 - i_2$ . Smatrati da je  $V_{GS5,6} = 0$ .


c) [3] Odrediti zavisnost transrezistanse pojačavača u funkciji kontrolnog napona



3. a) [2] Nacrtati pojačavač sa zajedničkim emiterom i kondenzatorom u emiteru  $C_E$ , napajan iz dve baterije za napajanje, koji je kapacitivno spregnut preko kondenzatora  $C_G$  sa pobudnim generatorom.
- b) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \rightarrow \infty$  i  $C_E \rightarrow \infty$ .
- c) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \neq \infty$  i  $C_E \rightarrow \infty$ .
- d) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \rightarrow \infty$  i  $C_E \neq \infty$ .
- e) [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \neq \infty$  i  $C_E \neq \infty$ .

Rešenje:

4. Kolo pojačavača sa slike se napaja iz baterije  $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$ , dok je  $I_B = 50 \mu\text{A}$  i  $R_g = 1 \text{ k}\Omega$ . Parametri upotrebljenih tranzistora su:  $L_{\min} = 0.18 \mu\text{m}$ ,  $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 70 \mu\text{A/V}^2$ ,  $|V_T| = 0.45 \text{ V}$ ,  $\lambda L = 0.08 \mu\text{m/V}$ ,  $C_{ox} = 8.5 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ ,  $C_{db}/W = 0.50 \text{ fF}/\mu\text{m}$ ,  $C_{ov}/W = 0.35 \text{ fF}/\mu\text{m}$  i  $t_{ox} = 5 \text{ nm}$ .

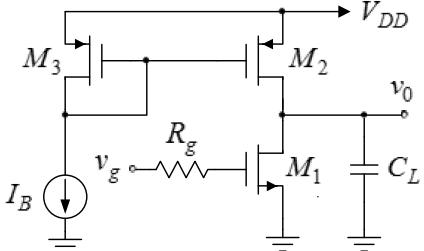

- a)** [6] Odrediti širine i dužine kanala svih tranzistora tako da:
- propusni opseg pojačavača pri  $C_L = 10 \text{ pF}$  bude  $BW = 5 \text{ MHz}$ ;
  - minimalno pojačanje pojačavača u propusnom opsegu bude  $A_{0\min} = 20$ ;
  - se u kolu disipira najmanja snaga.
- b)** [4] Pod uslovom iz tačke a), odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku impedanse koja se vidi na ulazu pojačavača,  $Z_g(s)$ .

**Rešenje:**

