

**ETF U BEOGRADU, ODSEK ZA ELEKTRONIKU, OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE-2017  
OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, MAJ 2017.**


**Prvi kolokvijum (traje 2 sata)**

**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_ **BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

| 1 | 2 | $\Sigma$ |
|---|---|----------|
|   |   |          |

- 1. a)** [3] Nacrtati idealni integrator sa jednim kondenzatorom i operacionim pojačavačem sa ulaznim *npn* tranzistorima, napajan iz dve baterije za napajanje.
- b)** [2] Izvesti izraz za izlazni napon kola iz a) u zavisnosti od ulaznih struja  $I_B^+$  i  $I_B^-$  operacionog pojačavača.
- c)** [3] Modifikovati kolo iz a) tako da se minimizira uticaj ulaznih struja  $I_B^+$  i  $I_B^-$  na izlazni napon kola iz a).
- d)** [2] Izvesti izraz za izlazni napon kola iz c) u zavisnosti od ulaznih struja  $I_B^+$  i  $I_B^-$  operacionog pojačavača.

**Rešenje:**

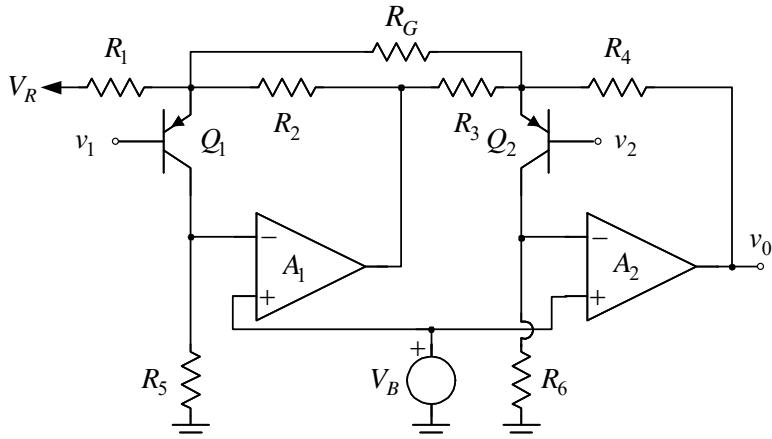

u direktnom aktivnom režimu, a operacioni pojačavači izvan zasićenja.

- b) [1] Odrediti otpornost  $R_G$  tako da diferencijalno pojačanje pojačavača bude 50.
- c) [2] Odrediti opseg napona  $V_{\min} \leq V \leq V_{\max}$ ,  $v_1 = v_2 = V$ , u kome važi zavisnost iz tačke a).
- d) [2] Odrediti opseg vrednosti izlaznog napona u mirnoj radnoj tački kada je naponski ofset operacionih pojačavača  $-1 \text{ mV} \leq V_{OS1,2} \leq 1 \text{ mV}$ . Smatrati da je srednja vrednost ulaznih napona u opsegu iz tačke c).

Rešenje:

2. U kolu sa slike upotrebljeni su, ukoliko se drugačije ne naglasi, idealni operacioni pojačavači i napajaju se iz jedne baterije za napajanje  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ . Tranzistori su sa  $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$ ,  $V_{CES} = 0.2 \text{ V}$  i  $\beta_F = 100$ , dok je  $V_R = V_{CC} / 2$ ,  $V_B = V_{CC} / 5$ ,  $R_1 = R_4 = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = R_3 = 25 \text{ k}\Omega$  i  $R_5 = R_6 = 200 \text{ k}\Omega$ .

a) [5] Odrediti zavisnost izlaznog napona u funkciji razlike ulaznih napona  $v_0 = f(v_1 - v_2)$ . Smatrati da su tranzistori