

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, SEPTEMBAR 2017.**


**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili  
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_ **BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma			OCENA
1	2	3	4	$\Sigma$	

- 1. a)** [2] Nacrtati precizni usmarač sa funkcijom prenosa:  $v_I(v_g) = \begin{cases} -v_g, & v_g \geq 0 \\ 0, & v_g < 0 \end{cases}$ , gde je  $v_g$  napon pobudnog generatora. Na raspolaganju su dve diode sa naponom provodne diode  $V_D = 0.6V$ , jedan (idealni) operacioni pojačavač, otpornici i dve baterije za napajanje.  
**b)** [2] Nacrtati dijagram zavisnosti napona na izlazu operacionog pojačavača od  $v_g$ .  
**c)** [2] Nacrtati dijagram zavisnosti napona na izlazu preciznog usmarača od  $v_g$ .  
**d)** [2] Nacrtati vremenski dijagram napona na izlazu operacionog pojačavača za sinusoidalni  $v_g$ .  
**e)** [2] Nacrtati vremenski dijagram napona na izlazu preciznog usmarača za sinusoidalni  $v_g$ .

**Rešenje:**

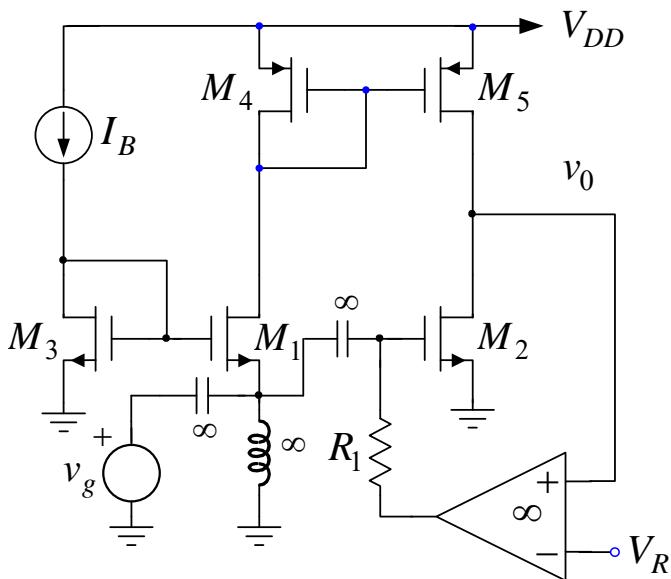

- d) [2] ulaznu otpornost.  
e) [2] izlaznu otpornost.

Rešenje:

2. Kolo pojačavača sa slike se napaja iz baterije  $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$ ,  $V_R = V_{DD} / 2$ , dok je  $I_B = 200 \mu\text{A}$  i  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ . Parametri upotrebljenih tranzistora su:  $L = 0.36 \mu\text{m}$ ,  $W_1 = 135 \mu\text{m}$ ,  $W_2 = 2W_1$ ,  $W_3 = 13 \mu\text{m}$ ,  $W_4 = 135 \mu\text{m}$ ,  $W_5 = 2W_4$ ,  $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 70 \mu\text{A/V}^2$ ,  $|V_T| = 0.45 \text{ V}$  i  $\lambda L = 0.08 \mu\text{m/V}$ .


U okolini mirne radne tačke, odrediti:  
**a)** [2] kružno pojačanje  $\beta a$  za jednosmerne signale.  
**b)** [1] kružno pojačanje  $\beta a$  za promenljive signale,  $\omega \neq 0$ .  
**c)** [3] naponsko pojačanje  $a_v = v_0 / v_g$ .



- 3. a)** [2] Nacrtati "B" (balanced) šemu pojačavačke celije sa  $pn$  spojevima sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- b)** [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz a).
- c)** [3] Nacrtati Gilbertov strujni pojačavač ili Gilbertovu pojačavačku celiju, koja odgovara šemi iz a).
- d)** [2] Izvesti izraz za strujno pojačanje kola iz c).

**Rešenje:**

4. Kolo pojačavača sa slike se napaja iz baterije  $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$ , dok je  $I_B = 50 \mu\text{A}$  i  $R_g = 1 \text{ k}\Omega$ . Parametri upotrebljenih tranzistora su:  $L_{\min} = 0.18 \mu\text{m}$ ,  $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 70 \mu\text{A/V}^2$ ,  $|V_T| = 0.45 \text{ V}$ ,  $\lambda L = 0.08 \mu\text{m/V}$ ,  $C_{ox} = 8.5 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ ,  $C_{db}/W = 0.50 \text{ fF}/\mu\text{m}$ ,  $C_{ov}/W = 0.35 \text{ fF}/\mu\text{m}$  i  $t_{ox} = 5 \text{ nm}$ .

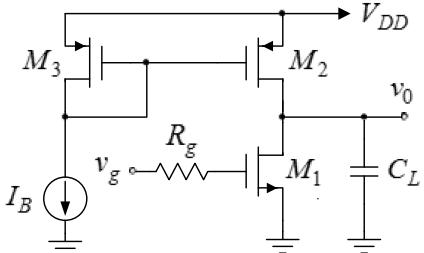

- a)** [6] Odrediti širine i dužine kanala svih tranzistora tako da:
- propusni opseg pojačavača pri  $C_L = 10 \text{ pF}$  bude  $BW = 5 \text{ MHz}$ ;
  - minimalno pojačanje pojačavača u propusnom opsegu bude  $A_{0\min} = 20$ ;
  - se u kolu disipira najmanja snaga.

**b)** [4] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku impedanse koju vidi kondenzator  $C_L$ ,  $Z_2(s)$ .

**Rešenje:**

