

OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, AVGUST 2020.

Polaže se prvi kolokvijum (zadaci 1 i 2 – traje 2 sata), ili
drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)

IME I PREZIME _____ **BR. INDEKSA** _____


Zaokružiti zadatke koje treba pregledati					OCENA
1	2	3	4	Σ	

1. U kolu trorežimskog integratora sa sporim postavljanjem početnih uslova i bez kompenzacije uticaja naponskog ofseta se koristi operacioni pojačavač, koji se može predstaviti kao idealni operacioni pojačavač sa generatorom naponskog ofseta $V_{OS} > 0$, koji je sa pozitivnim polom povezan na neinvertujući ulaz operacionog pojačavača. Napon pobudnog generatora je nepromenljiv $v_g = 0$, a napon početnih uslova je $V_{PU} < 0$.

- a)** [4] Nacrtati navedeni integrator i ekvivalentne šeme u sva tri režima rada.
- b)** [2] Izvesti tačan izraz za izlazni napon integratora na kraju režima zadavanja početnih uslova.
- c)** [2] Izvesti izraz za izlazni napon integratora na kraju režima integracije koji traje t_1 .
- d)** [2] Izvesti izraz za izlazni napon integratora na kraju režima pamćenja koji traje t_2 .

Smatrati da izlaz operacionog pojačavača nije u zasićenju.

Rešenje:

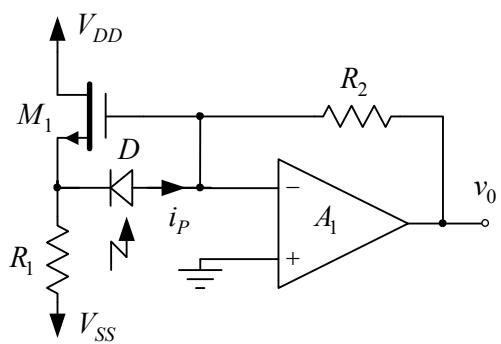


2. Parametri MOS tranzistora u kolu sa slike su:
 $B = \mu_n C_{ox} W / L = 1 \text{ mA/V}^2$, $V_T = -1 \text{ V}$ i $\lambda \rightarrow 0$, operacioni pojačavač ima naponsko pojačanje $a = 10^3$, dok su mu sve ostale karakteristike idealne. Pod dejstvom svetlosti foto-dioda D generiše struju i_p , dok je $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$ i $V_{DD} = -V_{SS} = 3 \text{ V}$.

- a)** [2] Odrediti otpornost R_1 tako da u odsustvu svetlosti napon na foto-diodi bude nula.
- b)** [4] Odrediti transrezistansu $r_m = v_0 / i_p$ u okolini mirne radne tačke.
- c)** [3] Odrediti otpornost koju vidi foto-dioda u okolini mirne radne tačke.
- d)** [1] Odrediti izlaznu otpornost u okolini mirne radne tačke.

Rešenje:

- 3. a) [2]** Nacrtati "B" (balanced) šemu pojačavačke celije sa pn spojevima sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- b) [3]** Izvesti vezu između struja u granama šeme iz a).
- c) [3]** Nacrtati Gilbertov strujni pojačavač ili Gilbertovu pojačavačku celiju, koja odgovara šemi iz a).
- d) [2]** Izvesti izraz za strujno pojačanje kola iz c).

Rešenje:

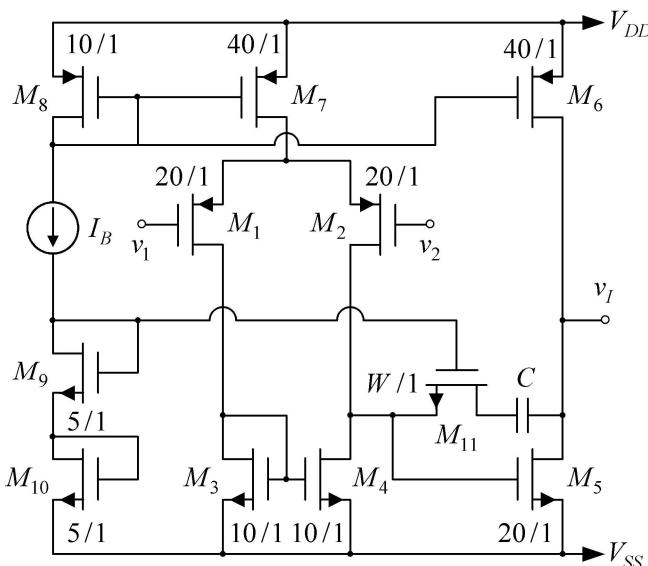

4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su: $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A/V}^2$, $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A/V}^2$, $V_{TN} = 0,7 \text{ V}$, $V_{TP} = -V_{TN}$, $\lambda_n = 0,04 \text{ V}^{-1}$ i $\lambda_p = 0,05 \text{ V}^{-1}$. Na istoj slici je, pored svakog tranzistora, dat odnos širine i dužine kanala, dok je: $V_{DD} = -V_{SS} = 2,5 \text{ V}$, $I_B = 10 \mu\text{A}$ i $C = 5 \text{ pF}$.

- a)** [3] Odrediti funkciju prenosa diferencijalnog pojačanja pojačavača $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$, $V_d = V_2 - V_1$.
- b)** [2] Odrediti širinu kanala W tako da funkcija prenosa iz tačke a) bude jednopolna.
- c)** [3] Ako se izlaz pojačavača kratko spoji sa invertujućim ulazom, a na neinvertujući ulaz dovede naponski generator čija je *ems* v_g , odrediti funkciju prenosa $A_l(s) = V_i(s)/V_g(s)$.
- d)** [2] Na osnovu rezultata iz prethodne tačke nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa $A_l(s)$ i odrediti propusni opseg novonastalog pojačavača.

Rešenje:

