

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JUL 2020.**


**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 1 i 2, ili 3 i 4 - traje 2 sata), ili  
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_ **BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma			OCENA
1	2	3	4	$\Sigma$	

- 1. a) [4]** Nacrtati pojačavač sa negativnom povratnom spregom koja smanjuje ulaznu i povećava izlaznu impedansu. Na raspolaganju su operacioni pojačavači, *npn* tranzistor i otpornici.  
**b) [2]** Izvesti izraz za izlazni napon kola iz a) u zavisnosti od ulaznih struja operacionog pojačavača.  
**c) [2]** Modifikovati kolo iz a) tako da se minimizira uticaj ulaznih struja na izlazni napon kola iz a).  
**d) [2]** Izvesti izraz za izlazni napon kola iz c) u zavisnosti od ulaznih struja operacionog pojačavača.

**Rešenje:**

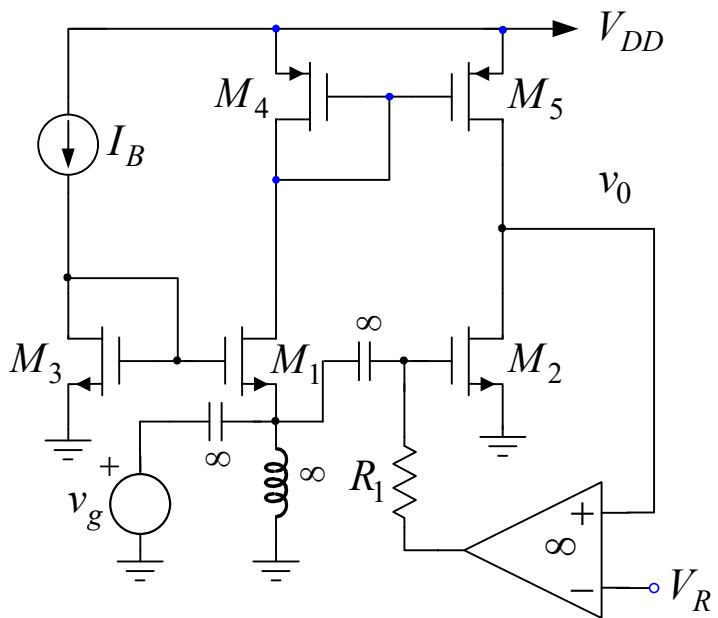

- d) [2] ulaznu otpornost.  
e) [2] izlaznu otpornost.

Rešenje:


2. Kolo pojačavača sa slike se napaja iz baterije  $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$ ,  $V_R = V_{DD} / 2$ , dok je  $I_B = 200 \mu\text{A}$  i  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ . Parametri upotrebljenih tranzistora su:  $L = 0.36 \mu\text{m}$ ,  $W_1 = 135 \mu\text{m}$ ,  $W_2 = 2W_1$ ,  $W_3 = 13 \mu\text{m}$ ,  $W_4 = 135 \mu\text{m}$ ,  $W_5 = 2W_4$ ,  $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 70 \mu\text{A/V}^2$ ,  $|V_T| = 0.45 \text{ V}$  i  $\lambda L = 0.08 \mu\text{m/V}$ . U okolini mirne radne tačke, odrediti:  
**a)** [2] kružno pojačanje  $\beta a$  za jednosmerne signale.  
**b)** [1] kružno pojačanje  $\beta a$  za promenljive signale,  $\omega \neq 0$ .  
**c)** [3] naponsko pojačanje  $a_v = v_0 / v_g$ .



3. a) [2] Nacrtati "A" (alternate) šemu pojačavačke celije sa naizmeničnim rasporedom  $pn$  spojeva sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- b) [3] Izvesti vezu između struja u granama šeme iz a).
- c) [3] Nacrtati Gilbertov strujni pojačavač ili Gilbertovu pojačavačku celiju, koja odgovara šemi iz a).
- d) [2] Izvesti izraz za strujno pojačanje pojačavača iz c).

**Rešenje:**

4. Kolo pojačavača sa slike se napaja iz baterije  $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$ , dok je  $I_B = 50 \mu\text{A}$  i  $R_g = 1 \text{ k}\Omega$ . Parametri upotrebljenih tranzistora su:  $L_{min} = 0.18 \mu\text{m}$ ,  $\mu_n C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 70 \mu\text{A/V}^2$ ,  $|V_T| = 0.45 \text{ V}$ ,  $\lambda L = 0.08 \mu\text{m/V}$ ,  $C_{ox} = 8.5 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ ,  $C_{db}/W = 0.50 \text{ fF}/\mu\text{m}$ ,  $C_{ov}/W = 0.35 \text{ fF}/\mu\text{m}$  i  $t_{ox} = 5 \text{ nm}$ .

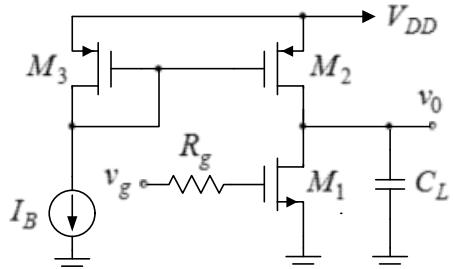

a) [6] Odrediti širine i dužine kanala svih tranzistora tako da:

- propusni opseg pojačavača pri  $C_L = 10 \text{ pF}$  bude  $BW = 5 \text{ MHz}$ ;
- minimalno pojačanje pojačavača u propusnom opsegu bude  $A_{0\min} = 20$ ;
- se u kolu disipira najmanja snaga.

b) [4] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku impedanse koju vidi kondenzator  $C_L$ ,  $Z_2(s)$ .

**Rešenje:**

