

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, OKTOBAR 2020.**


Polaže se prvi kolokvijum (zadaci 1 i 2 – traje 2 sata), ili  
**drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_ **BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

Zaokružiti zadatke koje treba pregledati					OCENA
1	2	3	4	$\Sigma$	

1. a) [4] Nacrtati pojačavač sa negativnom povratnom spregom koji povećava ulaznu i povećava izlaznu impedansu. Na raspolaganju su operacioni pojačavači, NMOS tranzistor i otpornici.
- b) [2] Izvesti izraz za izlazni napon kola iz a) u zavisnosti od naponskog ofseta operacionog pojačavača.
- c) [2] Modifikovati kolo iz a) tako da se minimizira uticaj naponskog ofseta na izlazni napon kola iz a).
- d) [2] Izvesti izraz za izlazni napon kola iz c) u zavisnosti od naponskog ofseta operacionog pojačavača.

**Rešenje:**

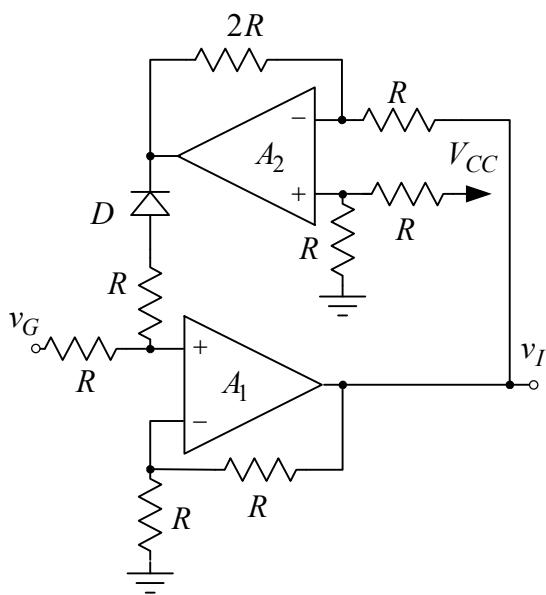

2. [10] U kolu sa slike operacioni pojačavači se mogu smatrati idealnim i napajaju se iz baterije  $V_{CC} = 5\text{V}$ , dioda je idealna sa  $V_D = 0,7\text{V}$ , dok je  $R = 10\text{k}\Omega$ . Odrediti i nacrtati prenosne karakteristike  $v_I = f(v_G)$  i  $v_{I2} = g(v_G)$ ,  $-V_{CC} \leq v_G \leq V_{CC}$ . Napon na izlazu operacionog pojačavača A<sub>2</sub> je  $v_{I2}$ .


Rešenje:



**4.1. a)** [2] Nacrtati pojačavač sa zajedničkim sorsom i kondenzatorom  $C_s$  u sorsu, napajan iz jedne baterije za napajanje, a koji je kapacitivno spregnut preko kondenzatora  $C_G$  sa pobudnim generatorom i direktno spregnut sa potrošačem.

- b)** [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \rightarrow \infty$  i  $C_s \rightarrow \infty$ .
- c)** [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \neq \infty$  i  $C_s \rightarrow \infty$ .
- d)** [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \rightarrow \infty$  i  $C_s \neq \infty$ .
- e)** [2] Nacrtati Bodeovu amplitudsku karakteristiku pojačanja za  $C_G \neq \infty$  i  $C_s \neq \infty$ .

**Rešenje:**

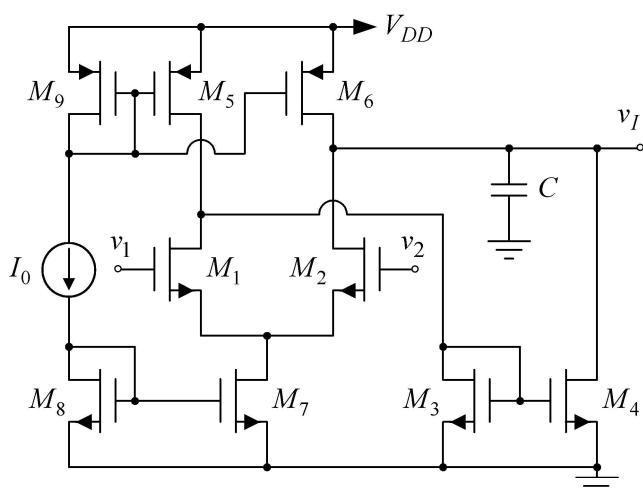

**4.** Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:  $\mu_n C_{ox} = 110 \mu A/V^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 50 \mu A/V^2$ ,  $V_{TN} = 0,7 V$ ,  $V_{TP} = -V_{TN}$ ,  $\lambda_n = 0,04 V^{-1}$ ,  $\lambda_p = 0,05 V^{-1}$ ,  $(W/L)_{1-9} = 50/1$ , dok je:  $V_{DD} = 1,5 V$ ,  $I_0 = 100 \mu A$  i  $C = 5 pF$ . Smatrali da je mirna radna tačka izabrana tako da su svi tranzistori u zasićenju.

- a)** [3] Odrediti gornju graničnu učestanost pojačavača  $f_H$ .
- b)** [4] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku naponskog pojačanja  $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$ ,

$$V_d(s) = V_1(s) - V_2(s).$$

- c)** [3] Ponoviti prethodnu tačku kada je struja strujnog izvora za polarizaciju pojačavača  $I_{02} = 1.1I_0$ .

**Rešenje:**

