

Zadatak 1 (5 poena)

Slедеће бројеве представити у хексадесималном бројном систему:

$$191.18_{10} \quad 01101010.110_2 \quad 156.5_8$$

Zadatak 2 (5 poena)

Iзврши следеће операције, корак по корак у датој осnovи, над бинарним бројевима датим у комплементу осове: $1101+1010$, $0101+0110$, $0011-1100$, $1101-1100$.

Одредити у којим случајевима долazi до прекораћења.

Zadatak 3 (5 poena)

Изврши следеће операције, корак по корак у датој основи, над бинарним бројевима датим у комплементу јединице: $1101+1010$, $1000+1000$, $0011-1100$, $1101-1100$.

Одредити у којим случајевима долazi до прекораћења.

Zadatak 4 (a - 7, b - 3 poena)

a) Изврши операцију мноženja, корак по корак у датој основи, два бинарна броја дата у комплементу осове: $0011x1001$.

b) Dobijeni резултат представити у бинарном коду са минималним Hamming-овим растојањем 2.

Zadatak 5 (a - 7, b - 3 poena)

a) Изврши операцију делjenja, корак по корак у датој основи, два неозначене бинарна броја (результат приказати са четири decimalna mesta): $1110010/1001$.

b) Dobijeni резултат представити у Gray-овом BCD коду.

Zadatak 6 (a - 8, b - 2 poena)

a) Пројектовати комбинacionу мрежу која конвертује 4-bitni označeni binarni broj u komplementu osove u označeni binarni broj u представи знак и абсолютна вредност броја. Одредити минималан број бита на излазу комбинacione мреže. На расположењу су логичка кола произвљног типа. Тешти да број употребљених логичких кола буде минималан.

b) Како треба модификовати комбинacionу мрежу реализовану под таčkom a, тако да абсолютна вредност броја буде представљена у BCD коду?


Zadatak 7 (a - 7, b - 3, c - 5 poena)

a) На слици 7 су приказане карактеристике преноса са три различита инверторска кола која се напајају са $V_{cc} = +5V$. Ако се ова кола повезују редно у ланце са бесконачним, али парним, бројем кола и ако се на улаз сваког ланца дovede напон $V_i = 2.7V$ одредити напоне на излазима сваког од три ланца.

НАПОМЕНА: У сваком ланцу су кола истог типа.

b) Које од њих се може употребити као логичко NE коло? Образложити одговоре за сваки тип.

c) Ако се коло може употребити као логичко коло одредити V_{oh} , V_{ol} , V_{ih} , V_{il} , prag одлуčivanja (пребачивања), магните шуме ако се претпоставља да се шум јавља само на једном месту, магните шуме ако он може да се појави у више тачака у колу.

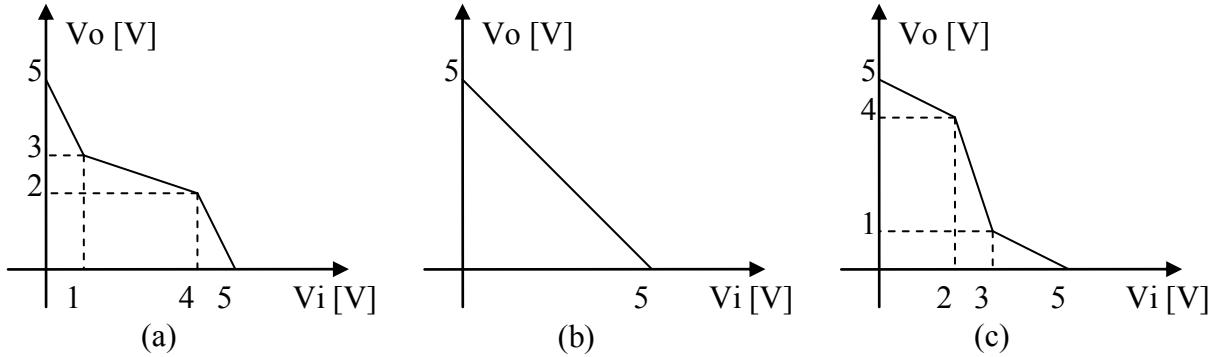


Slika 7.

Zadatak 8 (a - 1, b - 4, c- 1, d - 2 poen)

Na slici 8 je prikazana logička šema dela digitalnog uređaja posle izvršenih »neohodnih« modifikacija. Originalna realizacija ne sadrži diode D1 i D2 (otvorena veza), međutim zbog greške u projektovanju bilo ih je neophodno dodati. Upotrebljena logička kola su u standardnoj TTL tehnologiji.

- a)** Odrediti logičke funkcije izlaza X, Y i Z pre modifikacije.
 - b)** Odrediti logičke funkcije izlaza X, Y i Z posle modifikacije odnosno dodavanja dioda D1 i D2
 - c)** Da li se ista funkcija dobija ako se umesto dioda stave kratke veze? Šta bi se u tom slučaju desilo sa kolom?
 - d)** Kako izvršena modifikacija sa diodama utiče na margine šuma kola?

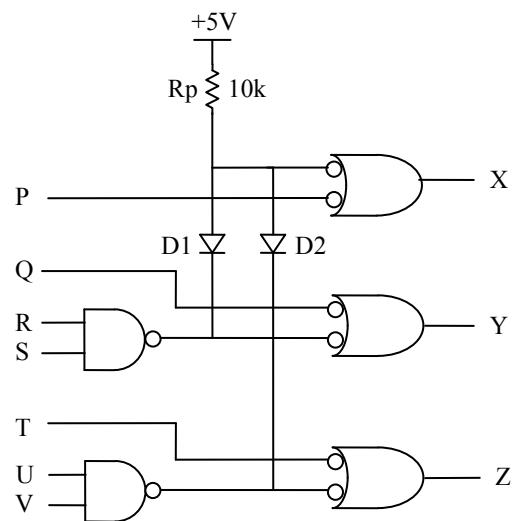

Slika 8.

NAPOMENA za zadatke 9 i 10:

Prilikom tabelarnog prikaza rada poluprovodničkih elemenata korisiti sledeće skraćenice:

za diodu: vodi – ON, vodi na ivici provodjena ON γ , ne vodi OFF,

za tranzistore: zakočen OFF, vodi u direktnom aktivnom DA, vodi u direktnom zasićenju DS, vodi u inverznom aktivnom IA, vodi u inverznom zasićenju IS, ako je na ivici provođena dodati γ (DA γ , IA γ) ako je šotki transistor i ako vodi šotkijeva dioda unutar tranzistora dodati (DSŠ)


Zadatak 9 (a - 6, b - 6, c- 2, d - 1 poen)

Za logičko kolo sa slike 9 odrediti:

- a) Logičku funkciju koju kolo obavlja u pozitivnoj logici i režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno.
 - b) Strujne kapacitete na izlazu logičkog kola kao i faktor grananja pod uslovom da napon logičke nule sme da poraste do V_{IL} , a napon logičke jedinice da padne do V_{IH} .
 - c) Objasniti ulogu dioda D_1 , D_2 ,
 - d) Objasniti ulogu diode D_3

a) Gejazma

Poznato je:
za šotki diode $V_{DS}=0.2V$, za sve tranzistore
 $V_\gamma=0.55V$, $V_{BE}=0.65V$, $30 \leq \beta_F \leq 60$, $0.1 \leq \beta_R \leq 0.3$,
za tranzistore koji nisu šotki $V_{PES}=0.75V$, $V_{CES}=0.2V$

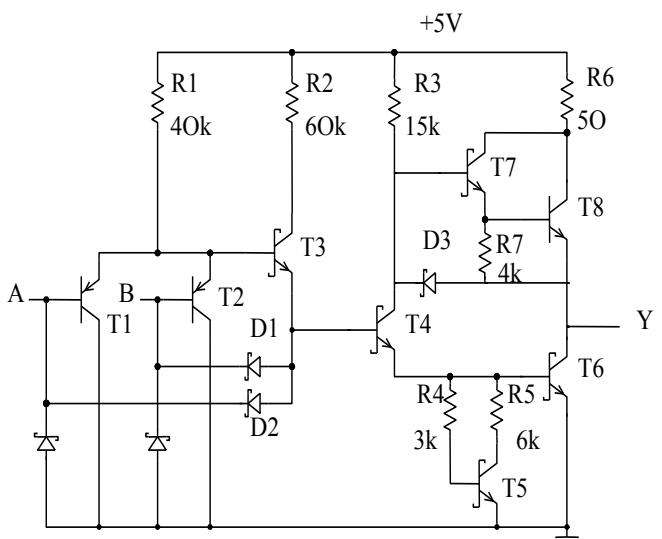

Slika 9

Zadatak 10 (a = 6, b = 9 poena)


Zadatak 10 (a = 3, b = 5 početa)

- Za logičko kolo sa slike 1., odrediti:

 - a)** Logičke funkcije izlaza $Y_1=f(A,B)$ i $Y_2=g(A,B)$ i režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno.
 - b)** Vrednosti otpornika R_9 i R_4 tako da marginе šuma za logičku nulu i jedinicu budu jednake.

Poznato je:

$$V_{BE}=V_D=0.7V, \quad V_\gamma=0.6V, \quad V_{BES}=0.8V,$$

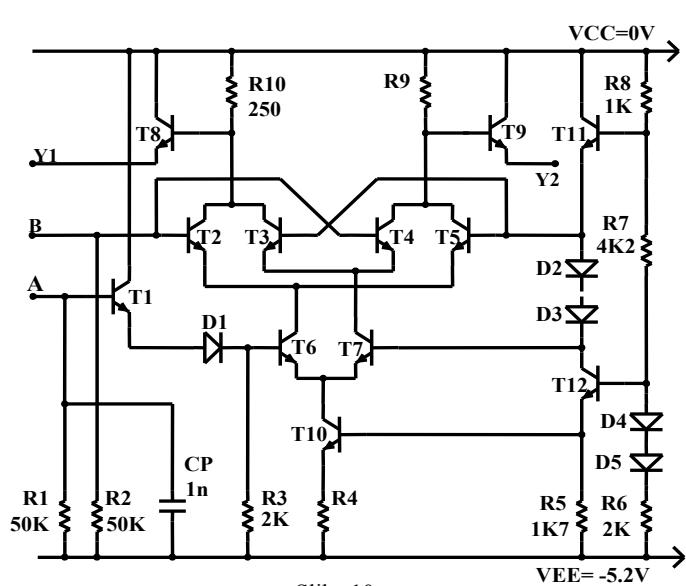

Slika 10.