

1. Trajanje kolokvijuma 120 minuta.
2. Kolokvijum se radi u vežbanci.
3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
4. Parametri tranzistora i diode su dati gde je potrebno. Ne moraju svi parametri biti iskorišćeni u rešenju.
5. Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada tranzistora: *ZAK* – zakočenje, *DAR* – direktni aktivni režim, *ZAS* – direktno zasićenje, *IAR* – inverzni aktivni režim, *IZAS* – inverzno zasićenje. Za diodu koristiti: *ON* – provodi, *OFF* – zakočena.

Zadatak 1 (a - 5, b - 5, c- 5 poena)

Za logičko kolo sa slike 1:


a) Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno.

b) Odrediti logičke funkcije izlaza $Y_1=f(A,B)$ i $Y_2=f(A,B)$.

c) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice, V_{OL} i V_{OH} .

Poznato je:

$V_{BE}=V_D=0.7V$, $V_\gamma=0.6V$, $V_{BES}=0.8V$, $V_{CES}=0.2V$, $\beta_F=50$.

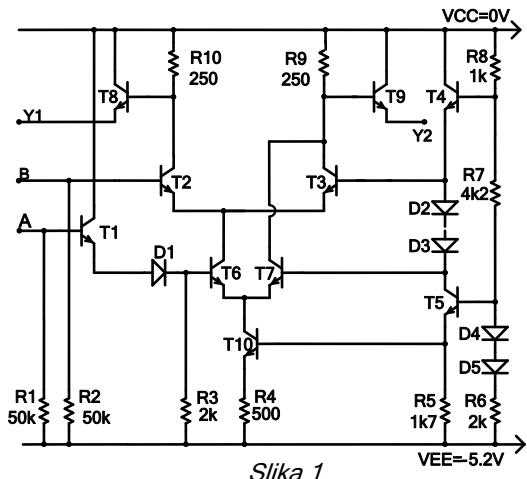

Slika 1

Zadatak 2 (a - 5, b - 5, c- 5, d - 5, e - 5 poena)

Za logičko kolo sa slike 2:

a) Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno.

b) Odrediti logičku funkciju izlaza $Y=f(A,B,C)$.


c) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice, V_{OL} i V_{OH} .

d) Ukoliko se na ulaz B veže otpornik R prema masi, odrediti režime rada tranzistora T_1 i T_3 u zavisnosti od logičkog nivoa na ulazu A. Razmotriti slučaj $R=100\Omega$ i slučaj $R=100k\Omega$. Rezultate prikazati tabelarno.


e) Odrediti logičku funkciju kola $Y_1=g(A,C)$ ukoliko se na ulaz B veže otpornik prema masi (slika 2c) otpornosti $R=100\Omega$ i u slučaju da je $R=100k\Omega$.

Poznato je:

$V_{BE}=0.65V$, $V_{BES}=0.7V$, $V_{CES}=0.2V$, $V_D=0.55V$, $V_\gamma=0.6V$, $\beta_F=40$, $\beta_R=0.4$.

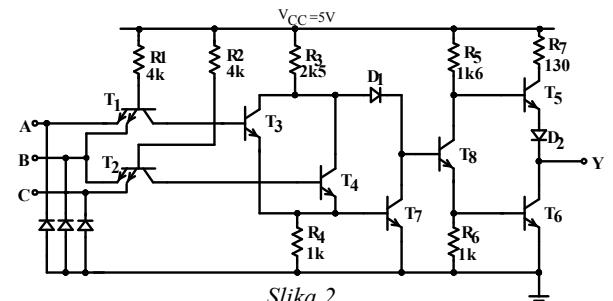

Slika 2

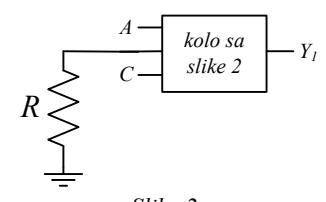


Slika 2c

Zadatak 3 (10 poena)

Za kolo sa slike 3 odrediti margine šuma u slučaju višestrukih izvora smetnji. Za svaku karakterističnu tačku u proračunu navesti kojim uslovom je određena.

Poznato je:

$V_{BE}=0.65V$, $V_\gamma=0.6V$, $V_{D\$}=0.2V$, $\beta_F=60$, $V_{CC}=5V$.

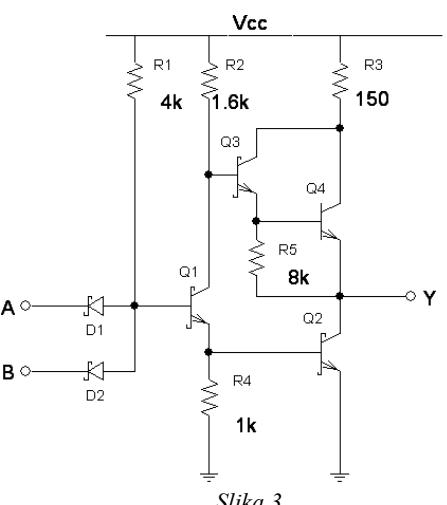


Slika 3

Zadatak (a - 5, b - 5, c- 5 poena)

a) NI DTL kolo sa slike 4 opterećeno je ukupnom kapacitivnošću od $C_p=1\text{pF}$ na izlazu. Odrediti vremena kašnjenja opadajuće i rastuće ivice signala na izlazu kola, t_{pHL} i t_{pLH} .

b) Odrediti strujne kapacitete na izlazu kola I_{OHmax} i I_{OLmax} i na ulazu kola I_{IHmax} i I_{ILmax} ukoliko su dozvoljeni naponi na ulazu i izlazu kola u okviru margina šuma za višestruke izvore šuma. Poznato je $V_{IL}=1.2\text{V}$ i $V_{IH}=1.5\text{V}$.

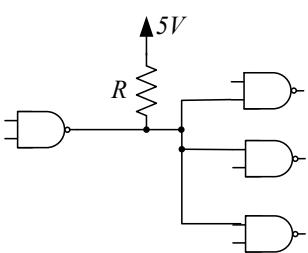


Slika 4c

c) Koristeći dobijene rezultate, odrediti minimalnu vrednost otpornosti R u kolu sa slike 4c, tako da data kombinaciona mreža funkcioniše ispravno. Sva upotrebljena kola na slici 4c su kola sa slike 4.

Poznato je:

$$V_{BE}=V_D=0.7\text{V}, V_\gamma=V_{\gamma D}=0.6\text{V}, V_{CES}=0.2\text{V}, V_{BES}=0.8\text{V}, 30 \leq \beta_F \leq 70.$$

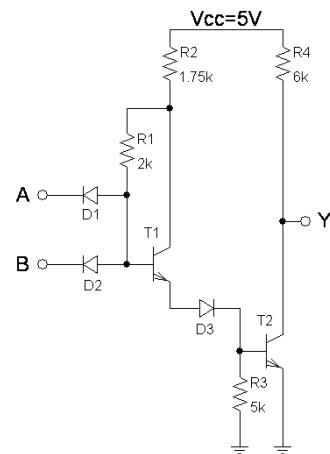

Slika 4


Zadatak 5 (a - 5, b – 5, c- 5, d - 5 poena)

a) Za logičko kolo čija je karakteristika prikazana na slici 5a odrediti V_{oh} , V_{ouh} , V_{ol} , V_{oul} , V_{ih} , V_{il} i $V_m(V_s)$.

b) Nacrtati karakteristike prenosa logičkog kola koje je dobijeno rednim sprezanjem kola sa karakteristikom prenosa sa slike 5a i kola sa slike 5b.

c) Nacrtati karakteristiku prenosa logičkog kola koje je dobijeno rednim sprezanjem kola sa karakteristikom prenosa iz tačke b) i kola sa slike 5a.

d) Ako se kola iz tačke c) povežu redno u lanac sa beskonačnim (ali parnim) brojem kola i ako se na ulaz lanca dovede napon $V_i = 1.2\text{V}$ odrediti napon na izlazu lanca.

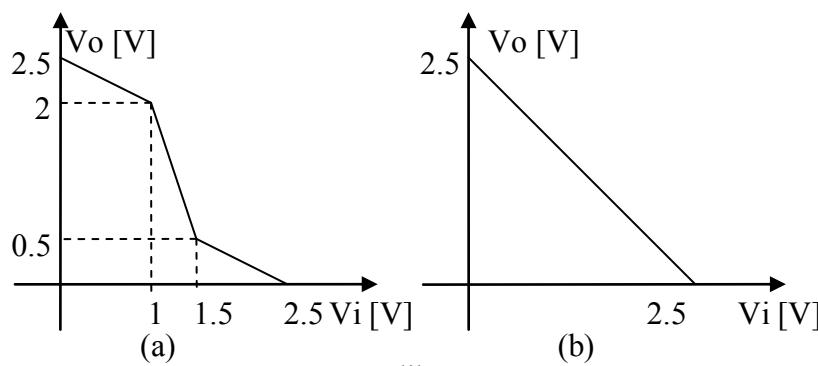

Slika 5.


Zadatak 6 (a - 5, b – 5, c – 5 poena)

Funkcionalnom tabelom ili na drugi pogodan način prikazati funkciju dela digitalnog sistema realizovanog TTL logičkim kolima:


a) prikazanog na slici 6a;

b) prikazanog na slici 6b.


c) Greškom u realizaciji kola sa slike 6a, izostavljeno je povezivanje ulaza I kola i oni su ostavljeni slobodnim (nepovezanim) kao što je prikazano na slici 6c. Šta može da se desi u takvom kolu i pri kojoj kombinaciji ulaza?

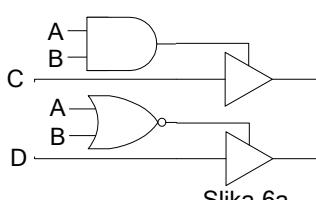

Slika 6a

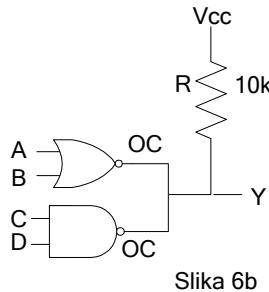

Slika 6b

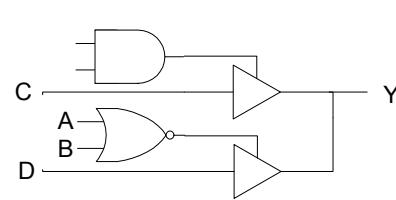

Slika 6c