 


1. Trajanje kolokvijuma 120 minuta.
2. Kolokvijum se radi u vežbanci.
3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
4. Parametri tranzistora su dati gde je potrebno. Ne moraju svi parametri biti iskorišćeni u rešenju.

Tehnološki parametri izrade MOS tranzistora su: $L=200nm$, $\mu_n C_{ox}=270\mu A/V^2$, $\mu_p C_{ox}=70\mu A/V^2$, $C_{ox}=1\mu F/cm^2$, $V_{Tn}=0.5V$, $V_{Tp}=-0.5V$, $E_c L_n=1.2V$, $E_c L_p=4.8V$, $V_{SAT}=8 \times 10^6 cm/s$.



Slika 1

Zadatak 1 (a-5, b-10 poena)

- a) Za kolo dato na slici 1 odrediti vrednosti napona V_{OH} i V_{OL} .
- b) Napisati izraze na osnovu kojih se izračunavaju vrednosti napona V_{IH} i V_{IL} .


Dato je $W_n=400nm$, $W_p=800nm$, $V_{DD}=1.8V$.

Zadatak 2 (a-5, b-7, c-8 poena)

- a) Za CMOS inverter sa $W_n=200nm$, $W_p=200nm$, $V_{DD}=1.8V$ izračunati dinamičke otpornosti p i n kanalnog tranzistora potrebne za procenu kašnjenja.
- b) Za $W_n=200nm$ izračunati potrebnu širinu kanala p kanalnog tranzistora da bi se dobilo minimalno srednje kašnjenje.
- c) Za CMOS inverter dimenzionisan po rezultatu iz tačke b) i tehnološkim mogućnostima izračunati vrednost praga prebacivanja, $V_{M(S)}$.

Zadatak 3 (a-5, b-8, c-5, d-7 poena)


- a) Nacrtati jednostepeno statičko CMOS logičko kolo koje realizuje logičku funkciju $Y = \overline{AC} + B + \overline{BC} + \overline{A}$. Na ulazu logičkog kola su dostupne i negacije ulaznih promenljivih. Težiti da realizacija sadrži minimalan broj tranzistora.
- b) Odrediti odnose širina svih tranzistora u realizaciji iz tačke a) tako da kritična kašnjenja uzlazne i silazne ivice budu izjednačena i odgovaraju kašnjenjima referentnog invertora kod koga je $W_p : W_n = 2 : 1$.
- c) Odrediti logičku funkciju statičkog CMOS kola čija je PDN mreža data na slici 3 i nacrtati odgovarajuću PUN mrežu kola.
- d) Za kolo iz tačke c) odrediti širine svih tranzistora. Na slici je data širina jednog tranzistora, a poznato je da je kod referentnog invertora $W_p : W_n = 2 : 1$.

 

Slika 3

Zadatak 4 (a-5, b-10 poena)

- a) Projektovati jednostepeno dinamičko CMOS logičko kolo koje realizuje logičku funkciju datu izrazom $Y = \overline{ABC} + \overline{AB} + \overline{AB} + C$. Na ulazu logičkog kola su dostupne i negacije ulaznih promenljivih. Težiti da realizacija sadrži minimalan broj tranzistora.

 

Slika 4

- b) Nacrtati vremenski dijagram logičke vrednosti Y izlaza kola iz tačka a) ukoliko se na ulazu kola dovode signali prikazani slici 4.

Zadatak 5 (a-5, b-5poena) poena


- a) Realizovati logičku funkciju datu izrazom $\bar{Y} = ACD + \overline{B(A + \bar{D})} + \bar{C}$ u domino logici. Na raspolaganju su domino CMOS I i ILI kola sa proizvoljnim brojem ulaza. Na ulazu logičkog kola su dostupne i negacije ulaznih promenljivih. Težiti da realizacija sadrži minimalan broj tranzistora.
- b) Realizovati funkciju iz tačke a) ukoliko su na raspolaganju dvoulazna domino CMOS I i ILI kola.

Zadatak 6 (a-7, b-8 poena) poena

U cilju poboljšanja dinamičkih karakteristika kola koje treba da radi sa velikom izlaznom kapacitivnošću $C_L = 20\text{pF}$, na pravilno projektovan CMOS invertor 1 minimalne geometrije i interne kapacitivnosti $C_i = 10\text{fF}$, izvršeno je dodavanje dvostrukog bafera prema slici 6. Vreme propagacije signala kroz neopterećen invertor 1 je 50ps.

- a) Odrediti veličinu, odnose širine kanala ostalih invertora kako bi se minimizovalo ukupno vreme propagacije. Koliko je vreme propagacije u tom slučaju?
- b) Ukoliko je moguće dodati proizvoljan broj baferskih stepena u cilju postizanja minimalnog vremena propagacije, koliki broj invertora je potrebno dodati? Koliko je vreme propagacije u tom slučaju? $\gamma \approx 1$.

Predpostaviti da je ulazna kapacitivnost invertora proporcionalna njegovoj veličini.

 

Slika 6