

1. Trajanje ispita 180 minuta.
2. Ispit se radi u vežbanci.
3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
4. Parametri tranzistora i diode su dati gde je potrebno. Ne moraju svi parametri biti iskorišćeni u rešenju.
5. Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada tranzistora: *ZAK* – zakočenje, *DAR* – direktni aktivni režim, *ZAS* – direktno zasićenje, *IAR* – inverzni aktivni režim, *IZAS* – inverzno zasićenje.

Zadatak 1 (a - 4, b - 3, c- 4, d – 4 poena)

a) Označene brojeve zadate u komplementu maksimalne vrednosti prebaciti u odgovarajući broj u oktalnom brojnom sistemu: 74.3_{10} , $324.A5_{16}$, 11010110.1101_2 .

b) Izvršiti sledeće operacije nad označenim brojevima zadatim u komplementu maksimalne vrednosti. Međurezultate i rezultate predstaviti sa 4 bita. Označiti sve bite prenosa i naznačiti da li je došlo do prekoračenja.

$$1101 + 110, \quad 1001 - 1100, \quad 101 + 011$$

c) Izvršiti množenje dva označena binarna broja zadata u komplementu osnove.

$$1100*1011, \quad 0111*1110$$

d) Izvršiti operaciju deljenja dva celobrojna podatka zadata u odgovarajućem brojnom sistemu. Odrediti celobrojni deo i ostatak deljenja.

$$21012_3/21_3, \quad 4321_5/21_5$$

Zadatak 2 (a - 5, b – 5, c- 10 poena)

Za logičko kolo sa slike 2:


a) Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno

b) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice, V_{OL} i V_{OH} .

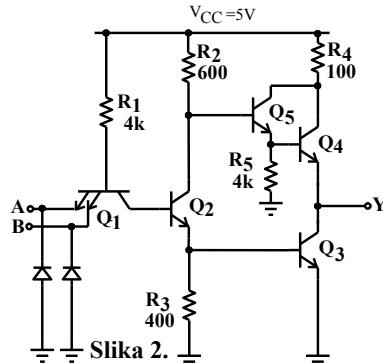c) Odrediti karakteristiku prenosa logičkog kola, kao i marginе šuma u slučaju višestrukih izvora smetnji. Za svaku karakterističnu tačku u proračunu navesti kojim uslovom je određena.

Poznato je:

$$V_{BE}=V_D=0.7V, \quad V_g=V_{GD}=0.6V, \quad V_{BES}=0.8V, \quad V_{CES}=0.2V, \quad \beta_F=50, \quad \beta_R=0.1.$$



Zadatak 3 (a - 10, b – 5, c- 5 poena)

a) Projektovati jednostepeno staticko CMOS logičko kolo koje realizuje funkciju $Y = AB(C + D(A + B))$. Odrediti odnose širina svih tranzistora tako da kritična kašnjenja uzlazne i silazne ivice budu izjednačena i odgovaraju kašnjenjima referentnog invertora kod koga je $W_P : W_N = 2 : 1$.

b) Realizovati funkciju $Z = \bar{Y}$ kao višestepeno dinamičko kolo projektovano u domino logici. Dozvoljena je upotreba samo dvoulaznih logičkih kola. Težiti da realizacija bude minimalne kompleksnosti.

c) Realizovati funkciju $Z = \bar{Y}$ u vidu jednostepenog pseudo NMOS kola.

Zadatak 4 (a - 10, b - 5 poena, c - 5 poena, d - 5 poena)

a) Projektovati kombinacionu mrežu kojom se cifra zadata u Gray-ovom BCD kodu prevodi u cifru u kodu više 3. Težiti da mreža bude minimalne kompleksnosti. Smatrati da se na ulatu ne mogu pojaviti vrednosti koje ne predstavljaju cifru u Gray-ovom BCD kodu.

b) Uraditi tačku pod a) ako se na ulazu mogu pojaviti i vrednosti koje ne predstavljaju cifru u Gray-ovom BCD kodu i u tom slučaju na izlazu generisati sve nule.

c) Za realizaciju pod b) označiti sve prelaze pri kojima može doći do pojave lažne nule.

d) Modifikovati realizaciju pod b) tako da se ukloni mogućnost pojave lažne nule.

Zadatak 5 (20 poena)

Ako su A i B neoznačeni dvobitni i C neoznačeni trobitni binarni broj projektovati kombinacionu mrežu koja na izlazu generiše neoznačeni 4 bitni binarni broj Y, tako da važi:

$$Y = 3A + 4B, C > (A + B)$$

$$Y = 6B - 7A, C \leq (A + B)$$

U slučaju da je rezultat negativan potrebno ga je zaokružiti na nulu dok se pri prekoračenju opsega vrši zasićenje rezultata na maksimalnu vrednost. Na raspolaganju su kola srednjeg stepena integracije i logička kola niskog stepena integracije proizvoljnog tipa. Težiti da broj upotrebljenih kola bude minimalan.