

1. Trajanje kolokvijuma 120 minuta.
 2. Kolokvijum se radi u vežbanci.
 3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
 4. Parametri tranzistora i diode su dati gde je potrebno. Ne moraju svi parametri biti iskorišćeni u rešenju.
 5. Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada tranzistora: *ZAK* – zakočenje, *GPDAR* – granica provođenja direktni aktivni režim, *DAR* – direktni aktivni režim, *ZAS* – direktno zasićenje, *GPIAR* – granica provođenja inverzni aktivni režim, *IAR* – inverzni aktivni režim, *IZAS* – inverzno zasićenje.
Za diodu koristiti: *ON* – provodi, *OFF* – zakočena.

Za diodu koristiti: *ON* – provodi, *OFF* – zakočena.

Zadatak 1 (a - 10, b – 10, c- 10 poena)

Za logičko kolo sa slike 1:

- a) Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno.


- b) Odrediti logičke funkcije izlaza

$$Y1=f(A,B,C) \quad \text{and} \quad Y2=f(A,B,C).$$

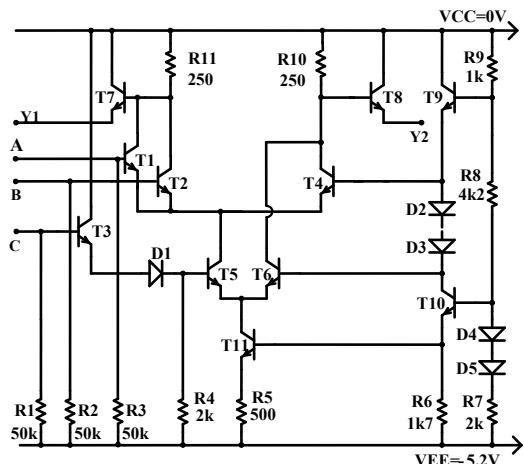- c) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice, V_{OL} i V_{OH} .

Poznato je:

$$V_{BE}=V_D=0.7V, V_\gamma=0.6V, V_{BES}=0.8V, V_{CES}=0.2V, \beta_F=50.$$



Zadatak 2 (a - 5, b - 5, c- 5, d - 10, e - 5 poena)

Za logičko kolo sa slike 2:

- a)** Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno.


- b) Odrediti logičku funkciju izlaza $Y=f(A,B)$.

- c) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice, V_{OL} i V_{OH} .

- d) Odrediti karakteristiku prenosa logičkog kola ,
kao i margine šuma u slučaju višestrukih izvora
smetnji. Za svaku karakterističnu tačku u proračunu navesti kojim uslovom je određena.


e) Odredit

Poznato je:

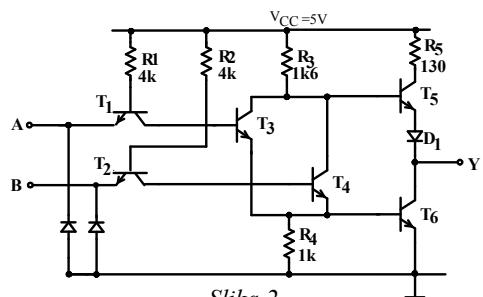

Zadatak 3 (a - 5, b - 5, c - 5, d - 5 poena)

- a) Za logičko kolo čija je karakteristika prikazana na slici 3a odrediti V_{oh} , V_{ouh} , V_{ol} , V_{oul} , V_{ih} , V_{il} i $V_m(V_s)$.
- b) Nacrtati karakteristike prenosa logičkog kola koje je dobijeno rednim sprezanjem kola sa karakteristikom prenosa sa slike 3a i kola sa slike 3b.
- c) Nacrtati karakteristiku prenosa logičkog kola koje je dobijeno rednim sprezanjem kola sa karakteristikom prenosa iz tačke b) i kola sa slike 3a.
- d) Ako se kola iz tačke c) povežu redno u lanac sa beskonačnim (ali parnim) brojem kola i ako se na ulaz lanca dovede napon $V_i = 1.4V$ odrediti napon na izlazu lanca.



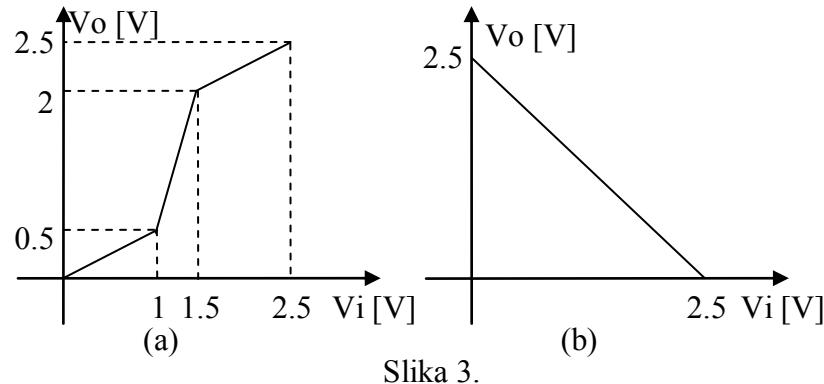


Slika 3.

Zadatak 4 (a - 5, b - 5, c - 5, d - 5 poena)

Funkcionalnom tabelom ili na drugi pogodan način prikazati funkciju dela digitalnog sistema realizovanog TTL logičkim kolima:

- a) prikazanog na slici 4a;
- b) prikazanog na slici 4b.
- c) Šta može da se desi u kolu prikazanom pod c) i pri kojoj kombinaciji ulaza, ako su EKS ILI i I kolo realizovani kao LS TTL kola (totem pol na izlazu)?
- d) Kakav je odgovor pod c) ako su EKS ILI i I kolo realizovani sa otvorenim kolektorom? U tom slučaju modifikovati šemu tako da se postigne ista funkcija kao u slučaju pod c) za sve regularne vrednosti ulaza.

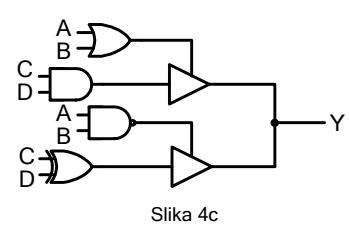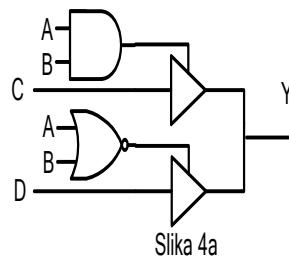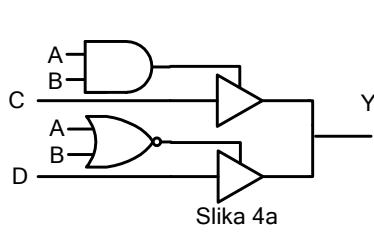

Slika 4c