

1. Trajanje ispita 180 minuta.
2. Ispit se radi u vežbanci.
3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
4. Parametri tranzistora i diode su dati gde je potrebno. Ne moraju svi parametri biti iskorišćeni u rešenju.
5. Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada tranzistora: *ZAK* – zakočenje, *DAR* – direktni aktivni režim, *ZAS* – direktno zasićenje, *IAR* – inverzni aktivni režim, *IZAS* – inverzno zasićenje. Za diodu koristiti: *ON* – provodi, *OFF* – zakočena.

Zadatak 1 (a - 4, b - 4, c - 4, d - 4, e - 4 poena)

a) Odrediti heksadekadne predstave brojeva 135274_8 , 2123.3212_4 , 123.42_5 .

b) Izvršiti sledeće operacije, u digitalnom sistemu predstavljanja brojeva sa 5 bita, nad označenim brojevima zadatim u komplementu maksimalne vrednosti. Označiti sve bite prenosa i naznačiti da li je došlo do prekoračenja.

$$110 + 010, 11010 + 10000, 0110 - 10101$$

c) Izvršiti sabiranje dva neoznačena 8 bitna BCD broja.

$$01101001 + 00110001, 01010010 + 10000100$$

d) Izvršiti množenje dva binarna broja data u komplementu osnove.

$$10101 * 11101, 11011 * 01001$$

e) Izvršiti operaciju deljenja dva celobrojna podatka zadata u odgovarajućem brojnom sistemu. Odrediti celobrojni deo i ostatak deljenja.

$$12001_5 / 21_5, 31204 / 12_4$$

Zadatak 2 (a - 7, b - 3, c- 10, d- 5 poena)


Za logičko kolo sa slike 2:

a) Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno. Odrediti logičku funkciju izlaza $Y=f(A,B)$.

b) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice, V_{OL} i V_{OH} .

c) Odrediti karakteristiku prenosa logičkog kola, kao i margin šuma u slučaju višestrukih izvora smetnji. Za svaku karakterističnu tačku u proračunu navesti kojim uslovom je određena.

d) Odrediti strujne kapacitete kola pri naponima na izlazu V_{IL} i V_{IH} .

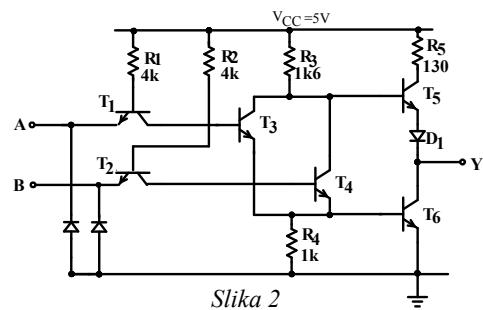

Slika 2

Poznato je:

$$V_{BE}=0.65V, V_{BES}=0.7V, V_{CES}=0.2V, V_D=0.55V, V_f=0.6V, \beta_F=40, \beta_R=0.4.$$

Zadatak 3 (a - 10, b – 5 poena)

a) Projektovati jednostepeno statičko CMOS logičko kolo koje realizuje funkciju $Y = \overline{(AB(C+BD)+D+AC)C}$. Odrediti odnose širina svih tranzistora tako da kritična kašnjenja uzlazne i silazne ivice budu izjednačena i odgovaraju kašnjenjima referentnog invertora kod koga je $W_P : W_N = 2 : 1$.

b) Realizovati funkciju $Z = \overline{Y}$ kao višestepeno dinamičko kolo projektovano u domino logici. Dozvoljena je upotreba samo dvoulaznih logičkih kola. Težiti da realizacija bude minimalne kompleksnosti.

Zadatak 4 (10 poena)

Projektovati kombinacionu mrežu koja za četvorobitni binarni broj na ulazu generiše binarni broj na izlazu koji predstavlja broj pojavljivanja jedinice u ulaznom binarnom broju. Na raspolaganju su proizvoljna logička kola. Težiti da mreža bude minimalne kompleksnosti.

Zadatak 5 (a – 2, b – 3, c - 5 poena)

- a) Funkciju $Y = \overline{ABC} + A\overline{BD} + ABC$ realizovati u što minimalnijoj formi korišćenjem NILI logičkih kola sa proizvoljnim brojem ulaza.
- b) Pri kojim prelazima u slučaju realizacije pod a) dolazi do pojave lažne jedinice. Skicirati pojavu lažne jedinice za proizvoljno izabran slučaj.
- c) Izvršiti modifikaciju realizacije pod a) tako da ne postoji mogućnost generisanja lažne jedinice.

Zadatak 6 (20 poena)

Ako su A i B neoznačeni dvobitni i C neoznačeni trobitni binarni broj projektovati kombinacionu mrežu koja na izlazu generiše označeni binarni Y predstavljen u komplementu do 2, tako da važi:

$$Y = |A - B|, C > (A + B)$$

$$Y = 2A - B, C \leq (A + B)$$

Na raspolaganju su kola srednjeg stepena integracije i logička kola niskog stepena integracije proizvoljnog tipa. Težiti da broj upotrebljenih kola bude minimalan.