

1. Trajanje kolokvijuma 150 minuta.
2. Kolokvijum se radi u vežbanci.
3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
4. Parametri tranzistora i diode su

$$V_{BE}=V_D=0.7V, V_V=V_{\gamma D}=0.6V, V_{BES}=0.8V, V_{CES}=0.2V, V_{DS}=0.3V, \beta_F=50, \beta_R=0.2.$$

5. Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada tranzistora: *ZAK* – zakočenje, *DAR* – direktni aktivni režim, *ZAS* – direktno zasićenje, *IAR* – inverzni aktivni režim, *IZAS* – inverzno zasićenje. Za diodu koristiti: *ON* – provodi, *OFF* – zakočena.


### Zadatak 1 (a - 10, b - 10, c- 10 poena)

Za logičko kolo sa slike 1:

- a) Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno.

b) Odrediti logičke funkcije izlaza  $Y_1=f(A,B,C)$  i  $Y_2=f(A,B,C)$ .

c) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice,  $V_{OL}$  i  $V_{OH}$ .

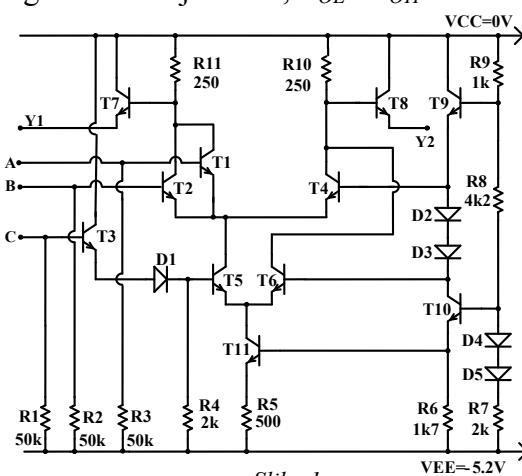

Slika 1

### Zadatak 2 (a - 10, b – 5, c- 10, d – 5 poena)

Za logičko kolo sa slike 2:


- a) Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno. Odrediti logičku funkciju kola  $Y=f(A,B)$ .

b) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice,  $V_{OL}$  i  $V_{OH}$ .

c) Odrediti karakteristiku prenosa logičkog kola, kao i margine šuma u slučaju višestrukih izvora smetnji. Za svaku karakterističnu tačku u proračunu navesti kojim uslovom je određena.

d) Odrediti strujne kapacitete kola pri naponima na izlazu  $V_{IL}$  i  $V_{IH}$ .

Za tranzistor Q6 važi  $V_{BE6}=0.6V$ ,  $V_{\gamma 6}=0.5V$ ,

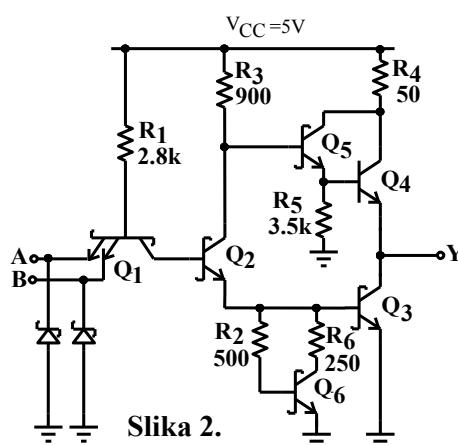

Slika 2.


**Zadatak 3 (a - 5, b - 10, c - 5, d - 5 poena)**

a) Za logičko kolo čija je karakteristika prikazana na slici 3a odrediti  $V_{oh}$ ,  $V_{ol}$ ,  $V_{ih}$ ,  $V_{il}$ ,  $V_m(V_s)$ ,  $NM_{ss}$  i  $NM$ .

b) Nacrtati karakteristike prenosa logičkog kola koje je dobijeno rednim sprezanjem kola sa karakteristikom prenosa sa slike 3a i kola sa karakteristikom prenosa sa slike 3b.

c) Nacrtati karakteristiku prenosa logičkog kola koje je dobijeno rednim sprezanjem kola sa karakteristikom prenosa iz tačke b) i kola sa slike 3a.

d) Za logičko kolo dobijeno u tački c) odrediti  $V_{oh}$ ,  $V_{ol}$ ,  $V_{ih}$ ,  $V_{il}$  i  $V_m(V_s)$ .

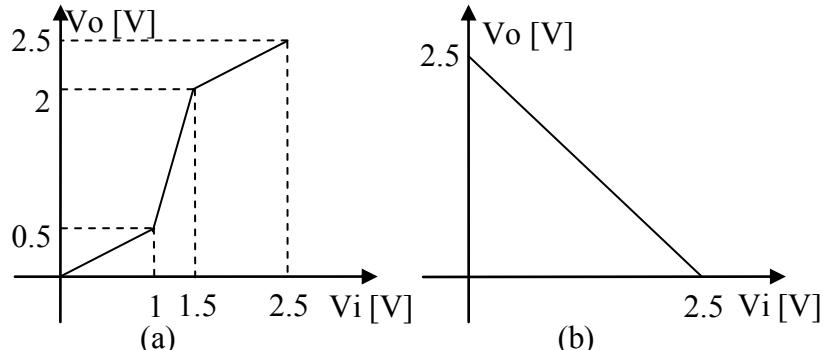

Slika 3.

**Zadatak 4 (a - 5, b - 5, c - 5 poena)**


Sva logička kola na slici 4 su realizovana u LS TTL tehnologiji (totem pol na izlazu).

Funkcionalnom tabelom prikazati funkciju dela digitalnog sistema:


a) prikazanog na slici 4a;

b) prikazanog na slici 4b;


c) prikazanog na slici 4c.

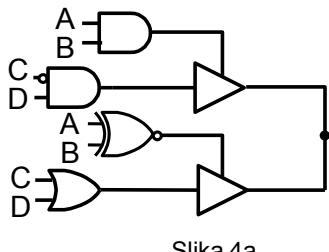

Slika 4a

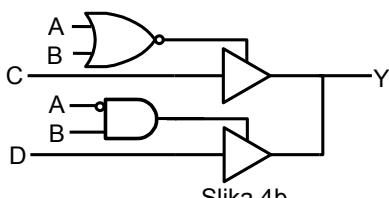

Slika 4b

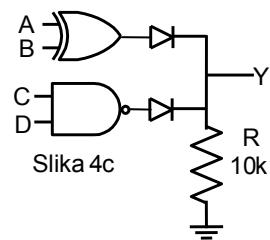

Slika 4c