

1. Trajanje kolokvijuma 120 minuta.
 2. Kolokvijum se radi u vežbanci.
 3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
 4. Parametri tranzistora su dati gde je potrebno. Ne moraju svi parametri biti iskorišćeni u rešenju.
-

Tehnološki parametri izrade MOS tranzistora su: $L=200nm$, $\mu_nC_{ox}=270\mu A/V^2$, $\mu_pC_{ox}=70\mu A/V^2$, $C_{ox}=1\mu F/cm^2$, $V_{Th}=0.5V$, $V_{Tp}=-0.5V$, $E_cL_n=1.2V$, $E_cL_p=4.8V$, $V_{SAT}=8\times 10^6 cm/s$.

Zadatak 1 (a-10, b-15 poena)

Za kolo CMOS invertora sa $V_{DD}=2.7V$, $W_p=W_n=400nm$:


- a) približno nacrtati karakteristiku prenosa i odrediti vrednosti napona V_{OH} , V_{OL} , V_s ;
- b) napisati izraze na osnovu kojih se izračunavaju vrednosti napona V_{IH} i V_{IL} ;
- c) izračunati dinamičke otpornosti p i n kanalnog tranzistora potrebne za procenu kašnjenja;
- d) izračunati potrebnu odnose širina kanala p i n kanalnog tranzistora da bi se dobilo minimalno srednje kašnjenje;
- e) za CMOS invertor dimenzionisan po rezultatu iz tačke d) i tehnološkim mogućnostima izračunati vrednost praga prebacivanja, V_s .

Zadatak 2 (a-7, b-8 poena)

U cilju poboljšanja dinamičkih karakteristika kola koje treba da radi sa velikom izlaznom kapacitivnošću $C_L=40pF$, na pravilno projektovan CMOS invertor 1 minimalne geometrije i interne kapacitivnosti $C_i=10fF$, izvršeno je dodavanje dvostrukog bafera prema slici 2. Vreme propagacije signala kroz neopterećen invertor 1 je 30ps.

a) Odrediti veličinu, odnose širine kanala tranzistora ostalih invertora prema tranzitorima jediničnog invertoru, kako bi se minimizovalo ukupno vreme propagacije. Koliko je vreme propagacije u tom slučaju?

b) Ukoliko je moguće dodati proizvoljan broj baferskih stepena u cilju postizanja minimalnog vremena propagacije, koliki broj invertora je potrebno dodati? Koliko je vreme propagacije u tom slučaju? Smatrati $\gamma \approx 1$ i da je ulazna kapacitivnost invertora proporcionalna njegovoj veličini.

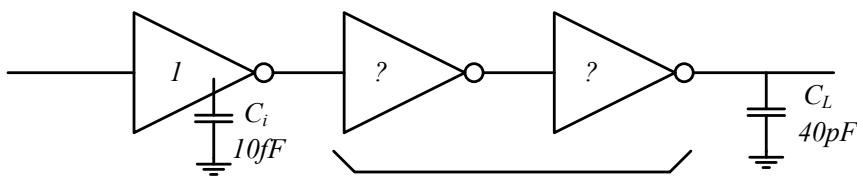

Slika 2


Zadatak 3 (a-10, b-10)

Zadata je logička funkcija $Y = \overline{(A+B(C+D))(AC(B+D)+DE)}$.

- a) Nacrtati jednostepeno statičko CMOS logičko kolo koje realizuje logičku funkciju Y. Nije dozvoljeno minimizovati funkciju Y.
- b) Odrediti odnose širina svih tranzistora u realizaciji iz tačke a) tako da kritična kašnjenja uzlazne i silazne ivice budu izjednačena i odgovaraju kašnjnjima referentnog invertora kod koga je $W_p : W_n = 2 : 1$.

Zadatak 4 (a-10, b-15 poena)


- a) Realizovati funkciju $Y = \overline{(A+BC)(C+D)}B$ kao jednostepeno dinamičko CMOS kolo. Nije dozvoljeno minimizovati funkciju Y.
 b) Za realizaciju pod a) dopuniti dijagram sa Slike 4.

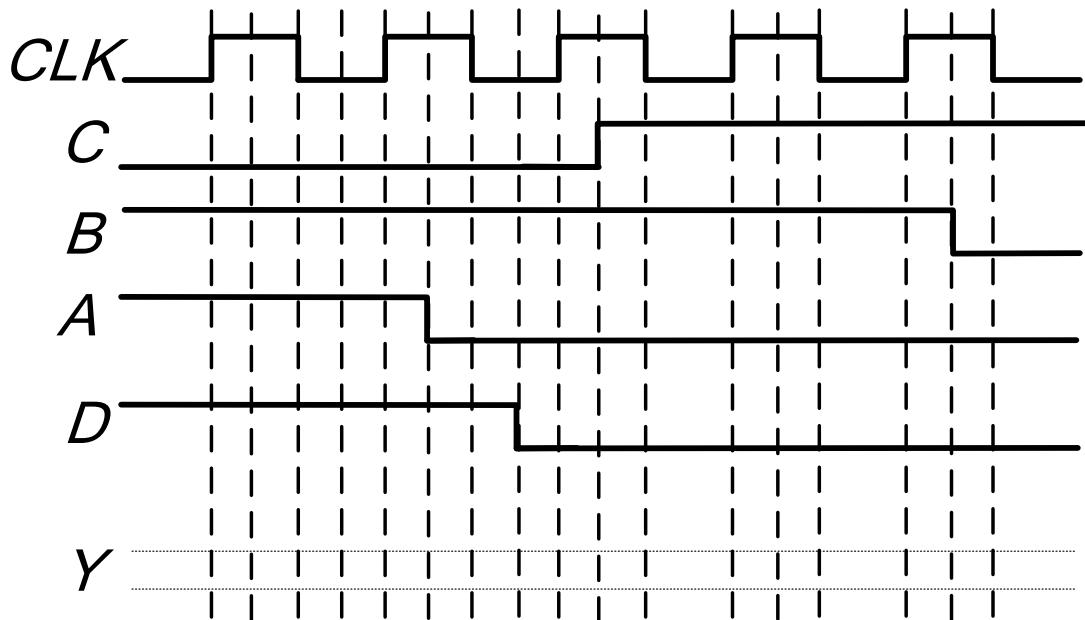

Slika 4

Zadatak 5 (a-5, b-15 poena)

- a) Odrediti logičku funkciju kola sa Slike 5, zadatog u pomoću transmisionih gejtova.
 b) Funkciju $Y = D \cdot (A + BC)$ predstaviti pomoću transmisionih gejtova.

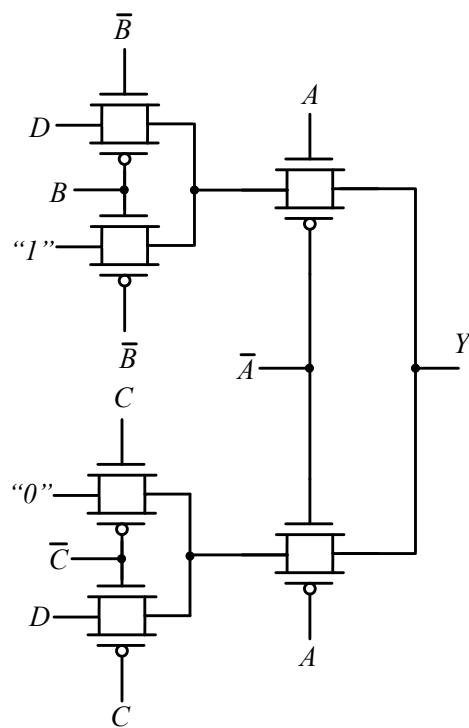

Slika 5