

1. Trajanje ispita 180 minuta.
 2. Ispit se radi u vežbanci.
 3. Rešenja zadataka započeti na novoj strani.
 4. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
 5. Parametri tranzistora i diode su dati gde je potrebno. Ne moraju svi parametri biti iskorišćeni u rešenju.
-

Zadatak 1 (a - 8, b - 10 poena)

Algoritamskim računanjem, korak po korak, izračunati i pokazati da li su date tvrdnje tačne ili netačne:

a) ukoliko su na raspolaganju 4 cifre

- $0111_{KMV} - 1101_{KMV} > 1111_{KMV} - 0111_{KMV}$
- $1101_{KO} + 1011_{KO} < 1010_{KO} - 0100_{KO}$

Napomena: Ukoliko dođe do prekoračenja, naznačiti to i nastaviti sa dobijenim četvorocifarskim rezultatom

b) ukoliko je na raspolaganju proizvoljan broj cifara

- $123.3_4 + 34.2_8 > 38.1_{16}$
- $01010110_{BCD} + 01100111_{BCD} = 000100100011_{BCD}$
- $11011_{KO} \cdot 11010_{KO} > 000011011_{KO}$ (brojevi su dati u komplementu osnove)
- količnik neoznačenih brojeva 10110111_2 i 110_2 je jednak od desetostrukoj vrednosti ostatka

Zadatak 2 (a – 7, b – 3, c – 8 poena)

Za logičko kolo sa slike 2:


a) Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno. Odrediti logičku funkciju izlaza $Y=f(A,B)$.

b) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice, V_{OL} i V_{OH} .

c) Odrediti karakteristiku prenosa logičkog kola, kao i marginje šuma u slučaju višestrukih izvora smetnji. Za svaku karakterističnu tačku u proračunu navesti kojim uslovom je određena.

Poznato je:

$V_{BE}=0.65V$, $V_{BES}=0.7V$, $V_{CES}=0.2V$, $V_D=0.55V$, $V_\gamma=0.6V$, $\beta_F=40$, $\beta_R=0.4$.

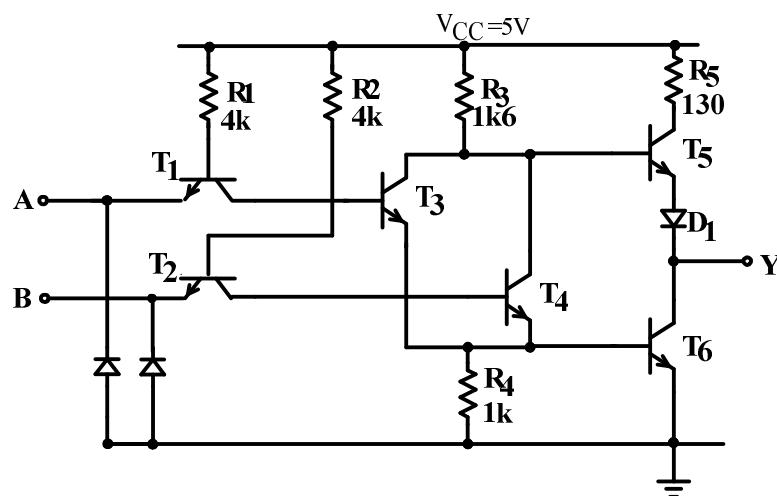

Slika 2

Zadatak 3 (a - 4, b - 4, c - 4, d - 4 poena)

a) Projektovati jednostepeno dinamičko CMOS logičko kolo koje realizuje funkciju $Y = \overline{A(B+C)(B+C(A+D))}$. Nije dozvoljeno minimizovati funkciju.

b) Minimizovati funkciju $Z = \bar{Y}$ tako da je pogodna za realizaciju pomoću NI kola.

c) Realizovati funkciju Z iz tačke b) kao višestepeno dinamičko kolo projektovano u domino logici. Dozvoljena je upotreba samo dvoulaznih logičkih kola.

d) Realizovati funkciju Z iz tačke b) pomoću transmisionih gejtova.

Zadatak 4 (a – 8, b – 7, c - 5 poena)

a) Izračunati i nacrtati karakteristiku prenosa pseudo NMOS invertora.

b) Izračunati i definisati karakteristične tačke sa karakteristikama prenosa.


c) Odrediti margine šuma za jednostrukе i višestruke izvore šuma.

Poznato je: $V_{DD}=1.8V$, $W_n=400nm$, $L=200nm$, $\mu_nC_{ox}=270\mu A/V^2$, $\mu_pC_{ox}=70\mu A/V^2$, $C_{ox}=1\mu F/cm^2$, $V_{Th}=0.5V$, $V_{Tp}=-0.5V$, $E_{cn}L_n=1.2V$, $E_{cp}L_p=4.8V$, $\lambda=0.04V^l$, $v_{SAT}=8\times 10^6 cm/s$, $\gamma=1$.

Zadatak 5 (a – 5, b - 5 poena)

a) Za funkciju realizovanu na slici 5. odrediti pri kojim prelazima dolazi do pojave lažne nule. Skicirati jedan od njih.

b) Izvršiti modifikaciju realizacije sa slike tako da ne postoji mogućnost generisanja lažne nule.

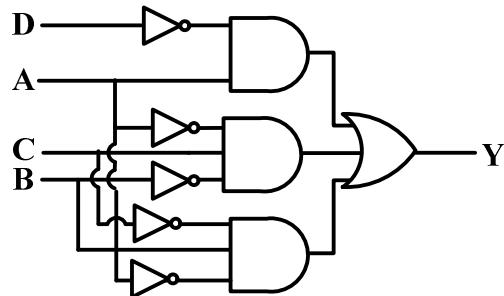**Slika 5.****Zadatak 6 (18 poena)**

Ako su A , B i C neoznačeni dvobitni binarni brojevi projektovati kombinacionu mrežu koja na izlazu generiše neoznačeni četvorobitni binarni broj $Y = |4A - 3B|$, za $C \geq 2$, odnosno $Y = 3(A+1)$, za $C < 2$.

Na raspolaganju su kola srednjeg stepena integracije i logička kola niskog stepena integracije proizvoljnog tipa. Težiti da broj upotrebljenih kola bude minimalan.