

1. Trajanje kolokvijuma 150 minuta.
2. Kolokvijum se radi u vežbanci.
3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
4. U zadacima 1. i 2. sve operacije prikazati korak po korak.
5. Parametri tranzistora i diode su

$$V_{BE}=V_D=0.7V, V_{\gamma}=V_{\gamma D}=0.6V, V_{BES}=0.8V, V_{CES}=0.2V, \beta_F=50, \beta_R=0.1$$

6. Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada tranzistora: *ZAK* – zakočenje, *DAR* – direktni aktivni režim, *ZAS* – direktno zasićenje, *IAR* – inverzni aktivni režim, *IZAS* – inverzno zasićenje.
Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada dioda: *ON* – provodi, *OFF* – zakočena.

1. Zadatak (a – 5, b – 7, c - 5 poena)

a) Odrediti u kom brojnom sistemu je zadata jednačina

$$x^2 - 14x + 42 = 0$$

ako je jedno njen rešenje $x = 5$. Koliko iznosi drugo rešenje jednačine?

b) Dati su brojevi:

- $A = 101100_{ZA}$ (6-bitni broj dat u kodu znak i apsolutna vrednost)
- $B = 11111_{KMV}$ (5-bitni broj dat u komplementu maksimalne vrednosti)
- $C = 10110_{KO}$ (5-bitni broj dat u komplemetu osnove)
- $D = 01111_{GRAY}$ (5-bitni broj dat u Gray-ovom kodu)
- $E = 01000101_{KV3}$ (8-bitni broj dat u kodu više 3)

Sortirati ih u rastućem poretku.

c) Ako se u digitalnom sistemu informacije koduju Hamingovim kodom i na prijemnoj strani stigne sledeći niz od 15 bita: 000 001 011 110 100, odrediti:

- 1) da li je došlo do greške u prenosu
- 2) ako jeste, ispraviti grešku
- 3) informacione bite koji su poslati zaštitići bitom parne parnosti.

2. Zadatak (a – 7, b – 16 poena)

Naznačiti da li su dati iskazi tačni ili netačni, ukoliko su na raspolaganju:

a) 4 cifre

- $1001_{KMV} + 1011_{KMV} > 1101_{KMV} - 1000_{KMV}$
- $1001_{KO} - 1101_{KO} < 1000_{KO} - 1011_{KO}$


Napomena: Ukoliko dođe do prekoračenja, naznačiti to i nastaviti sa četvorobitnim dobijenim rezultatom.

b) proizvoljan broj cifara


- $11001 \cdot 010_2 + 132 \cdot 12_4 > 37 \cdot B_{16}$ (neoznačeni brojevi)
- $011001_{ZA} + 110011_{ZA} = 000010_{ZA} - 100100_{ZA}$ (označeni brojevi)
- $01011001_{BCD} + 01110111_{BCD} > 000100110101_{BCD}$ (neoznačeni brojevi)
- $123_5 \cdot 211_5 < 32042_5$ (neoznačeni brojevi)
- $10110_{KO} \cdot 11010_{KO} > 000111011_{KO}$ (označeni brojevi)
- količnik neoznačenih brojeva 10110110_2 i 110_2 je veći od osmostrukе vrednosti ostatka

3. Zadatak (25 poena)

Odrediti kašnjenja t_{pHL} i t_{pLH} kola sa slike 3 ako se na izlaz veže kondenzator kapacitivnosti $C = 10 \text{ pF}$. Zanemariti interne parazitne kapacitivnosti tranzistora, dioda, otpornika i veza.
Napomena: Odrediti sve potrebne parametre i na osnovu njih dati odgovor. Postupak je neophodan.

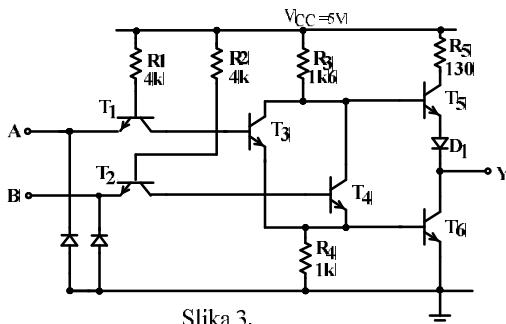

Slika 3.

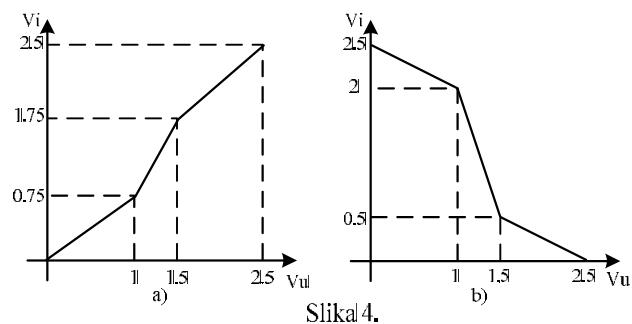

Slika 4.

4. Zadatak (a - 5, b - 10, c- 5, poena)

- a) Za logičko kolo čija je karakteristika prenosa prikazana na slici 4b odrediti V_{OH} , V_{OL} , V_{IH} , V_{IL} , $V_M(V_s)$, kao i margin šuma za jednostrukе i višestruke izvore šuma.
- b) Nacrtati karakteristike prenosa logičkog kola koje je dobijeno rednim sprezanjem kola sa karakteristikom prenosa sa slike 4a i kola sa karakteristikom prenosa sa slike 4b i odrediti V_{OH} , V_{OL} , V_{IH} , V_{IL} , $V_M(V_s)$, kao i margin šuma za jednostrukе i višestruke izvore šuma novodobijenog kola.
- c) Ako se kola iz tačke b) povežu redno u lanac sa beskonačnim (ali parnim) brojem kola i ako se na ulaz lanca dovede napon $V_i = 1.2V$ odrediti napon na izlazu lanca.

5. Zadatak (15 poena)

Prema *ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)* specifikaciji stanja procesora u aktivnom stanju mogu se opisati pomoću P -stanja, koja ukazuju na performanse procesora; $P0$ - stanje u kojem je najveća učestanost procesora (najbolje performanse); $P1$ - stanje u kojem je niža učestanost procesora u odnosu na $P0$; $P2$ - stanje u kojem je niža učestanost u odnosu na $P1$, itd.

Projektovati digitalni podsistem za sistem na čipu (u daljem tekstu *SoC*) koji sadrži dva procesora ($i=0,1$). Svaki od procesora podržava stanja $P0$, $P1$, $P2$ i $P3$. Digitalni podsistem treba na osnovu signala

- $ZP0_i$, $ZP1_i$, $ZP2_i$, $ZP3_i$ (zahtev da i -ti procesor pređe u određeno P -stanje; pri čemu samo jedan od datih signala za i -ti procesor može biti aktivan),
 - signala koji definišu trenutno P -stanje i -og procesora ($P0_i$, $P1_i$, $P2_i$, $P3_i$),
 - signala AM_i (*auto/manual*) ($AM_i = '1'$ – i -ti procesor može automatski da prelazi iz aktivnog u neaktivno stanje i obrnuto, $AM_i = '0'$ – stanje i -og procesora se kontroliše pomoću signala AI_i),
 - signala AI_i (*active/inactive*) ($AI_i = '1'$ – procesor je eksplicitno postavljen u aktivno stanje, $AI_i = '0'$ – procesor je eksplicitno postavljen u neaktivno stanje; signal se koristi kada je $AM_i = '0'$),
 - signala W_i (aktivan na '1' ako postoji posao za dati procesor, inače je '0'),
- da generiše signale
- $Finc_i$ (povećaj učestanost procesora),
 - $Fdec_i$ (smanji učestanost procesora),
 - $ClkON_i$ (aktivan na '1' ako takt procesora treba da bude uključen, odnosno procesor aktivan),

tako da:

- Za jedan procesor
 - U zavisnosti od trenutnog stanja i zahtevanog stanja procesora generisati signale za povećanje/smanjenje učestanosti (u zavisnosti od zahtevanog i trenutnog P -stanja). Smatrati da je samo jedan od ulaznih signala zahteva za prelazak u određeno stanje aktivan i ne vršiti promenu učestanosti ukoliko je takt procesora isključen. (7 poena)
 - Generisati signal za uključenje/isključenje takta procesora i omogućiti da se na osnovu signala W_i vrši automatsko isključivanje takta procesora kada nema posla, sem kada se eksplicitno zahteva da procesor bude aktivan (4 poena)
- Za *SoC*
 - Omogućiti da sve dok je takt procesora $i=1$ uključen da se za procesor $i=0$ ne vrši automatsko isključenje takta iako nema posla. (4 poena)