

1. Trajanje ispita 180 minuta.
2. Ispit se radi u vežbanci.
3. Rešenja zadataka započeti na novoj strani.
4. Na naslovnoj strani vežbanke obavezno zaokružiti redne brojeve zadatka koji su rađeni.
5. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
6. Parametri tranzistora i diode su dati gde je potrebno. Ne moraju svi parametri biti iskorišćeni u rešenju.

Zadatak 1 (a - 4, b - 3, c - 2 poena)

Algoritamskim računanjem, korak po korak, izračunati i pokazati da li su date tvrdnje tačne ili netačne:

a) ukoliko su na raspolaganju 4 cifre

$$\triangleright 0101_{KMV} + 1011_{KMV} > 1010_{KMV} - 1011_{KMV}$$

$$\triangleright 1011_{KO} - 1101_{KO} > 1100_{KO} + 1010_{KO}$$

Napomena: Ukoliko dođe do prekoračenja, naznačiti to i nastaviti sa dobijenim četvorocifarskim rezultatom

b) ukoliko je na raspolaganju proizvoljan broj cifara

$$\triangleright 01110110_{BCD} + 10001001_{BCD} > 000101100110_{BCD}$$

$$\triangleright 10111_{KO} \cdot 11010_{KO} > 000110111_{KO} \text{ (brojevi su dati u komplementu osnove)}$$

c) U kom brojnom sistemu veži jednakost $\sqrt{41} = 11 - 2$?

Zadatak 2 (a - 6, b - 3, c - 5, d - 3, e - 5, f - 4 poena)

Za logičko kolo sa slike 2:

a) Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno. Odrediti logičku funkciju kola $Y=f(A,B)$.

b) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice, V_{OL} i V_{OH} .

c) Odrediti karakteristiku prenosa logičkog kola, kao i marginе šuma u slučaju višestrukih izvora smetnji. Za svaku karakterističnu tačku u proračunu navesti kojim uslovom je određena.


d) Odrediti karakteristiku prenosa za lanac ovakvih kola, pri čemu se u lancu nalazi neparan broj kola.

e) Odrediti strujne kapacitete kao i faktor grananja kola pri naponima na izlazu V_{IL} i V_{IH} .

f) Odrediti kašnjenje t_{pHL} ako je kolo opterećeno sa $C=100nF$ na izlazu.

Poznato je:

$$V_{BE}=0.7V, V_{\bar{Y}}=0.6V, V_{DS}=0.2V, \beta_F=60$$

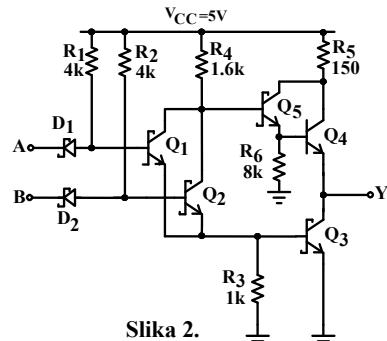

Slika 2.

Zadatak 3 (a - 2, b - 4, c - 4, d - 5 poena)


Na slici 3 je prikazana logička šema dela digitalnog uređaja posle izvršenih »neohodnih« modifikacija. Originalna realizacija ne sadrži diode D1 i D2 (kratka veza), međutim zbog greške u projektovanju bilo ih je neophodno dodati. Upotrebljena logička kola su u standardnoj TTL LS tehnologiji.

a) Odrediti logičke funkcije izlaza X uređaja sa slike 3a) pre modifikacije za $E1=E2=1$ i $E1\neq E2$. Šta se desilo uređaju kada je bilo $E1=E2=0$?

b) Odrediti logičku funkciju izlaza X sa slike 3a) posle modifikacije odnosno dodavanja dioda D1 i D2. Da li sada može da se desi »nezgodna« situacija iz tačke (a). Kakvi su novi logički nivoi na izlazu X u poređenju sa standardnim TTL LS kolom?

c) Odrediti logičku funkciju izlaza X sa slike 3b). Kakvi su novi logički nivoi na izlazu X u poređenju sa standardnim TTL LS kolom?

d) Odrediti logičku funkciju izlaza X sa slike 3a) i 3b) ako se ukloni otpornik R_p i ostavi otvorena vezu.

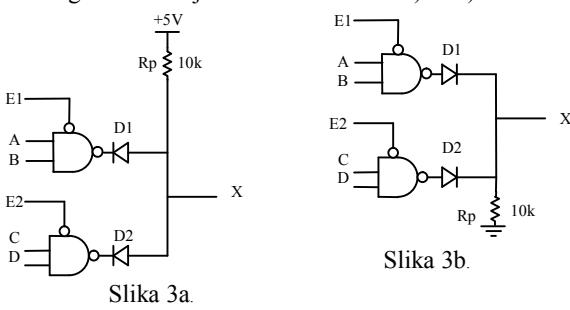

Slika 3b.

Zadatak 4 (a - 7, b - 3, c - 2, b - 3 poena)

a) Izvesti izraz za odnose širine kanala n i p tranzistora CMOS invertora tako da prag odlučivanja logičkog kola bude jednak polovini napona napajanja. Koliki je taj odnos, odnosno širina kanala p kanalnog tranzistora, ako je poznato: $W_n=400nm$, $L=200nm$, $\mu_nC_{ox}=270\mu A/V^2$, $\mu_pC_{ox}=70\mu A/V^2$, $C_{ox}=1\mu F/cm^2$, $V_{Tn}=0.5V$, $V_{Tp}=-0.5V$, $E_{cn}L_n=1.2V$, $E_{cp}L_p=4.8V$, $\lambda=0.04V^{-1}$, $v_{SAT}=8\times 10^6 cm/s$, $\gamma=1$, $V_{DD}=2.5V$.

b) Ako se konfiguracija CMOS invertora sa odnosima širine kanala iz tačke a) preveže u pseudo n MOS invertor, koliki je prag odlučivanja u tom slučaju?

c) Izračunati maksimalnu struju kratkog spoja za CMOS invertor iz tačke a).

d) Izračunati dinamičku disipaciju zbog provođenja oba tranzistora, ako je signal na ulazu simetričan, učestanosti 1GHz, sa naponima logičke nule i jedinice, i vremenom uspona i pada ivica 50ns.

Zadatak 5 (a - 6, b - 2, c - 3, d - 4 poena)

a) Nacrtati jednostepeno statičko CMOS logičko kolo koje realizuje funkciju $Y = f(A, B, C, D)$, ako je $Y = 1$ ako i samo ako neoznačeni binarni broj $ABCD$ zapisan u Gray-ovom binarnom zapisu ima jedinice na tri susedna bita (bit najveće i najmanje težine su takođe susedni). Na primer, $Y = 1$ za $ABCD = 1001$, dok je $Y = 0$ za $ABCD = 1100$. Na ulazu logičkog kola su dostupne i negacije ulaznih promenljivih. Težiti da realizacija sadrži minimalan broj tranzistora.

b) Odrediti odnose širina svih tranzistora u realizaciji iz tačke a) tako da kritična kašnjenja uzlazne i silazne ivice budu izjednačena i odgovaraju kašnjenjima referentnog invertora kod koga je $W_P : W_N = 2 : 1$.

c) Nacrtati šemu dinamičkog CMOS logičkog kola u domino logici koje realizuje logičku funkciju iz tačke a). Na raspolaganju su I i ILI dinamička CMOS logička kola sa proizvoljnim brojem ulaza i statički invertori. Na ulazu logičkih kola su dostupne i negacije ulaznih promenljivih. Težiti da realizacija sadrži minimalan broj tranzistora.

d) Realizovati logičku funkciju iz tačke a) pomoću transmisionih gejtova. Na ulazu logičkih kola su dostupne i negacije ulaznih promenljivih. Težiti da realizacija bude minimalne kompleksnosti.

Zadatak 6 (10 poena)

a) Projektovati kolo kodera prioriteta sa 4 ulaza i aktivnim logičkim nulama na ulazima i izlazima, tako da može jednostavno (sa što manjim dodavanjem spoljnih elemenata) da se koristi za pravljenje mreža većih kapaciteta. Za projektovanje su dozvoljena kola niskog stepena integracije.

b) Korišćenjem komponente iz tačke a) realizovati koder prioriteta sa 8 ulaza.

Zadatak 7 (a - 5, b - 5 poena)

Ukoliko su na raspolaganju proizvoljna kola niskog i srednjeg stepena integracije

a) Projektovati kombinacionu mrežu kojom se dati broj $A = a_3a_2a_1a_0$ zadat u $BCD8421$ kodu konvertuje u kod više 3 i $BCD2421$. Izbor konverzije vršiti pomoću signala $KV3 / \overline{BCD2421}$. Na ulazu se mogu pojaviti samo kodne reči u $BCD8421$ kodu.

b) Projektovati kolo koje za dva ulazna dvocifrena broja data u BCD kodu računa njihov zbir.

Težiti da broj upotrebljenih kola bude minimalan.