

1. Trajanje kolokvijuma 180 minuta.
  2. Kolokvijum se radi u vežbanci.
  3. Na naslovnoj strani obavezno zaokružiti redne brojeve zadataka koji su rađeni.
  4. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
  5. U zadacima 1. i 2. sve operacije prikazati korak po korak.
  6. Parametri tranzistora i diode su  
 $V_{BE}=V_D=0.7V$ ,  $V_\gamma=V_{\gamma D}=0.6V$ ,  $V_{BES}=0.8V$ ,  $V_{CES}=0.2V$ ,  $\beta_F=50$
7. Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada tranzistora: *ZAK* – zakočenje, *DAR* – direktni aktivni režim, *ZAS* – direktno zasićenje, *IAR* – inverzni aktivni režim, *IZAS* – inverzno zasićenje.  
Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada dioda: *ON* – provodi, *OFF* – zakočena.
- 

### 1. Zadatak (a – 5, b – 8 poena)

a) Dati su brojevi:

- $A = 101010_{ZA}$  (6-bitni broj dat u kodu znak i apsolutna vrednost)
- $B = 11111_{KMV}$  (5-bitni broj dat u komplementu maksimalne vrednosti)
- $C = 10110_{KO}$  (5-bitni broj dat u komplemetu osnove)
- $D = 11000_{GRAY}$  (5-bitni broj dat u Gray-ovom kodu)
- $E = 00011011_{BCD2421}$  (8-bitni broj dat u BCD 2421 kodu)

Sortirati ih u neopadajućem poretku.

b) Ako se u digitalnom sistemu informacije koduju Hamingovim kodom i na prijemnoj strani stigne sledeći niz od 15 bita: 010 110 101 110 101, odrediti:

- 1) da li je došlo do greške u prenosu
- 2) ako jeste, ispraviti grešku
- 3) informacione bite koji su poslati zaštitići bitom neparne parnosti.

### 2. Zadatak (a – 7, b – 10 poena)

Naznačiti da li su dati iskazi tačni ili netačni, ukoliko su na raspolaganju:

a) 4 cifre

- $1011_{KMV} + 1010_{KMV} > 1101_{KMV} - 0100_{KMV}$
- $1011_{KO} - 0101_{KO} < 1110_{KO} - 1000_{KO}$

Napomena: Ukoliko dođe do prekoračenja, naznačiti to i nastaviti sa četvorobitnim dobijenim rezultatom.

b) proizvoljan broj cifara

- $10101.011_2 + 122.32_4 > 60.3_8$  (neoznačeni brojevi)
- $011011_{ZA} + 110010_{ZA} = 010010_{ZA} - 101100_{ZA}$  (označeni brojevi)
- $01010111_{BCD} + 01111001_{BCD} > 000100110101_{BCD}$  (neoznačeni brojevi)
- $123_6 \cdot 251_6 < 40154_6$  (neoznačeni brojevi)
- $10101_{KO} \cdot 11011_{KO} > 000110111_{KO}$  (označeni brojevi)
- količnik neoznačenih brojeva  $100101110_2$  i  $101_2$  je veći od vrednosti ostatka pomnožene sa 32


### 3. Zadatak (a – 10, b – 5, c - 5 poena)

a) Da li je na izlaz kola sa slike 3 moguće vezati 70 takvih kola, a da se ne poremete logički nivoi?

b) Modifikovati kolo sa slike 3 tako da se margin šuma višestrukih izvora za 0 i 1 ne razlikuju za više od  $V_D$ .

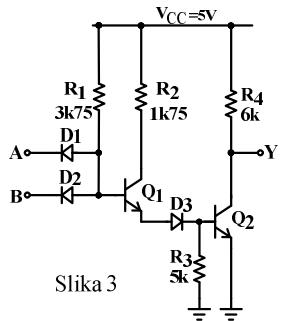
c) Na kolo sa slike 3 dodati "totem pole" konfiguraciju na izlazu radi povećanja stujnog kapaciteta logičke jedinice.

Napomena: Odrediti sve potrebne parametre i na osnovu njih dati odgovor. Postupak je neophodan.



**4. Zadatak (a - 8, b - 5, c - 7 poena)**

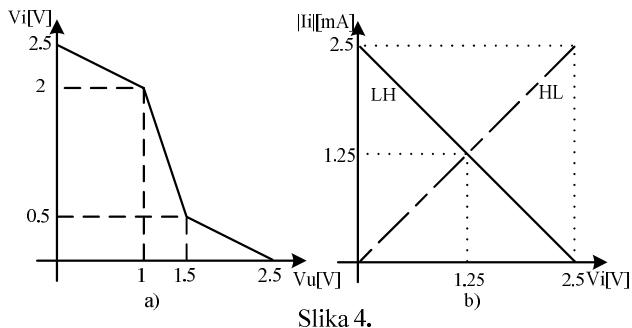- a) Za logičko kolo čija je karakteristika prenosa prikazana na slici 4a odrediti  $V_{OH}$ ,  $V_{OL}$ ,  $V_{IH}$ ,  $V_{IL}$ ,  $V_M(V_S)$ , kao i margine šuma za jednostrukе i višestruke izvore šuma.
- b) Ako se kola iz tačke a) povežu redno u lanac sa beskonačnim (ali parnim) brojem kola i ako se na ulaz lanca dovede napon  $V_U = 1.24V$  odrediti napon na izlazu lanca.
- c) Izračunati vreme kašnjenja  $T_p$  kola iz tačke a) ako je opterećeno parazitnom kapacitivnošću  $10pF$  na izlazu, a zavisnost napona i struje prilikom prelaska HL i LH na izlazu kola je prikazano na slici 4b.



### 5. Zadatak (15 poena)

Rover na Marsu može da se kreće samostalno, autopilot, kao i da se njime upravlja ručno sa Zemlje. Upravljački signali od autopilota su *autof*, *autob*, *autol* i *aoutr*, dok su upravljački signali koji se generišu ručnim upravljanjem *manf*, *manb*, *manl* i *manr* kojima se zadaje komanda da se rover kreće unapred, unazad, levo i desno, respektivno. Trenutno aktivno upravljanje zadaje se signalom *auto/man*, gde kada je *auto/man* na logičkoj 1 onda autopilot upravlja roverom, a ako je logička 0 onda se ručno upravlja.

Rover ima detektore prepreka sa svake strane (*obsf*, *obsb*, *obsl* i *obsr*) koji su aktivni na logičkoj 1. Ukoliko je detektovana prepreka sa neke strane onemogućeno je kretanje u tu stranu.


Rover ima bateriju koja se puni putem solarnih panela. Stanje baterije rovera se očitava u vidu trobitnog signala  $bat_1, bat_2, bat_0$  u grejovom kodu (nivo napunjenošću od 0 do 7). Ukoliko je stanje baterije iznad nivoa 5 moguće je upravljanje i autopilotom i ručno. Ukoliko je stanje baterije iznad nivoa 2 moguće je samo upravljanje autopilotom i ignoriše se signal *auto/man*. Ako je baterija na nivou 2 ili manje, rover aktivira signal *battery\_low* i prelazi u režim smanjene potrošnje, gde čeka da se baterija napuni do određene vrednosti.

Potrebno je generisati signale *roverf*, *roverb*, *roverl*, *roverr* i *battery\_low* na osnovu signala *autof*, *autob*, *autol*, *aoutr*, *manf*, *manb*, *manl*, *manr*, *auto/man* i  $bat_1, bat_2, bat_0$ .

### Zadatak 6 (a - 10, b - 5 poena)


Na raspolaganju su dve komponente U1 i U2, prikazane na slici 6a, čije su funkcije definisane funkcionalnim tabelama na slici 6b.

- a) Nacrtati trostački invertor, prikazan na slici 6c, korišćenjem komponenti U1, U2 i otpornika.
- b) Nacrtati vremenski dijagram izlaznog signala Y kola sa slike 6c, ako se signali A i E menjaju kao na slici 6d.

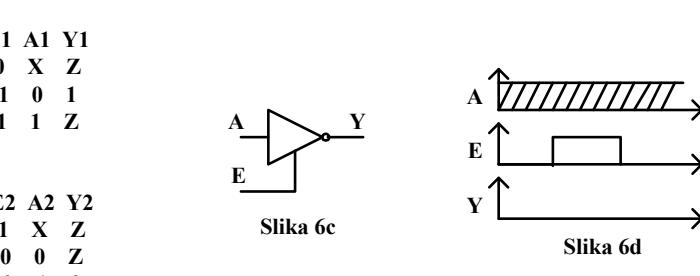

Slika 6a

Slika 6b

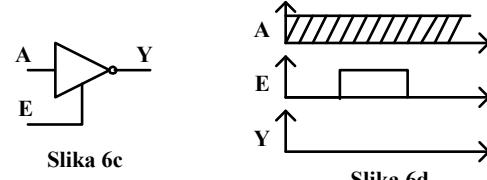

Slika 6d