

1. Trajanje ispita 180 minuta.
2. Ispit se radi u vežbanci.
3. Rešenja zadataka započeti na novoj strani.
4. Na naslovnoj strani obavezno zaokružiti redne brojeve zadataka koji su rađeni.
5. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
6. Parametri tranzistora i diode su dati gde je potrebno. Ne moraju svi parametri biti iskorišćeni u rešenju.

U1 - Zadatak 1 (a - 6, b - 4 poena)

a) Algoritamskim računanjem, korak po korak, izračunati sledeće izraze ukoliko su na raspolaganju 4 cifre i sortirati ih u opadajućem poretku

$$A = 0111_{KMV} + 1010_{KMV} \quad B = 1011_{KMV} - 0110_{KMV} \quad C = 1010_{KO} - 0111_{KO} \quad D = 1010_{KO} + 1000_{KO}$$

Napomena: Ukoliko dođe do prekoračenja, naznačiti to i nastaviti sa dobijenim četvorocifarskim rezultatom

b) Bespilotna letelica ima na sebi radarski visinomer koji služi za merenje trenutnog vertikalnog rastojanja do podloge. Maksimalna podržana visina je 100 m a rezolucija merenja je 0.1 m. Dodatno, sa bazne stanice moguće je zadati željenu visinu u odnosu na podlogu na kojoj treba da se nalazi letelica. Komanda za zadavanje željene visine sadrži podatak o zadatoj visini zapisan u Gray-ovom binarnom zapisu i zaštićen Hamming-ovim kodom. Na isti način se formira i poruka prilikom merenja visine.

- Ako se primi sledeća poruka od bespilotne letelice 000 101 001 111 000, odrediti na kojoj visini je letelica.
- Formirati poruku kojom se zadaje željena visina od 36.7 m.

Napomena: Postupno pokazati kako se formiraju poruke.

U1 - Zadatak 2 (a - 6, b - 3, c - 5, d - 3, e - 5, f - 3 poena)

Za logičko kolo sa slike 2:

a) Proceniti režime rada svih tranzistora u kolu za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola. Rezultate prikazati tabelarno. Odrediti logičku funkciju kola $Y=f(A,B)$.

b) Odrediti vrednosti napona logičke nule i jedinice, V_{OL} i V_{OH} .

c) Odrediti karakteristiku prenosa logičkog kola, kao i marginu šuma u slučaju višestrukih izvora smetnji. Za svaku karakterističnu tačku u proračunu navesti kojim uslovom je određena.


d) Odrediti karakteristiku prenosa za lanac ovakvih kola, pri čemu se u lancu nalazi neparan broj kola.

e) Odrediti strujne kapacitete kao i faktor grananja kola pri naponima na izlazu V_{IL} i V_{IH} .

f) Odrediti kašnjenje t_{pHL} ako je kolo opterećeno sa $C=100\text{nF}$ na izlazu.

Poznato je:

$$V_{BE}=0.7\text{V}, V_T=0.6\text{V}, V_{DS}=0.2\text{V}, \beta_F=60$$

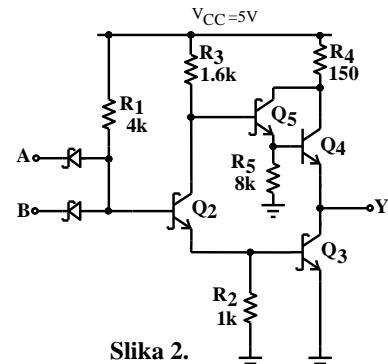

Slika 2.

U1 Zadatak 3 (a - 5, b - 5, c - 5 poena)


Sva logička kola na slici 3 su realizovana u LS TTL tehnologiji (totem pol na izlazu).

Funkcionalnom tabelom prikazati funkciju dela digitalnog sistema:


a) prikazanog na slici 3a;

b) prikazanog na slici 3b;


c) prikazanog na slici 3c.

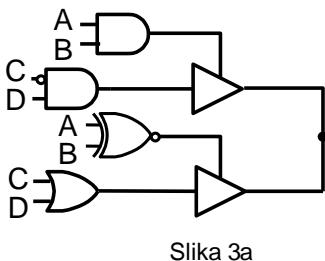

Slika 3a

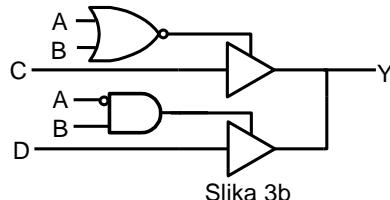

Slika 3b

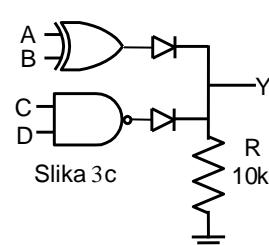

Slika 3c

U2 - Zadatak 4 (a – 7, b – 3, c - 2, d – 3 poena)

a) Izvesti izraz za odnose širine kanala n i p tranzistora CMOS invertora tako da prag odlučivanja logičkog kola bude jednak polovini napona napajanja. Koliki je taj odnos, odnosno širina kanala p kanalnog tranzistora, ako je poznato: $W_n=400nm$, $L=200nm$, $\mu_nC_{ox}=270\mu A/V^2$, $\mu_pC_{ox}=70\mu A/V^2$, $C_{ox}=1\mu F/cm^2$, $V_{Th}=0.5V$, $V_{Tp}=-0.5V$, $E_{cnL_n}=1.2V$, $E_{cpL_p}=4.8V$, $\lambda=0.04V^{-1}$, $v_{SAT}=8x10^6\text{ cm/s}$, $\gamma=1$, $V_{DD}=2.5V$.

b) Ako se konfiguracija CMOS invertora sa odnosima širine kanala iz tačke a) preveže u pseudo n MOS invertor, koliki je prag odlučivanja u tom slučaju?

c) Izračunati maksimalnu struju kratkog spoja za CMOS invertor iz tačke a).

d) Izračunati dinamičku disipaciju zbog provođenja oba tranzistora, ako je signal na ulazu simetričan, učestanosti 1GHz, sa naponima logičke nule i jedinice, i vremenom uspona i pada ivica 50ns.

U2 - Zadatak 5 (a - 6, b – 3, c – 3, d – 3)

a) Nacrtati jednostepeno statičko CMOS logičko kolo koje realizuje funkciju $Y = f(A, B, C, D)$, ako je $Y = 1$ ako i samo ako neoznačeni binarni broj $ABCD$ zapisan u Kodu više 3 ima paran broj jedinica. Smatrali da se broj $ABCD$ nalazi u opsegu 0000-1001. Na primer, $Y = 1$ za $ABCD = 0010$, dok je $Y = 0$ za $ABCD = 0101$. Na ulazu logičkog kola su dostupne i negacije ulaznih promenljivih. Težiti da realizacija sadrži minimalan broj tranzistora.

b) Odrediti odnose širina svih tranzistora u realizaciji iz tačke a) tako da kritična kašnjenja uzlazne i silazne ivice budu izjednačena i odgovaraju kašnjnjima referentnog invertora kod koga je $W_P : W_N = 2 : 1$.

c) Realizovati logičku funkciju iz tačke a) pomoću transmisionih gejtova. Na ulazu logičkih kola su dostupne i negacije ulaznih promenljivih. Težiti da realizacija bude minimalne kompleksnosti.

d) Ako se funkcija Y iz tačke a) realizuje pomoću prozvoljnih kola niskog stepena integracije, da li postoji mogućnost pojave statičkih hazarda? Ako postoji, modifikovati funkciju tako da se eliminiše pojava statičkih hazarda.

U2 - Zadatak 6 (a - 6, b – 4 poena)

a) Projektovati kolo kodera prioriteta sa 4 ulaza i aktivnim logičkim nulama na ulazima i izlazima, tako da može jednostavno (sa što manjim dodavanjem spoljnih elemenata) da se koristi za pravljenje mreža većih kapaciteta. Za projektovanje su dozvoljena kola niskog stepena integracije.

b) Korišćenjem komponente iz tačke a) realizovati koder prioriteta sa 8 ulaza.

U2 - Zadatak 7 (10 poena)

Realizovati funkciju Y pomoću ulaznih neoznačenih dvobitnih brojeva A (a_1a_0) i B (b_1b_0). Funkcija Y je zadata na sledeći način:

$$Y = |3(A+1) - 4B| \text{ za } A > B$$

$$Y = (A+1)(B+1)/2 \text{ za } A < B$$

$$Y = 0 \text{ za } A = B$$

Na raspolaganju su proizvoljna kola niskog i srednjeg stepena integracije. Težiti da broj upotrebljenih kola bude minimalan.