

1. Trajanje kolokvijuma 180 minuta.
2. Kolokvijum se radi u vežbanci.
3. Na naslovnoj strani obavezno zaokružiti redne brojeve zadataka koji su radeni.
4. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.
5. U zadacima 1. i 2. sve operacije prikazati korak po korak.
6. Parametri tranzistora i diode su  
 $V_{BE}=V_D=0.7V$ ,  $V_{\gamma}=V_D=0.6V$ ,  $V_{BES}=0.8V$ ,  $V_{CES}=0.2V$ ,  $\beta_F=50$
7. Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada tranzistora: ZAK – zakočenje, DAR – direktni aktivni režim, ZAS – direktno zasićenje, IAR – inverzni aktivni režim, IZAS – inverzno zasićenje.  
Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada dioda: ON – provodi, OFF – zakočena.

### 1. Zadatak (a – 5, b – 10 poena)

a) Sortirati sledeće binarne brojeve u opadajućem poretku:

- $A = 101001_{ZA}$  (6-bitni broj dat u kodu znak i apsolutna vrednost)
- $B = 10011_{KMV}$  (5-bitni broj dat u komplementu maksimalne vrednosti)
- $C = 11001_{KO}$  (5-bitni broj dat u komplemetu osnove)
- $D = 00111000_{GRAYBCD}$  (8-bitni broj dat u Gray-ovom BCD kodu)
- $E = 00101100_{BCD2421}$  (8-bitni broj dat u BCD 2421 kodu)

b) Rover sa Marsa šalje informaciju o trenutnom naponu baterija u koracima od 10mV predstavljen u Gray-ovom binarnom zapisu i kodovan Hamingovim kodom. Maksimalan napon baterije je 20.47V. Na osnovu informacije koju je rover poslao naučnici u NASA-i šalju roveru broj kilometara (u koracima od po 1km) koje treba da pređe sledećeg dana (maksimalno 15km). Ta informacija je takođe predstavljena u Gray-ovom binarnom zapisu i kodovana Hamingovim kodom.

- 1) Ako sa rovera stigne sledeća 15-bitna poruka 101 011 010 010 101, odrediti napon baterije.
- 2) Napraviti poruku kojom se roveru zadaje da sledećeg dana pređe 9 kilometara.

### 2. Zadatak (a – 7, b – 10 poena)

Naznačiti da li su dati iskazi tačni ili netačni, ukoliko su na raspolaganju:

a) 4 binarne cifre

- $1010_{KMV} - 0110_{KMV} > 1101_{KMV} - 0101_{KMV}$
- $1010_{KO} - 0100_{KO} < 1110_{KO} - 1000_{KO}$

Napomena: Ukoliko dođe do prekoračenja, naznačiti to i nastaviti sa četvorobitnim dobijenim rezultatom.

b) proizvoljan broj cifara


- $1232.32_4 + 105.56_8 > 164.99_{16}$  (neoznačeni brojevi)
- $001010_{ZA} + 111110_{ZA} = 101111_{ZA} - 000101_{ZA}$  (označeni binarni brojevi)
- $01100111_{BCD} + 01001001_{BCD} > 000100010101_{BCD}$  (neoznačeni binarni brojevi)
- $232_4 \cdot 123_4 < 103123_4$  (neoznačeni brojevi)
- $11010_{KO} \cdot 10101_{KO} > 001000011_{KO}$  (označeni binarni brojevi)
- količnik neoznačenih brojeva  $1101101111_2$  i  $101_2$  je manji od vrednosti ostatka pomnožene sa 64

### 3. Zadatak (a – 10, b - 10 poena)


a) Da li je na izlaz kola sa slike 3 moguće vezati 100 istih logičkih kola, a da se ne poremete logički nivoi?

b) Odrediti kašnjenje  $t_{pD}$  kola sa slike 3 ako se na izlaz veže kondenzator kapacitivnosti  $C = 10 \text{ pF}$ . Zanemariti interne parazitne kapacitivnosti tranzistora, dioda, otpornika i veza.

Napomena: Odrediti sve potrebne parametre i na osnovu njih dati odgovor. Postupak je neophodan.

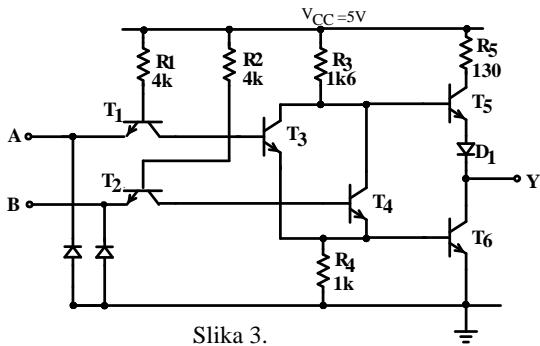

Slika 3.

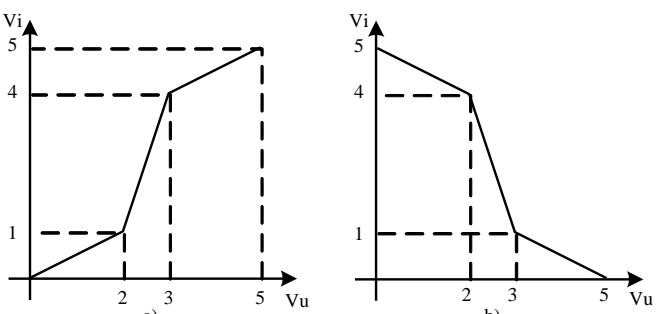

Slika 4.

#### 4. Zadatak (a - 4, b - 7, c - 4, poena)

- a) Za logičko kolo čija je karakteristika prikazana na slici 4a odrediti  $V_{OH}$ ,  $V_{OL}$ ,  $V_{IH}$ ,  $V_{IL}$ ,  $V_M(V_S)$ , kao i margine šuma za jednostrukе i višestruke izvore šuma.  
 b) Nacrtati karakteristike prenosa logičkog kola koje je dobijeno rednim sprezanjem kola sa karakteristikom prenosa sa slike 4a i kola sa karakteristikom prenosa sa slike 4b i odrediti  $V_{OH}$ ,  $V_{OL}$ ,  $V_{IH}$ ,  $V_{IL}$ ,  $V_M(V_S)$ , kao i margine šuma za jednostrukе i višestruke izvore šuma novodobijenog kola.  
 c) Izračunati vreme kašnjenja  $t_{pHL}$  i  $t_{pLH}$  kola iz tačke a) ako je opterećeno parazitnom kapacitivnošću  $10\text{pF}$  na izlazu, a zavisnost napona i struje prilikom prelaska LH je data izrazom  $V_i=5+\text{I}_i/2$ , a prilikom prelaska HL je data izrazom  $V_i=\text{I}_i/5$  gde je napon dat u V a struja mA.

#### 5. Zadatak (18 poena)

Potrebno je projektovati indikator za bezbednost letenja u zavisnosti od brzine vetra. Indikator prima informaciju o brzini vetra od anemometra u vidu četvorobitnog broja  $a_3a_2a_1c_0$ . Biti  $a_3a_2a_1$  predstavljaju brzinu vetra predstavljenu u Gray-ovom binarnom zapisu. Bit  $c_0$  predstavlja bit parne parnosti za bite  $a_3a_2a_1$ . U zavisnosti od brzine vetra, potrebno je aktivirati jedan od tri signala: *ok*, *oprez* ili *stop*. Ukoliko je brzina vetra između 0 i 2, aktivira se signal *ok*, ako je između 3 i 5 onda signal *oprez*, a ako je veća od 5 onda se aktivira signal *stop*. Signal *stop* je moguće generisati i ručno, postavljanjem signala *uzbuna* na logičku jedinicu. Ukoliko bit  $c_0$  ukazuje na grešku, potrebno je isključiti sva tri signala *ok*, *oprez* i *stop* i aktivirati signal *greska*. Dodatno, potrebno je omogućiti da se prilikom servisa testira generisanje signala *ok*, *oprez* i *stop*. Ukoliko je signal *servis* na logičkoj jedinici, brzina vetra i signal *uzbuna* ne utiču na generisanje signala *ok*, *oprez* i *stop*, već se oni generišu pomoću *dbg\_ok*, *dbg\_oprez* i *dbg\_stop*, respektivno, dok je onemogućeno generisanje signala *greska*.


Na osnovu signala  $a_3a_2a_1c_0$ , *uzbuna*, *servis*, *dbg\_ok*, *dbg\_oprez* i *dbg\_stop* generisati signale *ok*, *oprez*, *stop* i *greska*.

#### 6. Zadatak 4 (a - 5, b - 5, c - 5 poena)


Sva logička kola na slici 6 su realizovana u LS TTL tehnologiji (*totem-pole* na izlazu).

Funkcionalnom tabelom prikazati funkciju dela digitalnog sistema:


- a) prikazanog na slici 6a;  
 b) prikazanog na slici 6b;  
 c) prikazanog na slici 6c.

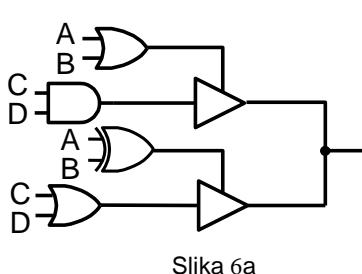

Slika 6a

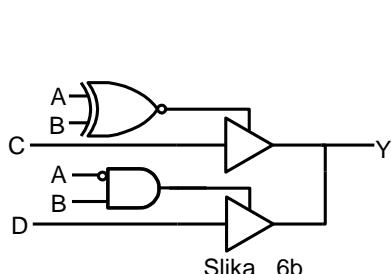

Slika 6b

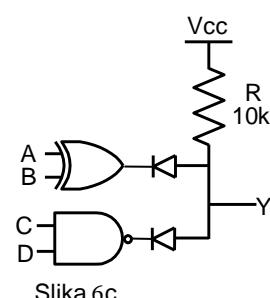

Slika 6c